

Chương 8 : TỰ ĐỘNG ĐÓNG NGUỒN DỰ TRỮ (TĐĐ)


I. Ý NGHĨA CỦA TĐĐ:

Sơ đồ nối điện của hệ thống điện cần đảm bảo độ tin cậy cung cấp cho các hộ tiêu thụ điện. Sơ đồ cung cấp từ hai hay nhiều nguồn điện đảm bảo độ tin cậy cao, vì cắt sự cố một nguồn không làm cho hộ tiêu thụ bị mất điện.

Dù việc cung cấp cho hộ tiêu thụ từ nhiều phía có ưu điểm rõ ràng như vậy nhưng phần lớn các trạm có hai nguồn cung cấp trở lên đều làm việc theo sơ đồ một nguồn cung cấp. Tự động của nhà máy điện là một ví dụ.

Cách thực hiện sơ đồ như trên sẽ ít tin cậy nhưng đơn giản hơn và trong nhiều trường hợp làm giảm dòng ngắn mạch, giảm tổn thất điện năng trong MBA, đơn giản bảo vệ... Khi phát triển mạng điện, việc cung cấp từ một phía thường là giải pháp được lựa chọn vì những thiết bị điện và bảo vệ đã đặt trước đó không cho phép thực hiện sự làm việc song song của các nguồn cung cấp.

Nhược điểm của việc cung cấp từ một phía là cắt sự cố nguồn làm việc sẽ làm ngừng cung cấp cho hộ tiêu thụ. Khắc phục bằng cách đóng nhanh nguồn dự trữ hay đóng máy cắt mà ở đó thực hiện việc phân chia mạng điện. Để thực hiện thao tác này người ta sử dụng thiết bị **TỰ ĐỘNG ĐÓNG NGUỒN DỰ TRỮ (TĐĐ)**.

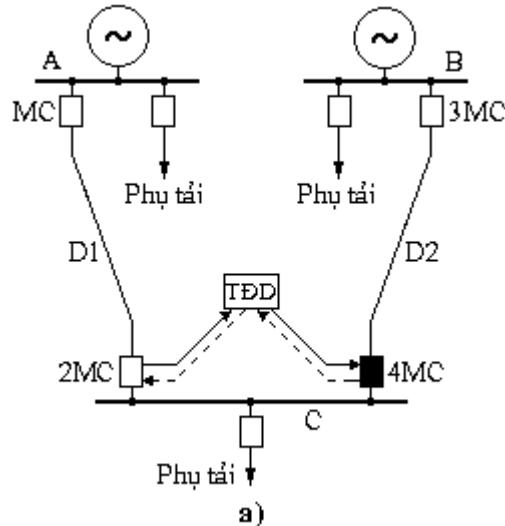

Hình 8.1 : Các nguyên tắc thực hiện TĐĐ

II. YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TĐĐ:

Tất cả các thiết bị TĐĐ cần phải thỏa mãn những yêu cầu cơ bản sau đây:

1. Sơ đồ TĐĐ không được tác động trước khi máy cắt của nguồn làm việc bị cắt ra để tránh đóng nguồn dự trữ vào khi nguồn làm việc chưa bị cắt ra. Ví dụ trong sơ đồ hình 8.1a, khi ngắn mạch trên đường dây AC thì bảo vệ đường dây chỉ cắt 1MC còn 2MC vẫn đóng, nếu TĐĐ tác động đóng đường dây dự trữ BC thì có thể ngắn mạch sẽ lại xuất hiện.

2. Sơ đồ TĐĐ phải tác động khi mất điện áp trên thanh góp hộ tiêu thụ vì bất cứ lí do gì, chẳng hạn như khi cắt sự cố, cắt nhầm hay cắt tự phát máy cắt của nguồn làm việc, cũng như khi mất điện áp trên thanh góp của nguồn làm việc. Cũng cho phép đóng nguồn dự trữ khi ngắn mạch trên thanh góp của hộ tiêu thụ.

3. Thiết bị TĐD chỉ được tác động một lần để tránh đóng nguồn dự trữ nhiều lần vào ngắt mạch tồn tại.

Ví dụ, nếu ngắt mạch trên thanh góp C (hình 8.1a) thì khi TĐD đóng 4MC, thiết bị bảo vệ role lại tác động cắt 4MC, điều đó chứng tỏ ngắt mạch vẫn còn tồn tại, do vậy không nên cho TĐD tác động lần thứ 2.

4. Để giảm thời gian ngừng cung cấp điện, việc đóng nguồn dự trữ cần phải nhanh nhất có thể được ngay sau khi cắt nguồn làm việc.

Thời gian mất điện t_{md} phụ thuộc vào các yếu tố sau:

$$a) \quad t_{md} < t_{tkd}$$

t_{tkd} : khoảng thời gian lớn nhất từ lúc mất điện đến khi đóng nguồn dự trữ mà các động cơ nối vào thanh góp hộ tiêu thụ còn có thể tự khởi động.

$$b) \quad t_{md} > t_{khủ ion}$$

$t_{khủ ion}$: thời gian cần thiết để khử môi trường bị ion hóa do hồ quang tại chỗ ngắt mạch (trường hợp ngắt mạch trên thanh góp C - hình 8.1a)

5. Để tăng tốc độ cắt nguồn dự trữ khi ngắt mạch tồn tại, cần tăng tốc độ tác động của bảo vệ nguồn dự trữ sau khi thiết bị TĐD tác động. Điều này đặc biệt quan trọng khi hộ tiêu thụ bị mất nguồn cung cấp được thiết bị TĐD nối với nguồn dự trữ đang mang tải. Cắt nhanh ngắt mạch lúc này là cần thiết để ngăn ngừa việc phá hủy sự làm việc bình thường của nguồn dự trữ đang làm việc với các hộ tiêu thụ khác.

III. TĐD ĐƯỜNG DÂY:

III.1. Sơ đồ:

Trong chế độ vận hành bình thường, đường dây AC làm việc (1MC, 2MC đóng), đường dây BC dự trữ (3MC đóng, 4MC mở). Role RGT có điện (hình 8.7), tiếp điểm của nó đóng. Nếu vì một lí do nào đó thanh góp C mất điện (ví dụ do ngắt mạch trên đường dây AC, do thao tác nhầm....), tiếp điểm của các role RU<, RU> sẽ đóng mạch role thời gian RT (đường dây dự trữ BC đang có điện). Sau một thời gian chậm trễ do yêu cầu chọn lọc của bảo vệ role, tiếp điểm RT đóng lại. Cuộn cắt CC của máy cắt có điện, máy cắt 2MC mở ra. Tiếp điểm phụ 2MC₃ đóng, cho dòng điện chạy qua cuộn đóng CD của máy cắt 4MC và đường dây dự trữ BC được đóng vào để cung cấp cho các hộ tiêu thụ.

III.2. Tính toán tham số của các phần tử trong sơ đồ:

III.2.1. Thời gian của role RT:

Khi ngắt mạch tại điểm N1 hoặc N2 (hình 8.8), điện áp dư trên thanh góp C có thể giảm xuống rất thấp làm cho các role điện áp RU< khởi động. Muốn TĐD tránh tác động trong trường hợp này cần phải chọn thời gian của role RT lớn hơn thời gian làm việc của các bảo vệ đặt tại máy cắt 7MC và 9MC:

$$t_{RT} = t_{BVA} + \Delta t \quad (8.1)$$


$$t_{RT} = t_{BVC} + \Delta t \quad (8.2)$$

trong đó:

t_{BVA} , t_{BVC} : thời gian làm việc lớn nhất của các bảo vệ phần tử nối vào thanh góp A và thanh góp C.

Δt : bậc chọn lọc về thời gian, bằng (0,3 ÷ 0,5 sec).

Thời gian của rôle RT được chọn bằng trị số lớn hơn khi tính theo các biểu thức (8.1) và (8.2). Tuy nhiên, thời gian này càng nhỏ thì thời gian ngừng cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ càng bé, vì vậy khi tính chọn cần phải đặt điều kiện thế nào để thời gian của rôle RT là nhỏ nhất có thể được.

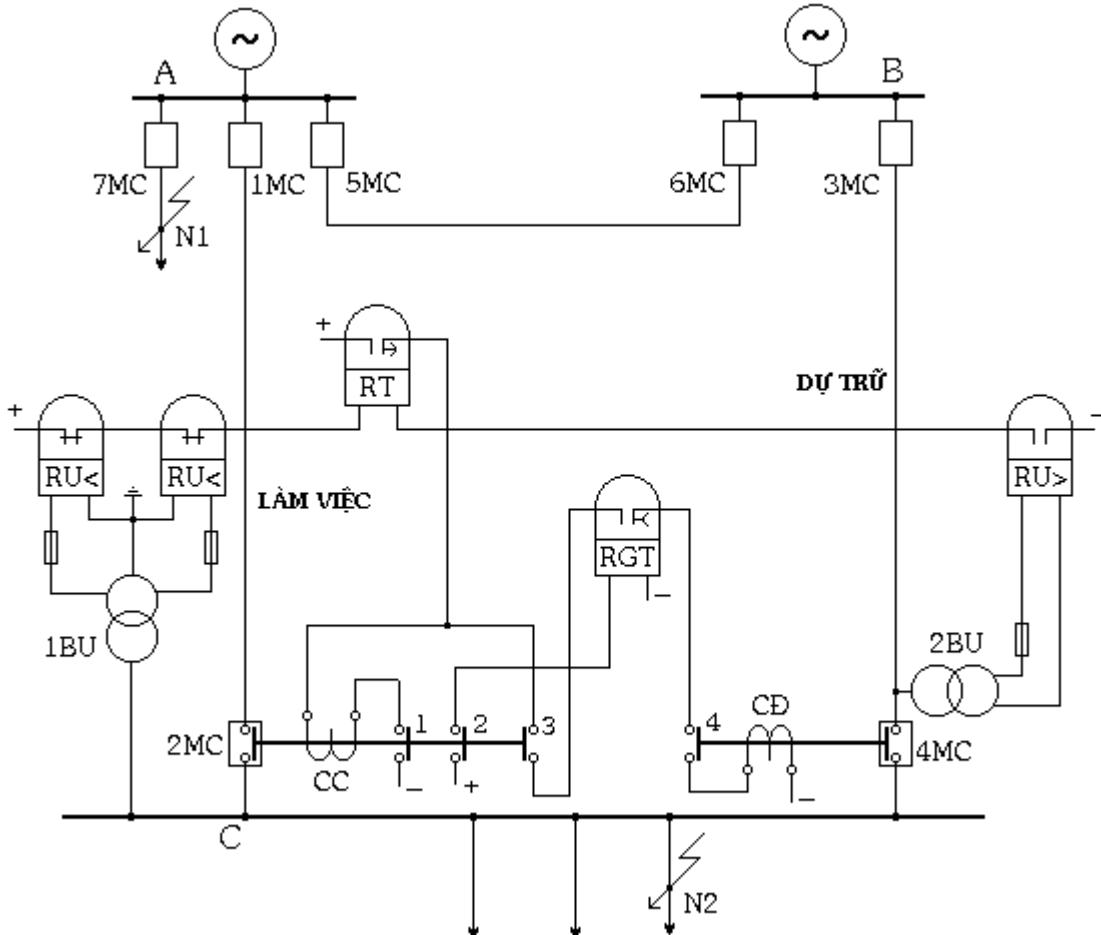

Hình 8.7 : Sơ đồ thiết bị TĐD đường dây

III.2.2. Thời gian của rôle RGT:

Để đảm bảo thiết bị TĐD tác động đóng máy cắt 4MC chỉ một lần, cần chọn:

$$t_{RGT} = t_{D(4MC)} + t_{dự trũ} \quad (8.3)$$

trong đó:

$t_{D(4MC)}$: thời gian đóng của máy cắt 4MC.

$t_{dự trũ}$: thời gian dự trù.

Nếu thiết bị TĐD tác động đóng nguồn dự trù vào ngắn mạch tồn tại và thiết bị bảo vệ rôle cắt nó ra, thì rôle RGT sẽ ngăn ngừa việc đóng trở lại vào ngắn mạch một lần nữa trong trường hợp thời gian của rôle RGT chọn theo (8.3) thỏa mãn điều kiện:

$$t_{RGT} = t_{D(4MC)} + t_{BV} + t_{C(4MC)} \quad (8.4)$$

t_{BV} : thời gian làm việc của bảo vệ đặt tại máy cắt 4MC của mạch dự trù.
 $t_{C(4MC)}$: thời gian cắt của máy cắt 4MC.

III.2.3. Điện áp khởi động của role điện áp giảm RU<:

Điện áp khởi động của role điện áp giảm RU< được chọn theo 2 điều kiện:

a) Role RU< phải khởi động khi mất điện ở thanh góp C (hình 8.7), nhưng không được khởi động khi ngắn mạch sau các kháng điện đường dây (điểm N2 -hình 8.8) hoặc sau các máy biến áp (điểm N3) nối vào thanh góp C:

$$U_{KDRU<} = \frac{U_{Nmin}}{k_{at} \cdot n_U} \quad (8.5)$$

Trong đó:

U_{Nmin} : Điện áp dư bé nhất trên thanh góp C khi ngắn mạch ở điểm N1 hoặc N2

k_{at} : hệ số an toàn, vào khoảng 1,2
 ÷ 1,3

n_U : hệ số biến đổi của máy biến điện áp 1BU (hình 8.7)

b) Role RU< không được khởi động khi tự khởi động các động cơ điện nối vào thanh góp C sau khi khôi phục nguồn cung cấp:

$$U_{KDRU<} = \frac{U_{tkd}}{k_{at} \cdot n_U} \quad (8.6)$$

U_{tkd} : điện áp nhỏ nhất trên thanh góp C khi các động cơ điện tự khởi động


III.2.4. Điện áp khởi động của role điện áp tăng RU>:

Role RU> không được trả về khi trên mạch dự trù có điện áp cao hơn điện áp làm việc cực tiểu $U_{lv\ min}$ ($U_{lv\ min}$ là điện áp nhỏ nhất mà các động cơ còn có thể tự khởi động được):

$$U_{KDRU>} = \frac{U_{lv\ min}}{k_{at} \cdot k_{tv} \cdot n_U} \quad (8.7)$$

Trong đó:

n_U : hệ số biến đổi của máy biến điện áp 2BU (hình 8.7)

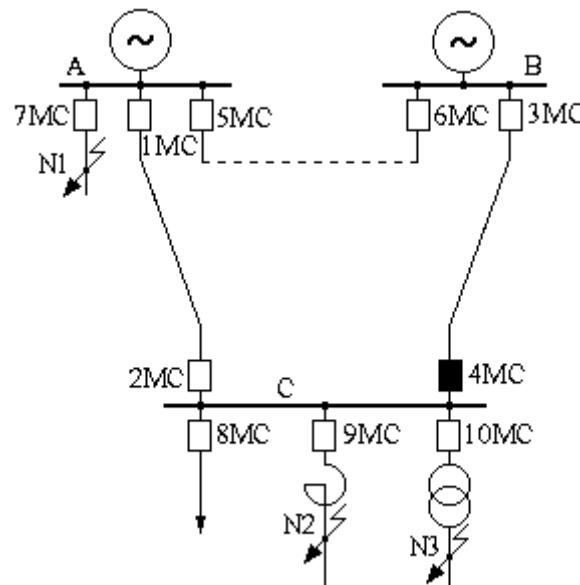


Hình 8.8 : Sơ đồ nối điện để tính toán tham số của TĐD

IV. TĐD Ở TRẠM BIẾN ÁP:

Ở các trạm biến áp người ta sử dụng các loại TĐD khác nhau như TĐD máy biến áp, TĐD máy cắt phân đoạn, TĐD máy cắt nối...

Trên hình 8.9 là sơ đồ TĐD máy cắt phân đoạn. Bình thường cả hai máy biến áp làm việc, máy cắt 5MC mở. Giả thiết máy biến áp B2 bị hư hỏng, thiết bị bảo vệ role tác động cắt máy cắt 3MC và 4 MC, sau đó thiết bị TĐD sẽ khởi động và đóng máy cắt 5MC. Lúc này máy biến áp B1 sẽ làm nhiệm vụ cung cấp cho phụ tải 1 và phụ tải 2 ở cả hai phân đoạn.

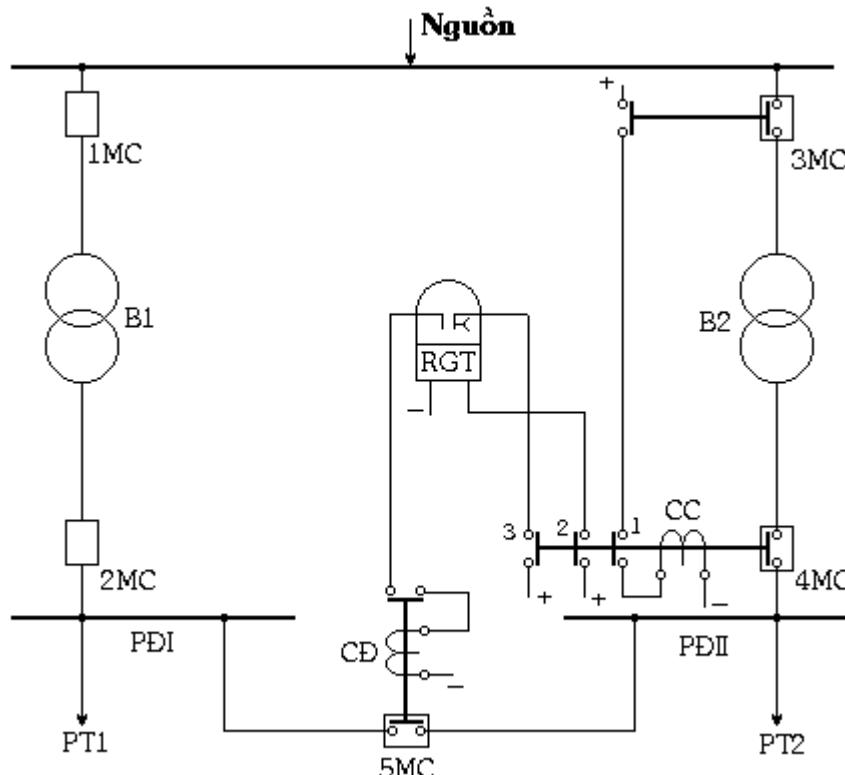

Hình 8.9: Sơ đồ TĐD máy cắt phân đoạn

Lưu ý là nếu máy biến áp B1 được thiết kế chỉ đủ để cung cấp cho phụ tải phân đoạn I thì trong thiết bị TĐD cần phải có thêm mạch đưa tín hiệu đi cắt bớt những phụ tải kém quan trọng ở cả hai phân đoạn trước khi đóng máy cắt 5MC.

Trong sơ đồ, mạch điện mở máy cắt 4MC được nối qua tiếp điểm phụ của 3MC nhằm tạo sự liên động để khi mở máy cắt 3MC sẽ đồng thời mở luôn cả máy cắt 4MC.

Để cắt nhanh máy cắt phân đoạn khi ngắn mạch tồn tại trên thanh góp hạ áp của trạm, trong sơ đồ TĐD cần có thêm bộ phận tăng tốc độ tác động của bảo vệ máy cắt phân đoạn sau TĐD (không vẽ bộ phận này trên hình 8.9).

Khác với sơ đồ TĐD đường dây đã xét trước đây (hình 8.7), trong sơ đồ TĐD máy cắt phân đoạn không có bộ phận khởi động điện áp giảm vì không cần thiết trong trường hợp này. Cả 2 máy biến áp đều được cung cấp từ một thanh góp cao áp chung của trạm, khi mất điện trên thanh góp này tác động của thiết bị TĐD là vô ích.