

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

GIÁO TRÌNH
Mô đun: Lắp đặt hệ thống thiết bị
điều khiển công nghiệp
NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

*Ban hành kèm theo Quyết định số:120/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 02 năm 2013
của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề*



TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lèch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Để thực hiện biên soạn giáo trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp ở trình độ CĐN và TCN, giáo trình Mô đun Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp là một trong những giáo trình mô đun đào tạo chuyên ngành được biên soạn theo nội dung chương trình khung được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt. Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp kiến thức và kỹ năng chặt chẽ với nhau, logíc.

Khi biên soạn, nhóm biên soạn đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến nội dung chương trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung lý thuyết và thực hành được biên soạn gắn với nhu cầu thực tế trong sản xuất đồng thời có tính thực tiễn cao.

Nội dung giáo trình được biên soạn với dung lượng thời gian đào tạo 70 giờ gồm có:

Bài MĐ28-01: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 1 pha và động cơ 3 pha hoạt động ở lưới điện 1 pha

Bài MĐ28-02: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha rô to lồng sóc

Bài MĐ28-03: Lắp đặt mạch điện điều khiển hâm động cơ 3 pha rô to dây quấn

Bài MĐ28-04: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ rô to lồng sóc 3 pha nhiều cấp tốc độ

Bài MĐ28-05: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ một chiều - DC

Trong quá trình sử dụng giáo trình, tùy theo yêu cầu cũng như khoa học và công nghệ phát triển có thể điều chỉnh thời gian và bổ sung những kiến thức mới cho phù hợp. Trong giáo trình, chúng tôi có đề ra nội dung thực tập của từng bài để người học cũng cố và áp dụng kiến thức phù hợp với kỹ năng. Tuy nhiên, tuy theo điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị, các trường có thể sử dụng cho phù hợp.

Mặc dù đã cố gắng tổ chức biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhưng không tránh được những khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của người sử dụng, người đọc để nhóm biên soạn sẽ hiện chỉnh hoàn thiện hơn sau thời gian sử dụng

Đồng Nai, ngày 10 tháng 06 năm 2013

Tham gia biên soạn

1. Chủ biên TS. Lê Văn Hiền
2. ThS. Lê Quang Trung

3. ThS.Võ Văn Hoàng Long

MÔ ĐUN

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP

Mã mô đun: MĐ28

Vị trí và tính chất của mô đun:

- Vị trí:** Mô đun lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp là mô đun đóng vai trò quan trọng trong các mô đun đào tạo nghề áp dụng trong việc điều khiển và vận hành động cơ điện áp dụng trong dây chuyền sản xuất tại các nhà máy. Mô đun này đòi hỏi người học phải có khả năng tư duy, kiên trì nắm vững được kiến thức đã được học trong các môn học cơ sơ để ứng dụng.
- Tính chất:** Mô đun Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp mang tính tích hợp. Sau khi học xong mô đun này, người học có thể ứng dụng để lắp đặt và vận hành các thiết bị điện công nghiệp, động cơ điện trong nhà máy sản xuất như: Điều khiển động cơ điện AC 1 pha, AC 3 pha, động cơ điện một chiều...

Mục tiêu của mô đun

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của một số mạch điều khiển động cơ 1 pha điện xoay chiều 1 pha và động cơ điện xoay chiều 3 pha.
- Nắm được các phương pháp hầm động cơ điện xoay chiều ứng dụng trong công nghiệp
- Hiểu được nguyên lý hoạt động của một số mạch điều khiển động cơ điện xoay chiều 3 pha hoạt động nhiều cấp tốc độ
- Nắm được nguyên lý hoạt động mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều 3 pha vận hành theo chu kỳ
- Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều
- Trình bày được phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, động cơ và phương pháp đấu nối.
- Đọc được các sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều 1 pha, 3 pha và động cơ điện 1 chiều
- Lắp đặt các thiết bị điện theo yêu cầu của mạch điện điều khiển phải đảm bảo về kỹ thuật và mỹ thuật
- Lắp được các sơ đồ mạch điện điều khiển theo đúng sơ đồ
- Di dây, ép đầu cốt và đấu nối dây điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
- Kiểm tra được các mạch điện sau khi lắp và trước khi vận hành

- Vận hành được các mạch điện điều khiển các loại động cơ điện sau khi lắp đặt đảm bảo an toàn cho thiết bị và con người.
- Xử lý và hiệu chỉnh được các sự cố trong các mạch điện đấu nối.
- Đảm bảo tốt an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Bố trí nơi làm việc khoa học.

Nội dung mô đun

Mã bài	Tên các bài trong mô đun	Thời gian			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra
MĐ28-01	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha và động cơ xoay chiều 3 pha hoạt động ở lưới điện 1 pha	10	2	7	1
1	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 1 chiều.	2	0.5	1.5	
2	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 2 chiều.	3	0.5	2.5	
3	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha hoạt động ở lưới điện 1 pha	4	1	3	
MĐ28-02	Lắp đặt mạch điện điều khiển các động cơ 3 pha rô to lồng sóc	24	6	16	2
1	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha quay 1 chiều	2	1	1	
2	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều.	4	1	3	
3	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha hoạt động theo trình tự.	3	1	2	
4	Lắp đặt mạch điện điều khiển động 3 pha làm việc theo chu kỳ..	5	1	4	
5	Lắp đặt mạch điện điều khiển	4	1	3	

	mở máy động cơ 3 pha qua cuộn kháng				
6	Lắp đặt mạch điện điều khiển mở máy động cơ 3 pha qua máy biến áp tự ngẫu	4	1	3	
MĐ28-03	Lắp đặt mạch điện điều khiển hẫm động cơ 3 pha rô to dây quấn.	9	2	6	1
1	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha hẫm ngược	4	1	3	
2	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha hẫm động năng	4	1	3	
MĐ28-04	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ rô to lồng sóc 3 pha nhiều cấp tốc độ.	14	3	9	2
1	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY.	6	1.5	4.5	
2	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ kiểu /YY	6	1.5	4.5	
MĐ28-05	Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều-DC	13	3	9	1
1	Lắp đặt mạch điện điều khiển mở máy động cơ điện một chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian	4	1	3	
2	Lắp đặt mạch điện điều khiển mở máy động cơ điện một chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện	4	1	3	
3	Lắp đặt mạch điện điều khiển mở máy động cơ điện một chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc điện áp	4	1	3	

Tổng cộng:	70	16	47	7
-------------------	-----------	-----------	-----------	----------

BÀI 1
LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 1 PHA VÀ
ĐỘNG CƠ 3 PHA HOẠT ĐỘNG Ở LƯỚI ĐIỆN 1 PHA
Mã bài: MĐ28-01

Giới thiệu

Do nhu cầu phát triển trong công nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong các dây chuyền sản xuất của các nhà máy ngày càng đơn giản hóa trong vận hành để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí thì việc ứng dụng động cơ điện xoay chiều một pha vào trong sản xuất rất phổ biến. Do đó người học cần có những kiến thức về nguyên lý hoạt động và kỹ năng thực hành lắp đặt điều khiển động cơ điện xoay chiều 1 pha phù hợp nhu cầu ứng dụng trong sản xuất.

Mục tiêu của bài:

- Hiệu được được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong mạch điện.
- Mô tả được các thiết bị điện trong sơ đồ nguyên lý mạch điện.
- Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ một pha.
- Lắp được mạch điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung chính của bài:

1 Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 1 chiều

Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng


- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 1 chiều
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

1.1 Khí cụ điện trong mạch điện

- Panel điện
- Áp tông (CB)
- Cầu chì mạch điều khiển F
- Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K
- Tụ điện C
- Động cơ xoay chiều một pha
- Dây điện
- Máng cáp điện WD
- Bộ ấn nút PB₀, PB₁ trong đó:

- + Nút ấn PB_0 : Dừng động cơ
- + Nút ấn PB_1 : Động cơ quay chiều thuận

1.2 Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ 1 pha

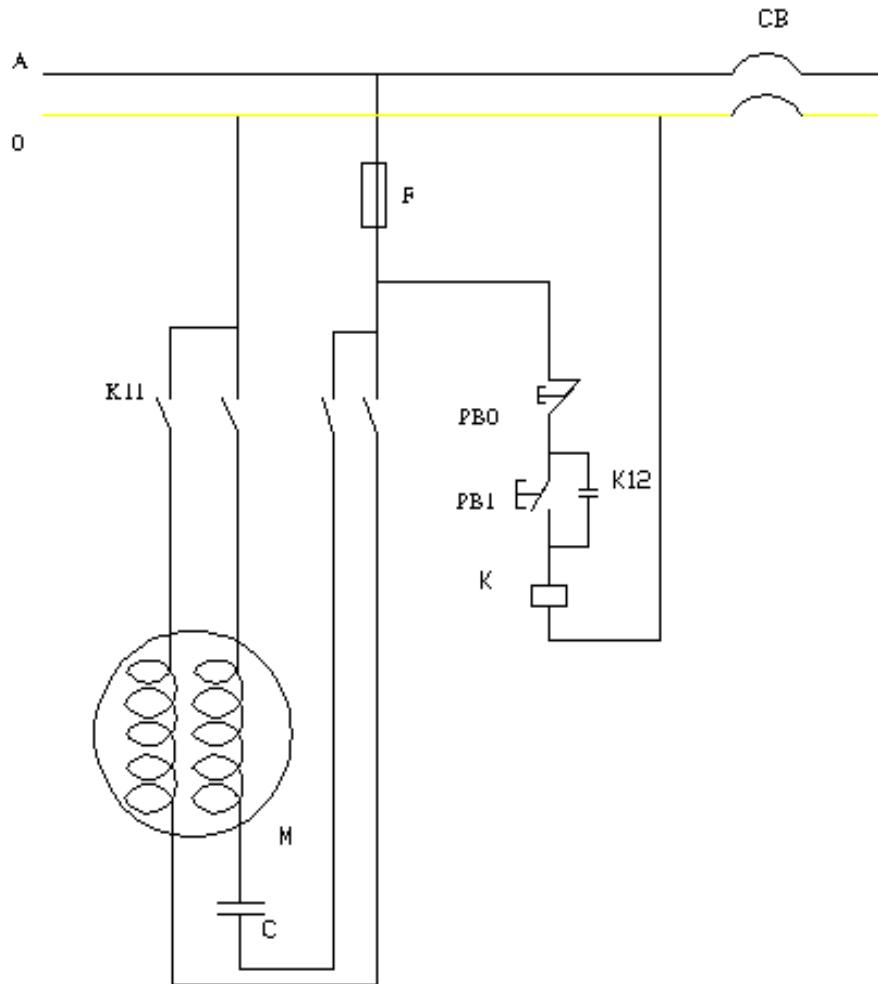


Hình 29 -1

1.3 Nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ 1 pha

Đối với động cơ một pha chạy bằng tụ điện có cuộn dây làm việc và cuộn dây khởi động phân biệt (số vòng và tiết diện dây quấn của 2 cuộn dây này hoàn toàn khác nhau). Khi đóng áp tố mát, ấn nút PB_1 cuộn hút công tắc K có điện sẽ đóng các tiếp điểm thường mở K_1 cung cấp cho cuộn chạy và cuộn để thì động cơ điện hoạt động đồng thời tiếp điểm K_{12} duy trì, ấn nút PB_0 thì K mất điện, động cơ dừng.

1.4 Nội dung thực hành

1.4.1 BỐ trí thiẾt bị

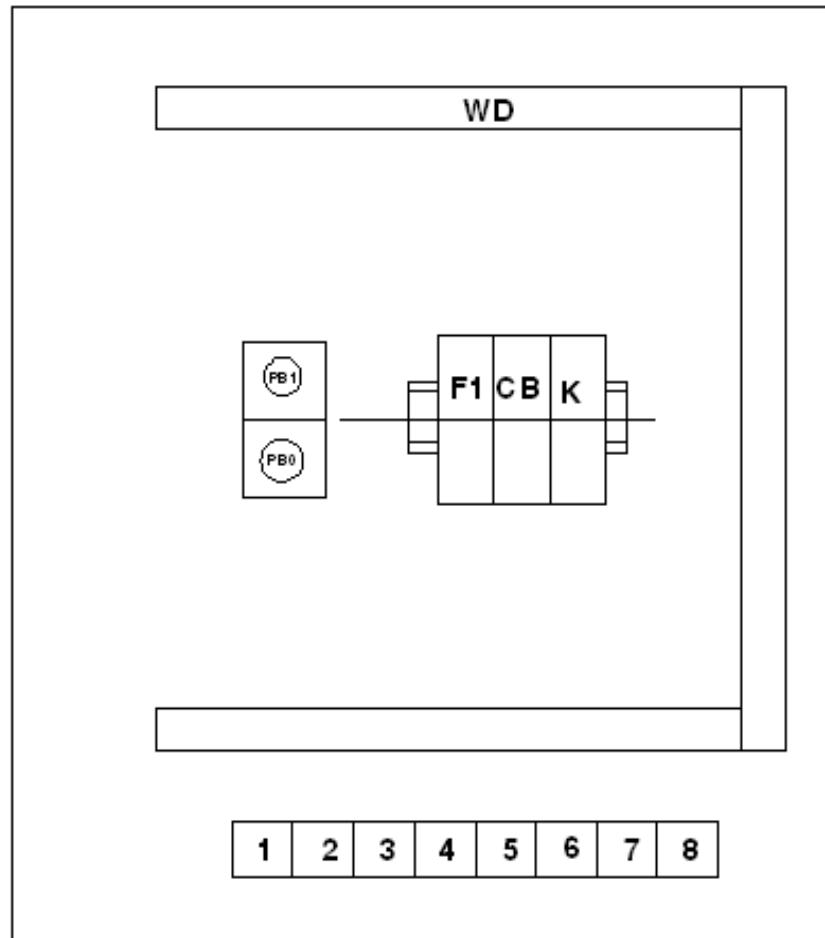

Hình 29 - 2

1.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động cơ 1 pha quay 1 chiều

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Dụng cụ, thiết bị
<i>Bước 1:</i> Tìm hiểu cấu tạo thực tế thiết bị điện và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện	<ul style="list-style-type: none"> Các tiếp điểm tiếp xúc của các nút nhấn, công tắc tơ còn tốt. Cuộn dây công tắc tơ còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 2:</i> Lắp đặt thiết bị điện và đấu nối mạch điện theo sơ đồ nguyên lý.	<ul style="list-style-type: none"> Lắp đặt chắc chắn thiết bị điện vào panel điện, làm đầu cốt và 	Panel lắp đặt thiết bị điện, áp

<ul style="list-style-type: none"> - Đấu mạch động lực - Đấu mạch điều khiển 	<ul style="list-style-type: none"> đấu dây nối phải chắc chắn - Thao tác chính xác - Đúng theo sơ đồ 	tô mát 1 pha, cầu chì, dây dẫn, công tắc tơ, nút nhấn, động cơ điện một pha, kềm cắt dây điện, kềm bấm đầu cốt, tua vít ba ke (4 chấu), tua vít dẹt, bit đầu cốt, ...
<i>Bước 3:</i> Kiểm tra nguồn theo các bước sau: <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra mạch động lực. - Kiểm tra mạch điều khiển. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng theo sơ đồ 	Đồng hồ vận năng V.O.M
<i>Bước 4:</i> Hoạt động thử theo các bước sau: <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguồn. - Đóng áp tô mát nguồn. - Ánh nút PB₁ động cơ hoạt động. - Ánh nút PB₀ động cơ dừng 	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	Nguồn điện cung cấp

1.4.3 Hiệu tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố

T	Hiệu tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch điều khiển làm việc tốt nhưng động cơ không quay	<ul style="list-style-type: none"> - Đấu dây mạch động lực tiếp xúc không tốt - Chưa cấp nguồn cho mạch động lực. - Tụ hoá không làm 	Kiểm tra và đấu lại tiếp điểm duy trì, kiểm tra tụ hoá

		việc	
--	--	------	--

2 Lắp mạch điện điều khiển động cơ 1 pha quay 2 chiều


Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng

- Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển động cơ 1 pha quay 2 chiều
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

2.1 Khí cụ điện trong mạch điện

- Panel điện
- Áp tôt mát (CB)-A0
- Cầu chì mạch điều khiển F
- Bộ khởi động từ: Công tắc từ K₁, K₂
- Tụ điện C
- Động cơ xoay chiều một pha
- Dây điện
- Máng cáp điện WD
- Bộ ấn nút PB₀, PB₁, PB₂ trong đó:
 - + Nút ấn PB₀: Dừng động cơ
 - + Nút ấn PB₁: Động cơ quay chiều thuận
 - + Nút ấn PB₂: Động cơ quay chiều ngược lại

2.2 Sơ đồ nguyên lý

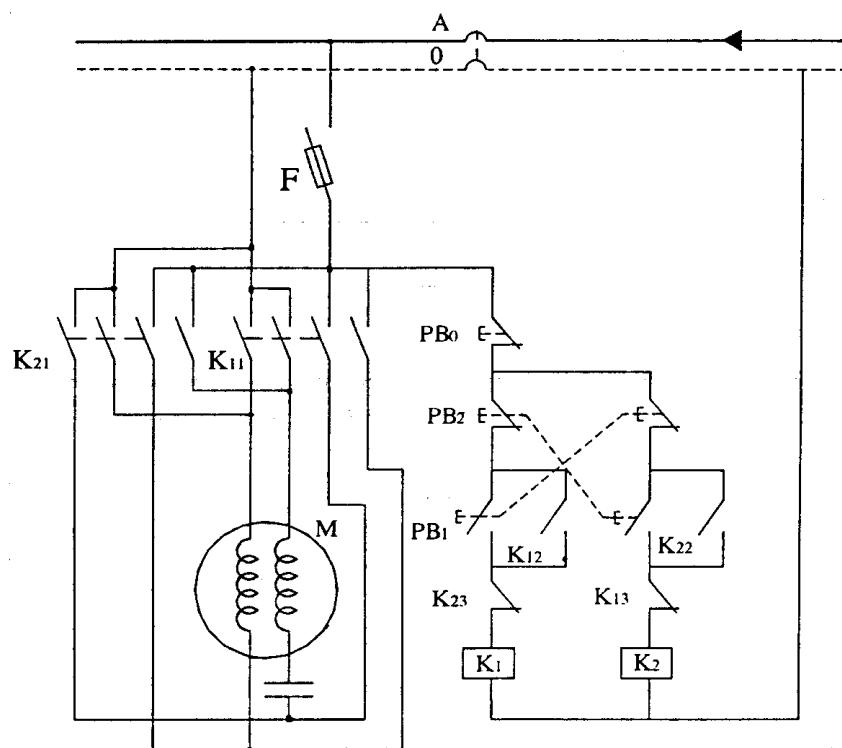

Hình 29 - 3

2.3 Nguyên lý hoạt động

- Mở máy động cơ quay theo chiều thuận

Đóng áp tố mát nguồn, ấn nút PB₁, cuộn hút công tắc tơ K₁ có điện sẽ đóng các tiếp điểm thường mở K₁₁, K₁₂. Khi đó đầu đầu cuộn dây làm việc được nối với đầu cuộn dây khởi động và đầu cuối cuộn dây làm việc được nối với đầu cuối của tụ điện. Do đó động cơ quay theo chiều thuận.

Ấn nút PB₀ công tắc tơ K₁ mất điện dẫn đến K₁₁ và K₁₂ nhả ra động cơ dừng


- Đảo chiều quay động cơ

Ấn nút PB₂, cuộn hút công tắc tơ K₂ có điện sẽ đóng các tiếp điểm thường mở K₂₁, K₂₂. Khi đó đầu đầu cuộn dây làm việc được nối với đầu cuối của tụ điện và đầu cuối cuộn dây làm việc được nối với đầu đầu cuộn dây khởi động. Do đó động cơ quay theo chiều ngược lại

Ấn nút PB₀ công tắc tơ K₂ mất điện dẫn đến K₂₁ và K₂₂ nhả ra động cơ dừng

2.4 Nội dung thực hành

2.4.1 Bố trí thiết bị

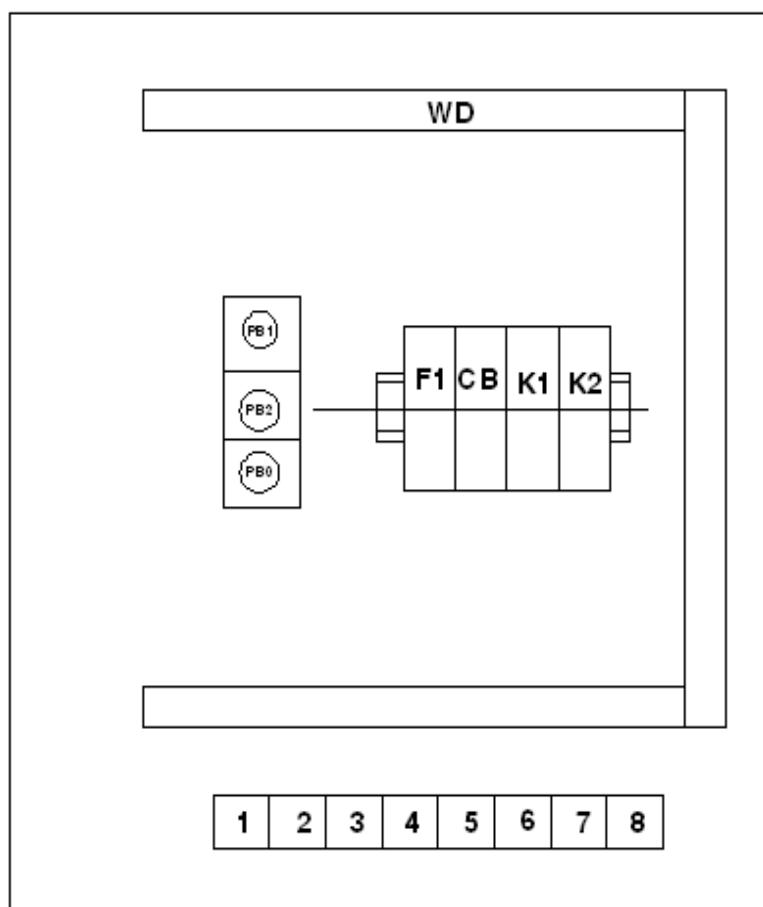

Hình 29 - 4

2.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động cơ 1 pha 2 chiều

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Dụng cụ, thiết bị
<i>Bước 1:</i> Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện	<ul style="list-style-type: none"> - Các tiếp điểm tiếp xúc của các nút nhấn, công tắc tờ còn tốt. - Cuộn dây công tắc tờ còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 2:</i> Lắp đặt thiết bị điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý. <ul style="list-style-type: none"> - Đấu mạch động lực - Đấu mạch điều khiển 	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt các thiết bị điện chắc chắn, làm đầu cốt và đấu dây phải chắc chắn - Thao tác chính xác - Đúng theo sơ đồ 	Panel lắp đặt thiết bị điện, áp tô mát 1 pha, cầu chì, dây dẫn, công tắc tờ, nút nhấn, động cơ điện một pha, kềm cắt dây điện, kềm bấm đầu cốt, tua vít ba ke (4 chấu), tua vít dẹt, bit đầu cốt,...
<i>Bước 3:</i> Kiểm tra nguội theo các bước sau: <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra mạch động lực. - Kiểm tra mạch điều khiển. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng theo sơ đồ 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 4:</i> Hoạt động thử theo các bước sau: <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguồn. - Đóng áp tô mát nguồn. - Án nút PB₁ động cơ chạy. 	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	Nguồn điện cung cấp

<ul style="list-style-type: none"> - Án nút PB₀ động cơ dừng - Vận hành động cơ quay theo chiều ngược lại: <ul style="list-style-type: none"> + Án nút PB₂ động cơ chạy. + Án nút PB₀ động cơ dừng - Cắt áp tố mát. <p>Theo dõi hoạt động của động cơ.</p>		
--	--	--

2.4.3 Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố

T T	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch điều khiển làm việc tốt nhưng động cơ không quay	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu dây mạch động lực tiếp xúc không tốt - Chưa cấp nguồn cho mạch động lực. 	Kiểm tra và đấu lại tiếp điểm duy trì.
2	Động cơ quay thuận như không quay nghịch	<ul style="list-style-type: none"> - Các đầu dây tiếp xúc không tốt, - Chưa đấu thay đổi cực động cơ mạch động lực hoặc tiếp không không tốt 	Kiểm tra lại mạch động lực và đấu nối lại cho chắc chắn, đấu đúng theo sơ đồ

2.5 Kiểm tra

- Trường hợp công tắc tơ chỉ có 04 cặp tiếp điểm thường mở, có đấu được mạch này không? Nếu được hãy vẽ lại sơ đồ nguyên lý và đấu nối sơ đồ mạch?

3. Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha hoạt động ở lưới điện 1 pha

Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng


- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha hoạt động ở lưới điện 1 pha
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

3.1 Khí cụ điện trong mạch điện


- Áp tố mát Q
- Cầu chì: F₁, F₂,
- Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K

- Tụ làm việc C_{lv}
- Tụ khởi động C_{KD}
- Công tác
- Động cơ xoay chiều 3pha
- Dây điện
- Máng cáp điện WD
- Bộ ấn nút PB_0, PB_1 , trong đó:
 - + Nút ấn PB_0 : Dừng động cơ
 - + Nút ấn PB_1 : Động cơ hoạt động


3.2 Sơ đồ nguyên lý

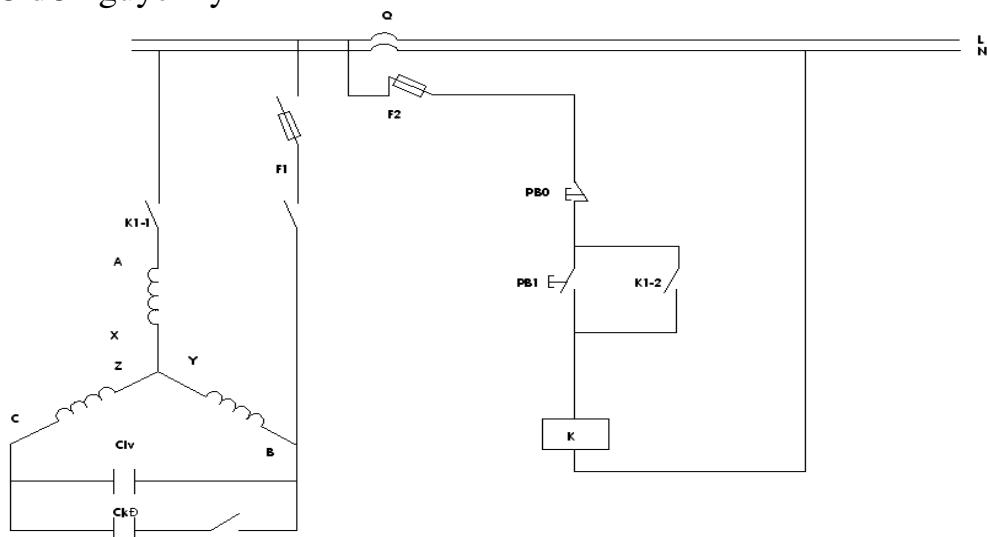

Hình 29-5a

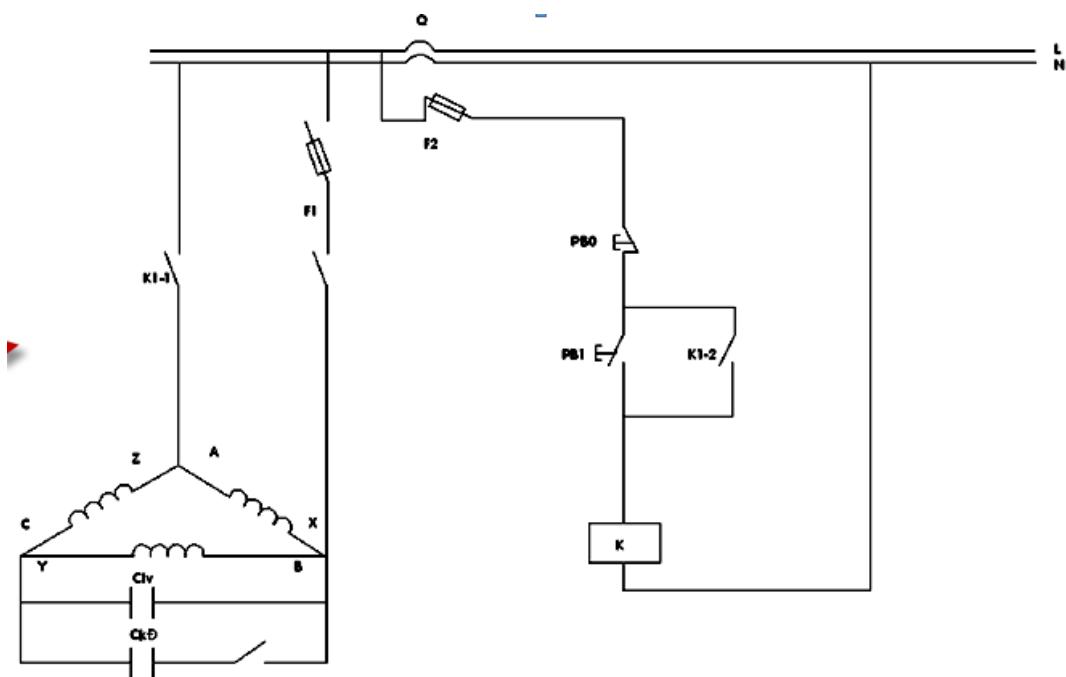

Hình 29-5b

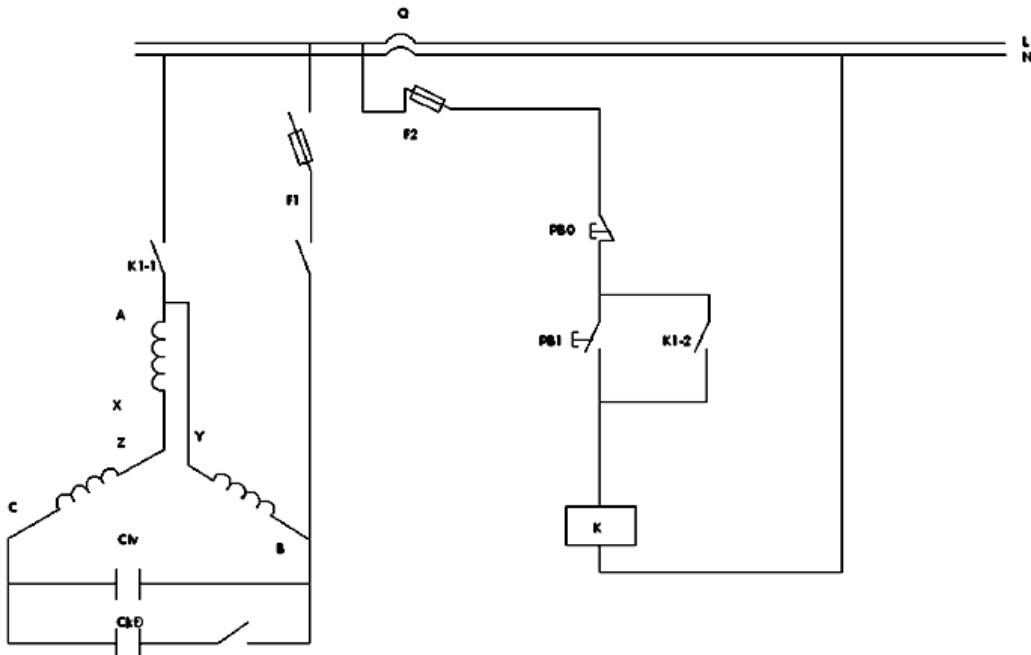

Hình 29-5c

3.3 Nguyên lý vận hành

Đối với động cơ 3 pha hoạt động ở lưới điện 1 pha cần phải mắc thêm tụ hoá khởi động và tụ làm việc. Khi đóng áp tố mát, đóng công tắc cho tụ khởi động (C_{kd}), ấn nút PB_1 cuộn hút công tắc K có điện sẽ đóng các tiếp điểm thường mở K_{1-1} cung cấp cho động cơ điện hoạt động đồng thời tiếp điểm K_{12} duy trì, ấn nút PB_0 thì K mất điện, động cơ dừng. Do đó để vận hành động cơ điện 3 pha ở lưới điện 1 pha ta cần phải chú ý đến các điểm như sau:

- + Số dây đầu động cơ 3 pha không thay đổi
- + Điện áp định mức của mỗi cuộn dây phải phù hợp với điện áp của nguồn 1 pha
 - + Cường độ dòng điện trong mỗi pha phải tương đối bằng nhau và không lớn hơn cường độ định mức trong cuộn dây pha khi động cơ vận hành có tải
 - + Muốn có mômen khởi động lớn cần tăng thêm tụ hoá có trị số:

$$C_{kd} = (2.5-3)C_{lv}$$
 - + Công suất còn đạt khoảng

$$P_{1pha} = (0.6-0.75)P_{3pha}$$
- Trường hợp ở hình 29-5a
 $Ta có C_{lv} = 4800I_f/U$ F, chọn $C_{kd} = (2.5-3)C_{lv}$
Trong đó I_f là dòng định mức cuộn dây pha A, U là điện áp định mức nguồn 1 pha

- Trường hợp ở hình 29-5b


Ta có $C_{lv} = 2800I_f/U$ F, chọn $C_{kd} = (2.5-3)C_{lv}$

- Trường hợp ở hình 29-5c

Ta có $C_{lv} = 1600I_f/U$ F, chọn $C_{kd} = (2.5-3)C_{lv}$, điện áp của tụ làm việc: $U_c = 2U$

3.4 Nội dung thực hành

3.4.1 Bố trí thiết bị

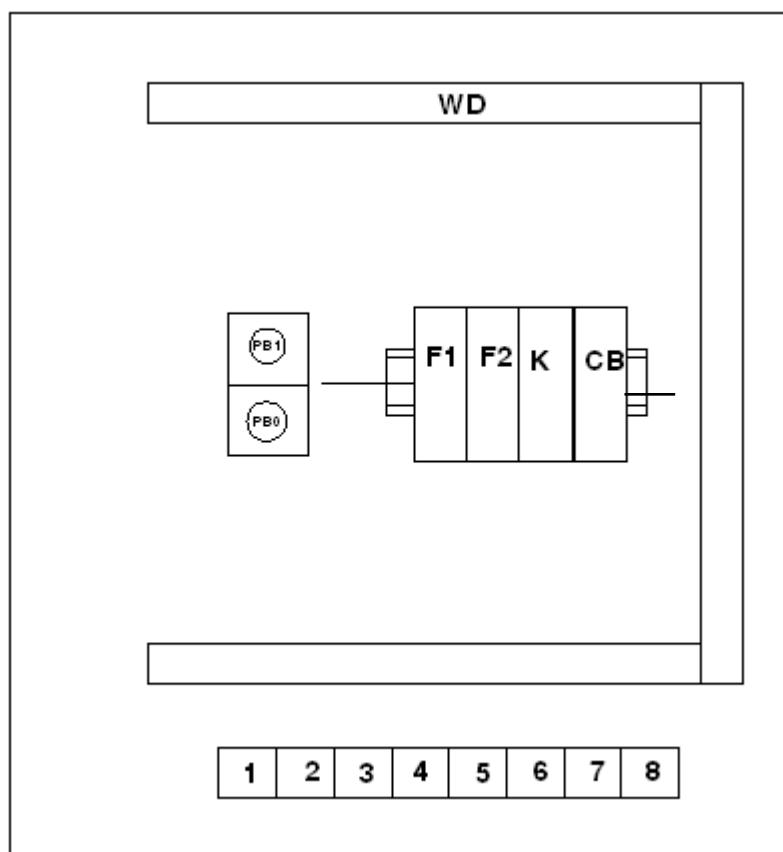

Hình 29 - 6

3.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động cơ 3 pha hoạt động ở lưới điện 1 pha

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Dụng cụ, thiết bị
Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện	<ul style="list-style-type: none"> Các tiếp điểm tiếp xúc của các nút nhấn, công tắc tơ còn tốt. Cuộn dây công tắc tơ còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M

<p><i>Bước 2:</i> Lắp đặt thiết bị điện vào panel điện, Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đấu mạch động lực - Đấu mạch điều khiển 	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp các thiết bị điện chắc chắn, làm đầu cốt và đấu dây phải chắc chắn - Thao tác chính xác - Đúng theo sơ đồ 	Panel lắp đặt thiết bị điện, áp tô mát 1 pha, cầu chì, dây dẫn, công tắc tơ, nút nhấn, động cơ điện 3 pha, kềm cắt dây điện, kềm bấm đầu cốt, tua vít ba ke (4 chấu), tua vít dẹt, bit đầu cốt.,
<p><i>Bước 3:</i> Kiểm tra nguồn theo các bước sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra mạch động lực. - Kiểm tra mạch điều khiển. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng theo sơ đồ 	Đồng hồ vận năng V.O.M,
<p><i>Bước 4:</i> Hoạt động thử theo các bước sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguồn. - Đóng áp tô mát nguồn. - Vận hành động cơ: <ul style="list-style-type: none"> + Án nút PB₁ động cơ chạy. + Án nút PB₀ động cơ dừng 	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	Nguồn điện cung cấp

3.4. 3 Hiệu tương, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố

T T	Hiệu tương	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch điều khiển làm việc tốt nhưng động cơ không quay	<ul style="list-style-type: none"> - Đấu dây mạch động lực tiếp xúc không tốt - Chưa cấp nguồn cho 	Kiểm tra và đấu lại tiếp điểm duy trì.

		mạch động lực.	
2	Đóng điện nhưng động cơ có điện mà không quay	- Công tắc chưa đóng để cấp nguồn cho tụ C_{kD}	Kiểm tra và đóng đóng tắc để đưa C_{kD} để khởi động động cơ

3.5 Câu hỏi kiểm tra

Trình bày ưu và nhược điểm sử dụng động cơ 3 pha ở lưới điện 1 pha

Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập của bài.

- Yêu cầu đánh giá về kiến thức:
 - + Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 1 chiều.
 - + Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 2 chiều.
 - + Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha hoạt động ở lưới điện 1 pha
- Yêu cầu đánh giá về kỹ năng.
 - + Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 1 chiều.
 - + Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 2 chiều.
 - + Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha hoạt động ở lưới điện 1 pha.

BÀI 2
LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 3
PHA RÔ TO LỒNG SÓC

Mã bài: MĐ28-02

Giới thiệu:

Hiện nay, nhu cầu điều khiển và vận hành dây chuyền sản xuất cũng như điều khiển các loại động cơ 3 pha ứng dụng rất nhiều trong các nhà máy. Do đó, bài học này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng và một số sơ đồ nguyên lý cơ bản về quá trình lắp đặt và điều khiển, vận hành động cơ xoay chiều 3 pha rõ ràng.

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo chung của các thiết bị trong các mạch điện điều khiển động cơ 3 pha.
- Mô tả được các thiết bị điện trong sơ đồ nguyên lý các mạch điện điều khiển động cơ 3 pha.
- Trình bày được một số sơ đồ nguyên lý điều khiển động cơ 3 pha.
- Lắp được mạch điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài

1. Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha quay 1 chiều


Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng

- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha quay 1 chiều
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

1.1 Khí cụ điện trong mạch điện

- Áp tôt mát 3 pha
- Cầu dao 3 pha Q
- Rơ le nhiệt OL
- Cầu chì mạch điều khiển F
- Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K
- Động cơ xoay chiều ba pha
- Dây điện
- Máng cáp điện WD
- Bộ ấn nút PB₀, PB₁ trong đó:
 - + Nút ấn PB₀: Dừng động cơ
 - + Nút ấn PB₁: Động cơ quay

1.2 Sơ đồ nguyên lý

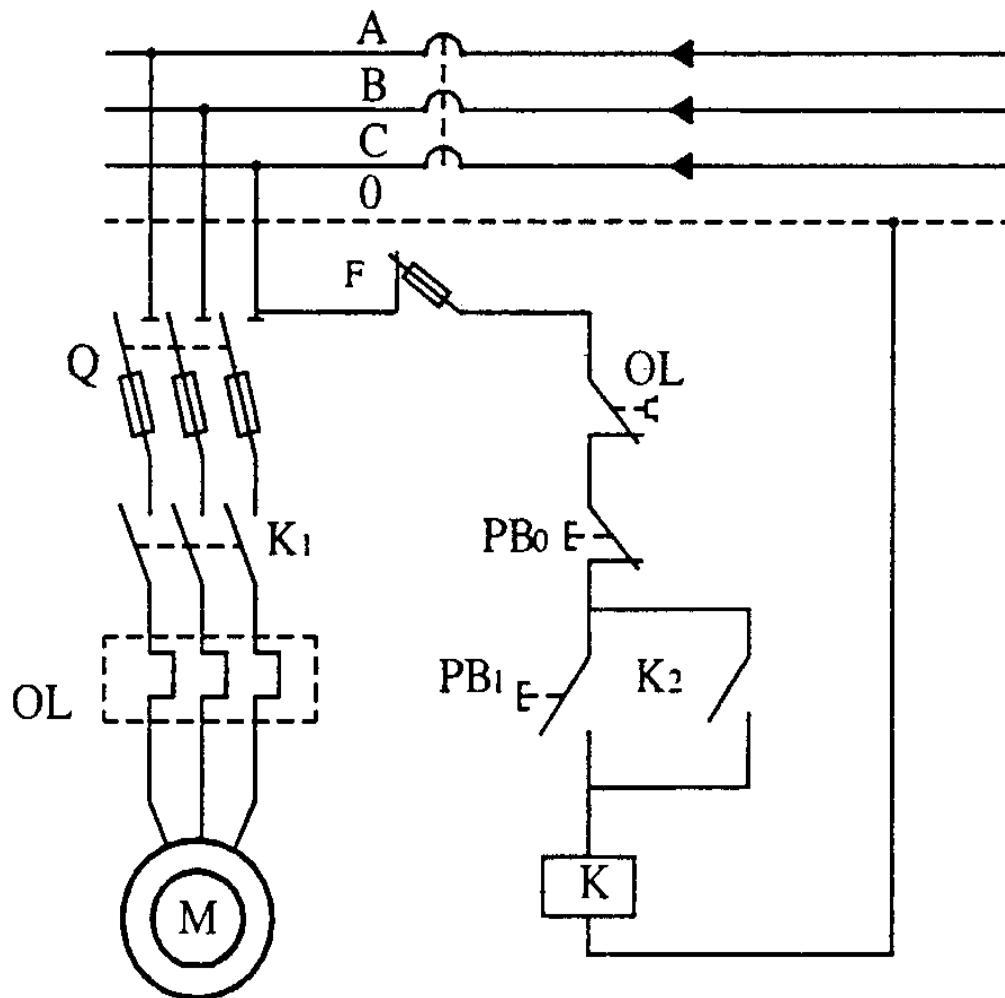

Hình 29 – 7


1.3 Nguyên lý hoạt động:

Đáp tôt mát, đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB₁, cuộn hút công tắc tơ K có điện sẽ đóng các tiếp điểm thường mở K₁ và K₂ đồng thời cấp nguồn cho động cơ hoạt động qua tiếp điểm động lực K₁ và duy trì hoạt động của mạch điều khiển qua tiếp điểm K₂. Ấn nút PB₀, cuộn hút công tắc tơ K mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K₁ và K₂, động cơ bị ngắt điện và ngừng hoạt động.

Khi động cơ có sự cố (quá tải, mất pha...) làm cho dòng điện qua phần tử đốt nóng của rơle nhiệt tăng cao, tác động (nhả) tiếp điểm OL làm mạch điều khiển mất điện, bảo vệ an toàn cho động cơ

1.4 Nội dung thực hành

1.4.1 Bố trí thiết bị

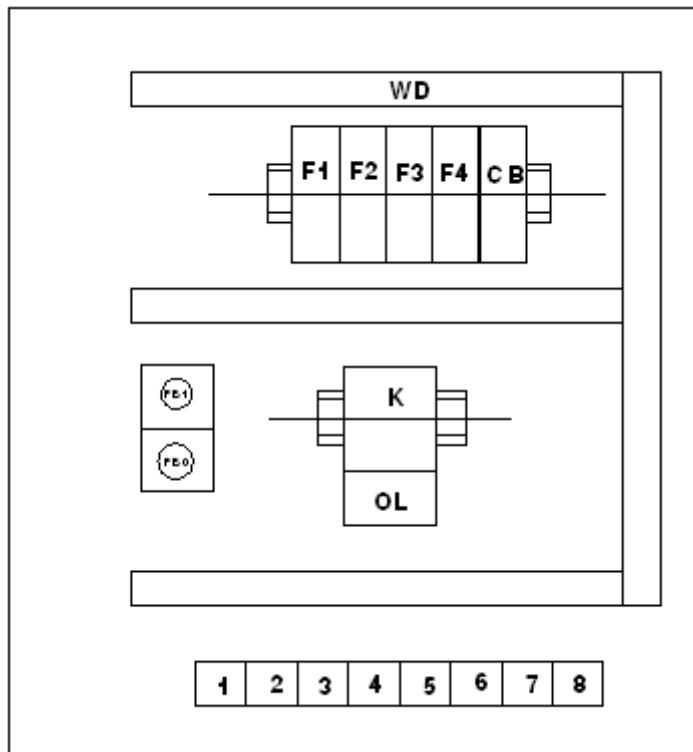

Hình 29 - 8

1.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điều khiển động cơ 3 pha

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Dụng cụ, thiết bị
<p><i>Bước 1:</i> Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện áp và dòng điện định mức. - Tình trạng hoạt động của thiết bị (tốt hay hỏng) ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. - Cuộn dây còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<p><i>Bước 2:</i> Lắp đặt thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đấu mạch động lực theo thứ tự từ cầu chì, công tắc tơ, rơ le nhiệt bót đấu dây nối đến động cơ. - Đấu mạch điều khiển theo thứ tự từ cầu chì, bộ nút nhấn, tiếp điểm thường đóng của rơ le nhiệt, cuộn hút công tắc tơ, dây trung tính (với cuộn hút 220V ~). 	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt các thiết bị điện chắc chắn, là đầu cốt và đấu dây phải đảm bảo tiếp xúc tốt - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Panel lắp đặt thiết bị điện, áp tô mát, cầu dao, cầu chì, dây dẫn, công tắc tơ, rơ le nhiệt, nút nhấn,

		động cơ điện 3 pha, kẽm cắt dây điện, kẽm bấm đầu cốt, tua vít 3 ke, tua vít det...
<i>Bước 3: Kiểm tra nguội theo các bước sau:</i> - <i>Kiểm tra mạch động lực.</i> + Ấn vào núm của công tắc tơ, đo lần lượt các cặp pha bằng đồng hồ vạn năng để thang điện trở x_1 , đồng hồ chỉ giá trị điện trở giữa hai đầu cực ra dây động cơ. - <i>Kiểm tra mạch điều khiển:</i> + Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “ ” khi chưa tác động và chỉ giá trị tương đương với điện trở cuộn hút của công tắc tơ trong các trường hợp sau: + Ấn nút PB_1 . + Ấn vào núm của công tắc tơ (để đóng tiếp điểm duy trì).	- Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 4: Hoạt động thử theo các bước sau:</i> - Nối dây nguồn. - Đóng áp tó mát nguồn. - Ấn nút PB_1 quan sát hoạt động của động cơ. - Ấn nút PB_0 dừng động cơ. - Cắt áp tó mát. - Theo dõi hoạt động của động cơ	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	

1.4.3 Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Nhấn nút nhấn mạch hoạt động; buông tay mạch mất điện.	Tiếp điểm duy trì tiếp xúc không tốt hoặc chưa đủ tiếp điểm duy trì	Kiểm tra và đấu lại tiếp điểm duy trì
2	Mạch điều khiển có điện nhưng động cơ không chạy	Chưa cấp nguồn cho mạch động lực. Hoặc rơ le nhiệt bị hỏng	Đóng cầu dao mạch động lực hoặc thay rơ le nhiệt
3	Khởi động động cơ chạy nhưng phát ra tiếng kêu lớn	Đấu dây mạch động lực không chặt dẫn đến mất pha cấp vào động cơ.	Kiểm tra lại mạch động lực và đấu nối lại cho chắc chắn

1.5 Câu hỏi kiểm tra

- Khi mở máy động cơ bằng khởi động từ đơn có ưu điểm gì hơn so với việc mở máy bằng cầu dao hoặc áptômát?
- Có thể sử dụng công tắc để thay thế cho bộ nút ấn được không? Nếu được thì mạch điện có nhược điểm gì?
- Trong trường hợp công tắc sơ chỉ có 3 tiếp điểm chính (không có tiếp điểm phụ duy trì) bạn có thể thay đổi cách đấu để mạch hoạt động tạm thời được không? Nếu được, hãy vẽ sơ đồ mạch?

2. Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều

Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng


- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

2.1 Khí cụ điện dùng trong mạch điện

- Áp tôt mát 3 pha

- Cầu dao 3 pha Q
- Rơ le nhiệt OL
- Cầu chì mạch điều khiển F
- Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K₁, K₂
- Động cơ xoay chiều ba pha
- Dây điện
- Máng cáp điện WD
- Bộ ấn nút PB₀, PB₁, PB₂ trong đó:
 - + Nút ấn PB₀: Dừng động cơ
 - + Nút ấn PB₁: Động cơ quay chiều thuận
 - + Nút ấn PB₂: Động cơ quay chiều ngược lại

2.2 Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều

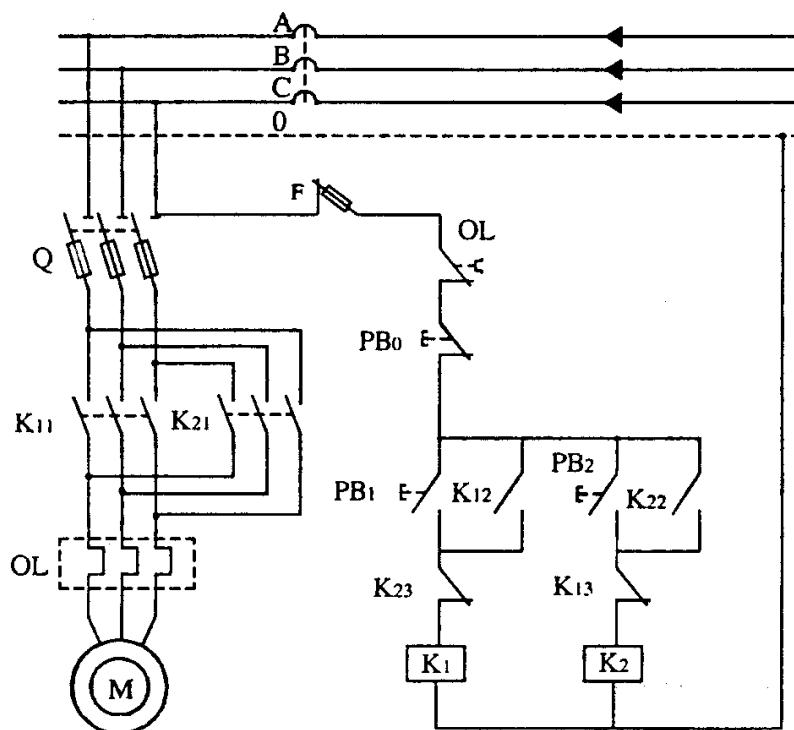

Hình 29 - 9

2.3 Nguyên lý hoạt động mạch điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều

- Mở máy cho động cơ chạy thuận

Đóng áp tố mát, đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB₁, cuộn hút công tắc tơ K₁ có điện sẽ đóng các tiếp điểm K₁ cấp nguồn cho động cơ hoạt động và K₁₂ duy trì cho công tắc tơ K₁). Động cơ quay theo chiều thuận (theo quy ước) do mạch động lực được nối như sau:

$$A_{\text{nguồn}} \quad a_{d.c\sigma}$$

$$B_{\text{nguồn}} \quad b_{d.c\sigma}$$

$C_{\text{nguồn}}$ $C_{\text{đ.cσ}}$

- Dùng động cơ

Ấn nút PB_0 , cuộn hút công tắc tσ K_1 mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K_{11} và K_{12} . Động cơ ngừng hoạt động.

- Đảo chiều động cơ

Ấn nút PB_2 , cuộn hút công tắc tσ K_2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm K_{21} cấp nguồn cho động cơ hoạt động và K_{22} duy trì cho công tắc tσ K_2 . Động cơ quay theo chiều ngược do thứ tự của hai pha vào động cơ đã bị đảo. Mạch động lực được nối như sau:


$A_{\text{nguồn}}$ $C_{\text{đ.cσ}}$

$B_{\text{nguồn}}$ $b_{\text{đ.cσ}}$

$C_{\text{nguồn}}$ $a_{\text{đ.cσ}}$

2.4 Nội dung thực hành

2.4.1 Bố trí thiết bị

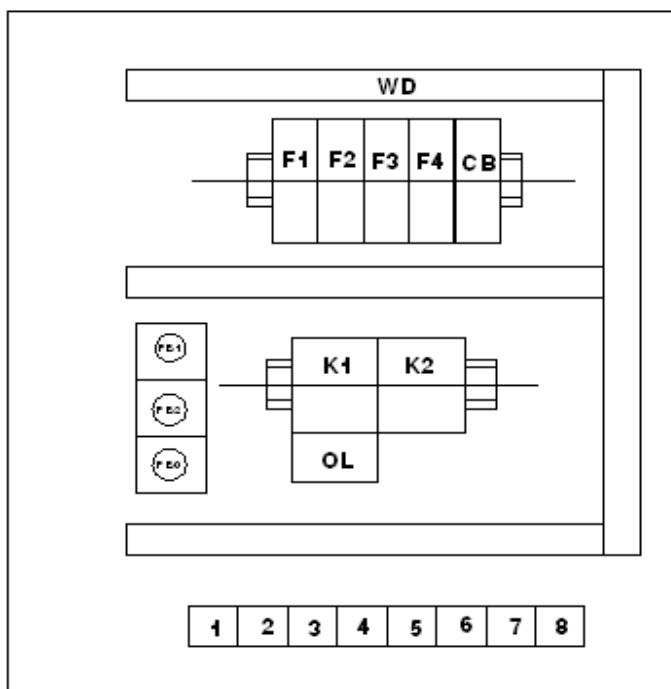

Hình 29 – 10

2.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động cơ quay 2 chiều

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Dụng cụ, thiết bị
Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện	<ul style="list-style-type: none"> Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. Cuộn dây còn tốt, không mạch. Đúng điện áp, đúng dòng 	Đồng hồ vạn năng V.O.M

	điện định mức.	
<p><i>Bước 2: Lắp đặt các thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đấu mạch động lực - Đấu mạch điều khiển 	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt các thiết bị điện chắc chắn, làm đầu cốt và đấu dây phải đảm bảo điều kiện tiếp xúc tốt, an toàn - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Panel lắp đặt thiết bị điện, áp tố mát 3 pha, cầu dao, cầu chì, dây dẫn, công tắc tơ, roulette nhiệt, nút nhấn, động cơ điện 3 pha, kềm cắt dây điện, kềm bấn đầu cốt, tua vít 3 ke, tua vít dẹt, bit đầu cốt..
<p><i>Bước 3: Kiểm tra nguội theo các bước sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra mạch động lực. - Kiểm tra mạch điều khiển. + Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “ ” khi chưa tác động và chỉ giá trị tương đương với điện trở cuộn hút của công tắc tơ trong các trường hợp sau: <ul style="list-style-type: none"> + Án nút PB₁. + Án nút PB₂. + Án vào núm của công tắc tơ (để đóng tiếp điểm duy trì). 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Đồng hồ vận năng V.O.M
<p><i>Bước 4: Hoạt động thử theo các bước sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguồn. - Đóng áp tố mát nguồn. - Vận hành động cơ quay theo chiều thuận: <ul style="list-style-type: none"> + Án nút PB₁. + Dừng động cơ. 	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	

<ul style="list-style-type: none"> + Án nút PB₀. - Vận hành động cơ quay theo chiều ngược lại: + Án nút PB₂. + Dừng động cơ. + Án nút PB₀. - Cắt áp tố mát. <p>Theo dõi hoạt động của động cơ.</p>		
---	--	--

2.4.3 Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch điều khiển làm việc tốt nhưng động cơ không quay	<ul style="list-style-type: none"> - Đấu sai mạch động lực. - Đấu dây mạch động lực tiếp xúc không tốt - Chưa cấp nguồn cho mạch động lực. 	Kiểm tra và đấu lại tiếp điểm duy trì.
2	Động cơ quay nhưng một thời gian dừng không đảo chiều	Các đấu dây tiếp xúc không tốt	Kiểm tra lại mạch động lực và đấu nối lại cho chắc chắn
3	Khởi động động cơ chạy nhưng phát ra tiếng kêu lớn	Đấu dây mạch động lực không chặt dẫn đến mất pha cấp vào động cơ.	Kiểm tra lại mạch động lực và đấu nối lại cho chắc chắn

2.5 Câu hỏi kiểm tra

- Dùng đồ thị dòng điện xoay chiều ba pha chứng minh rằng khi đổi thứ tự của 2 trong 3 pha vào động cơ thì chiều của từ trường quay trong động cơ bị thay đổi?
- Giả sử mỗi cuộn hút có điện trở thuần là 100 , nếu mạch điều khiển nối đúng thì khi ấn đồng thời 2 nút PB₁ và PB₂ giá trị điện trở của mạch điều khiển là bao nhiêu ôm?
- Trong trường hợp ta có 2 công tắc tơ với điện áp định mức khác nhau (220V, 380V) thì có thể sử dụng trong mạch đảo chiều động cơ được không? Nếu được hãy vẽ sơ đồ mạch?

3. Lắp mạch điện điều khiển động cơ 3 pha theo trình tự


Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng

- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển động cơ 3 pha theo trình tự
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

3.1 Khí cụ điện dùng trong mạch điện

- Áp tôt mát 3 pha
- Cầu dao 3 pha Q
- Rơ le nhiệt OL₁, OL₂
- Cầu chì mạch điều khiển F
- Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K₁, K₂
- Động cơ xoay chiều ba pha M₁, M₂
- Dây điện
- Máng cáp điện WD
- Bộ ấn nút PB₁₀, PB₁₁, PB₂₀, PB₂₁ trong đó:
 - + Nút ấn PB₁₀: Dừng động cơ
 - + Nút ấn PB₁₁: Động cơ M₁ quay
 - + Nút ấn PB₂₁: Động cơ M₂ quay

3.2 Sơ đồ nguyên lý

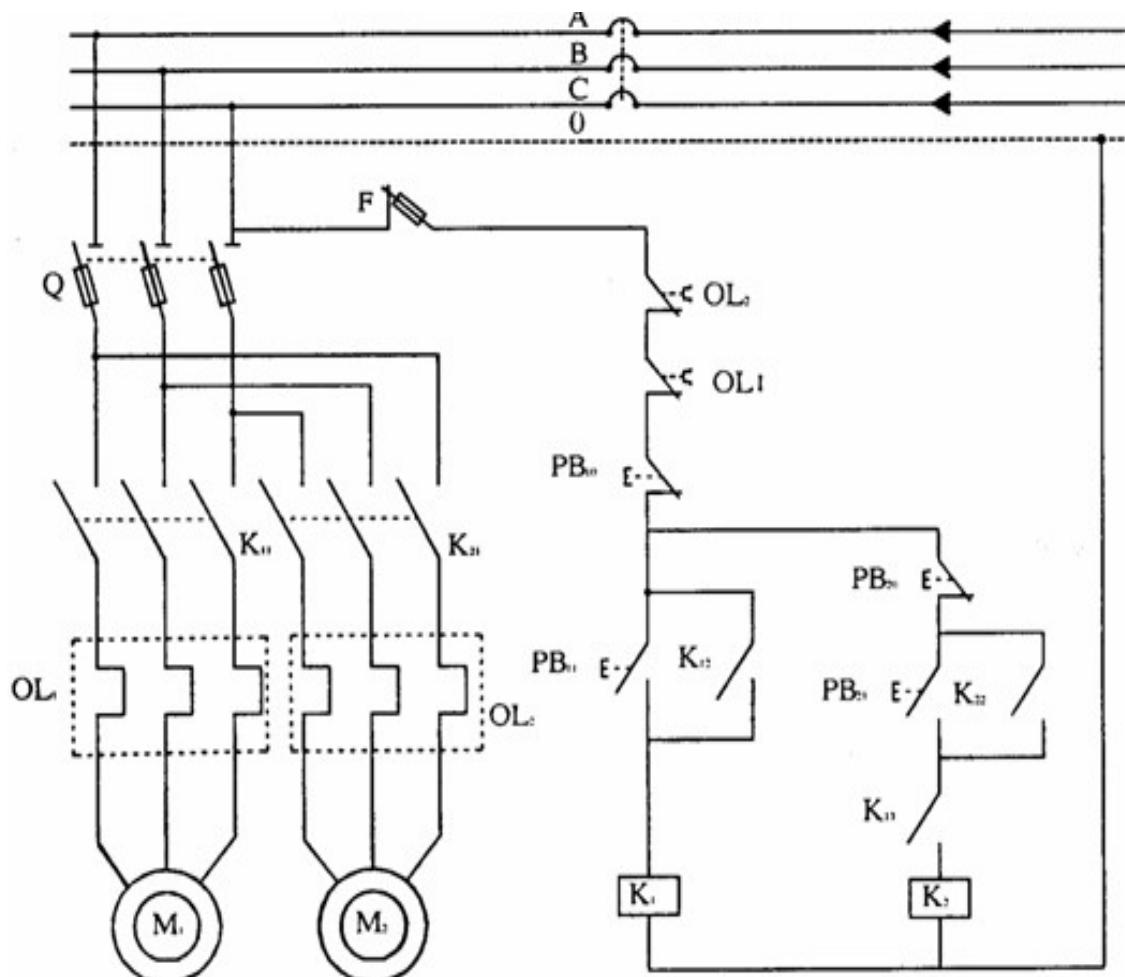

Hình 29 - 11

3.3 Nguyên lý hoạt động

- Mở máy động cơ M₁

Đóng áp tô mát, cầu dao cách ly Q, ấn nút PB₁₁, cuộn hút công tắc tờ K₁ có điện sẽ đóng các tiếp điểm thường mở K₁₁ và K₁₂ đồng thời cấp nguồn điện cho động cơ hoạt động qua các tiếp điểm động lực K₁₁ và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điểm K₁₂. Đóng tiếp điểm K₁₃ (Tiếp điểm khóa động cơ M₂).

- Mở máy động cơ M₂

Ấn nút PB₂₁, cuộn hút công tắc tơ K₂ có điện sẽ đóng các tiếp điểm thường mở K₂₁, K₂₂ đồng thời cấp nguồn điện cho động cơ hoạt động qua các tiếp điểm động lực K₂₁ và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điểm K₂₂.

-Dùng đồng cơ M₂


Ấn nút PB₂₀ cuộn hút công tắc tơ K₂ mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K₂₁ và K₂₂ động cơ bị ngắt điện ngừng hoạt động.

-Dùng cả hai động cơ M₁ và M₂

Ấn nút PB₁₀ cuộn hút công tắc K₁ mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K₁₂ và K₁₁, động cơ bị ngắn điện ngừng hoạt động.

3.4 Nội dung thực hành

3.4.1 Bố trí thiết bị

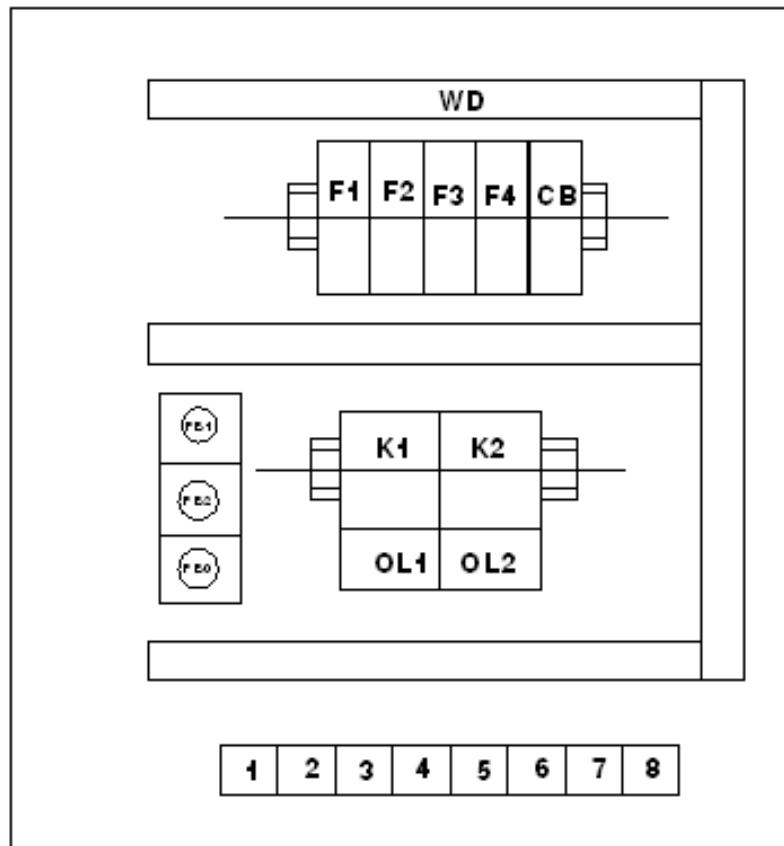

Hình 29 – 12

3.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điều khiển động cơ 3 pha theo tuân tự

NỘI DUNG CÔNG VIỆC	YÊU CẦU KỸ THUẬT	THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện	<ul style="list-style-type: none"> Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. Cuộn dây còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
Bước 2: Lắp đặt các thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý. - Đấu mạch động lực	<ul style="list-style-type: none"> Lắp đặt các thiết bị điện chắc chắn, làm đầu cốt và đấu dây phải đảm bảo điều kiện tiếp xúc 	Panel lắp đặt thiết bị điện, áp tô mát, cầu dao, cầu

<p>- Đầu mạch điều khiển</p>	<p>tốt, an toàn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	<p>chì, dây dẫn, công tắc tơ, rơ le nhiệt, nút nhấn, động cơ điện 3 pha, kềm cắt dây điện, kềm bấn đầu cốt, tua vít 3 ke, tua vít dẹt, ...</p>
<p><i>Bước 3: Kiểm tra nguồn theo các bước sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ. - Kiểm tra mạch động lực. - Kiểm tra mạch điều khiển. <p>+ Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “∞” khi chưa tác động và chỉ giá trị tương đương với điện trở cuộn hút của công tắc tơ trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Án nút PB₁. + Án nút PB₂. + Án vào nút công tắc tơ (để đóng tiếp điểm duy trì). 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	<p>Đồng hồ vận năng V.O.M</p>
<p><i>Bước 4: Hoạt động thử theo các bước sau:</i></p>	<p>Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguồn. - Đóng áp tê mát nguồn. - Vận hành động cơ M₁: <ul style="list-style-type: none"> + Án nút PB₁₁. - Vận hành động cơ M₂: <ul style="list-style-type: none"> + Án nút PB₂₁. + Dừng cả hai động cơ. + Án nút PB₁₀. - Cắt áp tê mát. <p>Theo dõi hoạt động của động cơ.</p>		
---	--	--

3.4.3 Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục sự cố
1	Mạch điều khiển làm việc tốt nhưng động cơ không quay	<ul style="list-style-type: none"> - Đấu sai mạch động lực. - Đấu dây mạch động lực tiếp xúc không tốt - Chưa cấp nguồn cho mạch động lực. 	Kiểm tra và đấu lại tiếp điểm duy trì.
2	Động cơ đang quay nhưng khi tác động vào LS ₁ thì động cơ không dừng lại	Các tiếp điểm của công tắc hành trình tiếp xúc không tốt	Kiểm tra lại mạch điều khiển và đấu nối lại cho chắc chắn

3	Khởi động động cơ chạy nhưng phát ra tiếng kêu lớn	Đầu dây mạch động lực không chặt dẫn đến mất pha cấp vào động cơ.	Kiểm tra lại mạch động lực và đấu nối lại.
---	--	---	--

4. Lắp đặt mạch điện điều khiển động 3 pha làm việc theo chu kỳ


Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng

- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển động 3 pha làm việc theo chu kỳ
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

4.1. Khí cụ điện dùng trong mạch điện

- Áp kế mát 3 pha
- Cầu dao 3 pha Q
- Rơ le nhiệt OL₁, OL₂
- Rơ le thời gian TS₁, TS₂, TS₃, TS₄
- Cầu chì mạch điều khiển F
- Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K₁, K₂
- Động cơ xoay chiều ba pha M
- Dây điện
- Máng cáp điện WD
- Bộ ấn nút PB₁, PB₂ trong đó:
 - + Nút ấn PB₁: Dừng động cơ
 - + Nút ấn PB₂: Động cơ M quay

4.2 Sơ đồ nguyên lý

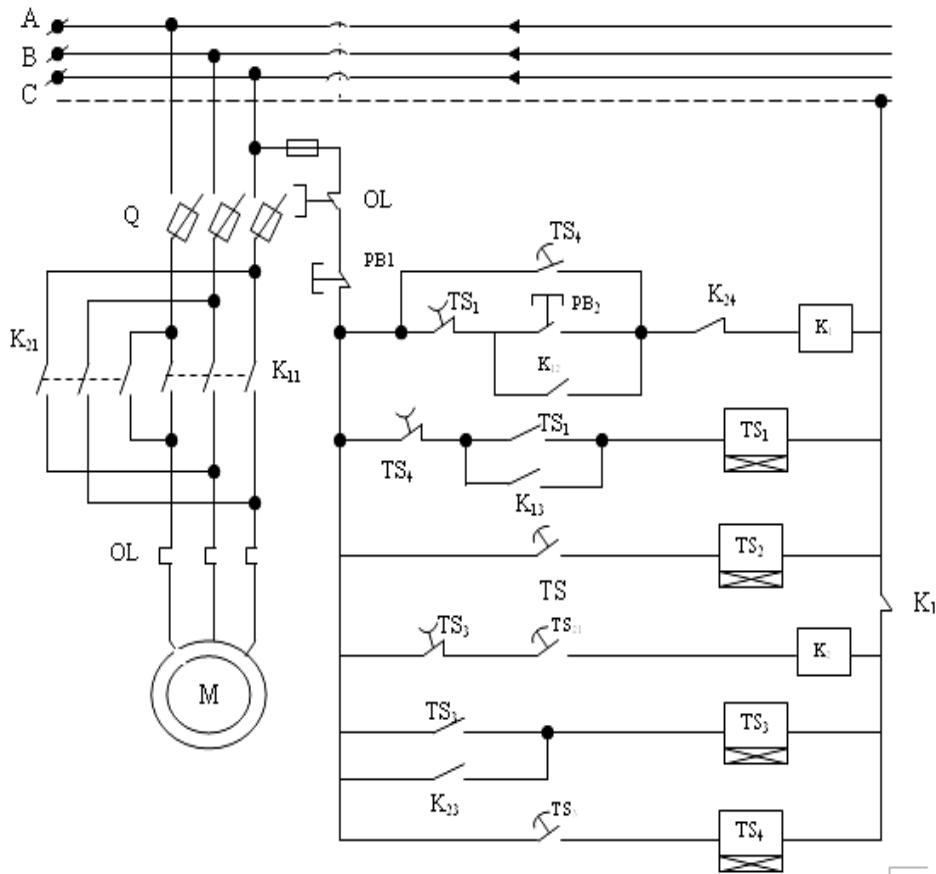

Hình 29 - 13

4.3 Nguyên lý hoạt động

- Mở máy:

Đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB₁, cuộn hút công tắc K₁ có điện đồng thời đóng tiếp điểm K₁₁ cấp nguồn cho động cơ hoạt động theo chiều thuận, tiếp điểm K₁₂ duy trì nguồn cho công tắc tơ K₁, tiếp điểm K₁₃ cấp nguồn cho TS₁ đồng thời tiếp điểm TS₁₁ duy trì nguồn điện cho TS₁. Sau một thời gian hiệu chỉnh (giả sử 1 phút) tiếp điểm mở chậm TS₁₃ mở ra, và tiếp điểm đóng chậm TS₁₂ đóng lại cấp nguồn cho TS₂ đồng thời cuộn dây công tắc tơ K₁ mất điện, động cơ dừng lại.

Sau 5s đủ cho tốc độ động cơ giảm thì tiếp điểm đóng chậm TS₂₁ đóng lại để cuộn dây công tắc tơ K₂ có điện đồng thời đóng tiếp điểm K₂₁ cấp nguồn cho động cơ hoạt động theo chiều ngược lại, tiếp điểm K₂₃ cấp nguồn cho TS₃ hoạt động đồng thời tiếp điểm TS₃₁ duy trì cấp điện cho rơ le TS₃. Sau 1 phút tiếp điểm mở chậm rơ le TS₃₃ mở ra động cơ ngừng quay và đóng tiếp điểm đóng chậm TS₃₂ lại cho rơ le TS₄ hoạt động. Sau 5s đủ cho tốc độ động cơ giảm thì tiếp điểm mở chậm TS₄₂ mở ra cắt nguồn


cung cấp cho rơ le TS₁ ngừng hoạt động đồng thời tiếp điểm đóng chậm TS₄₁ đóng lại cấp nguồn điện lại cho công tắc tơ K₁, lúc đó động cơ tiếp tục quay theo chiều thuận và chu kỳ hoạt động của động cơ tiếp tục. Trong quá trình hoạt động có các tiếp điểm K₁₄ và K₂₄ khoá liên động với nhau. Do đó khi cuộn K₁ có điện thì cuộn K₂ mất điện và ngược lại.

- Tắt máy:

Ấn nút PB₀, Mạch điều khiển mất nguồn điện. Do đó công tắc tơ K mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K₁₁ và K₂₁, động cơ bị ngắt điện và ngừng hoạt động.

4.4. Nội dung thực hành lắp mạch điện điều khiển động 3 pha làm việc theo chu kỳ.

4.4.1 Bố trí thiết bị

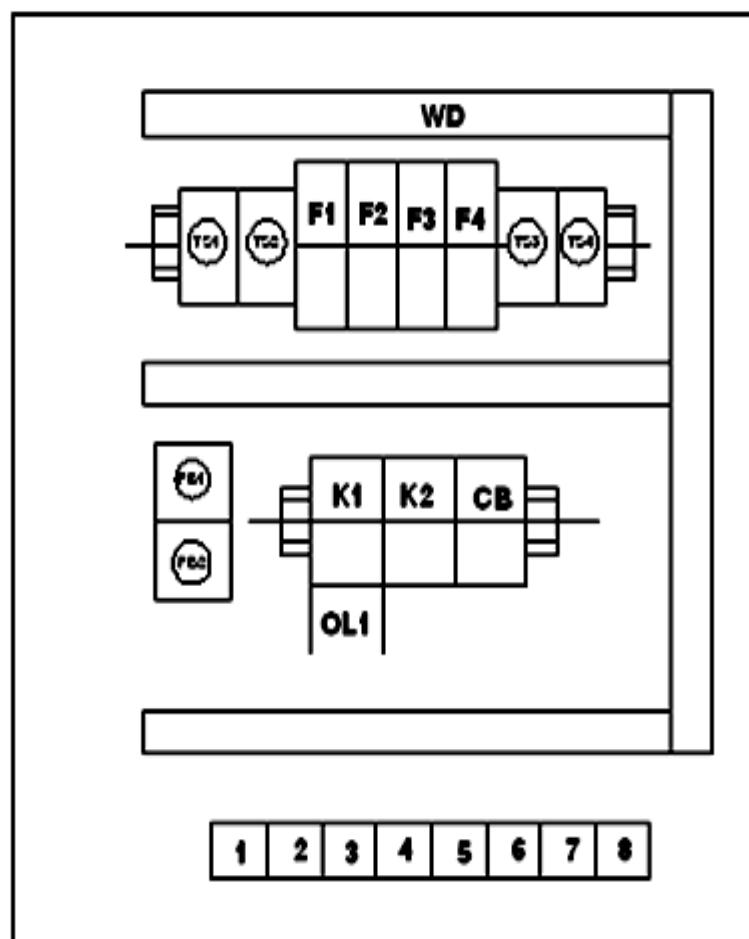

Hình 29 - 14

4.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động 3 pha làm việc theo chu kỳ.

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Thiết bị
--------------------	------------------	----------

		và dụng cụ
<p><i>Bước 1:</i> Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện áp và dòng điện định mức. - Tình trạng hoạt động của thiết bị (tốt hay hỏng)... 	<ul style="list-style-type: none"> - Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. - Cuộn dây còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<p><i>Bước 2:</i> Lắp đặt các thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đấu mạch động lực theo thứ tự từ cầu chì, công tắc tơ, rơ le nhiệt, đấu dây nối đến động cơ. - Đấu mạch điều khiển theo thứ tự từ cầu chì, bộ nút nhấn, tiếp điểm thường đóng của rơ le nhiệt, cuộn hút công tắc tơ dây trung tính (với cuộn hút 220V ~). 	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt các thiết bị điện chắc chắn, làm đầu cốt và nối dây nối phải đảm bảo điều kiện tiếp xúc tốt và an toàn - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Panel lắp đặt thiết bị điện, dây dẫn, công tắc tơ, rơ le nhiệt, rơ le thời gian, nút nhấn, cầu dao, cầu chì, kềm cắt dây điện, kềm bấn đầu cốt, Tua vít dẹt, tua vít 3 ke, động cơ điện...
<p><i>Bước 3:</i> Kiểm tra nguồn theo các bước sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kiểm tra mạch động lực.</i> + Ánh vào nút của công tắc tơ, đo lần lượt các cặp pha bằng đồng hồ vạn năng để thang điện trở x_1, đồng hồ chỉ giá trị điện trở giữa hai đầu cực ra dây động cơ. - <i>Kiểm tra mạch điều khiển:</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Đồng hồ vạn năng V.O.M

<p>+ Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “ ” khi chưa tác động và chỉ giá trị tương đương với điện trở cuộn hút của công tắc tờ trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Án nút PB₁. + Án vào nút của công tắc tờ (để đóng tiếp điểm duy trì). 		
<p><i>Bước 4: Hoạt động thử theo các bước sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguồn. - Đóng áp tơ mát nguồn. - Án nút PB₁ quan sát hoạt động của động cơ. - Án nút PB₀ dừng động cơ. - Cắt áp tơ mát. - Theo dõi hoạt động của động cơ 	<p>Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.</p>	

4.4.3 Nguyên nhân, hiện tượng và cách khắc phục sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa cấp nguồn cho mạch - Các dây tiếp xúc không tốt 	Kiểm tra, đóng điện cho mạch. Đấu lại
2	Động cơ hoạt động tốt ở chu kỳ một nhưng chuyển sang chu kỳ hai thì bị đứt	Do quá tải	Kiểm tra và nối lại dây cầu chì

	dây cầu chì		
3	Khởi động động cơ chạy nhưng phát ra tiếng kêu lớn	Đau dây mạch động lực không chặt dẫn đến mất pha cấp vào động cơ.	Kiểm tra lại mạch động lực và đấu nối lại cho chắc chắn

4. 5 Câu hỏi kiểm tra

Công tắc tơ chỉ có 04 cặp tiếp điểm thì có đấu được mạch này không? Nếu được, hãy vẽ lại sơ đồ mạch điện?

5. Lắp mạch điện điều khiển mở máy động cơ 3 pha qua cuộn kháng

Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng

- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển motor động cơ 3 pha qua cuộn kháng
 - Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
 - Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

5.1 Khí cụ điện dùng trong mạch điện

- Câu chì F_1, F_2, F_3, F_4 .

Bộ nút lăn 2 phím PB₀, PB₁. Trong đó:

+ Nút dừng động cơ PB₀ (Stop).

- + Nút PB₁: Nút mở máy (Start).

- ## - Cuôn kháng L.

- Công tắc tơ K₁, K₂.

- #### - Role thời gian


- Role nhiệt OL.

- ## Dây điện

- mảng cấp điện WD

- Đóng cờ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc M.

5.2 Sơ đồ nguyên lý

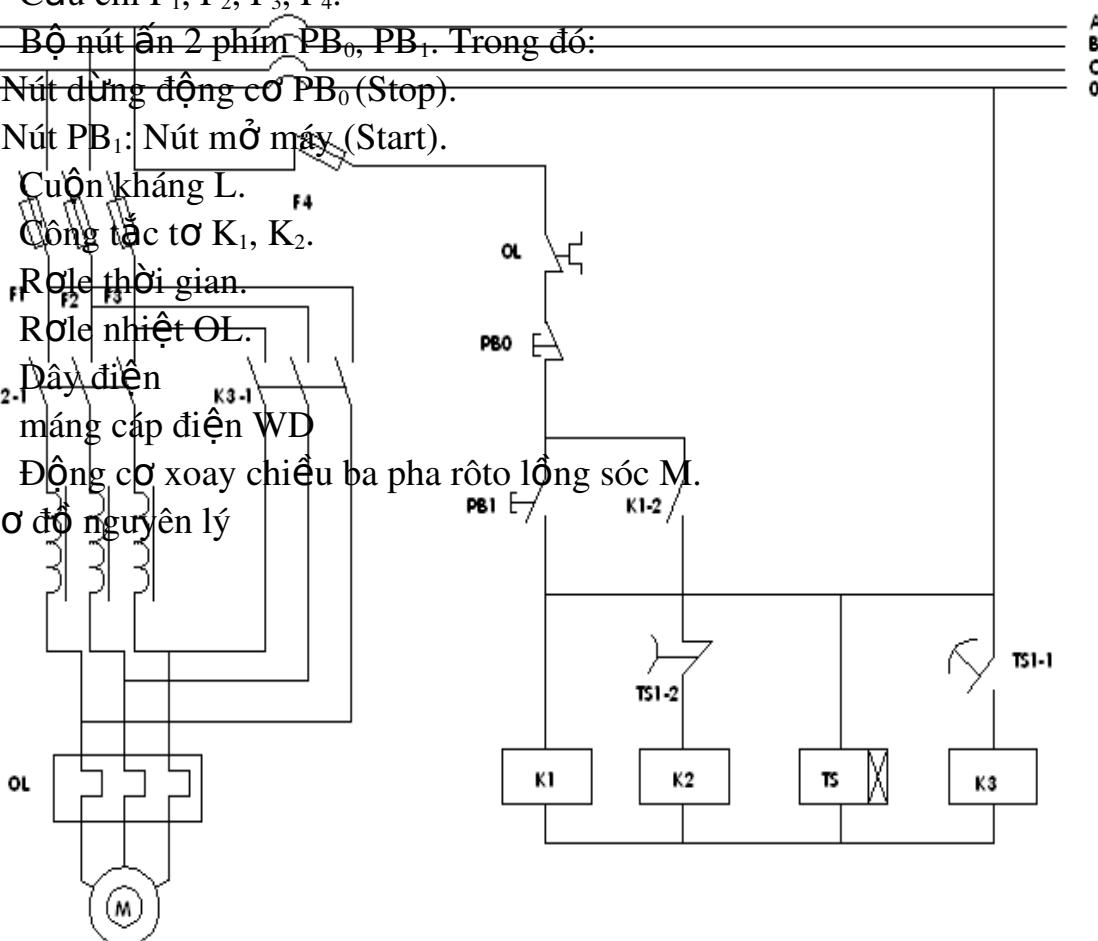

Hình 29 - 15

5.3 Nguyên lý hoạt động

+ Mở máy động cơ:


Đóng áp tố mát nguồn, ấn nút PB₁, cuộn hút công tắc tơ K₁, K₂ và TS có điện sẽ đóng điện cho động cơ quay, khi đó động cơ hoạt động qua cuộn kháng và dòng điện mở máy giảm so với dòng định mức. Khi động cơ đạt 70-75% tốc độ định mức, tiếp điểm TS₁₋₁ đóng lại cấp điện cho cuộn hút công tắc tơ K₃ đồng thời tiếp điểm TS₁₋₂ mở ra và tiếp điểm K₃₋₁ đóng lại cấp nguồn cho động cơ hoạt động ở chế độ định mức.

+ Dừng động cơ:

Nhấn nút PB₀, cuộn hút công tắc tơ K₁, K₂, TS bị ngắt điện động cơ ngừng làm việc.

5.4. Nội dung thực hành lắp mạch điện điều khiển mở máy động cơ 3 pha qua cuộn kháng

5.4.1 Bố trí thiết bị

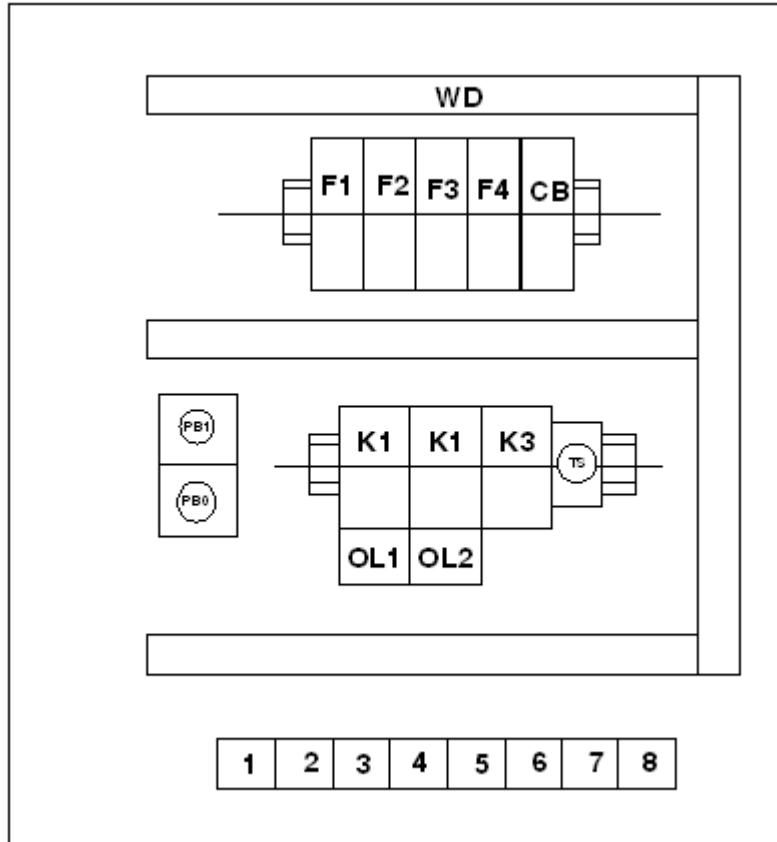

Hình 29 – 16

5.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển mở máy động cơ 3 pha qua cuộn kháng

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Thiết bị và dụng cụ
<p><i>Bước 1:</i> Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện áp và dòng điện định mức. - Tình trạng hoạt động của thiết bị (tốt hay hỏng)... 	<ul style="list-style-type: none"> - Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. - Cuộn dây còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vận năng V.O.M
<p><i>Bước 2:</i> Lắp đặt các thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu mạch động lực. - Đầu mạch điều khiển 	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt các thiết bị điện chắc chắn, làm đầu cốt và nối dây nối phải đảm bảo điều kiện tiếp xúc tốt và an toàn - Thao tác chính xác 	Panel lắp đặt thiết bị điện, dây dẫn, công tắc tơ, rơ le thời gian,

	<ul style="list-style-type: none"> - Đúng sơ đồ 	nút nhấn, cầu dao, cầu chì, kẽm cắt dây điện, kẽm bắn đầu cốt, Tua vít đet, tua vít 3 ke, động cơ điện, trớ kháng...
<p><i>BƯỚC 3: Kiểm tra nguội theo các bước sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kiểm tra mạch động lực.</i> <ul style="list-style-type: none"> + Án vào nút của công tắc tơ, đo lần lượt các cặp pha bằng đồng hồ vạn năng để thang điện trở x_1, đồng hồ chỉ giá trị điện trở giữa hai đầu cực ra dây động cơ. - <i>Kiểm tra mạch điều khiển:</i> <ul style="list-style-type: none"> + Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “ ” khi chưa tác động và chỉ giá trị tương đương với điện trở cuộn hút của công tắc tơ trong các trường hợp sau: <ul style="list-style-type: none"> + Án nút PB₁. + Án vào nút của công tắc tơ (để đóng tiếp điểm duy trì). 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<p><i>BƯỚC 4: Hoạt động thử theo các bước sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguồn. - Đóng áp tố mát nguồn. - Án nút PB₁ quan sát hoạt động của động cơ. 	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	

<ul style="list-style-type: none"> - Ấn nút PB₀ dùng động cơ. - Cắt áp tơ mát. - Theo dõi hoạt động của động cơ 		
---	--	--

5.4.3 Nguyên nhân, hiện tượng và cách khắc phục sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa cấp nguồn cho mạch - Các dây tiếp xúc không tốt 	Kiểm tra, đóng điện cho mạch. Đấu lại
2	Khởi động động cơ chạy nhưng phát ra tiếng kêu lớn	Đấu dây mạch động lực không chặt dẫn đến mất pha cấp vào động cơ.	Kiểm tra lại mạch động lực và đấu nối lại cho chắc chắn
3	Khởi động động cơ chạy nhưng tốc độ động cơ không thay đổi	Chưa cài đặt thời gian cho rơ le	Cài đặt thời gian cho rơ le

5. 5 Câu hỏi kiểm tra

Sơ đồ nguyên lý và mạch động lực trên có dùng 2 công tắc tơ để điều khiển được không ? vẽ lại sơ đồ và lắp đặt.

6. Lắp mạch điện điều khiển mở máy động cơ 3 pha qua máy biến áp tự ngẫu

Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng


- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển mở máy động cơ 3 pha qua máy biến áp tự ngẫu
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

6.1 Khí cụ điện dùng trong mạch điện

- Cầu chì F₁, F₂, F₃, F₄.
- Bộ nút ấn 2 phím PB₀, PB₁. Trong đó:
 - + Nút PB₀: Dừng động cơ (Stop).
 - + Nút PB₁: Mở máy (Start).
- Cuộn kháng L.
- Công tắc tơ K₁, K₂.

- Role thời gian.
- Role nhiệt OL.
- Động cơ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc M.

6.2 Sơ đồ nguyên lý

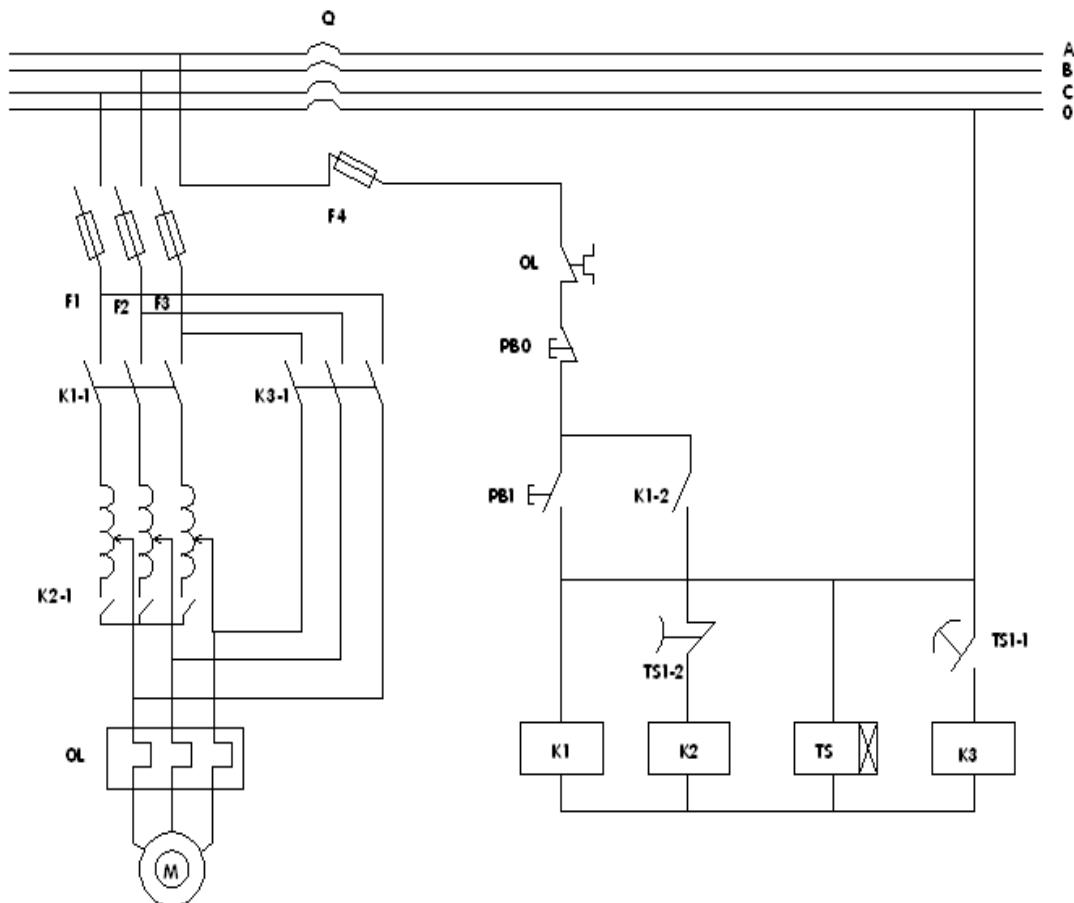

Hình 29 - 17

6.3 Nguyên lý hoạt động

+ *Mở máy động cơ:*

- Đóng áp tố mát nguồn.


Ấn nút PB_1 , cuộn hút công tắc K_1 , K_2 và TS có điện sẽ đóng điện cho động cơ hoạt động. Khi đó điện áp qua máy biến áp tự ngẫu vào động cơ giảm so với định mức do đó dòng điện khởi động cũng giảm theo. Khi động cơ đạt 70-75% tốc độ định mức, tiếp điểm TS_{1-1} đóng lại cấp điện cho cuộn hút công tắc K_3 , đồng thời TS_{1-2} mở ra cắt nguồn điện cung cấp cho K_2 khi đó động cơ chuyển sang hoạt động ở chế độ định mức.

+ *Dừng động cơ:*

Nhấn nút PB₀, cuộn hút công tắc K₁, K₃, TS bị ngắt điện động cơ ngừng làm việc.

6.4. Nội dung thực hành lắp mạch điện điều khiển mở máy động cơ 3 pha qua máy biến áp tự ngẫu

6.4.1 Bố trí thiết bị

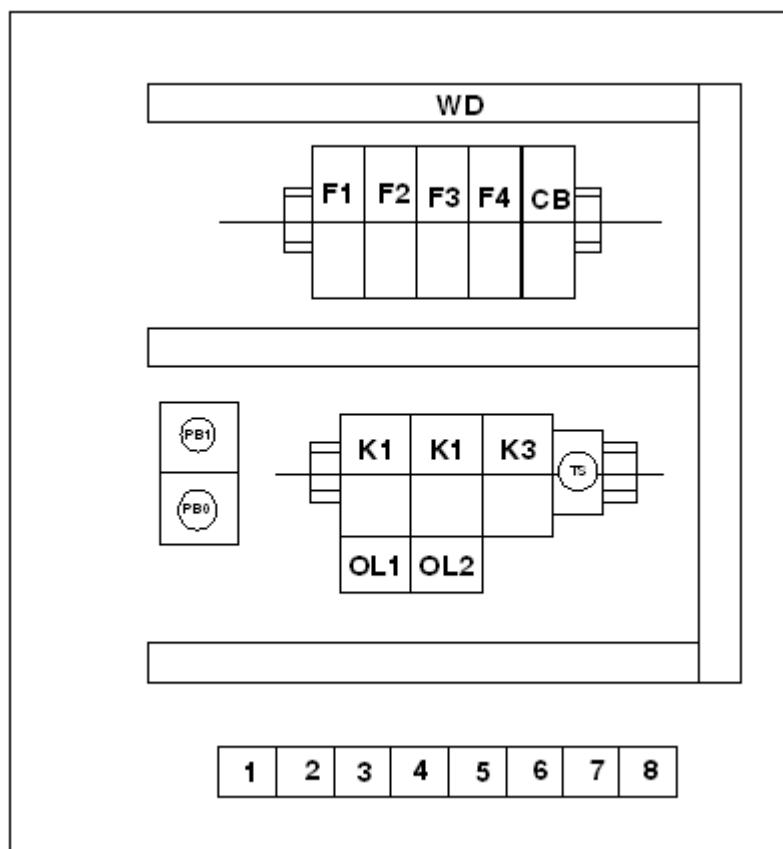

Hình 29 – 18

6.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển mở máy động cơ 3 pha qua máy biến áp tự ngẫu

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Thiết bị và dụng cụ
<p><i>Bước 1:</i> Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện áp và dòng điện định mức. - Tình trạng hoạt động của thiết bị (tốt hay hỏng)... 	<ul style="list-style-type: none"> - Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. - Cuộn dây còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<p><i>Bước 2:</i> Lắp đặt các thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt các thiết bị điện chắc chắn, làm đầu 	Panel lắp đặt thiết bị

<p>điệ̄n theo sơ đồ nguyên lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đấu mạch động lực. - Đấu mạch điều khiển 	<p>cốt và đấu dây phải đảm bảo tiếp xúc tốt, an toàn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	<p>điệ̄n, dây dẫn, công tắc tơ, rơ le nhiệt, rơ le thời gian, nút nhấn, cầu dao, cầu chì, kẽm cắt dây điệ̄n, kẽm bắn đầu cốt, Tua vít dẹt, tua vít 3 ke, động cơ điệ̄n 3 pha, biến áp tự ngẫu...</p>
<p>Bước 3: Kiểm tra nguồn theo các bước sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kiểm tra mạch động lực.</i> + Ấn vào nút của công tắc tơ, đo lần lượt các cặp pha bằng đồng hồ vạn năng để thang điện trở x_1, đồng hồ chỉ giá trị điện trở giữa hai đầu cực ra dây động cơ. - <i>Kiểm tra mạch điều khiển:</i> + Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “ ” khi chưa tác động và chỉ giá trị tương đương với điện trở cuộn hút của công tắc tơ trong các trường hợp sau: + Ấn nút PB₁. + Ấn vào nút của công tắc tơ (để đóng tiếp điểm duy trì). 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	<p>Đồng hồ vạn năng V.O.M</p>

<p>Bước 4: Hoạt động thử theo các bước sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguồn. - Đóng áp tơ mát nguồn. - Ấn nút PB₁ quan sát hoạt động của động cơ. - Ấn nút PB₀ dừng động cơ. - Cắt áp tơ mát. - Theo dõi hoạt động của động cơ 	<p>Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.</p>	
--	--	--

6.4.3 Nguyên nhân, hiện tượng và cách khắc phục sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa cấp nguồn cho mạch - Các dây tiếp xúc không tốt 	Kiểm tra, đóng điện cho mạch. Đấu lại
2	Khởi động động cơ chạy nhưng phát ra tiếng kêu lớn	Đấu dây mạch động lực không chặt dẫn đến mất pha cấp vào động cơ.	Kiểm tra lại mạch động lực và đấu nối lại cho chắc chắn
3	Khởi động động cơ chạy nhưng tốc độ động cơ không thay đổi	Chưa cài đặt thời gian cho rotor le	Cài đặt thời gian cho rotor le

6.5 Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập của bài.

- Yêu cầu đánh giá về kiến thức:
 - + Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha quay 1 chiều.
 - + Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha quay 2 chiều.
 - + Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha hoạt động theo trình tự
 - + Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha hoạt động theo chu kỳ
 - + Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển máy động cơ 3 pha qua cuộn kháng

- + Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển mở máy động cơ 3 pha qua máy biến áp tự ngẫu
- Yêu cầu đánh giá về kỹ năng.
 - + Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha quay 1 chiều.
 - + Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha quay 2 chiều.
 - + Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha hoạt động theo trình tự
 - + Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha hoạt động theo chu kỳ
 - + Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển mở máy động cơ 3 pha qua cuộn kháng
 - + Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển mở máy động cơ 3 pha qua máy biến áp tự ngẫu

BÀI 3

LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN HẨM ĐỘNG CƠ 3 PHA

Mã bài: MĐ28-03

Giới thiệu

Trong quá trình vận hành điều khiển các thiết bị điện hoạt động, với việc đảm bảo quá trình vận hành của dây chuyền sản xuất muốn ngừng khẩn cấp hoặc ngừng nhưng không cho quán tính của các dây chuyền tiếp tục hoạt động hoặc không cho các động cơ tiếp tục quay nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị cũng như người vận hành thì ta sử dụng các biện pháp để h้าm nhằm ngừng động cơ sau khi ngắt điện. Do đó bài này cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng lắp đặt, đấu nối và vận hành một số sơ đồ điều khiển h้าm động cơ 3 pha.

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo chung của các thiết bị trong các mạch điện điều khiển h้าm động cơ 3 pha.
- Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch điện h้าm động cơ 3 pha.
- Mô tả được các thiết bị điện trong sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển h้าm động cơ 3 pha.
- Lắp và vận hành được mạch điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài

1. H้าm ngược động cơ 3 pha

Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng


- Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển động cơ 3 pha h้าm ngược
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

1.1 Khí cụ điện dùng trong mạch điện

- Áp tô mát 3 pha
- Cầu dao 3 pha Q
- Rơ le nhiệt OL
- Cầu chì mạch điều khiển F
- Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K1, K2
- Rơ le thời gian TS
- Động cơ xoay chiều ba pha M
- Dây điện
- máng cáp điện WD

- Bộ ấn nút PB0, PB1 trong đó:
 - + Nút ấn PB₀: Dừng và hảm động cơ
 - + Nút ấn PB₁: Động cơ M quay

1.2 Sơ đồ nguyên lý mạch điện

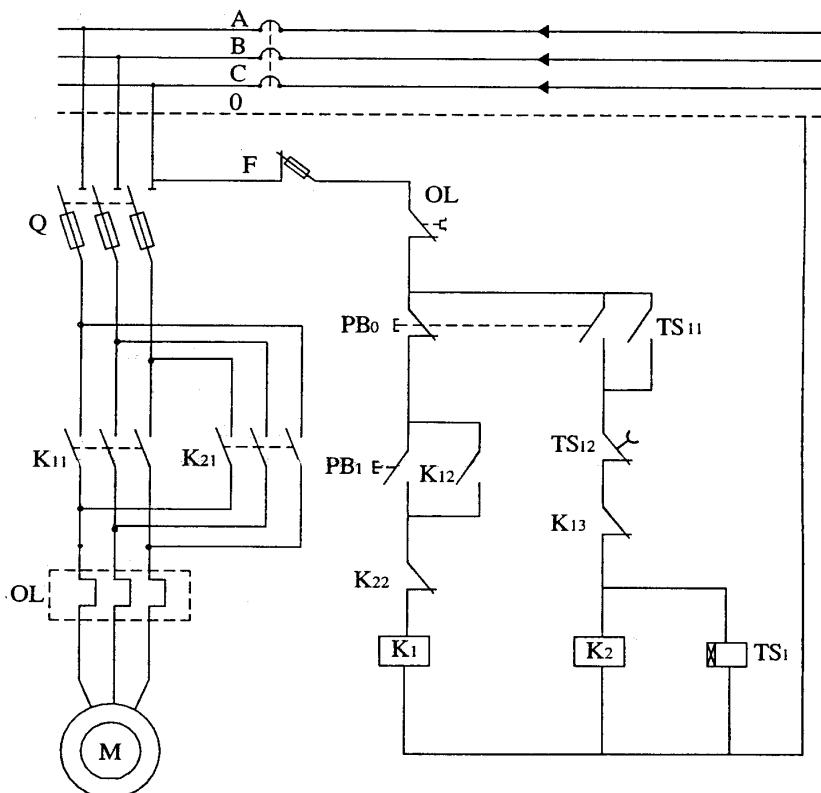

Hình 29 – 19

1.3 Nguyên lý hoạt động mạch điện

-Mở máy


Đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB₁, cuộn hút công tắc tơ K₁ có điện sǔng đóng điện cho động cơ 3 pha hoạt động, tiếp điểm K₁₃ mở ra để đảm bảo an toàn.

-Dùng và hâm ngược động cơ

Ấn nút PB_0 , cuộn hút K_1 mất điện, tiếp điểm K_{13} đóng lại, cuộn hút K_2 có điện, đảo chiều từ trường quay vào động cơ, quá trình hãm ngược bắt đầu. Khi tốc độ động cơ dừng hẳn thì role thời gian TS_1 mở tiếp điểm TS_{12} ra, cuộn hút K_2 mất điện quá trình hãm ngược kết thúc.

1.4 Nội dung thực hnh lắp mạch điều khiển hảm ngược động động cơ 3 pha

1.4.1 Bố trí thiết bị

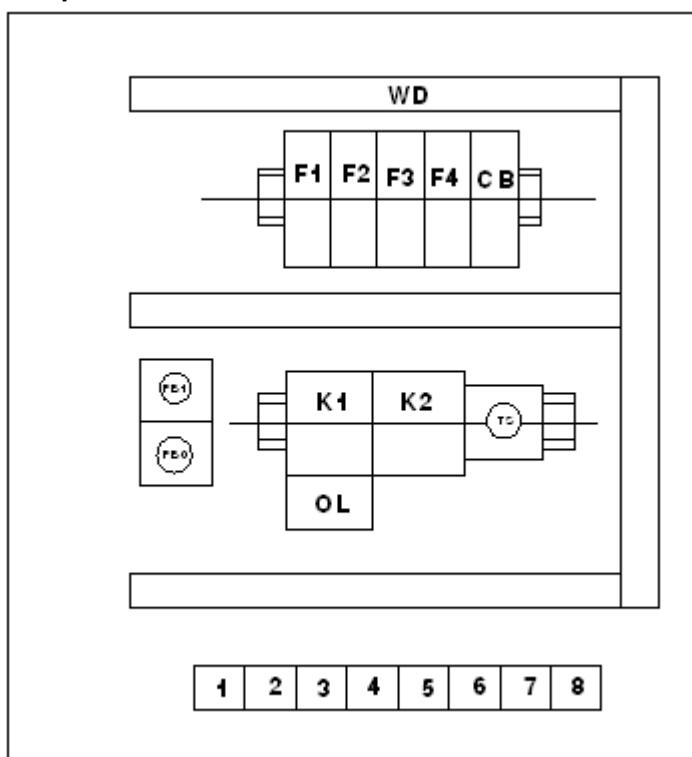

Hình 29 – 20

1.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điều khiển hầm ngược động động cơ 3 pha

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Dụng cụ, thiết bị
<i>Bước 1:</i> Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện	<ul style="list-style-type: none"> - Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. - Cuộn dây còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 2:</i> Lắp đặt các thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý. - Mạch động lực, mạch điều khiển	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt các thiết bị điện chắc chắn, làm đầu cốt và nối dây nối phải đảm bảo điều kiện tiếp xúc tốt và an toàn - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Panel lắp đặt thiết bị điện, dây dẫn, đầu cốt, bit đầu cốt, băng keo, công tắc tơ, role nhiệt, role thời gian, cầu dao,

		cầu chì, đònг cơ 3 pha, kềm cắt dây điện, tua vít dẹt, tua vít 3 ke,...
BƯỚC 3: Kiểm tra nguội	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Đồng hồ vận năng V.O.M
BƯỚC 4:: Hoạt động thử: <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguồn. - Đóng áp tơ mát nguồn. - Mở máy động cơ: Án nút PB₁. - Dừng động cơ: Án nút PB₀. - Cắt cầu dao - Cắt áp tơ mát. 	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	

1.4.3 Hiện tượng, nguyên nhân và cách xử lý sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa cấp nguồn cho mạch - Các dây tiếp xúc không tốt 	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra, đóng điện cho mạch. Đấu lại
2	Khi nhấn nút PB ₀ không xảy ra quá trình hâm ngược	- Tiếp điểm của rơ le thời gian tiếp xúc không tốt	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và đấu nối lại cho chắc chắn
3	Động cơ quay ngược lâu	- Để thời gian của rơ le thời gian quá dài	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh lại thời gian của rơ le thời gian

1.5 Câu hỏi kiểm tra

- Nguyên tắc của mạch điện h้าm ngược động cơ?
- Có thể thay thế tiếp điểm thường mở TS_{11} bằng tiếp điểm thường mở của cuộn hút K_2 được không? Tại sao?

2. H้าm động năng động cơ 3 pha


Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng

- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điều khiển động cơ 3 pha h้าm động năng
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

2.1 Khí cụ điện dùng trong mạch điện

- Áp tô mát 3 pha
- Cầu dao 3 pha Q
- Rơ le nhiệt OL
- Rơ le thời gian TS
- Cầu chì mạch điều khiển F
- Bộ khởi động từ: Công tắc từ K_1, K_2
- Máy biến áp
- Bộ chỉnh lưu điện AC-DC
- Động cơ xoay chiều ba pha
- Dây điện
- Máng cáp điện WD
- Bộ ấn nút PB_0, PB_1 trong đó:
 - + Nút ấn PB_0 : Dừng và h้าm động cơ
 - + Nút ấn PB_1 : Động cơ M quay

2.2 Sơ đồ nguyên lý h้าm động năng động cơ 3 pha

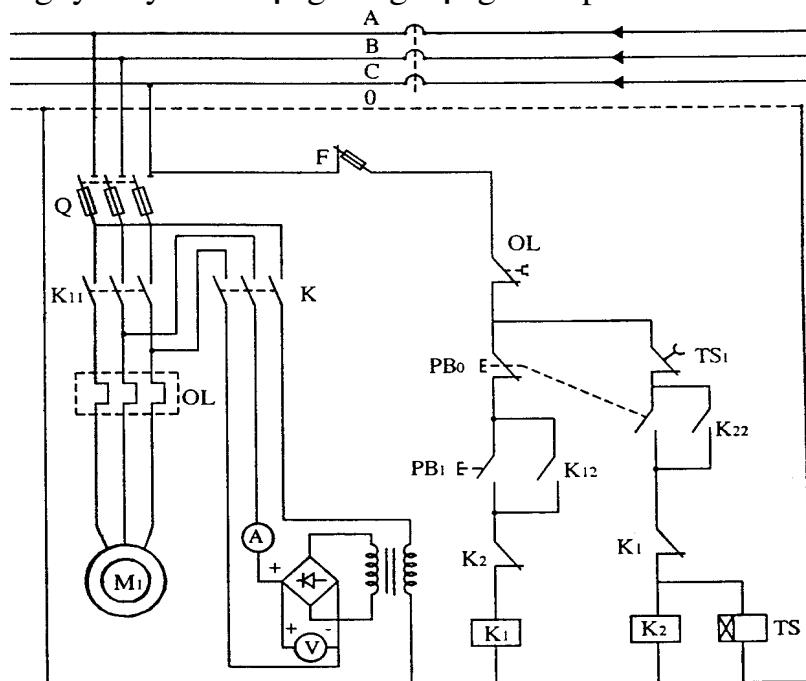

Hình 29 - 21

2.3 Nguyên lý hoạt động hãm động năng động cơ 3 pha - Mở máy


Đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB₁, cuộn hút công tắc K₁ có điện sẽ đóng điện cho động cơ hoạt động qua các tiếp điểm động lực K₁₁ và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điểm K₁₂.

- Tắt máy:

Nhấn nút PB₀, cuộn hút công tắc K₁ mất điện, ngừng cấp điện ba pha vào động cơ đồng thời cuộn hút K₂ được đóng điện để đưa nguồn điện một chiều vào cuộn dây staton của động cơ và thực hiện nhiệm vụ hãm động năng. Khi động cơ dừng hẳn cũng là lúc role thời gian TS mở tiếp điểm TS₁, cuộn hút K₂ mất điện, cắt điện một chiều vào động cơ. Quá trình hãm máy kết thúc.

2.4 Nội dung thực hành lắp mạch hm động năng động cơ 3 pha

2.4.1 Bố trí thiết bị

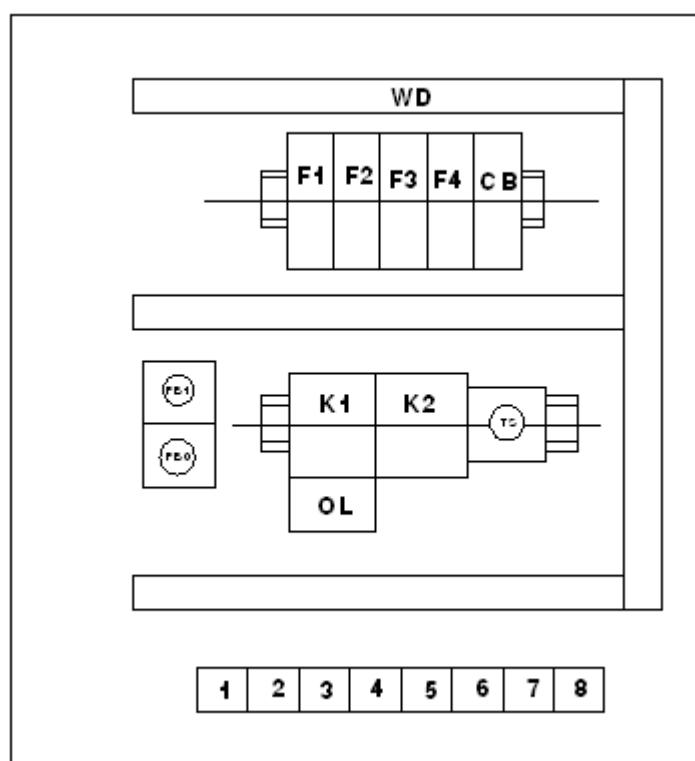

Hình 29 – 22

2.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch hãm động năng động cơ 3 pha

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Dụng cụ, thiết bị
<i>Bước 1:</i> Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện	<ul style="list-style-type: none"> - Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. - Cuộn dây còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 2:</i> Lắp đặt các thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý. <ul style="list-style-type: none"> - Mạch động lực - Mạch điều khiển 	<ul style="list-style-type: none"> - chắc chắn, làm đầu cốt và nối dây nối phải đảm bảo điều kiện tiếp xúc tốt và an toàn - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Panel lắp đặt thiết bị điện, dây dẫn, đầu cốt, bit đầu cốt, băng keo, công tắc tơ, rơle nhiệt, rơle thời gian, đồng hồ Ampe kế, vôn kế, cầu dao, cầu chì, động cơ 3 pha, kềm cắt, kềm ép đầu cốt, tua vít 3 ke, tua vít dẹt,..
<i>Bước 3:</i> Kiểm tra nguội	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 4::</i> Hoạt động thử lần 1: <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguồn. - Đóng áp tôt mát nguồn. - Mở máy động cơ: Ấn nút PB₁. - Dừng động cơ: Ấn nút PB₀. - Cắt áp tôt mát. 	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	

<p><i>Bước 5: Hoạt động thử lần hai theo các bước sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mắc đồng hồ A,V để đo điện áp và dòng điện hâm - Đóng áp tố mát nguồn - Mở máy động cơ: + Ấn nút PB₁. + Theo dõi hoạt động của động cơ: A, V và động cơ điện. - Thay đổi điện áp hâm, lặp lại bước 5 	<p>Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.</p>	
---	--	--

2.4.3 Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa cấp nguồn cho mạch - Các dây tiếp xúc không tốt 	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra, đóng điện cho mạch. Đấu lại
2	Khi động cơ dừng hẳn mà vẫn có dòng điện một chiều vào động cơ	<ul style="list-style-type: none"> - Đấu nhầm tiếp điểm (8-5) thành (1-4) của rotor le thời gian - Để thời gian của rotor le thời gian quá dài 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và đấu nối lại cho chắc chắn - Điều chỉnh lại thời gian của rotor le thời gian

3	Khởi động động cơ chạy nhưng phát ra tiếng kêu lớn	Đầu dây mạch động lực không chặt dẫn đến mất pha cấp vào động cơ.	Kiểm tra lại mạch động lực và đấu nối lại cho chắc chắn
---	--	---	---

2.5 Yêu cầu đánh giá kết quả học tập của bài

➤ Yêu cầu đánh giá về kiến thức

- Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ 3 pha h้าm ngược.
- Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ 3 pha h้าm động năng.

➤ Yêu cầu đánh giá về kỹ năng

- Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ 3 pha h้าm ngược
- Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ 3 pha h้าm động năng

BÀI 4
LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
NHIỀU CẤP TỐC ĐỘ
Mã bài: MĐ28-04

Giới thiệu:

Trong quá trình điều khiển và vận hành động cơ, băng tải, dây chuyền sản xuất.. khi muốn tốc độ động cơ thay đổi theo yêu cầu sản xuất cũng như hạn chế về sụt áp của lưới điện khi khởi động động cơ điện trong nhà máy thì bài học này cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng về một số sơ đồ nguyên lý để lắp đặt và vận hành các mạch điện điều khiển thay đổi tốc độ động cơ 3 pha

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo chung của các thiết bị trong các mạch điện điều khiển động cơ 3 pha nhiều cấp tốc độ.
- Mô tả được nguyên lý các mạch điện điều khiển động cơ nhiều cấp tốc độ.
- Lắp được mạch điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài

1. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY

Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng

- Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu


1.1 khí cụ điện trong mạch điện điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY

- Cầu dao cách ly Q
- Cầu chì mạch điều khiển F
- Bộ nút ấn 3 phím (2 tầng tiếp điểm) PB₀, PB₁, PB₂. Trong đó:

Nút ấn PB₀: Nút dừng động cơ

- + Nút ấn PB₁: Nút chọn tốc độ n₁
- + Nút ấn PB₂: Nút chọn tốc độ n₂
- Công tắc tơ K₁, K₂, K₃.
- Rơle nhiệt OL.
- Rơle trung gian RL.
- Dây điện
- Máng cáp điện WD
- Động cơ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc 2 tốc độ M.

1.2 Sơ đồ nguyên lý

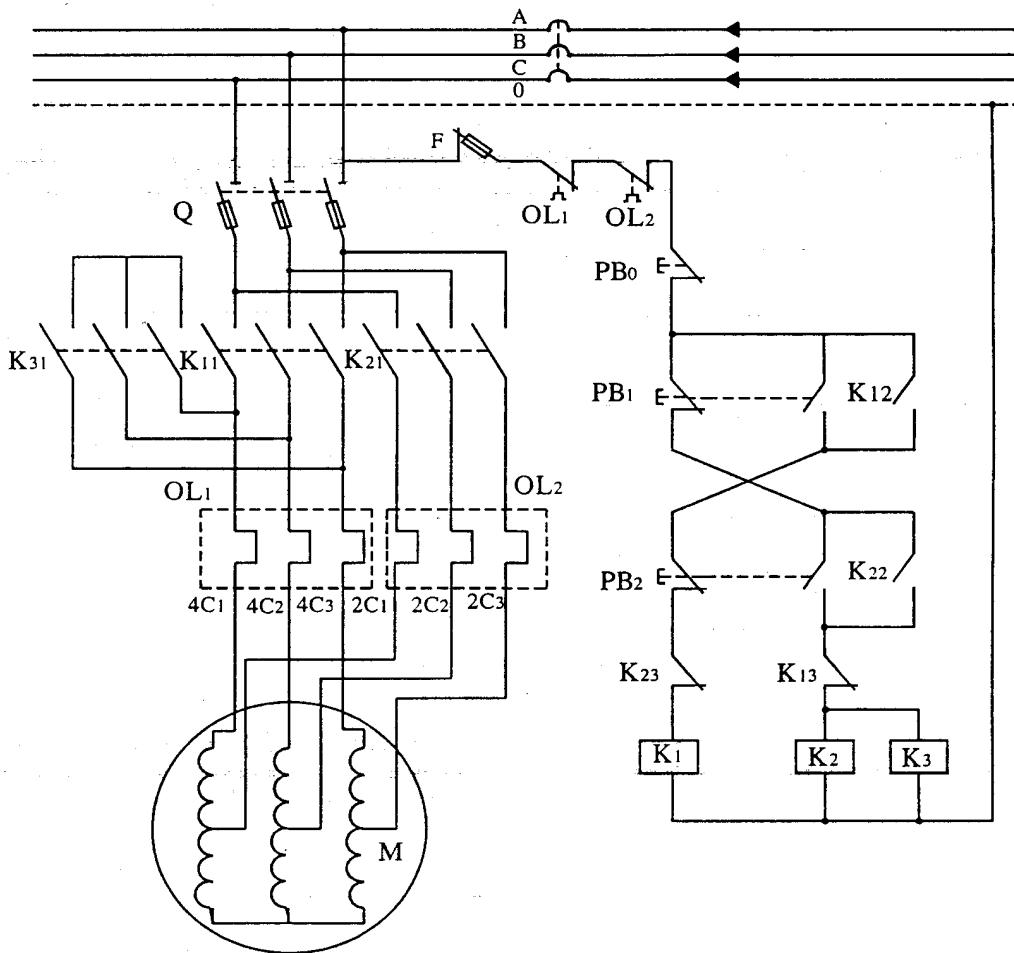

Hình 29 - 23

1.3. Nguyên lý hoạt động

- Điều khiển cho động cơ quay ở tốc độ thấp

Đóng cầu dao cách ly, ấn nút PB₁, cuộn hút công tắc tơ K₁ có điện sẽ đóng điện cho các cuộn dây làm việc ở chế độ đấu sao nối tiếp – Tương đương với số cực nhiều, động cơ chạy với tốc độ thấp n₁.

- Điều khiển cho động cơ quay ở tốc độ cao:


Ấn nút PB₂, cuộn hút công tắc tơ K₁ mất điện, cuộn hút K₂, K₃ có điện sẽ đóng điện cho các cuộn dây động cơ làm việc ở chế độ đấu sao song song tương đương với số cực ít, động cơ chạy với tốc độ cao n₂.

- Dừng động cơ

Ấn nút PB₀, mạch điều khiển mất điện, cắt điện mạch động lực, động cơ ngừng hoạt động.

1.4 Nội dung thực hành

1.4.1 Bố trí thiết bị

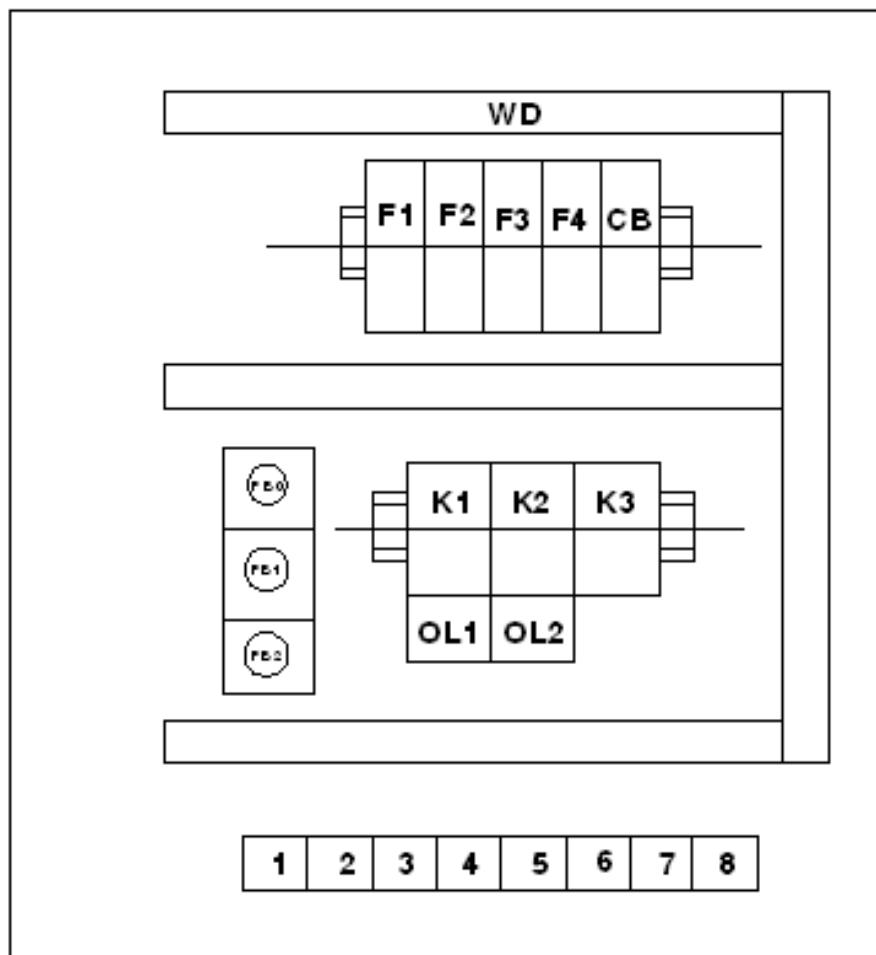

Hình 29 - 24

1.4.2 Quy trình thực hnh lăp đặt mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Thiết bị và dụng cụ
Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện	<ul style="list-style-type: none"> - Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. - Cuộn dây còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
Bước 2: Lắp đặt các thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý. <ul style="list-style-type: none"> - Đấu mạch động lực - Đấu mạch điều khiển 	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt các thiết bị điện chắc chắn, làm đầu cốt và nối dây nối phải đảm bảo điều kiện tiếp xúc tốt và an toàn - Thao tác chính xác 	Panel lắp đặt thiết bị điện, dây dẫn, công tắc tơ, rơ le nhiệt, nút

	<ul style="list-style-type: none"> - Đúng sơ đồ 	nhấn, cầu dao, cầu chì, áp tô mát, kềm cắt dây diện, kềm bấn đầu cốt, tua vít dẹt, tua vít 3 ke, động cơ điện 3 pha..
Bước 3: Kiểm tra nguội theo các bước sau: động lực vào động cơ - Nối dây từ bót trên mạch - Kiểm tra mạch động lực. - Kiểm tra mạch điều khiển.	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
Bước 4: Hoạt động thử lần 1 theo các bước sau: - Nối dây nguồn. - Đóng áp tô mát nguồn. - Mở máy động cơ tốc độ thấp: Ấn nút PB ₁ . - Mở máy động cơ tốc độ cao: Ấn nút PB ₂ . - Dừng động cơ. + Ấn nút PB ₀ . - Cắt áp tô mát. Theo dõi hoạt động của động cơ.	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	
Bước 5: Hoạt động thử lần 2 theo các bước sau: - Mắc thêm đồng hồ A ~ vào một trong ba pha để đo I _{dây} (mắc nối tiếp phía sau cầu chì)		

<ul style="list-style-type: none"> - Mắc thêm đồng hồ V ~ song song với một phần tử dây quấn bất kỳ, chẳng hạn $2C_1 - 4C_1$ - Kiểm tra kỹ lại mạch - Đóng áp tố mát nguồn. - Mở máy động cơ tốc độ thấp: <ul style="list-style-type: none"> + Án nút PB_1. + Theo dõi hoạt động của động cơ, ampe mét, vôn mét rút ra kết luận - Mở máy động cơ tốc độ cao: <ul style="list-style-type: none"> Án nút PB_2. <p>Theo dõi hoạt động của động cơ.</p>		
--	--	--

1.4.3 Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch điều khiển làm việc tốt nhưng động cơ không quay	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu sai mạch động lực. - Đầu dây mạch động lực tiếp xúc không tốt - Chưa cấp nguồn cho mạch động lực. 	Kiểm tra và đấu lại tiếp điểm duy trì.
2	Động cơ đang chạy ở tốc độ thấp, khi nhấn nút nhấn PB_2 thì động cơ dừng lại	Các tiếp điểm tiếp xúc không tốt	Kiểm tra lại mạch điều khiển và đấu nối lại cho chắc chắn
3	Khởi động động cơ chạy ở tốc độ cao nhưng động cơ chạy chậm	Đầu nhầm các đầu dây ra của động cơ	Kiểm tra lại mạch động lực và đấu nối lại

1.5 Câu hỏi kiểm tra

- Khi điều chỉnh 2 rơ le nhiệt cho động cơ trong mạch trên bạn cần phải chú ý điều gì?
- Có thể dùng một rơ le nhiệt chung cho cả 2 tốc độ được không? Tại sao?

2. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu YY


Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng

- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu /YY
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

2.1 Khí cụ điện dung trong mạch điện điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu /YY

- Cầu dao cách ly Q
- Cầu chì mạch điều khiển F
- Công tắc tơ K₁, K₂, K₃
- Bộ nút ấn 3 phím PB₀, PB₁, PB₂. Trong đó:
 - + Nút ấn PB₀: nút dừng động cơ
 - + Nút ấn PB₁: nút chọn tốc độ n₁
 - + Nút ấn PB₂: nút chọn tốc độ n₂
- Rơle nhiệt OL₁, OL₂, dây điện, máng cáp điện WD
- Động cơ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc 2 tốc độ M.

2.2 Sơ đồ nguyên lý

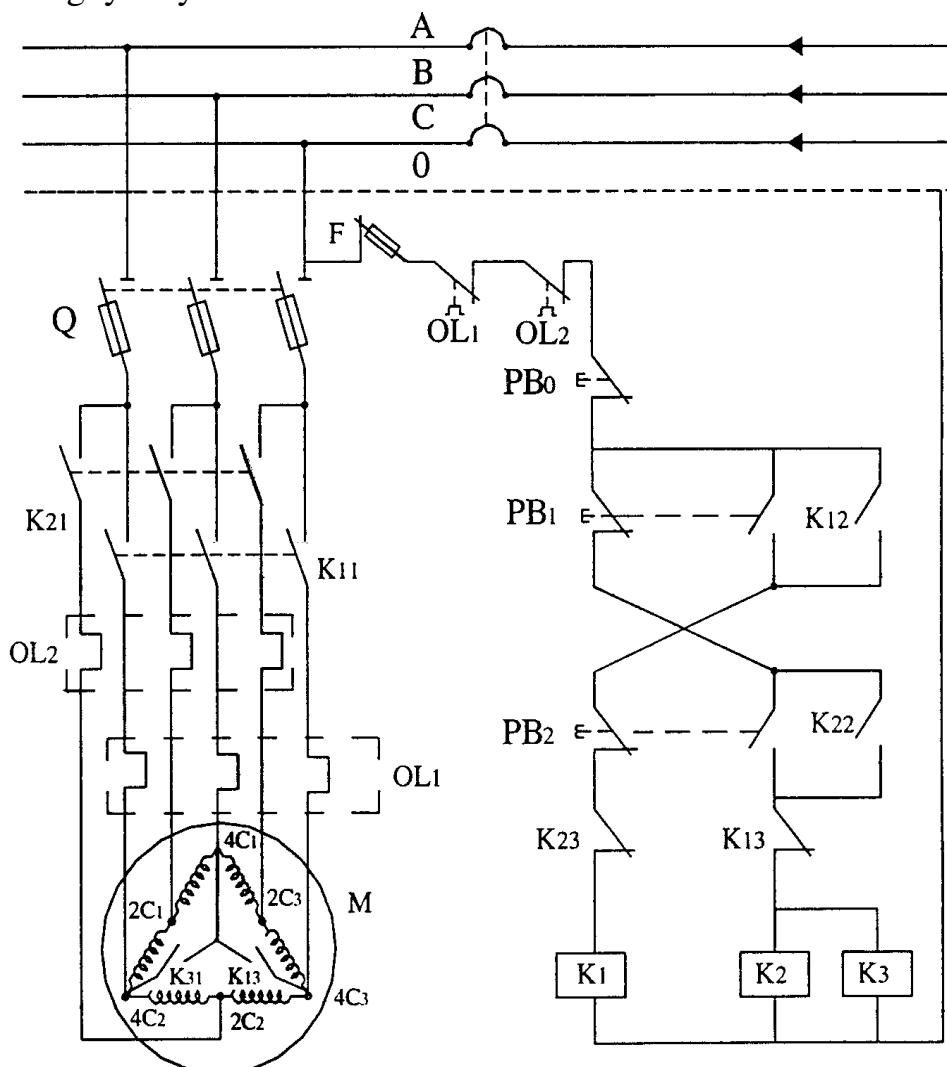

Hình 29 - 25

2.3 Nguyên lý hoạt động

- Điều khiển cho động cơ quay ở tốc độ thấp

Đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB₁, cuộn hút công tắc tơ K₁ có điện sẽ đóng điện cho các cuộn dây làm việc ở chế độ tam giác nối tiếp – tương đương với số cực nhiều, động cơ chạy với tốc độ thấp n₁.

- Điều khiển cho động cơ quay ở tốc độ cao:


Ấn nút PB₂, cuộn hút công tắc tơ K₁ mất điện, cuộn hút K₂ và K₃ có điện sẽ đóng điện cho các cuộn dây làm việc ở chế độ đấu sao song song – tương đương với số cực ít, động cơ chạy với tốc độ cao n₂.

- Dừng động cơ

Ấn nút PB₄, mạch điều khiển mất điện, cắt điện mạch động lực, động cơ ngừng hoạt động.

2.4 Nội dung thực hành lắp mạch điện điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu /YY

2.4.1 Bố trí thiết bị

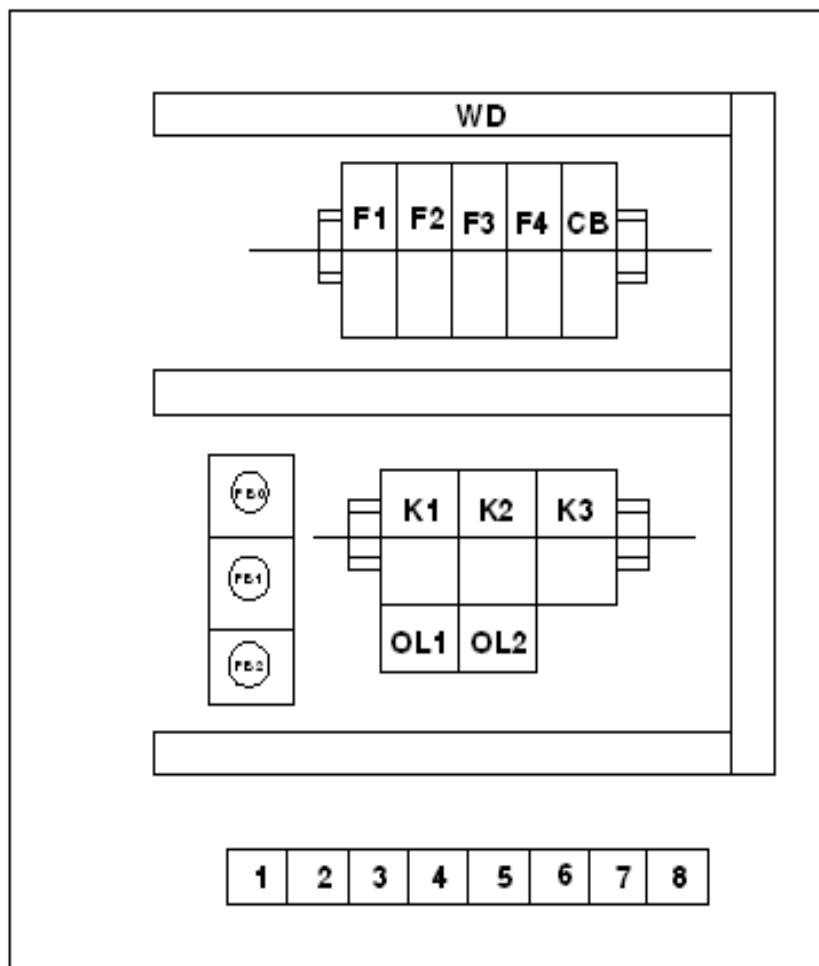

Hình 29 - 26

2.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu /YY

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Thiết bị, dụng cụ
<i>Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. - Cuộn dây còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 2: Lắp đặt các thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý.</i> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu mạch động lực - Đầu mạch điều khiển 	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt các thiết bị điện chắc chắn, làm đầu cốt và nối dây nối phải đảm bảo điều kiện tiếp xúc tốt và an toàn - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Panel lắp đặt thiết bị điện, dây dẫn, công tắc tơ, rơ le nhiệt, nút nhấn, cầu dao, cầu chì, áp tô mát, kẽm cắt dây điện, kẽm bấn đầu cốt, tua vít 3 ke, tua vít dẹt, động cơ điện 3 pha..
<i>Bước 3: Kiểm tra nguội theo các bước sau:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra mạch động lực. - Kiểm tra mạch điều khiển. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 4: Hoạt động thử lần 1 theo các bước sau:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguội. - Đóng áp tô mát nguội. 	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	

<ul style="list-style-type: none"> - Mở máy động cơ tốc độ thấp: Ấn nút PB₁. - Mở máy động cơ tốc độ cao: Ấn nút PB₂. - Kiểm tra khống chế hành trình + Dừng động cơ. + Ấn nút PB₀. - Cắt áp tơ mát. <p>Theo dõi hoạt động của động cơ.</p>		
<p>Bước 5: Hoạt động thử lần 2 theo các bước sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mắc thêm đồng hồ A ~ vào một trong ba pha để đo I_{dây} (mắc nối tiếp phía sau cầu chì) - Mắc thêm đồng hồ V ~ song song với một phần tử dây quấn bất kỳ, chặng hạn 2C₁ - 4C₁ - Kiểm tra kỹ lại mạch - Đóng áp tơ mát nguồn. - Mở máy động cơ tốc độ thấp: + Ấn nút PB₁. + Theo dõi hoạt động của động cơ, ampe mét, vôn mét rút ra kết luận - Mở máy động cơ tốc độ cao: Ấn nút PB₂. <p>Theo dõi hoạt động của động cơ.</p>		

2.4.3 Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch điều khiển làm việc tốt nhưng động	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu sai mạch động lực. - Đầu dây mạch động lực 	Kiểm tra và đấu lại tiếp

	cơ không quay	tiếp xúc không tốt - Chưa cấp nguồn cho mạch động lực.	điểm duy trì.
2	Động cơ đang chạy ở tốc độ thấp, khi nhấn nút nhấn PB ₂ thì động cơ dừng lại	Các tiếp điểm tiếp xúc không tốt	Kiểm tra lại mạch điều khiển và đấu nối lại cho chắc chắn
3	Khởi động động cơ chạy ở tốc độ cao nhưng động cơ chạy chậm	Đấu nhầm các đầu dây ra của động cơ	Kiểm tra lại mạch động lực và đấu nối lại

2.5 Câu hỏi kiểm tra

- Khi điều chỉnh rõ le nhiệt cho động cơ trong mạch trên cần phải chú ý điều gì?
- Tại sao phải đổi tốc độ động cơ ?

2.6 Yêu cầu đánh giá kết quả học tập của bài

➤ Yêu cầu đánh giá về kiến thức

- Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY
- Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ kiểu Δ/YY

➤ Yêu cầu đánh giá về kỹ năng

- Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY
- Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ kiểu Δ/YY

BÀI 5

LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mã bài: MĐ28-05

Giới thiệu

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, để đảm bảo độ chính xác trong việc điều khiển hoặc vận hành một số thiết bị sử dụng điện cũng như an toàn trong quá trình vận hành, tiết kiệm điện năng thì động cơ điện 1 chiều ngày càng được sử dụng phổ biến. Do đó, bài học này cung cấp cho người kiến thức, kỹ năng cơ bản về lắp đặt và điều khiển động cơ điện một chiều.

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các thiết bị sử dụng trong các mạch điện điều khiển động cơ điện 1 chiều.
 - Mô tả được nguyên lý các mạch điện điều khiển động cơ điện 1 chiều.
 - Lắp được các mạch điện điều khiển động cơ điện 1 chiều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
 - Thực hiện tốt công tác an toàn cho người, thiết bị và vệ sinh xưởng
- Nội dung của bài

1. Lắp đặt mạch điện điều khiển mở máy động cơ điện một chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian

Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng


- Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển mở máy động cơ điện một chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

1.1 Khí cụ điện dung trong mạch điện

- CB một pha
- Cầu chì F_1, F_2, F_3 .
- Bộ nút ấn 2 phím PB_0, PB_1 . Trong đó:
 - + Nút PB_0 : Nút dừng động cơ.
 - + Nút PB_1 : Nút mở máy.
- Biến áp tự ngẫu.
- Công tắc tơ K_1, K_2, K_3 .
- Rơle thời gian TS_1, TS_2 .
- Rơle nhiệt OL.

- Động cơ điên một kích từ song song.
- Dây điện
- Máng cáp điện WD
- Bộ điện trở Rf_1, Rf_2 .

1.2 Sơ đồ nguyên lý

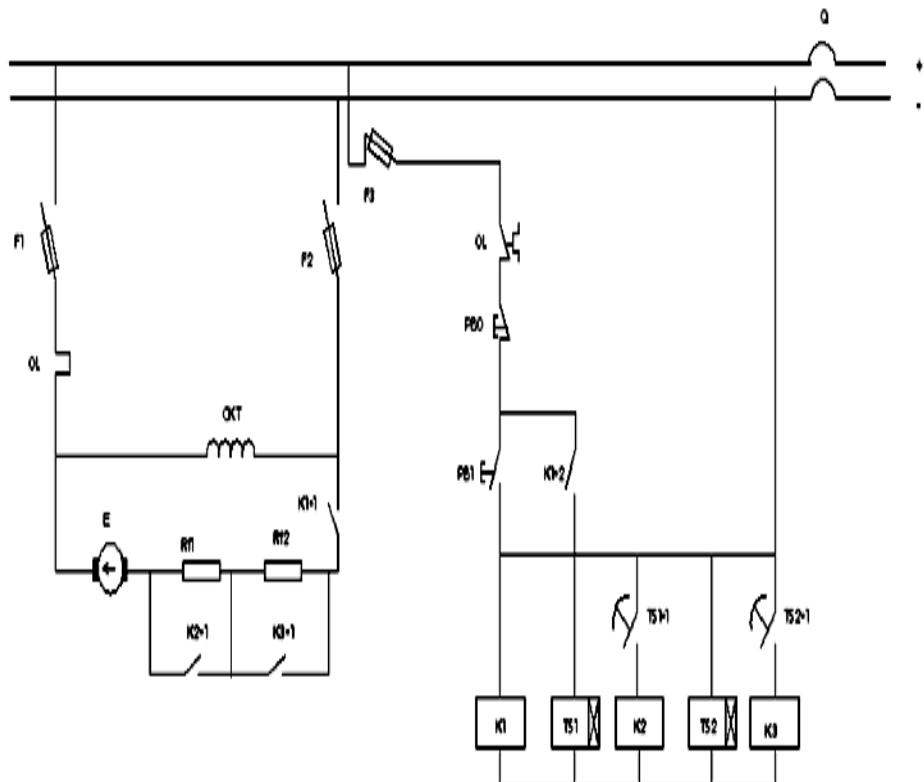

Hình 29 - 27

1.3 Nguyên lý hoạt động

+ Mở máy:

Đóng áp tò mát nguồn.

Ấn nút PB_1 , cuộn hút công tắc K_1 và rơ le thời gian TS_1 . Cuộn hút công tắc K_1 có điện thì tiếp điểm K_{1-2} duy trì sẽ đóng điện cho động cơ hoạt động qua điện trở Rf_1 và Rf_2 mắc nối tiếp vào phần cứng của động cơ nhằm giảm dòng điện mở máy.

Sau thời gian | tiếp điểm TS_{1-1} đóng lại, cấp điện cho cuộn hút K_2 đóng tiếp điểm | K_{2-1} ở mạch động lực để loại bỏ điện trở Rf_1 ra khỏi mạch. Đồng thời rơle thời gian TS_2 cũng được cấp điện thì tốc độ động cơ tăng dần.


Sau thời gian tiếp điểm TS_{2-1} sẽ đóng lại cấp điện cho cuộn hút công tắc K_3 để đóng tiếp điểm K_{3-1} loại bỏ điện trở Rf_2 ra khỏi mạch, chuyển động cơ sang hoạt động ở chế độ định mức.

+ Dừng động cơ:

Nhấn nút PB₀, cuộn hút công tắc tơ K₁, K₂, K₃ và role thời gian TS₁, TS₂ mất điện, động cơ bị ngắt điện- ngừng hoạt động.

1.4 Nội dung thực hành lắp mạch điện điều khiển động cơ

1.4.1 Bố trí thiết bị

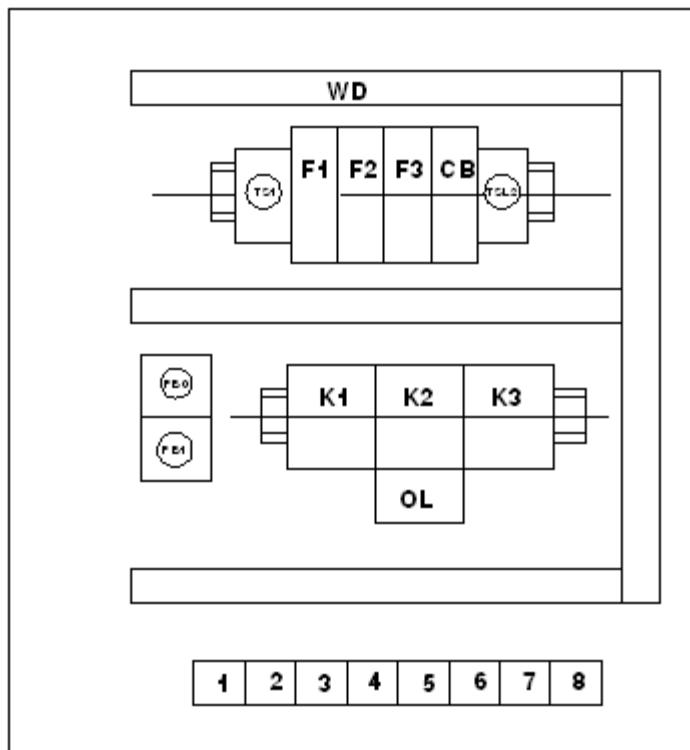

Hình 29 – 28

1.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động cơ

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Thiết bị, dụng cụ
<i>Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện</i>	<ul style="list-style-type: none"> Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. Cuộn dây còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 2: Lắp đặt các thiết bị điện panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý.</i> - Đầu mạch động lực - Đầu mạch điều khiển	<ul style="list-style-type: none"> chắc chắn, làm đầu cốt và nối dây nối phải đảm bảo điều kiện tiếp xúc tốt và an toàn Thao tác chính xác 	Panel lắp đặt thiết bị diện, dây dẫn, công tắc tơ, role

	<ul style="list-style-type: none"> - Đúng sơ đồ 	thời gian, điện trở R_{f1} , R_{f2} , rơ le nhiệt, nút nhấn, cầu dao, cầu chì, kìm cắt dây điện, kìm bấm đầu cốt, tua vít 3 ke, tua vít dẹt, động cơ điện DC
<i>Bước 3:</i> Kiểm tra nguội theo các bước sau: <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra mạch động lực. - Kiểm tra mạch điều khiển. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Đồng hồ vận năng V.O.M
<i>Bước 4:</i> Hoạt động thử theo các bước sau: <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguội. - Đóng áp tố mát nguội. - Án nút PB₁ Mở máy động cơ tốc độ thấp, quan sát sau một thời gian động cơ chuyển qua tốc độ cao hơn . + Dừng động cơ. + Án nút PB₀. - Cắt áp tố mát. 	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	

cσ.		
-----	--	--

1.4.3 Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch điều khiển làm việc tốt nhưng động cơ không quay	<ul style="list-style-type: none"> - Đấu sai mạch động lực. - Đấu dây mạch động lực tiếp xúc không tốt - Chưa cấp nguồn cho mạch động lực. 	Kiểm tra và đấu lại tiếp điểm duy trì.
2	Động cơ đang chạy ở tốc độ thấp, nhưng không chuyển qua tốc độ cao hơn	Kiểm tra các tiếp điểm của rơ le TS ₁ , TS ₂ chưa kết nối hoặc chưa cài đặt thông số thời gian	Kiểm tra lại mạch điều khiển và đấu nối lại cho chắc chắn, cài thời gian

1.5 Câu hỏi kiểm tra

Trường hợp khi mất dòng kích từ thì động cơ có hiện tượng gì ?

2. Lắp mạch điện điều khiển mở máy động cơ điện 1 chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện

Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng


- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển mở máy động cơ điện 1 chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

2.1 Khí cụ điện dung trong mạch điện

- CB một pha
- Cầu chì F₁, F₂, F₃.
- Bộ nút ấn 2 phím PB₀, PB₁. Trong đó:
 - + Nút PB₀: Nút dừng động cơ.
 - + Nút PB₁: Nút mở máy động cơ.

- Công tắc tơ K
 - Role dòng điện RL_1 , RL_2 .
 - Role nhiệt OL.
 - Động cơ điện một kích từ song song.
 - Dây điện
 - Máng cáp điện WD
 - Bộ điện trở Rf_1 , Rf_2 .

2.2 Sơ đồ nguyên lý

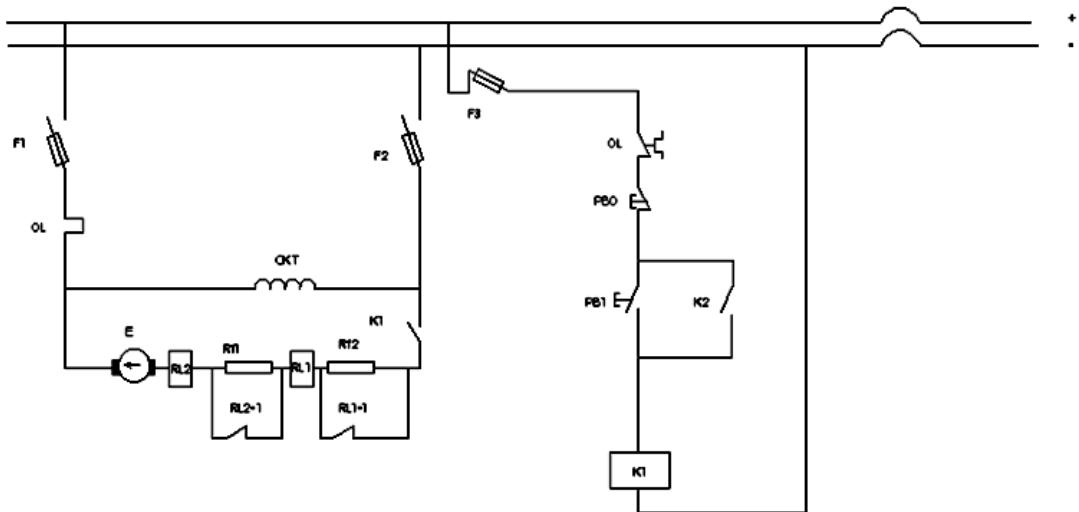

Hình 29 – 29

2.3 Nguyên lý hoạt động + *Mô*^đ *máy:*

Đóng áp tô mát nguồn.

Ấn nút PB₁, cuộn hút công tắc tơ K và cuộn hút công tắc tơ K có điện sê đóng điện cho phần Ứng của động cơ. Lúc này dòng điện đi qua 2 rơ le dòng điện RL₁, RL₂ đạt giá trị ‘hút’ làm 2 tiếp điểm RL₁₋₁, RL₂₋₁ mở ra và phần Ứng của động cơ được nối với các điện trở Rf₁ và Rf₂ giảm dòng điện mở máy.

Sau thời gian dòng điện trên phần Ứng của động cơ sẽ đạt giá trị dòng điện “nhả” đặt trước của RL_1 làm RL_1 “nhả” làm đóng tiếp điểm RL_{1-1} loại điện trở Rf_2 khỏi mạch phần Ứng dòng điện qua động cơ tăng dần, mômen mở máy tăng lên.

Tiếp đến dòng điện giảm dần đạt giá trị “nhả” của rơ le dòng điện RL₂ làm cho RL₂ “nhả” làm đóng tiếp điểm RL₂₋₁ loại điện trở Rf₁ khỏi mạch phần Ứng chuyển động cơ sang hoạt động ở chế độ định mức.


Chú ý: Điều chỉnh RL_2 có giá trị dòng điện “nhả” đặt lớn hơn giá trị dòng điện “nhả” của RL_1 và quá trình điều chỉnh dòng điện này phụ thuộc vào từng loại động cơ. Đối với động cơ cỡ lớn mắc rơ le dòng điện thông qua máy biến dòng.

+ *Dùng động cơ:*

Nhấn nút PB_0 , cuộn hút công tắc tơ K mất động cơ bị ngắt điện- ngừng hoạt động.

2.4 Nội dung thực hành lắp mạch điện điều khiển động cơ

2.4.1 Bố trí thiết bị

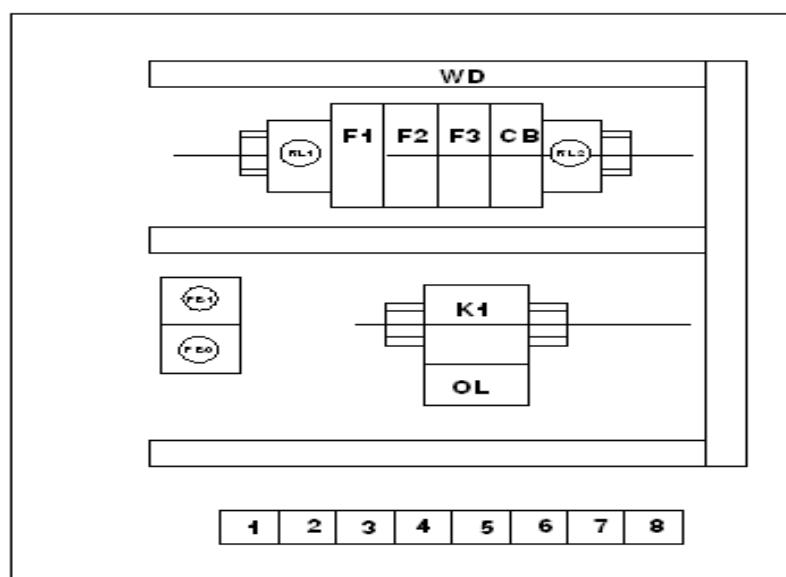

Hình 29 - 30

2.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động cơ

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Thiết bị, dụng cụ
<i>Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. - Cuộn dây cồn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 2: Lắp đặt các thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - chắc chắn, làm đầu cốt và nối dây nối 	Panel lắp đặt thiết bị điện, dây

<ul style="list-style-type: none"> - Đấu mạch động lực - Đấu mạch điều khiển 	<ul style="list-style-type: none"> phải đảm bảo điều kiện tiếp xúc tốt và an toàn - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	<ul style="list-style-type: none"> dẫn, công tắc tơ, rơ le nhiệt, nút nhấn, cầu chì, áp tô mát, kềm cắt dây điện, kềm bấn đầu cốt, tua vít 3 ke, tua vít dẹt, động cơ điện DC, rơ le dòng điện, điện trở phụ
<p><i>Bước 3:</i> Kiểm tra nguội theo các bước sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra mạch động lực. - Kiểm tra mạch điều khiển. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Đồng hồ vận năng V.O.M
<p><i>Bước 4:</i> Hoạt động thử theo các bước sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nối dây nguội. - Đóng áp tô mát nguội. - Án nút PB₁ Mở máy động cơ tốc độ thấp, quan sát sau một thời gian động cơ chuyển qua tốc độ cao hơn. + Dừng động cơ. + Án nút PB₀. - Cắt áp tô mát. <p>Theo dõi hoạt động của động cơ.</p>	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	

2.4.3 Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch điều khiển làm việc tốt nhưng động cơ không	<ul style="list-style-type: none"> - Đấu sai mạch động lực. - Đấu dây mạch động 	Kiểm tra và đấu lại tiếp điểm duy trì.

	quay	lực tiếp xúc không tốt - Chưa cấp nguồn cho mạch động lực.	
2	Khởi động động cơ chạy ở tốc độ cao nhưng động cơ chạy chậm	Kiểm tra các tiếp điểm của rơ le TS ₁ , TS ₂ chưa kết nối hoặc chưa cài đặt thông số thời gian	Kiểm tra lại mạch điều khiển và đấu nối lại cho chắc chắn, cài thời gian cho rơ le dòng điện

2.5 Câu hỏi bài tập

Trường hợp ta chọn rơ le dòng điện chỉ có tiếp điểm thường mở để điều khiển mạch điện trên có được không ? tại sao ?

3. Lắp đặt mạch điện điều khiển mở máy động cơ điện một chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc điện áp

Mục tiêu: Sau khi học xong phần này người học có kiến thức và kỹ năng


- Hiểu được các sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực của mạch điện điều khiển mở máy động cơ điện một chiều qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc điện áp
- Hiểu được công dụng các thiết bị sử dụng trong mạch điện
- Lắp đặt và vận hành được mạch điện theo yêu cầu

3.1 Khí cụ điện dung trong mạch điện

- CB
- Cầu chì F₁, F₂, F₃.
- Bộ nút ấn 2 phím PB₀, PB₁. Trong đó:
 - + Nút PB₀: Nút dừng động cơ.
 - + Nút PB₁: Nút mở máy động cơ.
- Công tắc tơ K
- Rơle dòng điện RL₁, RL₂.
- Rơle nhiệt OL.
- Động cơ điện một kích từ song song.
- Dây điện
- Máng cáp điện WD
- Bộ điện trở Rf₁, Rf₂.

3.2 Sơ đồ nguyên lý

Hình 29 - 31

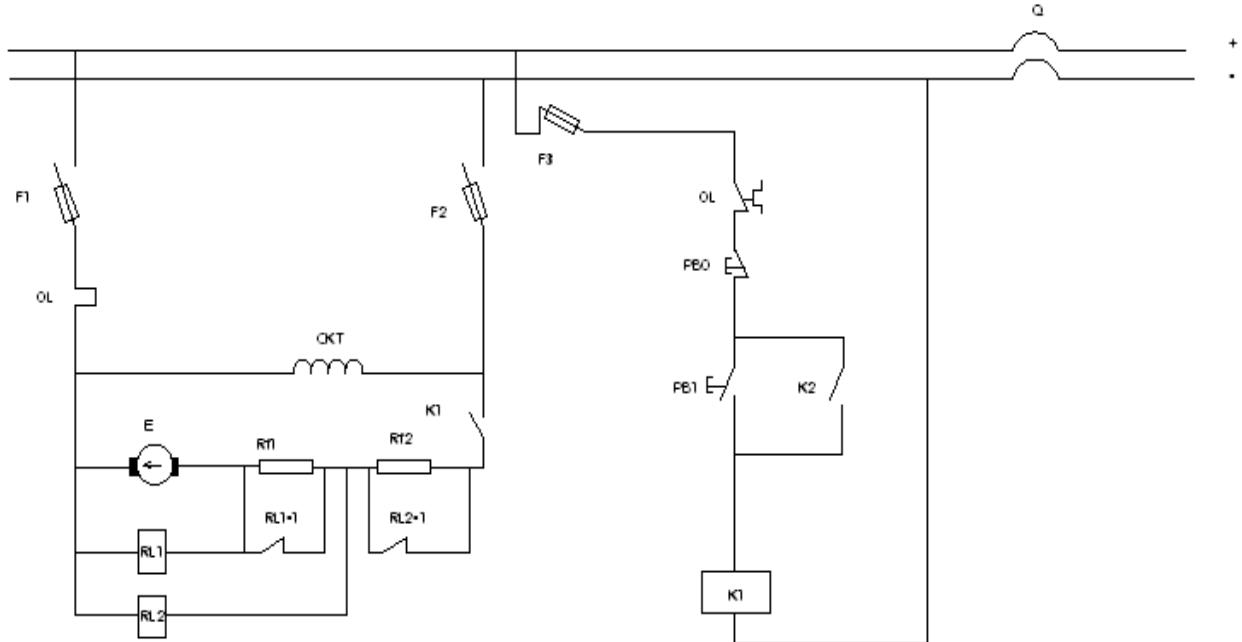

3.3

3.3 Nguyên lý hoạt động

+ Mở máy:

Đóng áp tò mát nguồn.

Ấn nút PB_1 , đóng cuộn hút công tắc K . Cuộn hút công tắc K có điện sẽ đóng điện cho phần Ứng của động cơ. Lúc này điện áp được đặt vào 2 rơ le RL_1 , RL_2 đạt giá trị ‘hút’ làm 2 tiếp điểm RL_{1-1} , RL_{2-1} mở ra và phần Ứng của động cơ được nối với các điện trở Rf_1 và Rf_2 giảm dòng điện mở máy tăng lên.

Sau thời gian điện áp trên phần Ứng của động cơ sẽ đạt giá trị dòng điện ‘nhả’ đặt trước của RL_1 làm RL_1 ‘nhả’ làm đóng tiếp điểm RL_{1-1} loại điện trở Rf_1 khỏi mạch phần Ứng dòng điện qua động cơ tăng dần, mômen mở máy tăng lên.

Tiếp đến điện áp giảm dần đạt giá trị ‘nhả’ của rơ le dòng điện RL_2 làm cho RL_2 ‘nhả’ làm đóng tiếp điểm RL_{2-1} loại điện trở Rf_2 khỏi mạch phần Ứng chuyển động cơ sang hoạt động ở chế độ định mức.

Chú ý: Điều chỉnh RL_2 có giá trị điện áp ‘nhả’ đặt lớn hơn giá trị điện áp ‘nhả’ của RL_1 và quá trình điều chỉnh dòng điện này phụ thuộc vào từng


loại động cơ. Đối với động cơ cóток lớn mắc rơ le dòng điện thông qua máy biến điện áp.

+ Dừng động cơ:

Nhấn nút PB₀, cuộn hút công tắc tơ K mất động cơ bị ngắt điện- ngừng hoạt động.

3.4 Nội dung thực hành lắp mạch điện điều khiển động cơ

3.4.1 Bố trí thiết bị

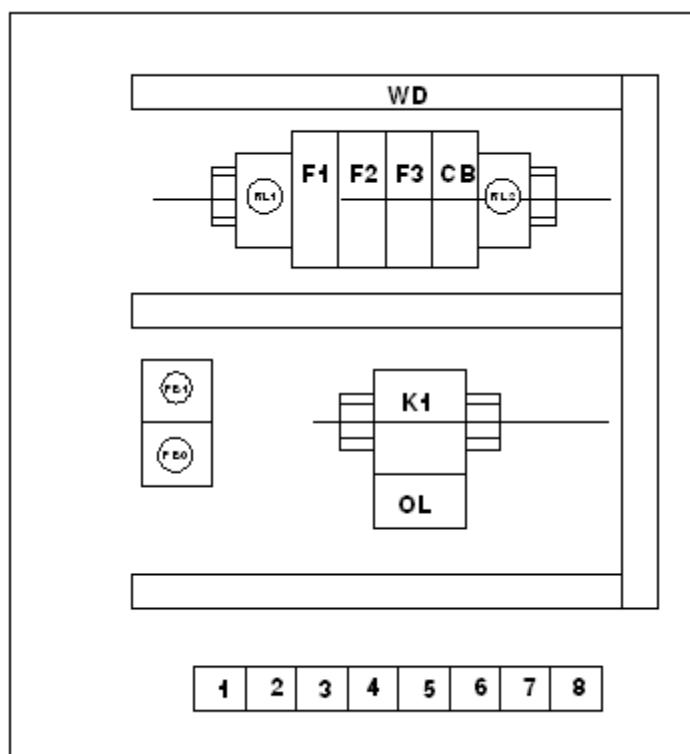

Hình 29- 32

3.4.2 Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động cơ

Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Thiết bị, dụng cụ
<i>Bước 1:</i> Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị trong mạch điện	<ul style="list-style-type: none"> - Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. - Cuộn dây còn tốt, thông mạch. Đúng điện áp, đúng dòng điện định mức. 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 2:</i> Lắp đặt các thiết bị điện vào panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý. - Đầu mạch động lực - Đầu mạch điều khiển	<ul style="list-style-type: none"> - chắc chắn, làm đầu cốt và nối dây nối phải đảm bảo điều kiện tiếp xúc tốt và an toàn - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Panel lắp đặt thiết bị điện, dây dẫn, công tắc tơ, rơ le nhiệt, nút nhấn, cầu chì, áp tố mát, kềm cắt dây điện, kềm bấn đầu cốt, tua vít 3 ke, tua vít dẹt, động cơ điện DC, rơ le dòng điện, điện trở phụ
<i>Bước 3:</i> Kiểm tra nguội theo các bước sau: - Kiểm tra mạch động lực. - Kiểm tra mạch điều khiển.	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác chính xác - Đúng sơ đồ 	Đồng hồ vạn năng V.O.M
<i>Bước 4:</i> Hoạt động thử theo các bước sau: - Nối dây nguồn. - Đóng áp tố mát nguồn.	Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý.	

<ul style="list-style-type: none"> - Ấn nút PB₁ Mở máy động cơ tốc độ thấp, quan sát sau một thời gian động cơ chuyển qua tốc độ cao hơn. + Dừng động cơ. + Ấn nút PB₀. - Cắt áp tơ mát. <p>Theo dõi hoạt động của động cơ.</p>		
---	--	--

3.4.3 Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Mạch điều khiển làm việc tốt nhưng động cơ không quay	<ul style="list-style-type: none"> - Đấu sai mạch động lực. - Đấu dây mạch động lực tiếp xúc không tốt - Chưa cấp nguồn cho mạch động lực. 	Kiểm tra và đấu lại tiếp điểm duy trì.
2	Khởi động động cơ chạy ở tốc độ cao nhưng động cơ chạy chậm	Kiểm tra các tiếp điểm của rơ le RL ₁ , RL ₂ chưa kết nối hoặc chưa cài đặt thông số thời gian	Kiểm tra lại mạch điều khiển và đấu nối lại cho chắc chắn, cài thời gian cho rơ le dòng điện

3.5 Câu hỏi bài tập

Khi đặt rơ le điện áp vào mạch điện thì ta cần chú ý đến giá trị điện áp hút hay điện áp nhả ?, tại sao ?

BÀI TẬP THỰC HÀNH NÂNG CAO

Bài 1: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG BƠM NƯỚC TRONG CÔNG NGHIỆP

1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư

Động cơ 3 pha 220/380V (2)

Khởi động từ 220V (2)

Rờ-le thời gian 220V (2)


Rờ-le trung gian 220V (2)

Bộ nút nhấn ON/OFF (2)


Bộ dây công tắc chuyển mạch (2)


Dây dẫn nối

2. Sơ đồ mạch điện điều khiển

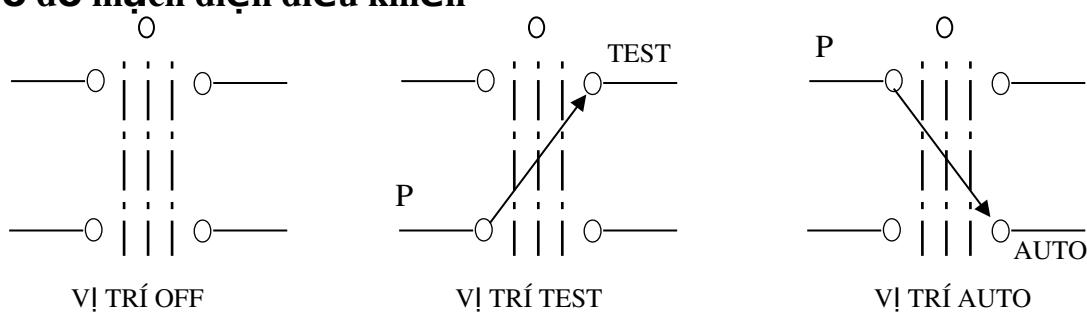

Hình 1-1: Các vị trí công tắc chuyển mạch

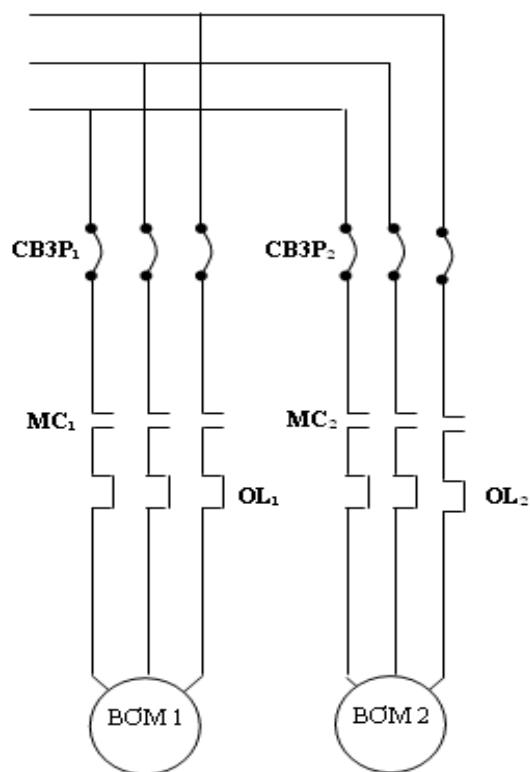

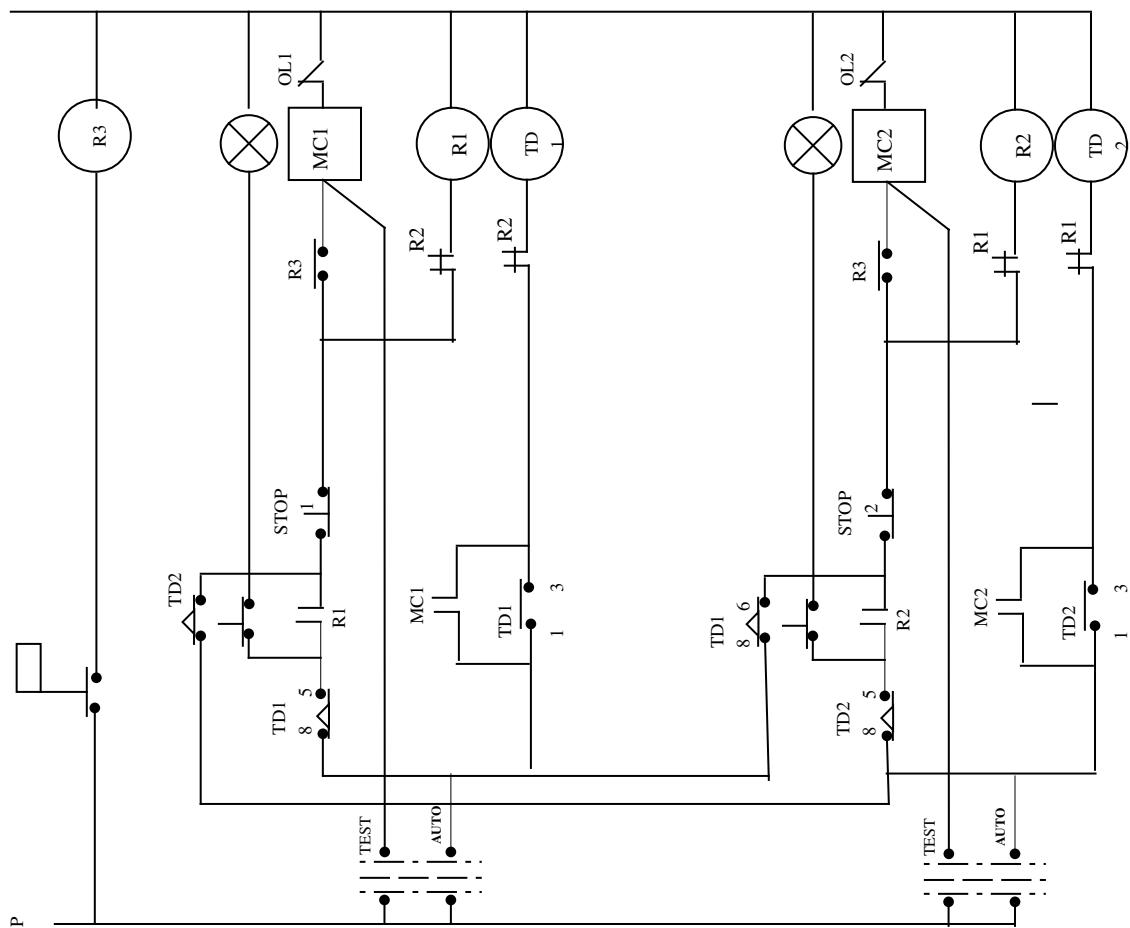

Hình 1-2: Sơ đồ mạch tự động luân phiên bơm nước trong công nghiệp

3. Nguyên lý hoạt động

Ở chế độ vận hành tự động, trước hết phải chọn máy bơm ưu tiên bằng cách nhấn nút chọn máy bơm 1 hoặc 2. Giả sử chọn máy bơm 1 ưu tiên, đèn báo 1 sẽ sáng. Dòng điện qua tiếp điểm 8-5 của TD1, qua nút chọn 1, nút STOP, qua tiếp điểm thường đóng R2 làm Rơ-le R1 hoạt động giữ mạch sẵn sàng.

Khi bể chứa cạn, công tắc phao kích hoạt rơ-le R3 đóng tiếp điểm R3. Do được chọn trước khởi động từ MC1 sẽ đưa ra máy bơm 1 vào hoạt động, đồng thời đóng mạch định thời của rơ-le thời gian TD1 (rơ-le này đã được xác lập thời gian đủ để máy bơm bơm nước đến mức yêu cầu).

Khi bể chứa được bơm đầy, công tắc phao cắt mạch rơ-le R3 cho máy bơm 1 ngừng hoạt động. Sau đó, Rơ-le thời gian TD1 chuyển mạch 8-6 cho

rờ-le R2 hoạt động, đưa máy bơm 2 vào tư thế sẵn sàng, đèn báo 2 sáng, mạch phao 2 đã sẵn sàng cho máy bơm 2 hoạt động trong lần bơm sau.

Tương tự, khi nước cạn đến mức quy định, công tắc phao lại kích hoạt rờ-le R3. Lúc này máy bơm 2 hoạt động, và khi bể chứa đầy, rờ-le thời gian TD2 chuyển mạch cắt tiếp điểm 8-5, ngắt rờ-le R2, và đóng tiếp điểm 8-6 để đưa máy bơm 1 vào lại vị trí sẵn sàng.

Bài 2: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐƠN GIẢN

1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư


Máy ép dán bao (1)

Đồng hồ VOM (1)

Dây dẫn nối

2. Sơ đồ đấu nối

Hình 2-1: Sơ đồ mắc dây máy ép dán bao

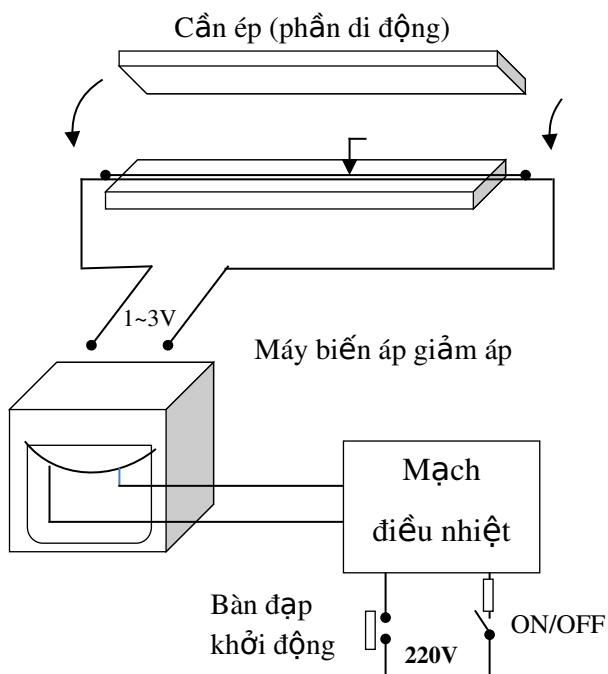

3. Nguyên lý hoạt động

Khi đóng công tắc bàn đạp, dòng điện đi qua dây P qua tiếp điểm chính của rờ-le R1 đến phần sơ cấp của máy biến áp giảm áp. Dây điện trở lập tức tỏa nhiệt cấp cho bao bì (được giữ dưới cần ép của máy), làm chảy vật liệu nhựa và hàn kín đáy bao lại.

Sau 1-2 giây, khi nhiệt lượng vừa đủ hàn kín bao, bộ điều nhiệt điều khiển rờ-le R1 tự động ngưng hoạt động, cắt nguồn vào máy biến áp. Đay điện trở thoi tỏa nhiệt, nâng cần ép lên, lấy sản phẩm ra.

Nếu đường bám bao không đạt, dán bao không dính hoặc quá nhiệt làm đứt bao, cần điều chỉnh nhiệt lại rồi tiếp tục công việc.

4. Thực hành lắp mạch điện

- Nối 2 chấu của công tắc bàn đạp và nối 2 dây nối với máy biến áp vào chấu ghim 4 cọc, tương ứng với 4 cọc ở phần đầu nối ngõ vào của bộ điều nhiệt.
- Nối 2 dây từ phần thứ cấp của máy biến áp vào bộ dây điện trở cấp nhiệt.
- Bật công tắc ON/OFF, điều chỉnh nhiệt.
- Đặt bao vào đúng vị trí và hạ cần ép xuống giữ chặt bao.
- Nhấn bàn đạp cho máy vận hành.
- Kiểm tra kết quả và điều chỉnh.

BÀI 3: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CHO LÒ SẤY


1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư

Bộ điện trở



Công tắc tơ 220V

Bộ điều nhiệt+cảm biến

2. Sơ đồ mạch điện

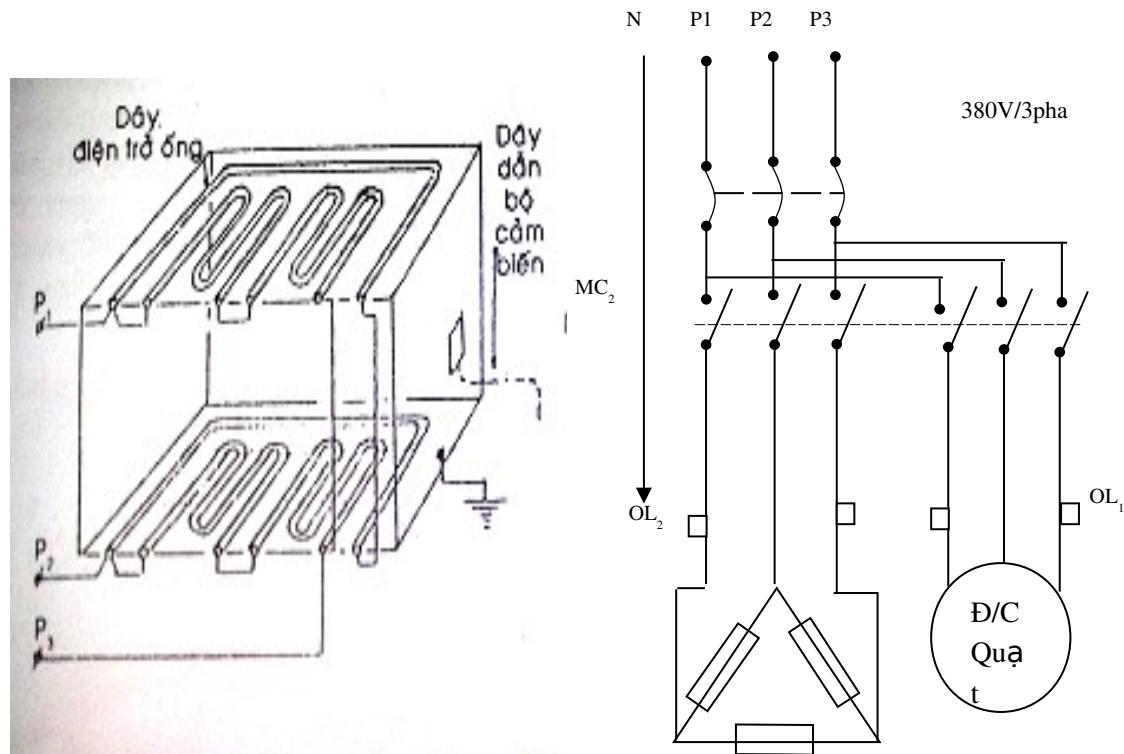

Hình 3-1: Cấu tạo và sơ đồ mạch điện của lò sấy

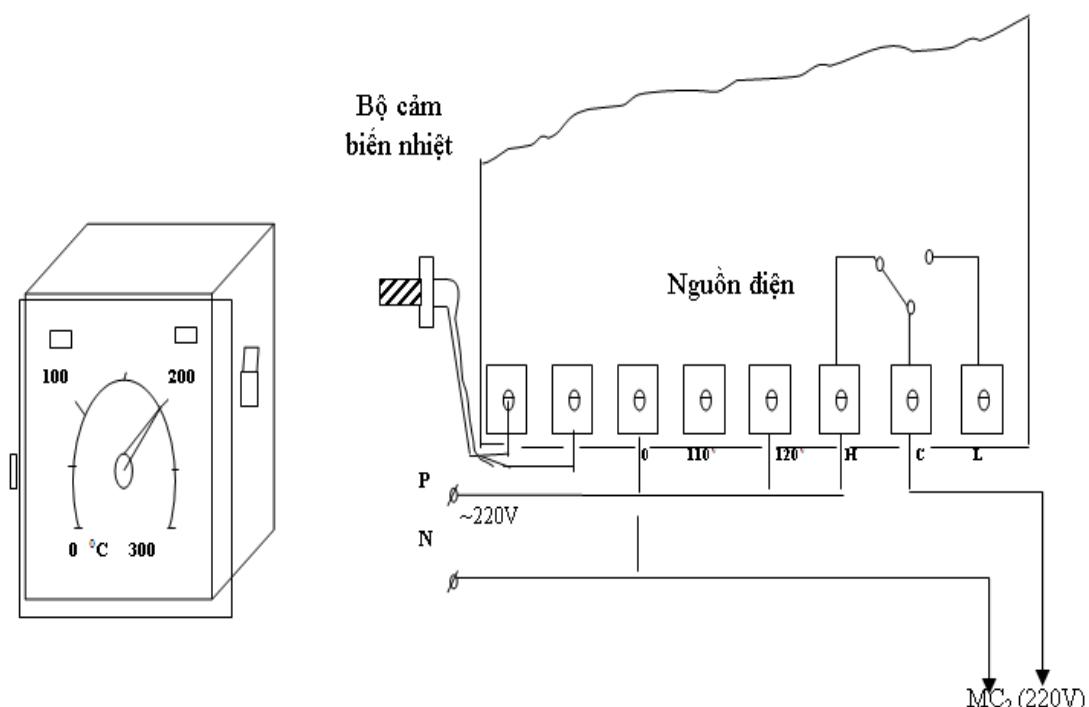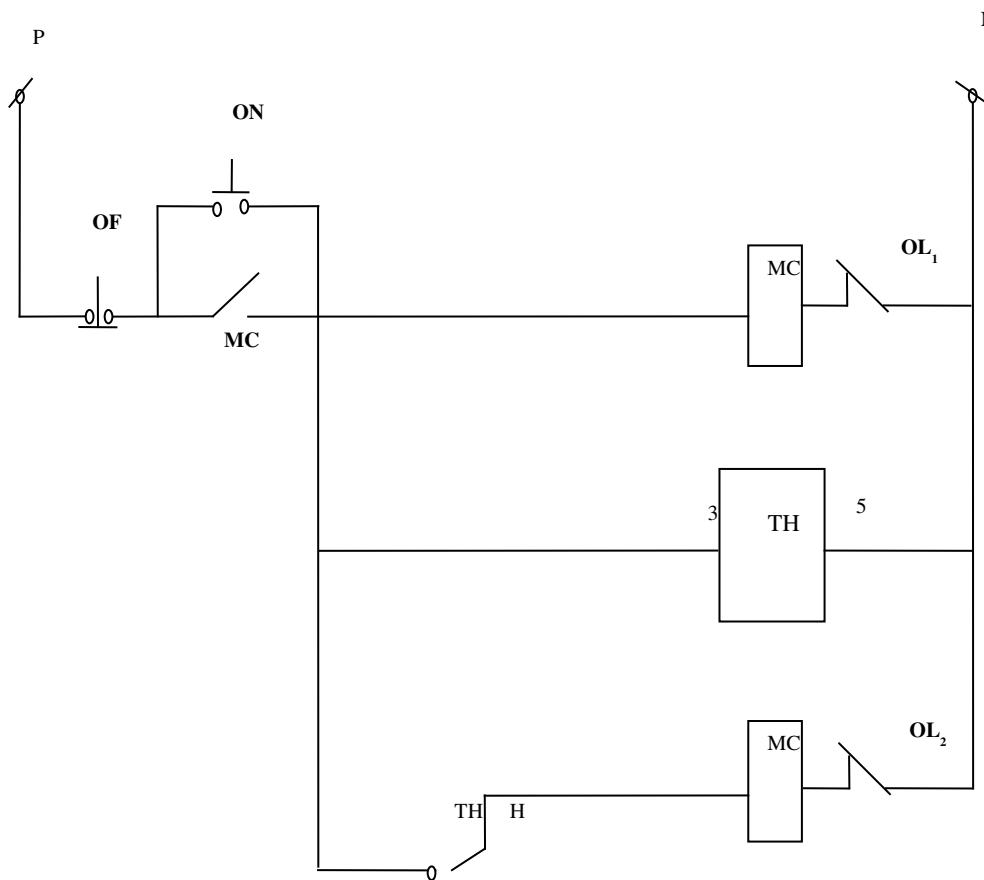

Hình 3 -2: Sơ đồ mạch điều khiển lò sấy công nghiệp

3. Nguyên lý hoạt động

Điều chỉnh nhiệt độ trên bộ điều nhiệt trước khi đóng cầu dao cấp điện vào lò. Ban đầu, tiếp điểm C-H của bộ điều nhiệt ở vị trí đóng mạch, cấp điện cho MC₂ hoạt động, dẫn điện vào bộ điện bộ điện trở đấu nối Δ. Điện trở cung cấp nhiệt cho lò làm tăng nhiệt độ lên. Nếu nhiệt trong lò vượt quá nhiệt độ được điều chỉnh trước, bộ cảm biến thay đổi, tác động vào bộ khuếch đại điện tử làm cho rờ-le TH hoạt động, chuyển mạch tiếp sang vị trí C-L cắt dòng cung cấp cho MC₂, dẫn đến ngừng cung cấp điện cho bộ điện trở.

Khi luồng không khí nóng trong lò đổi ưu làm giảm nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ đã xác lập, bộ cảm biến lại thay đổi tác động làm rờ-le R1 ngừng. MC₂ lại đóng mạch, tiếp tục cung cấp điện cho bộ điện trở tỏa nhiệt để nâng nhiệt độ lên, giữ lò ổn định ở nhiệt độ đã xác lập trước. Cứ thế, bộ điều nhiệt hoạt động liên tục để giữ nhiệt độ ổn định.

4. Thực hành lắp các mạch điện

Mắc mạch chính (hình 3-2)

- Đầu 3 điện trở thành mạch đấu Δ.
- Mắc 3 pha P₁, P₂, P₃ từ MC₂ vào 3 đầu ra của mạch Δ.

Mắc mạch điều khiển

- Mắc dây P vào chấu 220V và dây trung tính N vào chấu 0V.
- Nối chấu 220V với chấu C (hoặc chấu H).
- Mắc 2 dây ra từ chấu H và chấu 0V vào 2 đầu cuộn dây của công tắc tơ MC2.
- Mắc 2 dây của bộ cảm biến vào chấu (+) và (-).

Kiểm tra mạch và xác lập nhiệt độ trước khi đo mạch vận hành.

BÀI 4 LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN

1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư


Hệ thống truyền động khí nén (1)

Van phân phổi khí (1)

Rơ – le thời gian (2)

Rờ - le trung gian	(2)
Bộ nút nhấn ON/ OFF	(1)
Dây dẫn nối	

2. Sơ đồ mạch điện

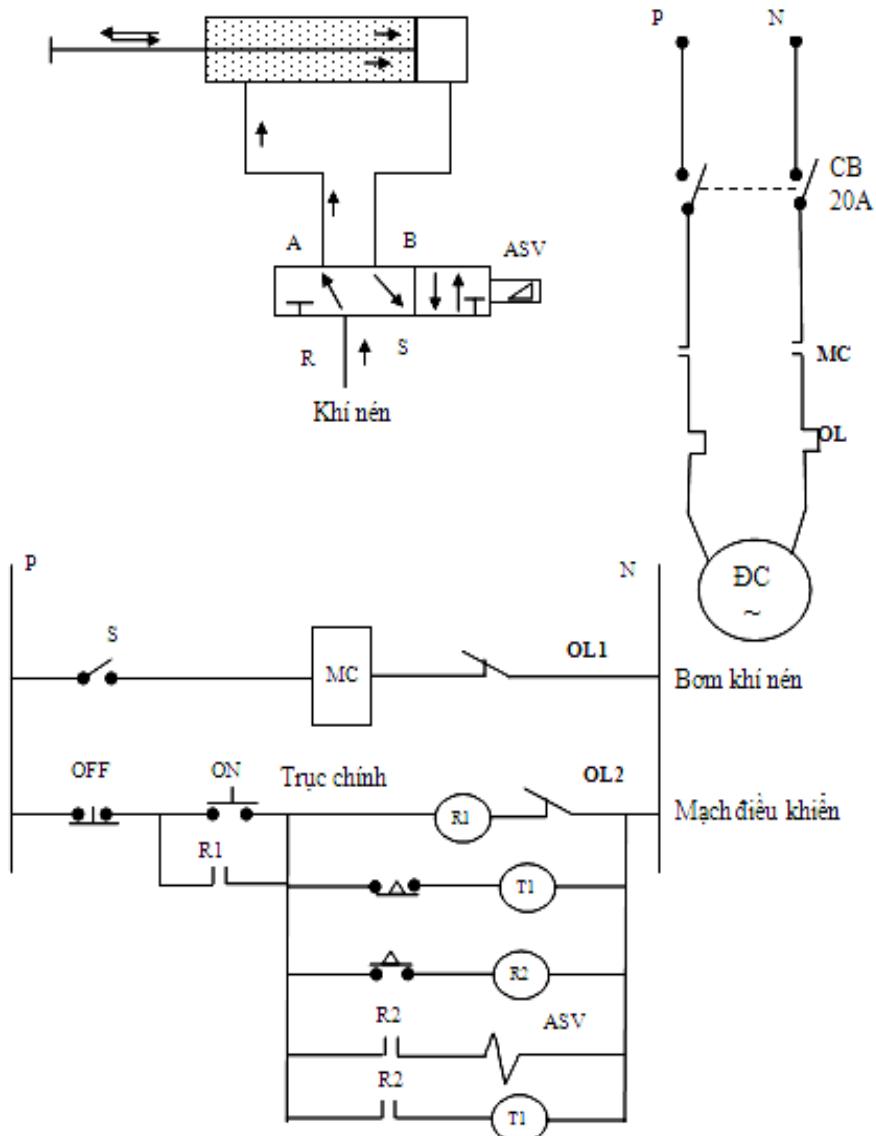

Hình 4-1: Sơ đồ mạch khí nén, mạch điện chính và mạch điều khiển

3. Nguyên lý hoạt động

Nhấn nút khởi động (ON) rờ - le R₁ hoạt động và duy trì mạch. Rờ - le thời gian T₁ hoạt động, sau thời gian xác lập trước, tiếp điểm thời gian 8 - 6 của T₁ đóng mạch cho rờ - le R₂ làm việc, đóng mạch cấp điện cho van điện tử ASV làm mở van đẩy trực chuyển động ra, ép chặt sản phẩm cố định trong quy trình sản xuất. Rồi sau thời gian đã xác lập trước, rờ - le thời gian T₂ cho tiếp điểm thời gian 8 – 5 cắt mạch. Rờ - le thời gian T₁ ngừng hoạt động, xoá mạch, van điện tử trở về vị trí ban đầu. Trục lập tức bị rút vào xy lanh khí, thả lỏng sản phẩm để có thể lấy ra.

4. Phần thực hành

Căn cứ vào sơ đồ mạch điều khiển, lần lượt mắc theo thứ tự sau:

- Đi dây P qua công tắc S đến cuộn dây MC, bộ bảo vệ quá tải OL₁ về dây trung tính N.
- Từ dây P qua nút OFF, nút ON, đến rờ- le R₁, bộ bảo vệ quá tải OL₂ về dây N, mắc tiếp R₁ song hành với nút ON.
- Từ trực chính nối vào chấu 8 của T₂, kế tiếp nối chấu 5 đến rờ- le T₁.
- Từ trực chính nối vào chấu 8 của T₁, kế tiếp nối chấu 6 với rờ- le R₂.
- Qua các tiếp điểm R₂ cấp điện cho van điện từ ASV và rờ- le thời gian T₂.
- Kiểm tra lại toàn bộ mạch trước khi cho điện vào.
- Cho máy nén khí hoạt động, điều chỉnh áp suất làm việc 3kg/ cm².
- Cho toàn bộ mạch vận hành để kiểm tra kết quả.


BÀI 5

MẠCH VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG MÁY KHOAN


1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư

Máy khoan	(1)
Xy lanh dầu (ben dầu và khí)	(1)
Van phân phối	(1)
Rờ- le thời gian	(2)
Rờ- le trung gian	(1)
Bộ nút nhấn ON/ OFF	(1)
Công tắc hành trình	(2)
Dây dẫn nối.	

2. Sơ đồ mạch điện

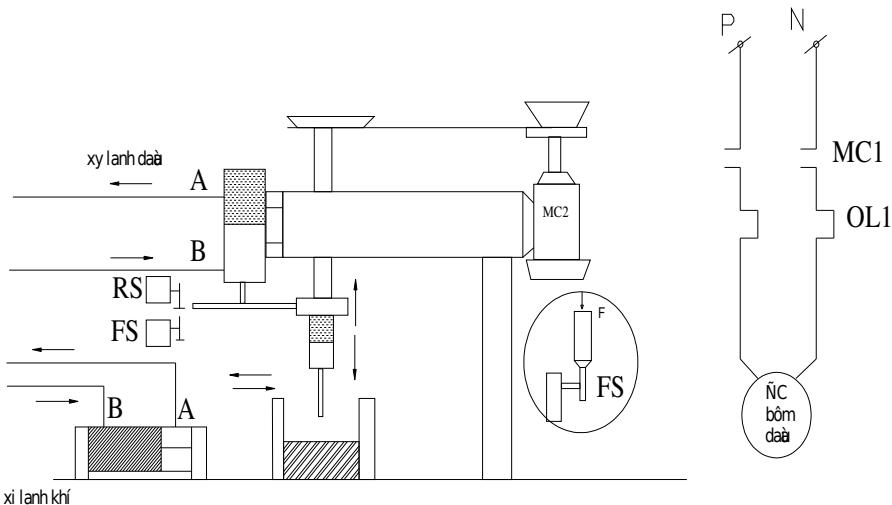

Hình 5-1. Máy khoan tự động truyền động bằng thủy lực, khí nén.

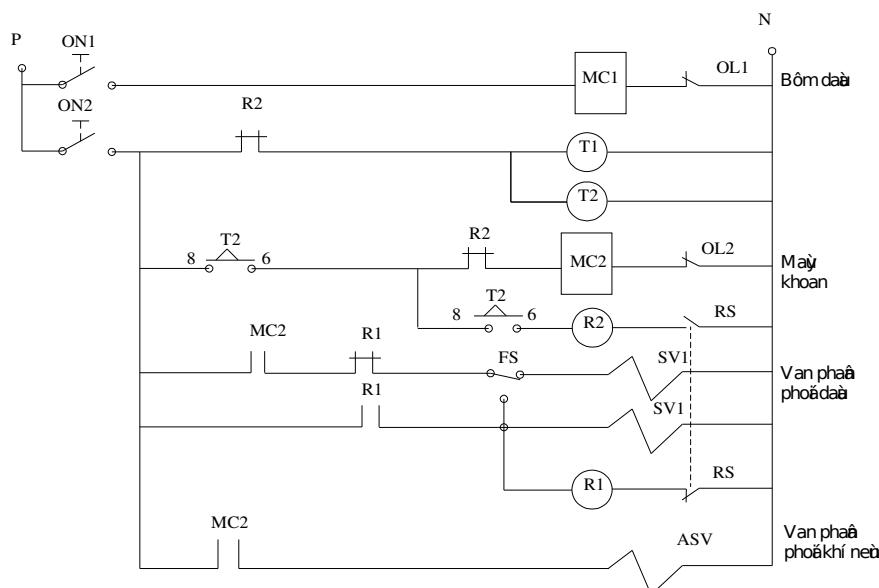

Hình 5-2 Sơ đồ mạch điều khiển

3. Nguyên lý hoạt động

Lúc vận hành hệ thống mạch, trước hết nhấn công tắc ON_1 đóng mạch cho bơm dầu hoạt động, điều chỉnh áp suất theo công việc.

Nhấn nút ON_2 , rờ- le thời gian T_1, T_2 hoạt động. Sau thời gian xác lập trước, tiếp điểm thời gian 8 – 6 của T_1, T_2 đóng mạch cấp điện cho khởi động từ MC_2 , máy khoan hoạt động. Sản phẩm được xy lanh khí giữ chặt, van điện từ SV_1 được cấp điện, van mở cho dầu qua ngõ A đẩy trực đưa mũi khoan đi xuống, bắt đầu khoan.

Khi đạt độ sâu định trước, công tắc hành trình FS được kích hoạt chuyển mạch để vừa ngắt dòng điện qua SV_1 , vừa đóng mạch cho SV_2 hoạt động rút mũi khoan lên. Đồng thời, rờ- le R_1 cũng hoạt động để duy trì mạch cho SV_2 .

Khi mũi khoan được rút về vị trí ban đầu, công tắc hành trình RS bị tác động, cắt mạch rờ - le R₁ đồng thời kích hoạt R₂ ngắt mạch MC₂ và van phân phổi SV₁ dừng ngay, ngắt điện qua rờ - le thời gian T₁ và T₂, xoá mạch toàn bộ. Lúc này, máy khoan tạm dừng hoạt động, xy lanh khí không còn giữ chặt sản phẩm, người vận hành có thể lấy sản phẩm ra. Hoàn tất một chu trình sản xuất.

Cứ thế, máy khoan tự động lặp lại công đoạn khoan đối với sản phẩm kế tiếp.

4. Phản thực hành

Dựa theo sơ đồ trên Hình 8- 2, mắc mạch lần lượt như sau:

- Mắc mạch điều khiển lần lượt từng hàng, từ trên xuống dưới.
- Kiểm tra mạch theo đúng sơ đồ
- Kiểm tra hệ thống truyền động thuỷ lực và khí nén.
- Cấp điện vào mạch điều khiển, kiểm tra kết quả hoạt động theo yêu cầu.
- Hoàn tất công tác

BÀI 6: MẠCH VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG MÁY ÉP GIA NHIỆT

1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư

Xy lan

Băng tải

Van điều khiển

Công tắc hành trình


Đèn báo

Công tắc tơ

Rơ le thời gian

Động cơ điện

2. Sơ đồ mạch điện

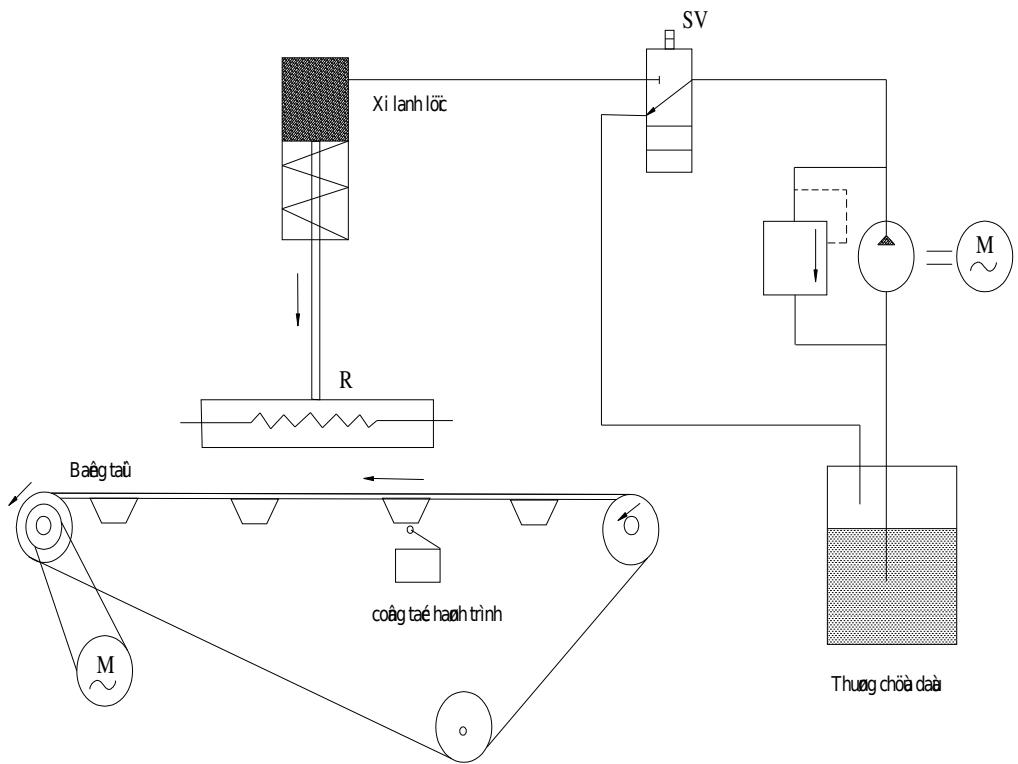


Hình 6-1: Sơ đồ máy ép gia nhiệt

3. Nguyên lý hoạt động

Có hai chế độ vận hành

Chế độ vận hành tự động (AUTO)

Chế độ vận hành tay (HAND)

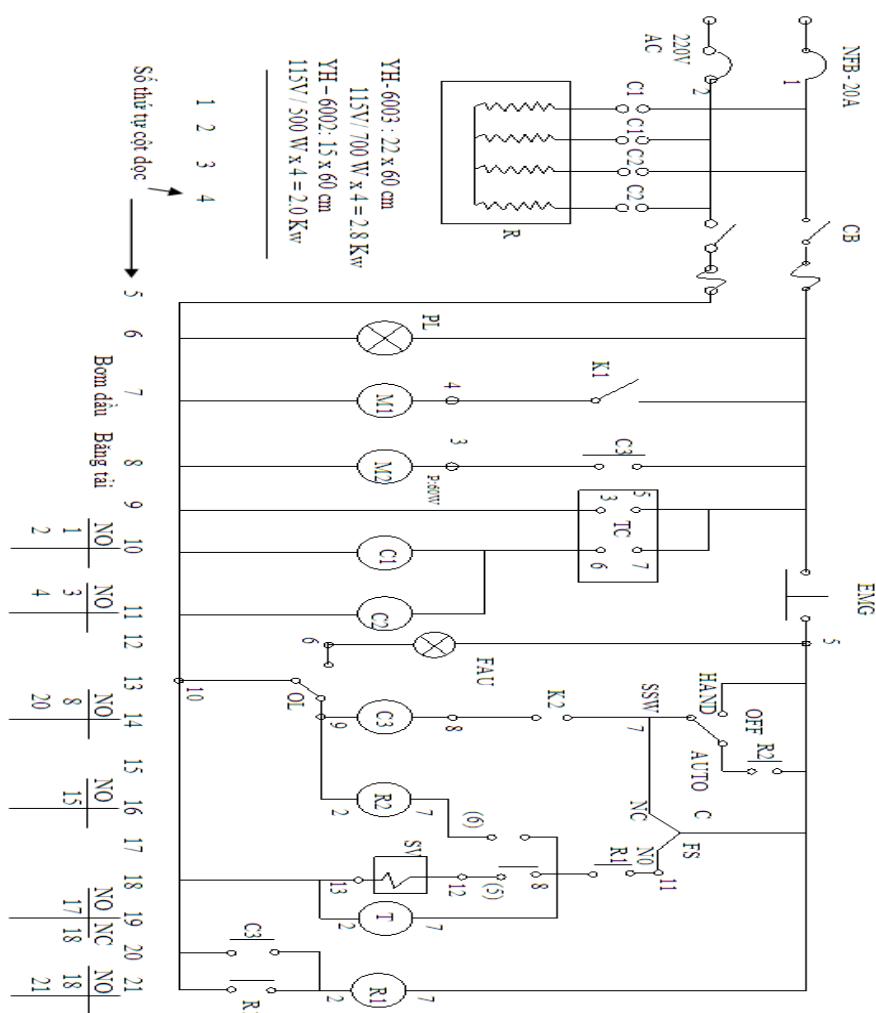

Hình 6-2: Sơ đồ mạch điều khiển và vận hành của máy ép gia nhiệt
Trong sơ đồ, công tắc chọn chế độ vận hành SSW là loại công tắc 3 chấu
có vị trí ngừng.

Đóng CB (NFB) để cấp điện vào mạch điều khiển, đèn PL sáng.

- Các khởi động từ C₁, C₂ hoạt động đóng mạch động lực, cấp điện cho các điện trở tỏa nhiệt nung nóng bàn ép có công suất P = 2,8 kW.
 - Bộ điều nhiệt đã xác lập trước (70°C) sẽ điều khiển tự động để giữ ổn định ở nhiệt độ này.

Khi bàn ép đã nóng và **Ổn định nhiệt**, cho máy **vận hành**.

Giả sử chọn chế độ vận hành tự động (AUTO). Khi đóng công tắc K₂, dòng điện qua công tắc hành trình FS, công tắc K₂, vào cuộn dây của khởi động từ C₃, về dây N, kín mạch. Khởi động từ C₃ hoạt động đóng các tiếp điểm C₃ để kích hoạt rờ- le R₁ đóng các tiếp điểm R₁ và cho băng tải di chuyển nhờ động cơ M₂.

Khi băng tải di chuyển đến vị trí dưới bàn ép nhiệt thì ngưng lại, do chạm công tắc hành trình FS. Công tắc chuyển mạch cắt dòng qua khởi động từ C₃, đồng thời chuyển hướng dòng điện qua tiếp điểm R₁, vào cuộn dây SV của van phân phổi cho dòng áp lực dầu vào xy lanh lực đẩy bàn ép nhiệt xuống băng tải, gia nhiệt cho vật đặt trên băng tải trong thời gian định trước (khoảng 5 giây).

Sau thời gian 5 giây, rơ-le T cho chuyển mạch, cắt dòng điện qua cuộn dây SV. Xy lanh lực tự động hồi về, cùng lúc đó, rơ-le R₂ hoạt động đóng tiếp điểm R₂ cho khởi động từ C₃ làm việc trở lại. Băng tải lại chuyển động và thô tác động lên công tắc hành trình FS, trả công tắc về vị trí đóng mạch (NC) để duy trì dòng điện vào khởi động từ C₃. Rờ-le thời gian T ngưng hoạt động và trở lại vị trí ban đầu.


Khi di chuyển đến đúng vị trí, băng tải lại tác động vào công tắc hành trình làm chuyển mạch cho mạch điều khiển hoạt động lần lượt như trên, và cứ thế tiếp tục mãi.

BÀI 7: THAY ĐỔI TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ BẰNG MẠCH BIẾN TẦN


1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư

- + Động cơ 3 pha 220/380V (1)
- + Bộ biến tần 220V/50 ~60Hz (1)
- + Rơ-le thời gian (1)
- + Rơ-le trung gian (3)
- + Bộ nút nhấn ON/OFF (3)
- + Dây dẫn nối

2. Sơ đồ mạch điện

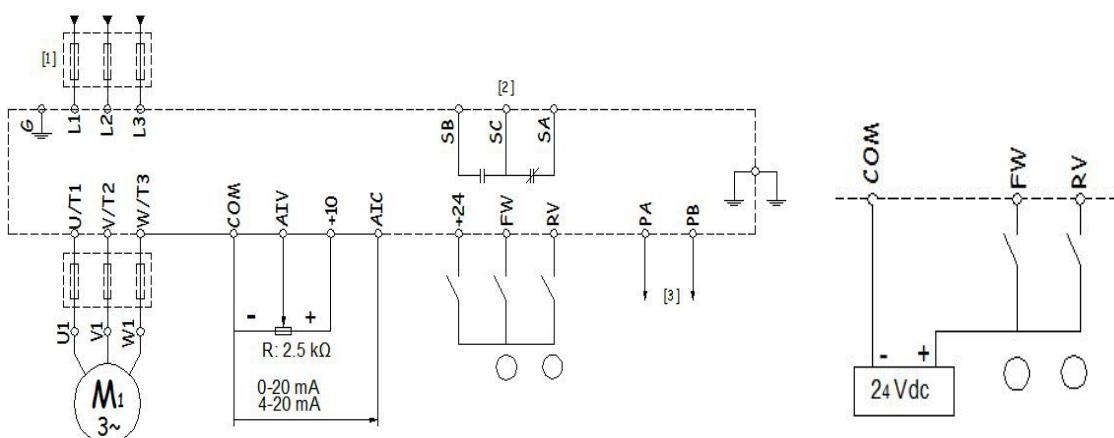

Hình 7-1. Sơ đồ khái niệm

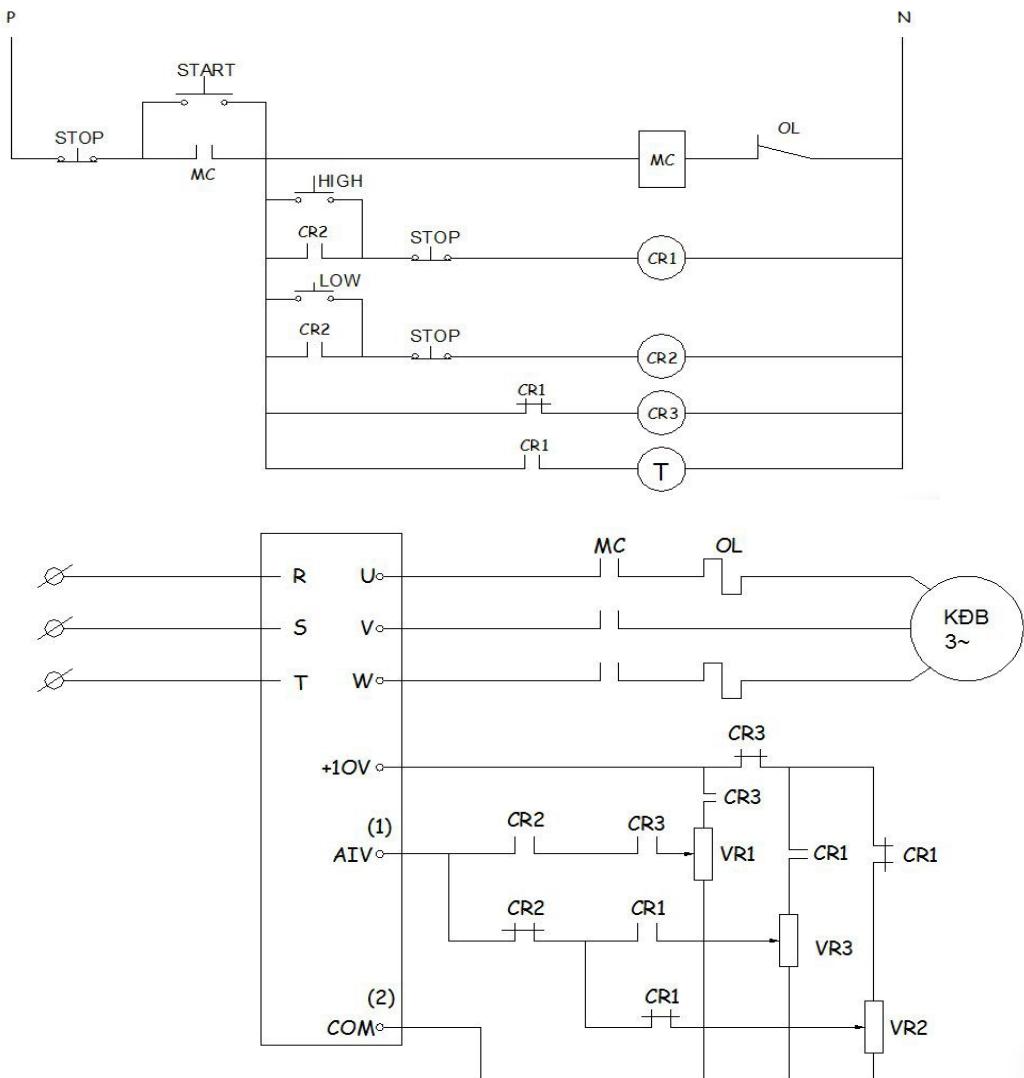

Hình 7-2: Sơ đồ mạch điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha bằng cách biến tần

3. Nguyên lý hoạt động

Khi nhấn nút START, công tắc tơ MC hoạt động, động cơ vận hành với tốc độ trung bình (TB) qua bộ biến tần (VS). Lúc đó, biến trở VR₂ được mắc song hành với 2 tiếp điểm 1 và 2 của biến tần thông qua các tiếp điểm thường đóng CR₁, CR₂. Khi cần vận hành động cơ với tốc độ cao, nhấn nút HIGH, rơ-le CR₁ hoạt động, biến trở VR₃ được mắc vào châu 1 và 2 qua các tiếp điểm CR₁ và tiếp điểm thường đóng CR₂.

Khi muốn cho động cơ vận hành ở tốc độ thấp, nhấn nút STOP₂ xoá mạch vận hành ở tốc độ cao; sau đó nhấn nút LOW kích hoạt CR₂ đóng tiếp điểm CR₂ cho rơ-le thời gian T hoạt động. Sau thời gian xác lập trước, tốc độ động cơ thấp dần; rơ-le T chuyển mạch tiếp điểm thời gian 8 - 6 cho rơ-le CR₃ hoạt động để động cơ vận hành với tốc độ thấp.

Nhập nút STOP1 là ngắt mạch toàn bộ.

4. Thực hành lắp mạch điện

Theo sơ đồ trên Hình 7-2, lèn lượt măc mạch theo các bước sau:

Mạch điều khiển

- Măc dây P măc qua bộ nút nháń START/STOP, đèn công tăc tơ MC, rồi vă`dây N. Tiếp diễm phụ MC duy trì`mạch.
- Măc mạch rơ`le CR1 để vận hành động cờ với tốc độ cao.
- Măc mạch rơ`le CR2 để vận hành động cờ với tốc độ thấp
- Trong mạch này có rơ`le thời gian làm chậm thời gian chuyển mạch.


Mạch động lực

- Măc 3 dây pha của nguồn điện vào R, S, T. Măc U, V, W đến công tăc tơ MC, rồi đến động cờ 3 pha.
- Női mạch biên trở theo sơ đồ trên gồm VR1, VR2, và VR3 vào 3 châú 1va`2 của bộ biên tân.
- Hoàn tất công việc.


BÀI 8: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÁY SẤY KIM LOẠI

1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư (Người học trình bày)

2. Sơ đồ mạch điện

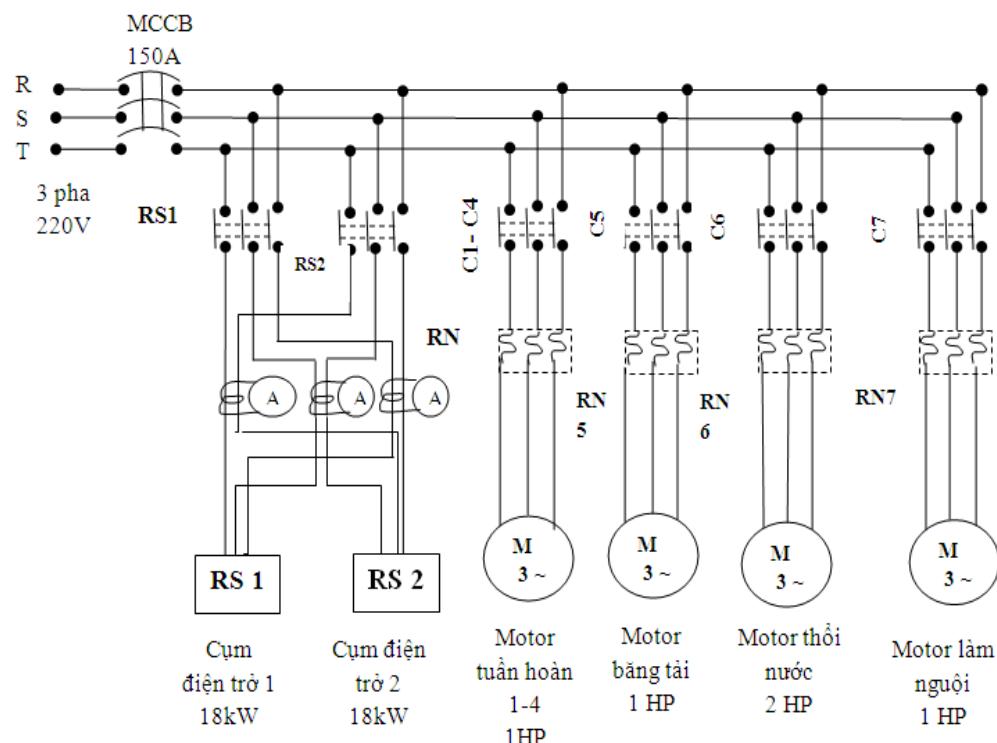

Hình 8-1: Sơ đồ mạch điện chính hệ thống máy sấy kim loại

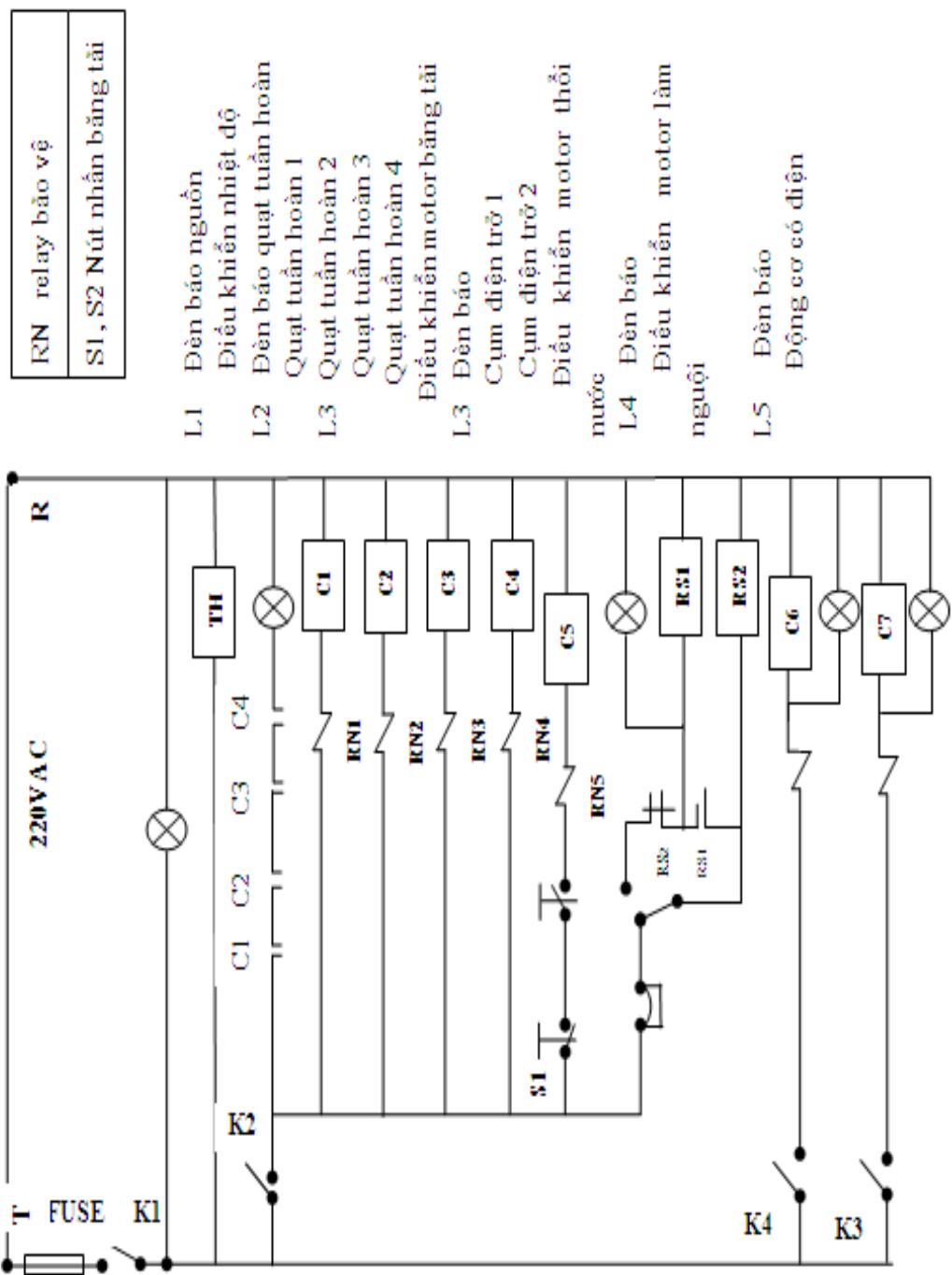

Hình 8-2: Sơ đồ mạch điều khiển thiết bị sấy kim loại


3. Nguyên lý hoạt động (Người học trình bày theo sơ đồ)

4. Thực hành lắp đặt mạch điện (Người học đưa ra các bước thực hành)

BÀI 9: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN

1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư (Người học trình bày)

2. Sơ đồ mạch điện

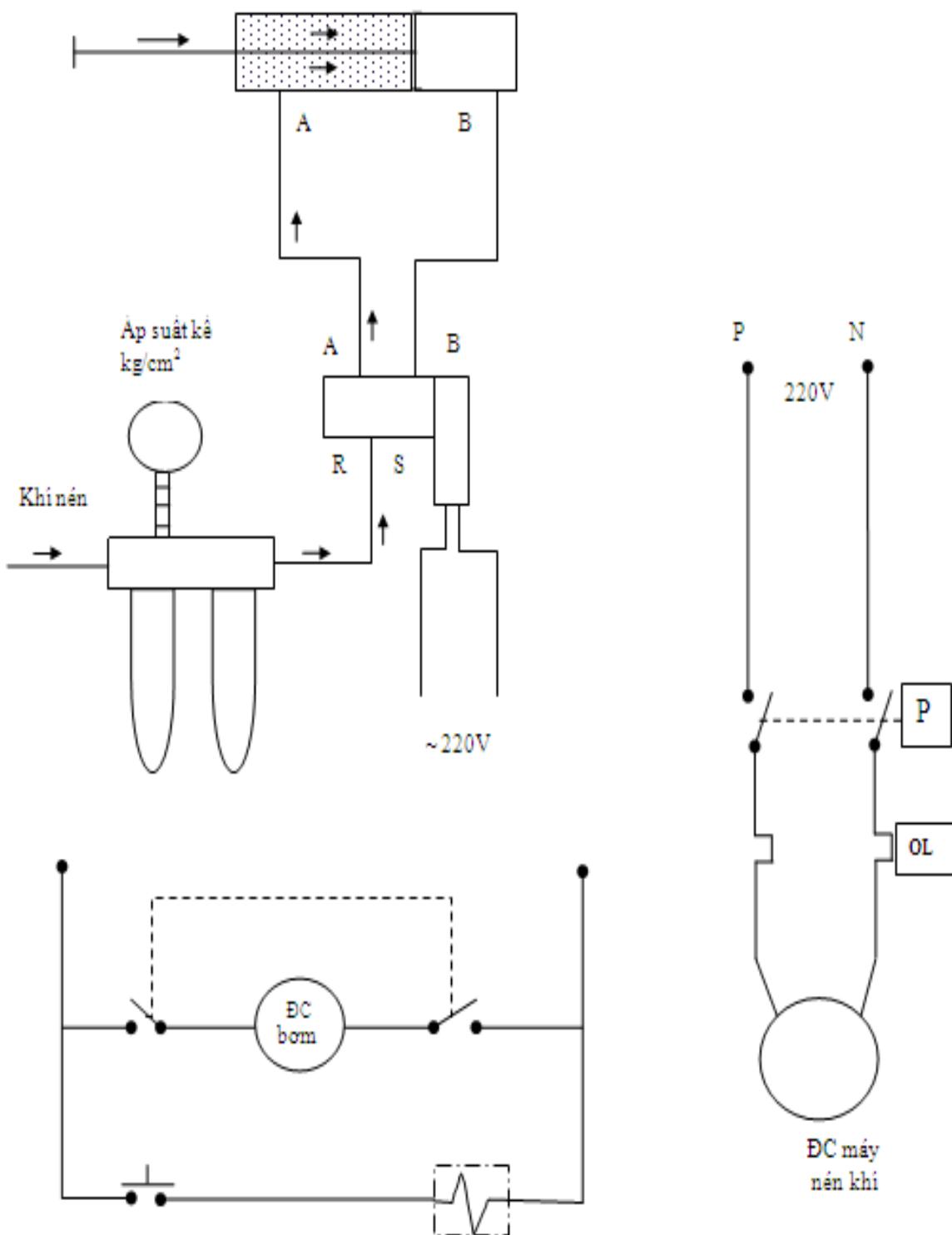

Hình 9-1: Sơ đồ mạch hệ thống truyền động khi nén


3. Nguyên lý hoạt động (Người học trình bày theo sơ đồ)

4. Thực hành lắp đặt mạch điện (Người học đưa ra các bước thực hành)

BÀI 10: MẮC MẠCH TRUYỀN ĐỘNG BẰNG THỦY LỰC

1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư (Người học trình bày)

2. Sơ đồ mạch điện

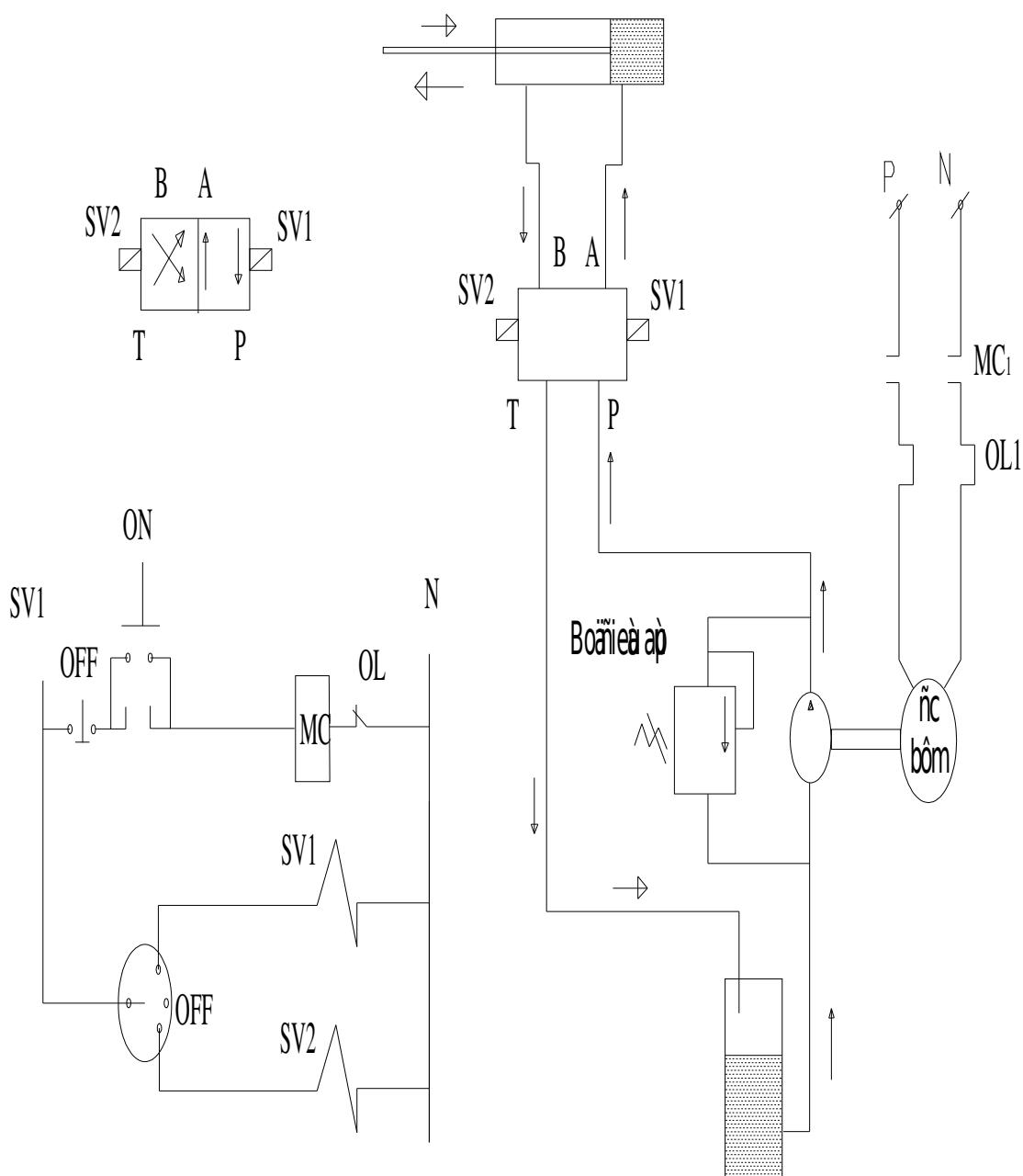

Hình 10-1: Sơ đồ mạch thủy lực và mạch điện của hệ thống truyền động bằng lực thủy


3. Nguyên lý hoạt động (Người học trình bày theo sơ đồ)

4. Thực hành lắp đặt mạch điện (Người học đưa ra các bước thực hành)

BÀI 11: MẠCH KIỂM TRA SẢN PHẨM CHỊU RUNG ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT

1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư (Người học trình bày)

2. Sơ đồ mạch điện

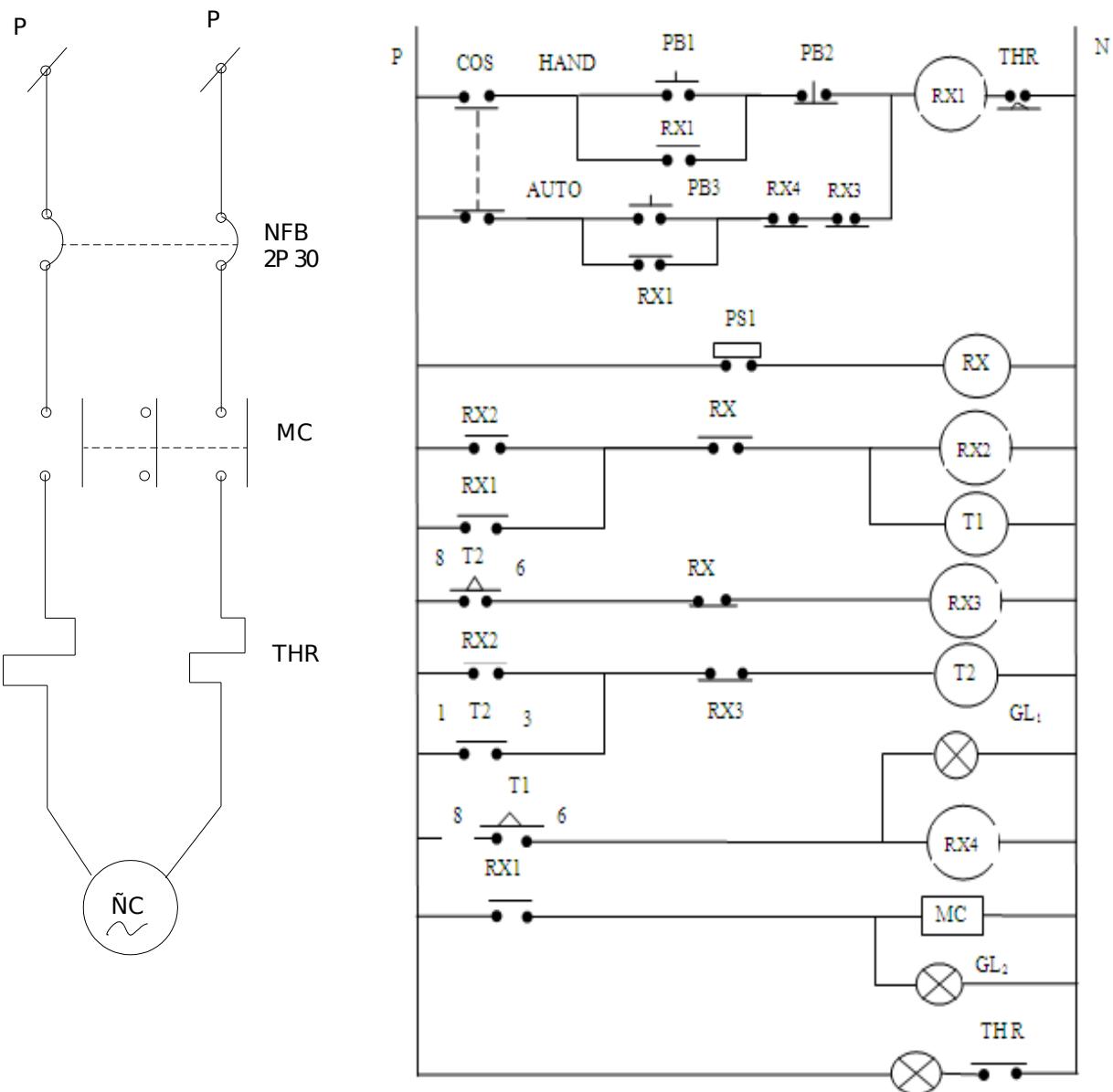

Hình 11 – 1. Sơ đồ mạch chính và mạch điều khiển


3. Nguyên lý hoạt động (Người học trình bày theo sơ đồ)

4. Thực hành lắp đặt mạch điện (Người học đưa ra các bước thực hành)


**BÀI 11: LẮP MẠCH ĐIỆN VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG MÁY CẮT
TRUYỀN ĐỘNG BẰNG THỦY LỰC**

1. Dụng cụ, thiết bị, vật tư (Người học trình bày)

2. Sơ đồ mạch điện

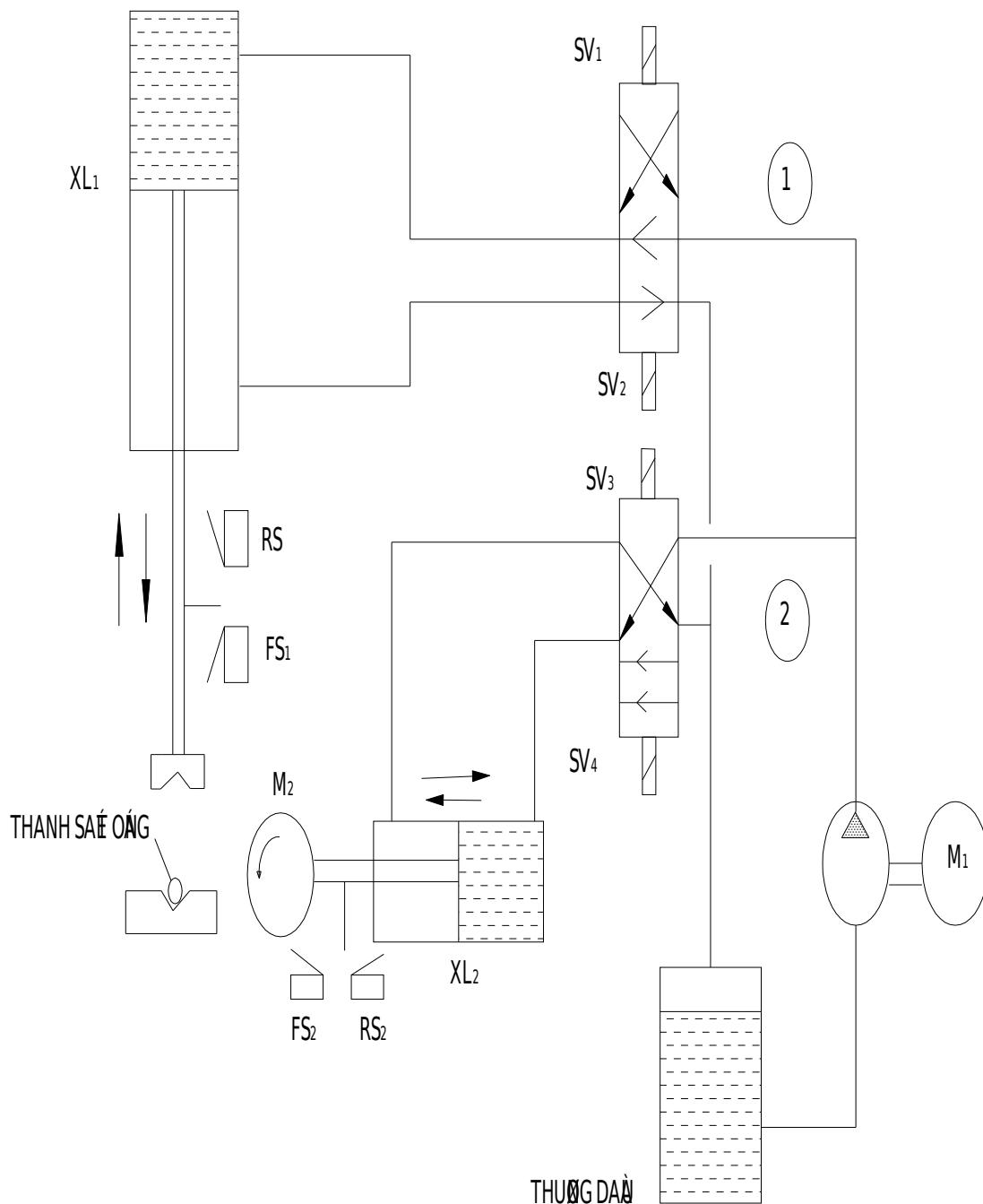

Hình 11-1: Sơ đồ mạch truyền động thủy lực của máy cắt

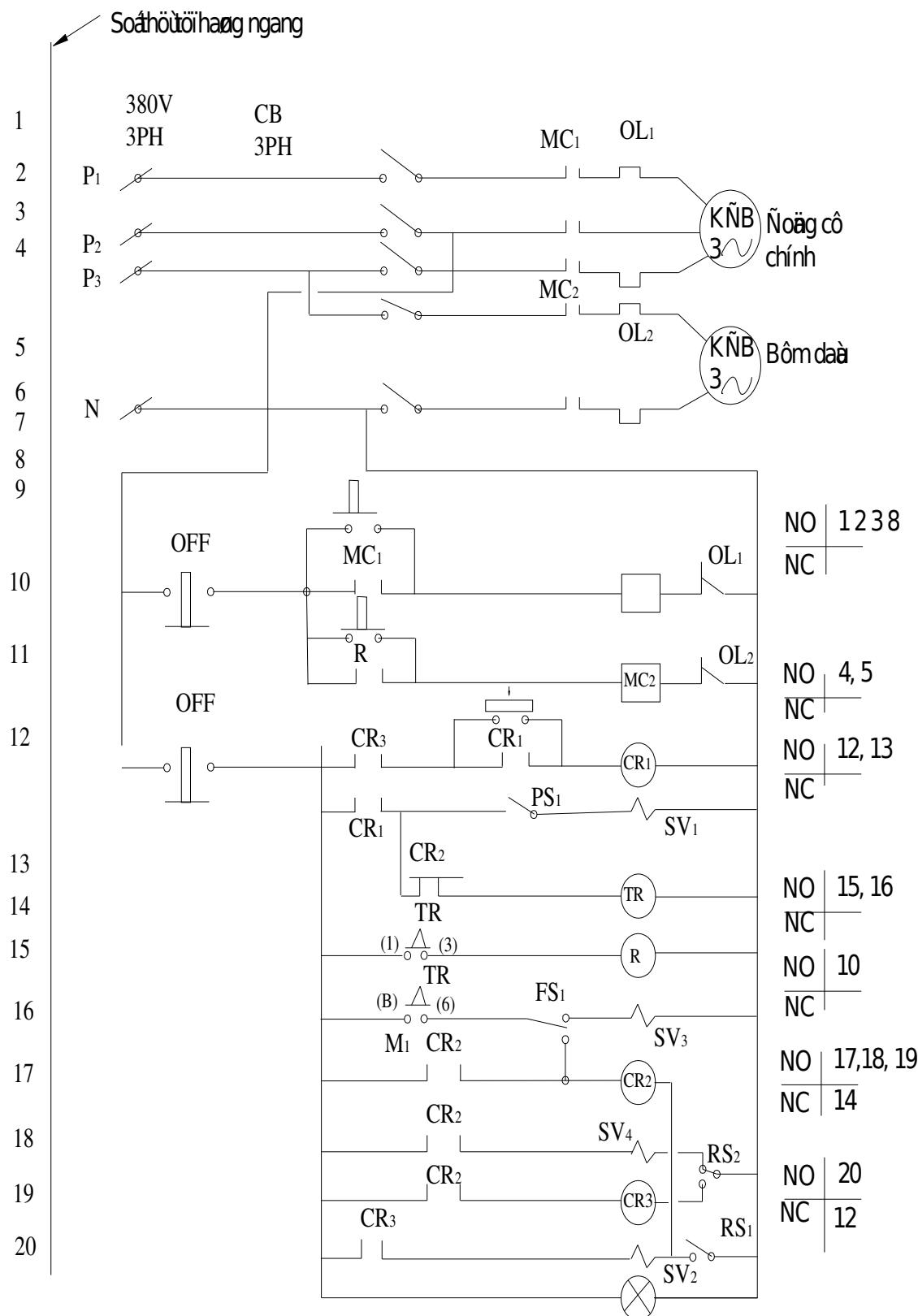

Hình 11-2: Sơ đồ mạch động lực và mạch điều khiển

3. Nguyên lý hoạt động (Người học trình bày theo sơ đồ)

4. Thực hành lắp đặt mạch điện (Người học đưa ra các bước thực hành)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp-Trần Duy Phùng
2. Giáo trình thực hành trang bị điện-Nhà xuất bản xây dựng
3. Thực hành điện công nghiệp,,
4. Ứng dụng điện công nghiệp-TS Lê Ngọc Bích
5. Trang bị điện-TS Lê Ngọc Bích