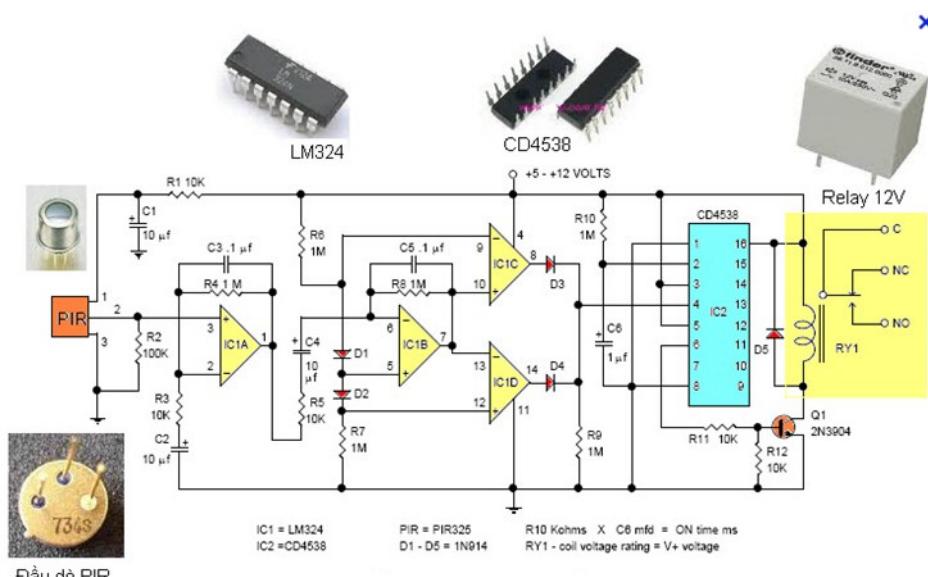



**BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ**

**GIÁO TRÌNH**  
**Môn đun: MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN**  
**NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**  
**TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP**

*Ban hành kèm theo Quyết định số:120/QĐ-TCDN  
ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề*



Đầu dò PIR

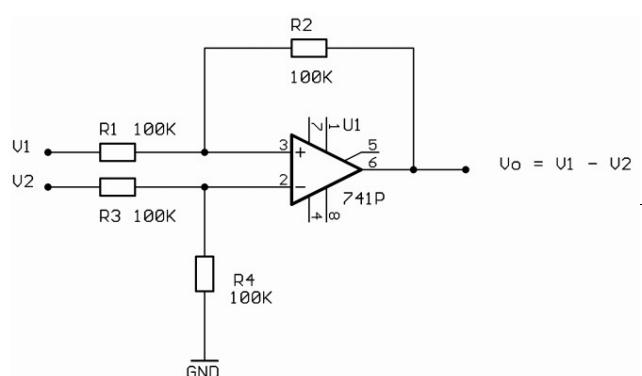

Năm 2013

## TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lèch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

## LỜI GIỚI THIỆU

Để thực hiện biên soạn giáo trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp ở trình độ Cao Đẳng Nghề và Trung Cấp Nghề, giáo trình Mạch điện tử là một trong những giáo trình môn học đào tạo chuyên ngành được biên soạn theo nội dung chương trình khung được Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tổng cục Dạy Nghề phê duyệt. Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp kiến thức và kỹ năng chặt chẽ với nhau, logíc.

Khi biên soạn, nhóm biên soạn đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến nội dung chương trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung lý thuyết và thực hành được biên soạn gắn với nhu cầu thực tế trong sản xuất đồng thời có tính thực tiễn cao. Nội dung giáo trình được biên soạn với dung lượng thời gian đào tạo 90 giờ gồm có:

MĐ17- 1: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor

MĐ17- 2 : Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET

MĐ17- 3: Mạch ghép transisitor – hồi tiếp

MĐ17- 4 :Mạch khuếch đại công suất

MĐ17- 5 : Mạch dao động

MĐ17- 6 : Mạch ổn áp

Trong quá trình sử dụng giáo trình, tùy theo yêu cầu cũng như khoa học và công nghệ phát triển có thể điều chỉnh thời gian và bổ sung những kiến thức mới cho phù hợp. Trong giáo trình, chúng tôi có đề ra nội dung thực tập của từng bài để người học cũng cố và áp dụng kiến thức phù hợp với kỹ năng.

Tuy nhiên, tùy theo điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị, các trường có thể sử dụng cho phù hợp. Mặc dù đã cố gắng tổ chức biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhưng không tránh được những khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo, bạn đọc để nhóm biên soạn sẽ hiệu chỉnh hoàn thiện hơn. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Trường Cao đẳng nghề Lilama 2, Long Thành Đồng Nai

.

*Đồng Nai, ngày 10 tháng 06 năm 2013*

*Tham gia biên soạn*

**1. Chủ biên: TS. Lê Văn Hiền**

**2. Ths. Trần Minh Đức**

## Mục lục

<u>BỘ LAO ĐÔNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI</u>	1
<u>TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN</u>	2
<u>LỜI GIỚI THIỆU</u>	3
<u>Mã bài: MD17-1</u>	8
<u>Giới thiệu:</u>	8
<u>Mục tiêu thực hiện</u>	8
<u>1. Khái niệm</u>	9
<u>1.1 Khái niệm về tín hiệu</u>	9
<u>Tín hiệu là sự biến đổi của một hay nhiều thông số của một quá trình vật lý nào đó theo qui luật của tin tức. Trong phạm vi hẹp của mạch điện, tín hiệu là hiệu thế hoặc dòng điện. Tín hiệu có thể có trị số không đổi, ví dụ hiệu thế của một pin, accu; có thể có trị số thay đổi theo thời gian, ví dụ dòng điện đặc trưng cho âm thanh, hình ảnh. . . . Tín hiệu vào một mạch được gọi là tín hiệu vào hay kích thích và tín hiệu nhận được ở ngã ra của mạch là tín hiệu ra hay đáp ứng.</u>	9
<u>Người ta dùng các hàm theo thời gian để mô tả tín hiệu và đường biểu diễn của chúng trên hệ trực biên độ - thời gian được gọi là dạng sóng. Dưới đây là một số hàm và dạng sóng của một số tín hiệu phổ biến</u>	9
<u>1.2 Các dạng tín hiệu</u>	9
<u>2. Mạch mắc theo kiểu EC, BC, CC</u>	9
<u>Mục tiêu</u>	9
<u>Giải thích được nguyên lý hoạt động của ba cách mắc</u>	9
<u>Lắp được mạch khuếch đại cơ bản</u>	9
<u>2.1 Mạch mắc theo kiểu EC ( kiểu Echung )</u>	9
<u>2.2 Mạch mắc theo kiểu B chung (B-C):</u>	16
<u>2.3 Mạch mắc theo kiểu C chung (C-C):</u>	19
<u>1. Mạch khuếch đại cực nguồn chung</u>	31

<u>1.1 Mạch điện cơ bản.....</u>	<u>31</u>
<u>1.2 Mạch điện tương đương .....</u>	<u>31</u>
<u>1.3 Các thông số cơ bản.....</u>	<u>32</u>
<u>Bài thực hành cho học viên .....</u>	<u>33</u>
<u>2. Mạch khuếch đại cực mảng chung.....</u>	<u>38</u>
<u>.....</u>	<u>40</u>
<u>.....</u>	<u>41</u>
<u>3. Mạch khuếch đại cực cổng chung.....</u>	<u>42</u>
<u>.....</u>	<u>45</u>
<u>Yêu cầu đánh giá về kết quả học tập .....</u>	<u>47</u>
<u>Mục tiêu:.....</u>	<u>52</u>
<u>1.2 Nguyên lý hoạt động.....</u>	<u>52</u>
<u>1.3 Đặc điểm và Ứng dụng.....</u>	<u>53</u>
<u>1.4 Lắp mạch Transistor ghép cascode.....</u>	<u>53</u>
<u>2. Mạch Khuếch đại vi sai.....</u>	<u>55</u>
<u>2.1 Mạch điện.....</u>	<u>56</u>
<u>3.3 Đặc điểm và Ứng dụng.....</u>	<u>63</u>
<u>Yêu cầu đánh giá .....</u>	<u>65</u>
<u>Yêu cầu đánh giá .....</u>	<u>69</u>
<u>5.1 Khảo sát DC từng tầng đơn.....</u>	<u>70</u>
<u>5.2 Khảo sát AC từng tầng đơn: Vẫn cấp nguồn +12V cho mạch A4-1.</u>	<u>70</u>
<u>1.1 Khái niệm mạch khuếch đại công suất.....</u>	<u>74</u>
Các mạch khuếch đại đã được nghiên cứu ở bài trước, tín hiệu ra của các mạch đều nhỏ (dòng và áp tín hiệu). Để tín hiệu ra đủ lớn đáp ứng yêu cầu điều khiển các tải, Ví dụ như loa, motor, bóng đèn...ta phải dùng đến các mạch khuếch đại công suất. Để tín hiệu ra có công suất lớn đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật của tải như độ méo phi tuyến, hiệu suất làm việc...vì thế mạch công suất phải được nghiên cứu khác các mạch trước đó.....	74
<u>1.2 Đặc điểm phân loại mạch khuếch đại công suất.....</u>	<u>74</u>
<u>Phân tích mạch .....</u>	<u>78</u>
<u>2.2 Mạch khuếch đại công suất loại A dung biến áp.....</u>	<u>80</u>
<u>3.2 Các dạng mạch khuếch đại công suất loại B.....</u>	<u>82</u>
<u>Bài 2: Mạch đóng mở dùng MOSFET.....</u>	<u>86</u>
<u>Bài 2: Lắp mạch khuếch đại dung Mosfet.....</u>	<u>92</u>
<u>6. Sửa chữa mạch khuếch đại tổng hợp.....</u>	<u>93</u>
<u>Giới thiệu.....</u>	<u>103</u>

<b>Mục tiêu thực hiện.....</b>	<b>103</b>
<b>1 Khái niệm.....</b>	<b>104</b>
1.1 Khái niệm về mạch dao động.....	104
1.2 Các thông số kỹ thuật, phân loại.....	104
<b>2. Dao động dịch pha.....</b>	<b>104</b>
2.1 Mạch điện cơ bản.....	104
.....	104
H 4.10 Mạch dao động dịch pha.....	104
2.2 Nguyên lý mạch dao động dịch pha và Ứng dụng .....	104
2.3 Lắp mạch dao động dịch pha.....	105
<b>3. Mạch dao động hình sin:.....</b>	<b>107</b>
3.1 Nguyên tắc.....	107
3.2 Mạch dao động.....	107
<b>4. Mạch dao động thạch anh.....</b>	<b>109</b>
Mục tiêu.....	109
+ Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch dao động thạch anh	109
+ Lắp được mạch dao động thạch anh.....	109
4.1 Mạch dao động thạch anh.....	109
4.2 Ưu nhược điểm và phạm vi Ứng dụng.....	110
Nguyên lý hoạt động cơ bản.....	110
4.3 Lắp mạch dao động thạch anh.....	112
<b>Yêu cầu đánh giá kết quả học tập .....</b>	<b>116</b>
<b>1. Khái niệm:.....</b>	<b>117</b>
1.1 Khái niệm ổn áp.....	117
<b>2. Mạch ổn áp tham số.....</b>	<b>118</b>
Mục tiêu.....	118
2.1. Mạch ổn áp tham số dung zener.....	119
a. <b>Mạch ổn áp dùng zener.....</b>	<b>119</b>
c. Mạch ổn áp có điều chỉnh: Hình 6.4.....	120
2.2 Mạch ổn áp tham số dùng transistor.....	122
3.1 Các thành phần cơ bản của mạch ổn áp.....	135
<b>CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KIỂM TRA KẾT THÚC MÔ ĐUN.....</b>	<b>141</b>

## MÔ ĐUN MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Mã số mô đun: MĐ 17

### Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trò của Mô đun

+ Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản chuyên môn như linh kiện điện tử, đo lường điện tử, chế tạo mạch in và hàn linh kiện điện tử.

+ **Tính chất của mô đun:** Là mô đun kỹ thuật cơ sở

- ▢ **Ý nghĩa của mô đun:** giúp người học nắm bắt được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ dùng vi mạch
- ▢ **Vai trò của Mô-đun:** khắc phục và sửa chữa các board điều khiển trong công nghiệp.

### Mục tiêu của mô-đun

#### + Về kiến thức:

- Phân tích được nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều, Ổ áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp...

#### + Về kỹ năng:

- Thiết kế được các mạch điện ứng dụng đơn giản.
- Lắp ráp được một số mạch điện ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều, Ổ áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp...

- Vẽ lại các mạch điện thực tế chính xác, cân chỉnh một số mạch ứng dụng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn, sửa chữa được một số mạch ứng dụng cơ bản.

- Kiểm tra, thay thế các mạch điện tử đơn giản đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Về thái độ: Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc

### III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

ST T	Tên các bài trong mô đun	Thời gian			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra
1	Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ	6	3	3	

	dùng tranzito				
2	Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET	8	3	4	1
3	Mạch ghép transistor - hồi tiếp	24	7	16	1
4	Khuếch đại công suất	20	6	13	1
5	Mạch dao động	20	3	16	1
6	Mạch ổn áp	12	3	8	1
	<b>Công:</b>	<b>90</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>5</b>

## BÀI 1

### **MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ DÙNG TRANSISTOR**

Mã bài: MĐ17-1

#### **Giới thiệu:**

Một đặc điểm nổi bật của cấu tạo tranzito là tính khuếch đại tín hiệu. Trong trường hợp lắp mạch loại cực E chung (E-C), với một tín hiệu có biên độ điện áp nhỏ đặt vào cực base B, ta cũng có thể nhận được tín hiệu có biên độ điện áp rất lớn tại cực collector C. Tuỳ theo hệ số khuếch đại của tranzito, ta có thể nhận được tín hiệu lớn gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần tín hiệu ban đầu.

Nghiên cứu các mạch khuếch đại là nhiệm vụ quan trọng của người thợ sửa chữa điện tử trong kiểm tra, thay thế các linh kiện và mạch điện tử trong thực tế.

#### **Mục tiêu thực hiện**

Học xong bài học này, học viên có năng lực:

Phân tích được nguyên lý làm việc của các mạch mắng transistor cơ bản  
Phân biệt ngõ vào và ngõ ra tín hiệu trên sơ đồ mạch điện, thực tế theo các tiêu chuẩn mạch điện.

Kiểm tra chế độ làm việc của tranzito theo sơ đồ thiết kế.

Thiết kế các mạch khuếch đại dùng tranzito đơn giản theo yêu cầu kỹ thuật.

## 1. Khái niệm

### 1.1 Khái niệm về tín hiệu

Tín hiệu là sự biến đổi của một hay nhiều thông số của một quá trình vật lý nào đó theo qui luật của tin tức. Trong phạm vi hẹp của mạch điện, tín hiệu là hiệu thế hoặc dòng điện. Tín hiệu có thể có trị không đổi, ví dụ hiệu thế của một pin, accu; có thể có trị số thay đổi theo thời gian, ví dụ dòng điện đặc trưng cho âm thanh, hình ảnh. . . . Tín hiệu vào vào một mạch được gọi là tín hiệu vào hay kích thích và tín hiệu nhận được ở ngã ra của mạch là tín hiệu ra hay đáp ứng.

Người ta dùng các hàm theo thời gian để mô tả tín hiệu và đường biểu diễn của chúng trên hệ trực biên độ - thời gian được gọi là dạng sóng. Dưới đây là một số hàm và dạng sóng của một số tín hiệu phổ biến.

### 1.2 Các dạng tín hiệu

Về dạng sóng ta có tín hiệu sin, vuông, xung, răng cưa, v.v..

Về tần số là tín hiệu hạ tần, âm tần (AF), cao tần (HF), siêu cao tần (VHF), cực cao tần (UHF), v.v., hoặc đôi khi phát biểu theo bước sóng: sóng rất dài (VLF), sóng dài (LW), sóng trung bình (MW), sóng ngắn (SW), sóng centimet, sóng milimet, sóng vi ba, sóng nanomet, v.v..

Về sự liên tục gồm có tín hiệu liên tục (continuous) và gián đoạn (không liên tục) (discontinuous). Liên tục hay gián đoạn là xét về biên độ hoặc thời gian.

Về dạng sóng hay sự liên tục, người ta còn phân ra tín hiệu tương tự (analog) hay liên tục thời gian (continuous\_time) và tín hiệu số (digital) hay rời rạc thời gian (discrete-time). Tín hiệu biến thiên liên tục về biên độ như hình 1.1 là tín hiệu tương tự. Tín hiệu như hình 1.3a là tín hiệu số.

Về tính xác định người ta phân ra tín hiệu xác định (deterministic) và tín hiệu ngẫu nhiên (random).

Về tính tuần hoàn có tín hiệu tuần hoàn (periodic) có dạng sóng lặp lại sau mỗi chu kỳ  $T$ , và tín hiệu không tuần hoàn (aperiodic) là tín hiệu không có sự lặp lại tức không có chu kỳ. Nếu sự lặp lại chỉ gần đúng ta có tín hiệu chuẩn tuần hoàn (quasi-periodic).

## 2. Mạch măc theo kiểu EC, BC, CC


### Mục tiêu

Giải thích được nguyên lý hoạt động của ba cách măc

Lắp được mạch khuếch đại cơ bản

### 2.1 Mạch măc theo kiểu EC (kiểu Echung)

#### 2.1.1 Mạch điện cơ bản

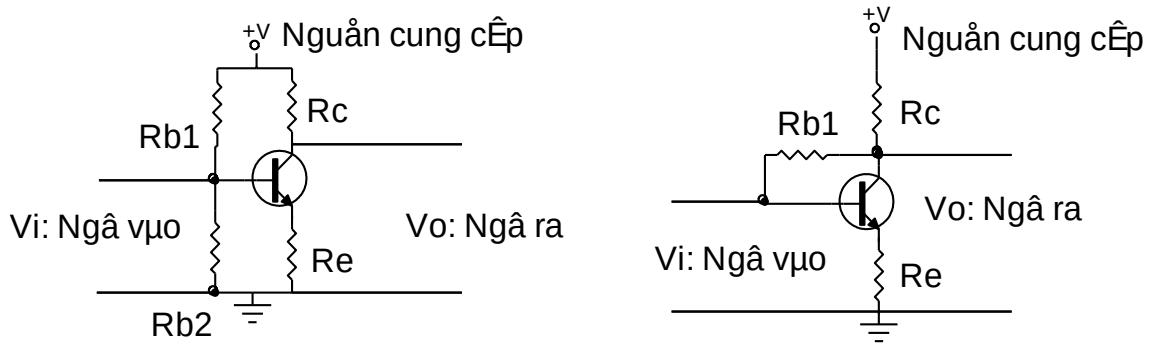

Hình 1.1 Sơ đồ cấu tạo mạch Tranzito măc theo kiểu E chung (E-C) thực tế

Trong đó:

$V_i$ : ngõ vào


$V_o$ : Ngõ ra.

$R_c$ : Điện trở tải để lấy tín hiệu ra.

$R_e$ : Điện trở ổn định nhiệt.

$R_1, R_2$ : Điện trở phân cực B

## 2.1.2 Mạch điện tương đương

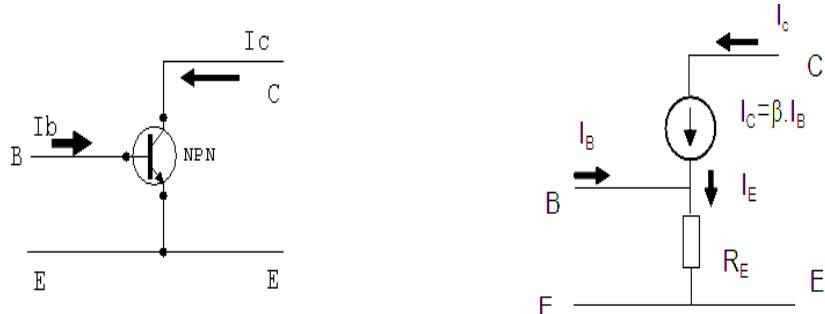

a) Cách măc mạch theo kiểu E-C


b) Sơ đồ tương đương mạch E-C

Hình 1.2

Theo sơ đồ trên ta có:

$$Z_v = \frac{U_V}{I_V} = \frac{U_{BE}}{I_B} = \frac{I_B \cdot R_E}{I_B} \cdot R_E \quad (1.1)$$


Trên sơ đồ tương đương không xác định được trờ kháng ra của mạch. Thực tế được xác định theo độ dốc của đường đặc tuyến ra hình 1.3

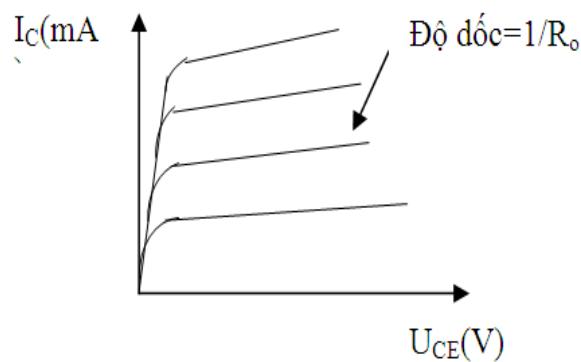

Hình 1.3 Đặc tuyến ra của mạch E-C

Giả sử trở kháng ra của mạch CE là  $Z_R = R_o$ .

Với trở kháng vào là  $\beta \cdot R_E$ , trở kháng ra là  $R_o$  ta vẽ lại được sơ đồ tương đương của mạch như hình 1.4

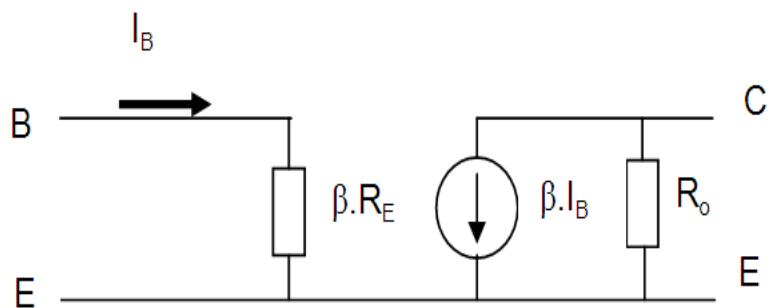

Hình 1.4: Sơ đồ tương đương cách măc C-E khi có tải

### 2.1.3 Các thông số kỹ thuật của mạch

- Tổng trờ ngõ vào:

$$R_i = \frac{V_{be}}{I_b} = \frac{V_{be}}{\beta \cdot I_b} \quad (1.2)$$

- Tổng trờ ngõ ra:

$$R_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{V_{ce}}{I_c} \quad (1.3)$$

- Độ khuếch đại dòng điện:

$$A_i = \frac{I_o}{I_b} = \frac{I_c}{I_b} = \beta \quad (1.4)$$

- Độ khuếch đại điện áp:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_{ce}}{V_{be}} = -\beta \cdot \frac{R_c}{R_i} \quad (1.5)$$

### 2.1.4 Tính chất, nguyên lý

Mạch này có một số tính chất sau:

Tín hiệu được đưa vào cực B và lấy ra trên cực C.


Tín hiệu vào và ngược ra ngược pha (đảo pha)

Hệ số khuếch đại dòng điện  $1$  và khuếch đại điện áp  $< 1$ .

Tổng trở ngược vào khoảng vài trăm Ohm đến vài K.

Tổng trở ngược ra khoảng vài k đến hàng trăm k.

Trong cách măc C-E, đặc tuyến ra là quan hệ giữa dòng ra  $I_C$  và điện áp ra  $U_{CE}$ , ứng với khoảng giá trị dòng vào  $I_B$ . Đặc tuyến vào là quan hệ giữa dòng vào  $I_B$  và điện áp vào  $U_{BE}$ , ứng với khoảng giá trị của điện áp ra  $U_{CE}$ . Được trình bày ở hình 1.6 a và 1.6 b

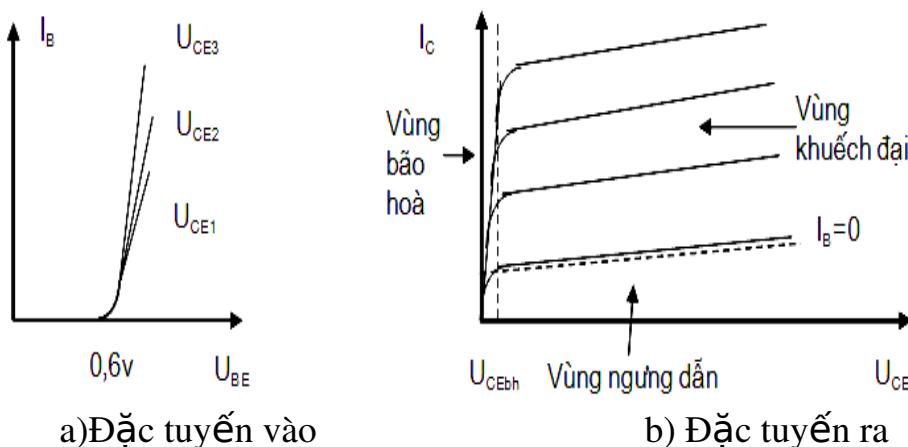

Hình 1.5

Trên sơ đồ 1.5 a: Đặc tuyến vào của Tranzito, cho ta thấy tranzito chỉ bắt đầu dẫn điện khi điện áp  $U_{BE}$  vượt qua khỏi giá trị điện áp phân cực  $0,6$  v. Dòng điện phân cực  $I_B$  phụ thuộc vào nguồn cung cấp  $V_{CE}$ , nguồn cung cấp càng cao thì dòng phân cực  $I_B$  càng lớn.

Trên sơ đồ hình 1.5 b: Đặc tuyến ra của Tranzito, cho thấy Tranzito được chia làm ba vùng làm việc gồm có:

+ Vùng ngưng dẫn: Là vùng nằm dưới đường  $I_B = 0$ . Lúc này điện áp phân cực  $V_{BE}$  nằm dưới mức phân cực  $0,6v$ .

+ Vùng khuếch đại: Là vùng tiếp giáp BE phân cực thuận, tiếp giáp BC phân cực ngược. Vùng này dùng để khuếch đại tín hiệu dòng điện, điện áp hay công suất.

+ Vùng bão hòa: Là vùng nằm bên trái đường  $U_{CEbh}$  lúc này cả hai mối nối BE và BC đều được phân cực thuận.

Theo đặc tuyến ra hình 1.6b Khi  $I_B = 0$ . Thì dòng  $I_C \neq 0$  điều này được giải thích như sau:

Ta có:

$$\frac{I_C}{I_C} = \frac{I_E}{(I_C - I_B)} = \frac{I_{CBO}}{I_{CBO}} \quad (1.6)$$

Suy ra:  $I_C = \frac{I_B}{1 + \frac{I_{CBO}}{I_B}}$

+ **Hệ số β:** Trong chế độ một chiều, để đánh giá khả năng điều khiển của dòng  $I_B$  đối với dòng  $I_C$  người ta định nghĩa hệ số khuếch đại dòng điện 0:

$$\text{đ/c} = \frac{I_C}{I_B} \quad (1.7)$$

Với  $I_C$  và  $I_B$  là giá trị tại điểm làm việc. Thông thường 0 nằm trong khoảng từ 50 đến 400.

Trong chế độ xoay chiều, hệ số khuếch đại 0 được định nghĩa:

$$\text{ac} = \frac{I_C}{I_B} |U_{CE} = \text{const} \quad (1.8)$$

## 2.1.5 Lắp Mạch khuếch đại E chung

### a. Mục tiêu

- + Thực hiện được mạch khuếch đại đơn tầng
- + Đo được các thông số của mạch khuếch đại

### b. Dụng cụ thực hành

- + Bàn thực hành
- + Bộ thí nghiệm điện tử cơ bản
- + Các linh kiện điện trở, transistor


### c. Chuẩn bị lý thuyết

Yêu cầu chuẩn bị các câu hỏi lý thuyết sau

- + Khái niệm về mạch khuếch đại
- + Các yêu cầu cho một mạch khuếch đại
- + chức năng các tụ điện trong mạch khuếch đại
- + cách tính hệ số khuếch đại, tổng trở vào, ra của mạch khuếch đại

### d. Nội dung thực hành

bài thực hành số 1: Lắp mạch như hình vẽ

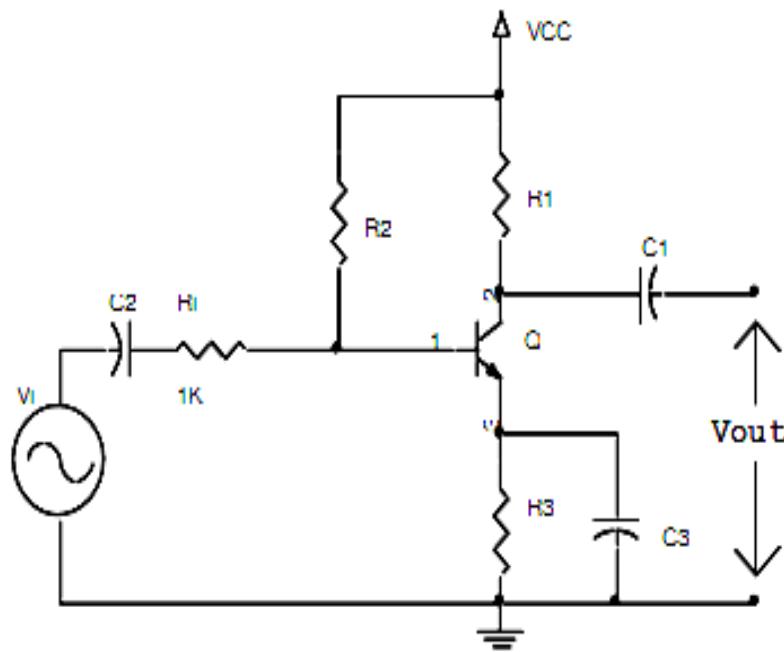

Hình 1.6: Mạch khuếch đại E chung

Với  $V_{CC} = 5VDC$ ,  $R_1 = 2.2K$ ,  $R_2 = 1M$ ,  $R_3 = 470$ ,  $C_1 = C_2 = 10\mu F$ ,  $C_3 = 100\mu F$

Q loại 2SC1815 (C1815). Vi được lấy từ máy phát sóng âm tần

- Đo phân cực tĩnh:
- Đo kết quả phân cực của mạch  $I_{CQ}$  và  $V_{CEQ}$

Yêu cầu của sinh viên

- Tính hie
- Viết và vẽ phương trình đường tải DC, AC
- Xác định biên độ điện áp ra cực đại trên R1

Chú ý: trong phần này để đơn giản sinh viên chỉ cần lắp mạch phần DC, không cần nối dây nguồn Vi và các tụ điện.

- Chế độ AC: sinh viên thực hiện các bước sau

❖ Đo hệ số khuếch đại điện áp Av

Bước 1: Tắt nguồn DC, để hở tụ C2 lắp mạch như hình 1.8

Bước 2: Bật nguồn DC, kiểm tra lại phân cực (Q phải ở chế độ khuếch đại)


Bước 3: Cho  $V_{imax} = 50mV$ , tần số 1kHz, dạng sin chuẩn (nếu tín hiệu ngõ ra bị méo thì giảm nhỏ biên độ ngõ vào cho đến khi biên độ tín hiệu ra là sin chuẩn)

Bước 4: Kiểm tra dao động ký OSC, dây đo, vị trí các núm điều chỉnh như: POS, Time/DIV, Volt/DIV, Mod ... sao cho có thể hiển thị Vị trí trên OSC

Bước 5: Nối tụ C2 vào mạch, dùng OSC đo đồng thời tín hiệu Vi và Vout , tăng Vi đến khi nào Vout vừa méo ( không có dạng sin) thì ngừng tăng Vi  
 Bước 6: Đọc các giá trị đỉnh Vi, Vout (V0) ghi vào bảng

V <sub>ip</sub>	V <sub>op</sub>


Tính hệ số khuếch đại Av của mạch bằng cách đo:  $Av = V_0 / V_i$  nhận xét  
 Sử dụng dao động ký đo vẽ dạng sóng vào Vi, ra Vo trên cùng hệ trục

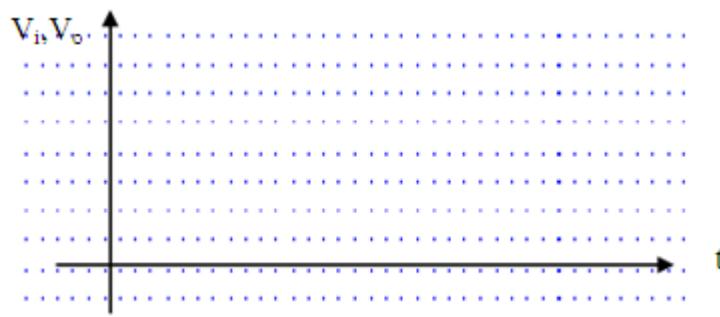

Hình 1.7
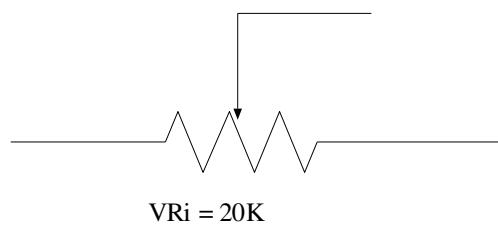
#### ❖ Đo tổng trở vào


- Bước 1: Tắt nguồn DC từ mạch hình 1.8. mắc nối tiếp biến trở VRi = 10K vào giữa hai tụ C2 và Ri
- Bước 2: Bật nguồn DC, dùng OSC quan sát dạng sóng vào và ra. Điều chỉnh Vi sao cho Vo đủ lớn, không méo
- Bước 3: Dùng OSC quan sát đồng thời hai tín hiệu tại hai đầu biến trở VRi so với mass. Chỉnh biến trở VRi cho tới khi thấy biên độ tín hiệu này giảm bằng  $\frac{1}{2}$  biên độ tín hiệu kia.
- Bước 4: Tháo biến trở VRi, ra khỏi mạch, đo giá trị của biến trở, đây chính là tổng trở của mạch .


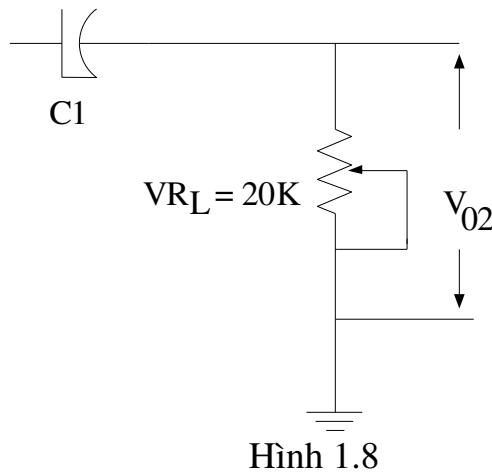
#### ❖ Đo tổng trở ra


- Bước 1: Từ mạch hình 1.6 .Sinh viên dùng OSC đo biên độ điện áp ngõ ra V<sub>0</sub> , giá trị này gọi là V<sub>01</sub>. Giữ cố định V<sub>i</sub>
- Bước 2: mắc biến trở VR<sub>L</sub> = 20K ở ngõ ra của mạch ( song song với tải AC ).

- Bước 3: dùng OSC quan sát  $V_0$ . Chỉnh biến trở  $VR_L$  cho tới khi thấy biên độ tín hiệu ngõ ra giảm còn  $\frac{1}{2}$  so với biên độ  $V_{01}$ .
- Bước 4: Cắt biến trở  $VR_L$  ra khỏi mạch và đo giá trị biến trở này. Đây chính là tổng trở ra của mạch.



## 2.2 Mạch mắc theo kiểu B chung (B-C):

### 2.2.1 Mạch điện cơ bản: Hình 1.9

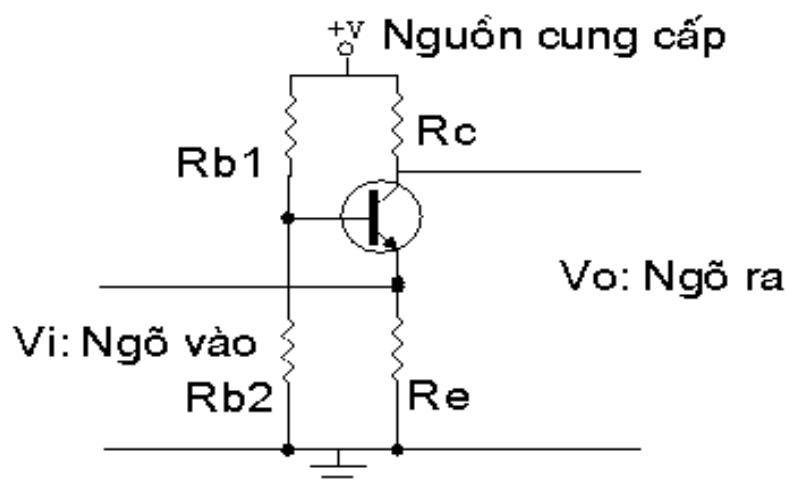

Hình 1.9: Sơ đồ cấu tạo mạch Tranzito mắc theo kiểu B-C

Trong đó:


$V_i$ : Ngõ vào

$V_o$ : Ngõ ra

$R_c$ : Điện trở tải

$R_e$ : Điện trở ngõ vào

$R_{b1}, R_{b2}$ : điện trở phân cực  
**2.2.2 Mạch điện tương đương**

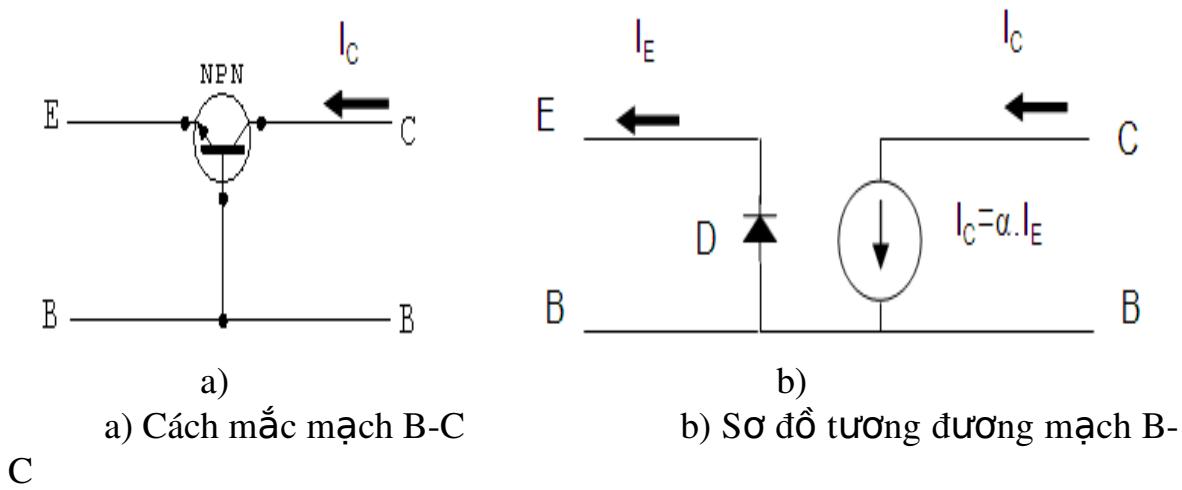

Hình 1.10

Trên sơ đồ mạch hình 1.10 là sơ đồ mạch Tranzito mắc theo kiểu B-C của Tranzito npn. Như cấu tạo của Tranzito được kết hợp từ ba khối bán dẫn tạo nên hai tiếp giáp pn. Có thể coi tiếp giáp BE như một điốt D, ngoài ra vì  $I_C \ll I_E$  nên giữa hai cực B và C được thay thế bằng một nguồn dòng có giá trị là nhỏ  $I_E$ . Với sự thay thế đó ta có sơ đồ tương đương như hình 1.10b


Khi Tranzito được phân cực và hoạt động ở vùng khuếch đại thì tiếp giáp BE được phân cực thuận. Khi đó Điốt D tương đương với một điện trở có giá trị bằng điện trở thuận của Điốt, điện trở này được ký hiệu là  $r_e$  và được tính:

$$r_e = \frac{U_T}{I_E}$$

Với  $U_T$  là điện áp nhiệt, ở nhiệt độ bình thường  $U_T = 26mV$ , do đó:

$$r_e = \frac{26mV}{I_E}$$

Như vậy sơ đồ tương đương được vẽ lại như hình 1.10

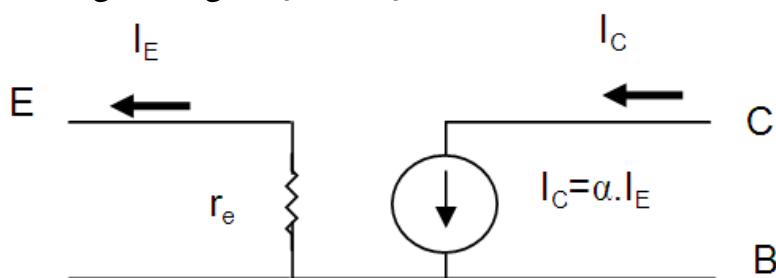

Hình 1.11 : Sơ đồ tương đương mạch B-C

Với sơ đồ tương đương hình 1.11 Có thể tính được trở kháng vào ra của mạch như sau:

- Trở kháng vào :  $Z_V = r_e$  Giá trị  $r_e$  rất nhỏ, tối đa khoảng  $50\Omega$
  - Trở kháng ra được  $Z_R$  được tính khi cho tín hiệu vào bằng không, vì thế  $I_E = 0$  nên  $I_C = \beta I_E$  có nghĩa là ra của hình 1.8 hở mạch, do đó:  $Z_R = \infty$
- Thực tế trở kháng ra của mạch C-B khoảng vài  $M\Omega$ .

### 2.2.3 Các thông số cơ bản:

- TỔNG TRỞ NGỎ VÀO:

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_{be}}{I_e} \quad (1.9)$$

- TỔNG TRỞ NGỎ RA:

$$R_o = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_{cb}}{I_c} \quad (1.10)$$

- ĐỘ KHUẾCH ĐẠI DÒNG ĐIỆN:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_c}{I_b} = 1 \quad (1.11)$$

- ĐỘ KHUẾCH ĐẠI ĐIỆN ÁP:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_{cb}}{V_{be}} \quad (1.12)$$

### 2.2.4 . Tính chất:

Mạch này có một số tính chất sau:

Tín hiệu được đưa vào cực E và lấy ra trên cực C.

Tín hiệu ngõ vào và ngõ ra đồng pha.

Hệ số khuếch đại dòng điện , hệ số khuếch đại điện áp .

Tổng trở ngõ vào nhỏ từ vài chục đến vài trăm .

Tổng trở ra rất lớn từ vài chục k đến hàng M .

### 2.2.5 Lắp mạch khuếch đại B chung

#### a. Mục tiêu

- + Thực hiện được mạch khuếch đại đơn tầng
- + Đo được các thông số của mạch khuếch đại

#### b. Dụng cụ thực hành

- + Bàn thực hành
- + Bộ thí nghiệm điện tử cơ bản
- + Các linh kiện điện trở, transistor

#### c. Chuẩn bị lý thuyết

Yêu cầu chuẩn bị các câu hỏi lý thuyết sau


- + Khái niệm về mạch khuếch đại

- + Các yêu cầu cho một mạch khuếch đại

- + chức năng các tụ điện trong mạch khuếch đại
- + cách tính hệ số khuếch đại, tổng trở vào, ra của mạch khuếch đại

#### d. Nội dung thực hành

Lắp mạch như hình vẽ

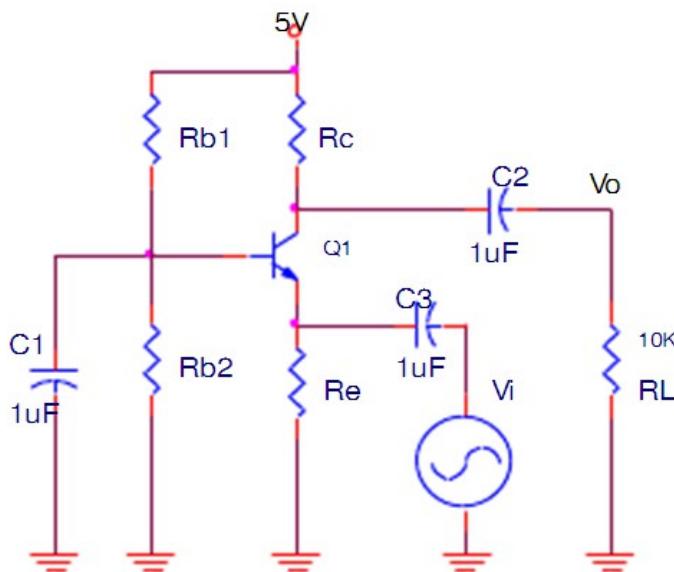

Hình 1.12: Mạch khuếch đại B chung


Sinh viên mắc mạch như hình 1.12 thực hiện tương tự như mạch khuếch đại E chung

Với  $V_{CC} = +12VDC$ ,  $R_{b1} = 15K$ .  $R_{b2} = 6,8K$ ,  $R_E = 390$ ,  $Q_1$  loại 2SC1815 (C1815) .  $Vi$  được lấy từ máy phát sóng âm tần

Chú ý: khi thực hiện đo tổng trở vào, ra của mạch khuếch đại sinh viên cần phải chọn giá trị biến trở đặt vào sao cho kết quả đo đặc chính xác nhất. Cần xem lại lý thuyết tính toán tổng trở vào ra của mạch khuếch đại.

#### 2.3 Mạch mắc theo kiểu C chung (C-C):

##### 2.3.1. Mạch điện cơ bản : Hình1.13

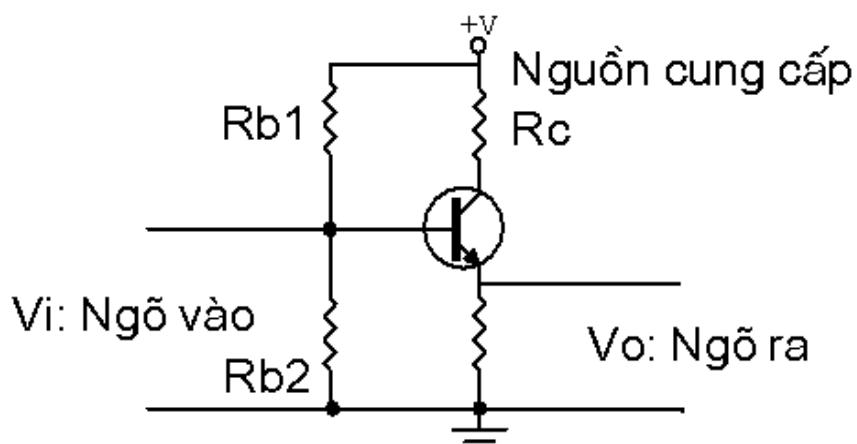

Hình 1.13: Sơ đồ cấu tạo mạch mắc theo kiểu C-C

Trong đó:

$V_i$ : Ngõ vào


$V_o$ : Ngõ ra

$R_c$ : Điện trở tải


$R_e$ : Điện trở ngõ ra

$R_{b1}, R_{b2}$ : điện trở phân cực

### 2.3.2 Mạch tương đương: hình 1.14

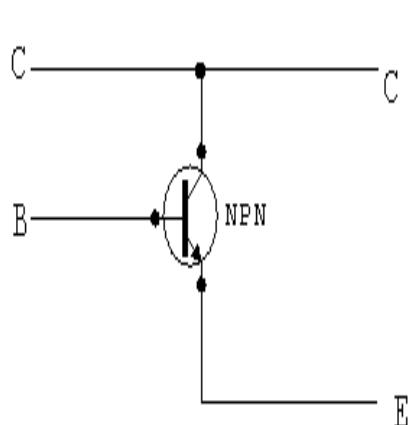

a) Cách mắc mạch C-C

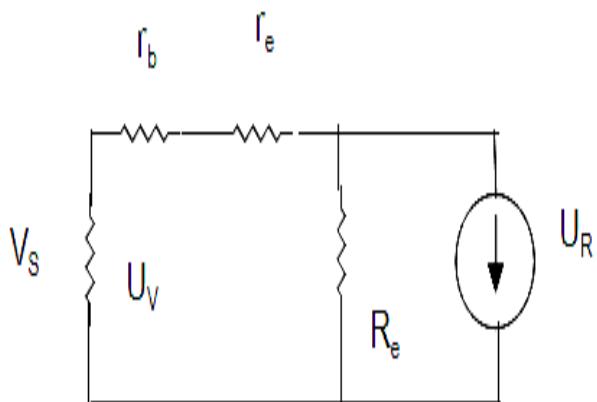

b) Mạch tương đương cách mắc C-C  
Hình 1.14

### 2.3.3 Các thông số cơ bản

- Tổng trờ ngõ vào:

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_b}{I_b} \quad (1.13)$$

- Tổng trờ ngõ ra:

$$R_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{V_e}{I_e} \quad (1.14)$$

- Độ khuếch đại dòng điện:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_e}{I_b} = 1 \quad (1.15)$$

Độ khuếch đại điện áp:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_e}{V_b} = 1 \quad (1.16)$$

- Tính tổng trờ ngõ vào:

$$R_i = \frac{U_V}{I_V} = \frac{I_b \cdot r_b + i_e \cdot r_e + i_e \cdot R_e}{I_b}$$

$$R_i = r_b + r_e + R_e$$

$$R_i = h_{ie} + R_e \quad (\text{Vài trăm K})$$

(1.17)

Tính tổng trờ ngõ ra:

Điện trở  $R_b$  là điện trở của cầu phân áp  $Rb1$  song song  $Rb2$ . Đóng từ ngõ vào nhìn và mạch ta thấy điện trở  $R_b$  song song nội trở nguồn  $R_s$ . Thường điện trở  $R_b$  rất lớn so với  $R_s$  nên điện trở tương đương của  $R_b$  song song với  $R_s$  cũng chính là  $R_s$  như mạch tương đương hình 1.14. Nên tổng trở ngõ ra là:

$$Ro = \frac{U_R}{I_R} = \frac{V_e}{I_e}$$

Theo mạch tương đương thì các điện trở  $R_s$ ,  $r_b$  và  $r_e$  măc nối tiếp nhau và măc song song với điện trở  $R_e$ . Ta có:

$$Ve = I_a \cdot R_e + I_b \cdot (R_s + r_b + r_e)$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} Ro &= \frac{V_e}{I_e} = \frac{I_b \cdot (R_s + r_b + r_e)}{I_b} = \frac{R_s + r_b + r_e}{I_b} \\ Ro &= r_s + \frac{1}{(r_b + R_s)} \quad (\text{vài chục ohm}) \end{aligned} \quad (1.18)$$

- Tính độ khuếch đại dòng điện:

$$\begin{aligned} A_i &= \frac{I_R}{I_V} = \frac{I_a}{I_b} = \frac{(1 - 1).I_b}{I_b} \\ A_i &= 1 \end{aligned} \quad (1.19)$$

Tính độ khuếch đại điện áp:

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{U_R}{U_V} = \frac{V_e}{V_b} \frac{I_e \cdot R_e}{I_b \cdot r_b + I_e \cdot r_e + I_e \cdot R_e} = \frac{.R_e}{r_b + .r_e + .R_e} \\ A_v &= 1 \quad Vì (r_b + .r_e + .R_e) \end{aligned} \quad (1.20)$$

- Xét góc pha: Khi  $V_b$  tăng làm cho  $I_b$  tăng và  $I_e$  tăng nên  $V_e$  cũng tăng theo, nên điện áp của tín hiệu vào và ra đồng pha.

#### 2.3.4. Tính chất:

Mạch có một số tính chất sau:

Tín hiệu được đưa vào cực B và lấy ra trên cực E.

Tín hiệu ngõ vào và ngõ ra đồng pha.

Hệ số khuếch đại dòng điện , hệ số khuếch đại điện áp .

Tổng trở ngõ vào vài k đến vài chục k .

Tổng trở ngõ ra nhỏ từ vài chục đến vài trăm .

#### 2.3.5 Lắp mạch khuếch đại cực C chung

##### a. Mục tiêu

+ Thực hiện được mạch khuếch đại đơn tầng

+ Đo được các thông số của mạch khuếch đại

##### b. Dụng cụ thực hành


- + Bàn thực hành
  - + Bộ thí nghiệm điện tử cơ bản
  - + Các linh kiện điện trở, transistor
- c. Chuẩn bị lý thuyết**

Yêu cầu chuẩn bị các câu hỏi lý thuyết sau

- + Khái niệm về mạch khuếch đại
- + Các yêu cầu cho một mạch khuếch đại
- + chức năng các tụ điện trong mạch khuếch đại
- + cách tính hệ số khuếch đại, tổng trở vào, ra của mạch khuếch đại

**d. Nội dung thực hành**

Lắp mạch như hình vẽ

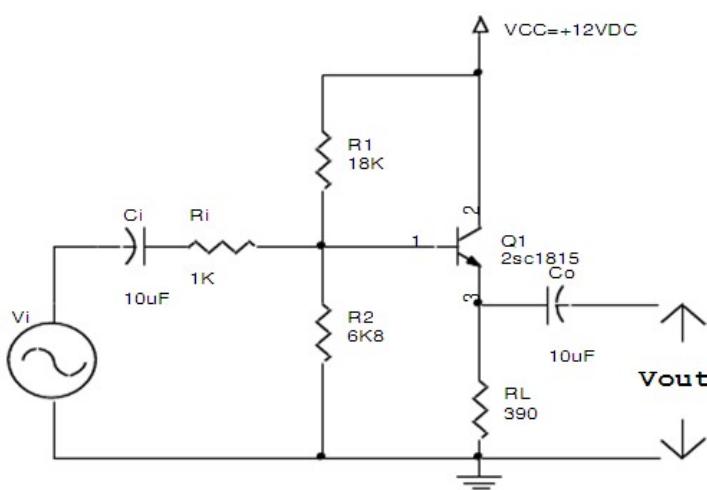

Hình 1.15: Mạch khuếch đại C chung

Sinh viên mắc mạch như hình 1.15 thực hiện tương tự như mạch khuếch đại E chung

Chú ý: khi thực hiện đo tổng trở vào, ra của mạch khuếch đại sinh viên cần phải chọn giá trị biến trở đặt vào sao cho kết quả đo được chính xác nhất.

## CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

### Bài tập 1: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

*Hãy lựa chọn phương án đúng để trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách tô đen vào ô vuông thích hợp:*

TT	Nội dung câu hỏi	a	b	c	d
1.	<b>Mạch tranzito như thế nào để có tổng trở vào nhỏ nhất?</b> a. Mạch kiểu E chung. b. Mạch kiểu B chung c. Mạch kiểu C chung d. Tuỳ vào dạng mạch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


2.	<b>Mắc tranzito kiểu nào để có tổng trở vào lớn nhất?</b> a. Mắc kiểu E chung. b. Mắc kiểu B chung c. Mắc kiểu C chung d. Tuỳ vào dạng mạch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Mắc tranzito kiểu nào để có tổng trở ra nhỏ nhất?</b> a. Mắc kiểu E chung. b. Mắc kiểu B chung c. Mắc kiểu C chung d. Tuỳ vào dạng mạch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<b>Mắc tranzito kiểu nào để có tổng trở ra lớn nhất?</b> a. Mắc kiểu E chung. b. Mắc kiểu B chung c. Mắc kiểu C chung d. Tuỳ vào dạng mạch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<b>Mắc tranzito kiểu nào để có hệ số khuếch đại dòng lớn hơn 1?</b> a. Mắc kiểu E chung. b. Mắc kiểu B chung c. Mắc kiểu C chung d. Tuỳ vào dạng mạch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<b>Mắc tranzito kiểu nào để có hệ số khuếch đại điện áp lớn hơn 1?</b> a. Mắc kiểu E chung. b. Mắc kiểu B chung c. Mắc kiểu C chung d. Tuỳ vào dạng mạch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<b>Mắc tranzito kiểu nào để cho hệ số khuếch đại dòng và điện áp lớn hơn 1?</b> a. Mắc kiểu E chung. b. Mắc kiểu B chung c. Mắc kiểu C chung. d. Tuỳ vào dạng mạch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<b>Trong trường hợp nào tranzito ở trạng thái ngưng dẫn?</b> a. Tiếp giáp BE phân cực ngược. b. Tiếp giáp BC phân cực ngược.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	c. Tiếp giáp BE phân cực thuận. d. Gồm a và b.			
9.	<b>4.9. Trường hợp nào tranzito ở trạng thái khuếch đại?</b> a. Tiếp giáp BE phân cực ngược. b. Tiếp giáp BC phân cực ngược. c. Tiếp giáp BE phân cực thuận. d. Gồm a và c.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<b>Trường hợp nào tranzito dẫn điện bão hòa?</b> a. Tiếp giáp BE phân cực ngược. b. Tiếp giáp BC phân cực thuận. c. Tiếp giáp BE phân cực thuận. d. Gồm a và c.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bài tập 2 : Mạch phân cực BJT NPN
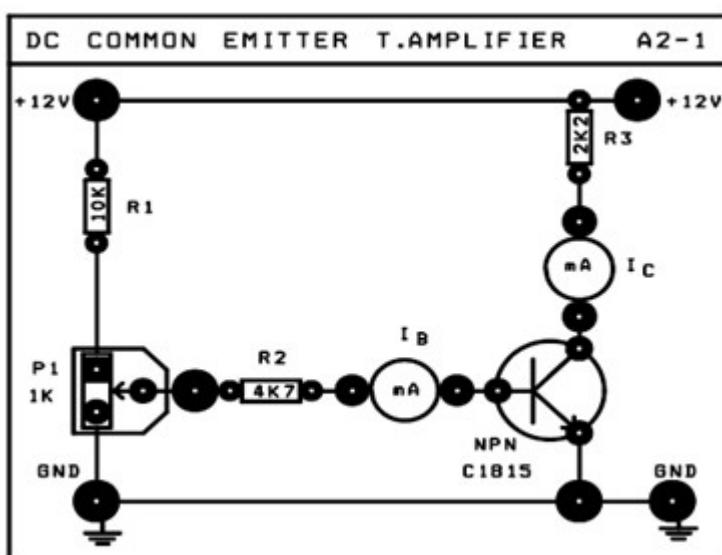
#### Sơ đồ nối dây:

- ◆ Cấp nguồn +12V của nguồn DC POWER SUPPLY cho mạch A2-1
- Chốt **+12V** của mạch  $\Leftrightarrow$  chốt **+12V**
- Chốt **GND** của mạch  $\Leftrightarrow$  chốt **GND** của nguồn DC POWER SUPPLY.
- ◆ Ngắn mạch các mA kế.
- ◆ Khảo sát BJT NPN C1815.



#### Các bước thí nghiệm :

Bước 1: Chỉnh biến trở P1 để  $V_{CE}$  có các giá trị theo bảng A2-1. Đo điện áp rơi trên  $R_2$  ( $VR_2$ ), ghi vào *Bảng A2-1*. Tính  $I_B$ ,  $I_C$ , và **hệ số khuếch đại dòng  $\beta$** .

Bảng A2-1


Điện áp $V_{CE}$ [v]	Thông số cần đo	Thông số tính toán		Nhận xét
		$I_B = \frac{V_{R2}}{R_2} [A]$	$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_3 + P_2} [A]$	
$\approx V_{CC}$				
= 5.5 V ÷ 6.5V				
= 0.1 ÷ 0.2V				

Bước 2: *Cho biết điểm làm việc tinh Q trong cả 3 trường hợp phân cực nêu trên của BJT:*

	$Q(I_{CQ}, V_{CEO})$	Trạng thái làm việc
$Q_1$		
$Q_2$		
$Q_3$		
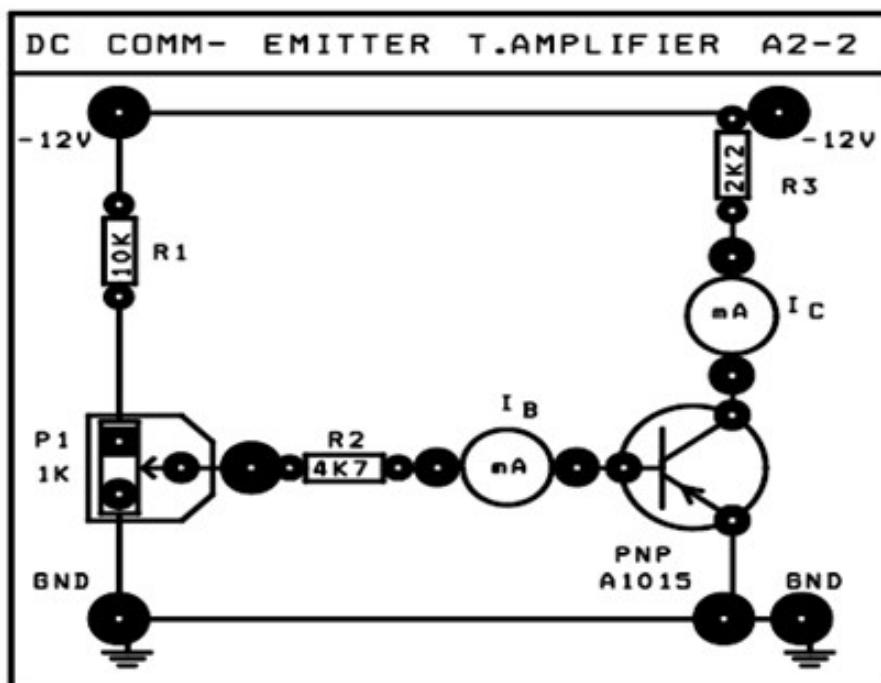
## 2. 1.2 Phân cực BJT PNP

- ◆ Cấp nguồn -12V của nguồn DC POWER SUPPLY cho mạch A2-2
- Chốt -12V của mạch chốt -12V
- Chốt GND của mạch chốt GND của nguồn DC POWER SUPPLY.
- ◆ Ngắn mạch các mA kế.
- ◆ Khảo sát BJT PNP A1015



Các bước thí nghiệm :

Bước 1: Chỉnh biến trở P1 để  $V_{CE}$  có các giá trị theo bảng A2-2. Đo điện áp rƠi trên R2 (VR2) ghi vào **Bảng A2-2**. Tính  $I_B$ ,  $I_C$ , và **hệ số khuếch đại dòng  $\beta$** .

**Bảng A2-2**

Điện áp $V_{CE}$ [V]	Thông số cần đo $V_{R2}$ [V]	Thông số tính toán		$\beta = h_{fe} = I_c / I_b$	Nhận xét Trạng thái hoạt động của BJT (Ngưng dẫn, Khuếch đại, Bão hòa)
		$I_B = \frac{V_{R2}}{R_2}$ [A]	$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_3 + P_2}$ [A]		
$\approx -12V$					
$\approx -5.5 \div -6.5V$					
$\approx -0.1 \div -0.2V$					

Bước 2: Cho biết điểm làm việc tĩnh  $Q$  trong cả 3 trường hợp phân cực nêu trên của BJT :


	$Q_1(I_{CQ}, V_{CEQ})$	Trạng thái làm việc
$Q_1(I_{CQ1}, V_{CEQ1})$		
$Q_2(I_{CQ2}, V_{CEQ2})$		
$Q_3(I_{CQ3}, V_{CEQ3})$		

### Bài tập 3: Lắp mạch phân cực CE

Khảo sát DC

Sơ đồ nối dây

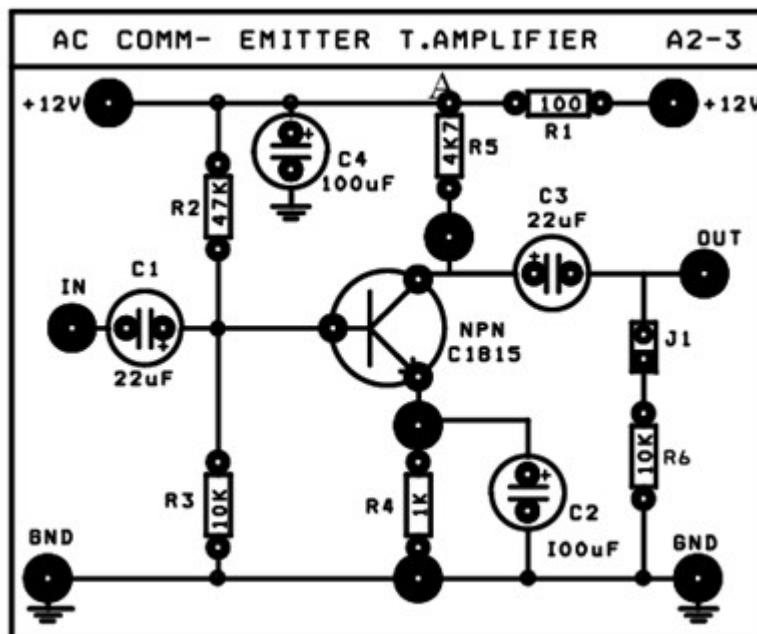- Cấp nguồn +12V của nguồn DC POWER SUPPLY cho mạch A2-3



Các bước thí nghiệm:

**Bước 1:****1. Xác định điểm làm việc tĩnh  $Q(I_{CQ}, V_{CEQ})$  của mạch :**

- Đo điện áp tại điểm A :  $V_A = \dots$
- Đo điện áp  $V_{CEQ} = \dots$
- Tính dòng :

$$I_{CQ} = \frac{V_A - V_{CEQ}}{R_4 + R_5} = \dots$$

$\Rightarrow$  Điểm làm việc tĩnh  $Q(I_{CQ}, V_{CEQ}) = \dots$

**Bước 2: Cho biết trạng thái hoạt động của BJT :**

.....  
.....  
.....  
.....

**Khảo sát đặc tính khuếch đại AC ở dây tần giữa  
Sơ đồ nối dây:**

- ◆ Vẫn cấp nguồn +12V nguồn DC POWER SUPPLY cho mạch A2-3
- ◆ Dùng thêm tín hiệu từ máy phát tín hiệu Function Generator trên thiết bị ATS để
  - đưa tín hiệu AC đến ngõ vào IN của mạch khuếch đại. Và chỉnh máy phát tín hiệu : - Đặt chế độ (Function) tại vị trí : Sine
  - Chỉnh biến trở Amplitude để có giá trị điện áp đỉnh đỉnh  $V_{IN(p-p)} = 30mV$
  - Tần số 1Khz: Range : Đặt tại vị trí : x1K
  - Frequency : Vị trí phù hợp.
- ◆ Nối ngõ ra OUT của máy phát đến ngõ vào IN của mạch.
- ◆ Dùng dao động ký để quan sát tín hiệu điện áp ngõ IN vào và ngõ ra OUT

1. Đo các giá trị  $V_{IN}$ ,  $V_{OUT}$ , tính  $A_v$ . Ghi kết quả vào bảng A2-3

2. Đo độ lệch pha  $\Delta\Phi$  giữa tín hiệu ngõ vào  $V_{IN}$  và tín hiệu ngõ ra  $V_{OUT}$

**Bảng A2-3**

Thông số cần đo	Trị số điện áp vào $V_{IN}$ (p-p) = 30 mV
Biên độ $V_{OUT(p-p)}$	
Độ lợi điện áp $A_v = \frac{V_{OUT(p-p)}}{V_{IN(p-p)}}$	
Độ lệch pha $\Delta\Phi$	

3. Quan sát trên dao động ký và vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ dạng tín hiệu điện áp ngõ vào ( $V_{IN}$ ) và tín hiệu điện áp ngõ ra ( $V_{OUT}$ )

## Đánh giá kết quả

### Phần 1: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG TRƯỜNG

#### a. Nội dung:

- Thực hành lắp ráp các mạch khuếch đại dùng Tranzito .
- Nghiên cứu, hiệu chỉnh, sửa chữa các mạch khuếch đại dùng Tranzito

#### b. Hình thức tổ chức: Tổ chức theo nhóm nhỏ mỗi nhóm từ 2 -4 học sinh.

Giáo viên hướng dẫn ban đầu học sinh thực hiện các nội dung dưới sự theo dõi, chỉ dẫn của giáo viên.

#### 1. Dụng cụ, thiết bị, vật liệu dùng cho thí nghiệm:

#### 2. Dụng cụ, thiết bị (những thứ không tiêu hao trong quá trình thực hành):

- Sơ đồ các mạch điện thực tế
- Máy đo VOM hiển thị số hoặc hiển thị kim
- Máy hiện sóng hai tia 40 MHz
- Máy tính và phần mềm thiết kế mạch
- Bộ nguồn cho thí nghiệm
- Mỏ hàn

#### 3. Vật liệu (những thứ tiêu hao trong quá trình thực hành):


- Các linh kiện thụ động rời
- Các tranzito dùng để lắp mạch theo yêu cầu thực hành
- Mạch in
- Nhựa thông
- Chì hàn

#### 4. Các bài thực hành

##### Bài thực hành 1: Thực hành lắp ráp mạch cực E chung (E-C)

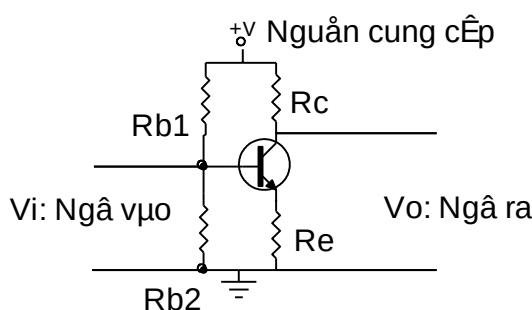
###### - Lắp ráp mạch:

- . Mạch khuếch đại mắc theo kiểu E-C: Theo sơ đồ mạch điện



$$Rc = 1K\Omega$$

$$Re = 100\Omega$$

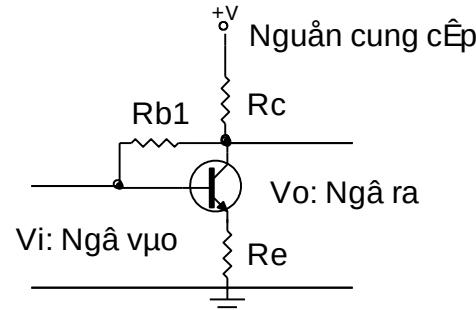

$$Rc = 1K\Omega$$

$$Re = 100\Omega$$

$$R_{b1} = 22K\Omega$$

$$Rb1 = 220K\Omega$$


$$Rb2 = 1,8K\Omega$$

- Cho nguồn cung cấp điều chỉnh được từ 3 - 12 V vào mạch điện tăng dần điện áp, ghi lại số liệu và cho nhận xét về mối tương quan giữa các yếu tố:

- Cho tín hiệu hình sin ngõ vào 1vpp. Quan sát dạng sóng ngõ vào và ngõ ra khi tăng nguồn và cho nhận xét.
    - Lần lượt giữ nguồn ở 3 mức 3v, 6v, 12v tăng dần biên độ tín hiệu ngõ vào đến 3vpp quan sát dạng sóng và cho nhận xét.
    - Thực hiện tính hệ số khuếch đại dòng điện và điện áp trong các trường hợp.
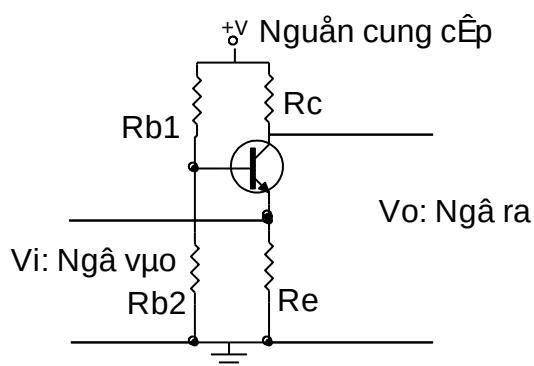
#### Bài thực hành 2: Thực hành lắp ráp mạch cực B chung (B-C)

- Mach măc theo kiểu B-C: Theo sơ đồ mach điện



$$R_c = 1K\Omega$$

$$R_{h1} = 22K\Omega$$

$$R_e = 100\Omega$$

$$R_{h2} = 1,8K\Omega$$


- Cho nguồn cung cấp điều chỉnh được từ 3 – 12 V vào mạch điện tăng dần điện áp, ghi lại số liệu và cho nhận xét về mối tương quan giữa các yếu tố:

Vb									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Cho tín hiệu hình sin ngõ vào 1vpp. Quan sát dạng sóng ngõ vào và ngõ ra khi tăng nguồn và cho nhận xét.
- Lần lượt giữ nguồn ở 3 mức 3v, 6v, 12v tăng dần biên độ tín hiệu ngõ vào đến 3vpp quan sát dạng sóng và cho nhận xét.
- Thực hiện tính hệ số khuếch đại dòng điện và điện áp trong các trường hợp.
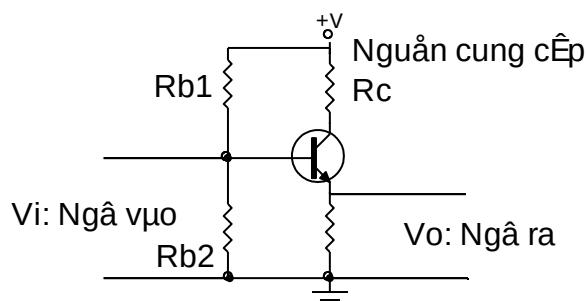
### Bài thực hành 3: Thực hành lắp ráp mạch cực C chung (C-C)

- Mắc mạch theo kiểu C-C: Theo sơ đồ mạch điện



$$R_e = 1\text{K}\Omega$$

$$R_{b1} = 22\text{K}\Omega$$

$$R_c = 100\Omega$$

$$R_{b2} = 1,8\text{K}\Omega$$

- Cho nguồn cung cấp điều chỉnh được từ 3 – 12 v vào mạch điện tăng dần điện áp, ghi lại số liệu và cho nhận xét về mối tương quan giữa các yếu tố:

Điện áp	3v	4v	5v	6v	7v	8v	9v	10v	11v	12v
Vc										
Vb										

- Cho tín hiệu hình sin ngõ vào 1vpp. Quan sát dạng sóng ngõ vào và ngõ ra khi tăng nguồn và cho nhận xét.
- Lần lượt giữ nguồn ở 3 mức 3v, 6v, 12v tăng dần biên độ tín hiệu ngõ vào đến 3vpp quan sát dạng sóng và cho nhận xét.
- Thực hiện tính hệ số khuếch đại dòng điện và điện áp trong các trường hợp.

**BÀI 2**  
**MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ DÙNG FET**  
**Mã bài: MĐ17-2**

**Mục tiêu:**

- Phân tích được nguyên lý làm việc của các mạch khuếch đại cơ bản dùng FET
- Thiết kế, lắp ráp các mạch khuếch đại dùng FET theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Đo đặc, kiểm tra, sửa chữa được các mạch điện tín hiệu nhỏ dùng FET theo yêu cầu kỹ thuật.

Rèn luyện tính kỹ mĩ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp



1. Mạch khuếch đại cực nguồn chung

Mục tiêu


- + Giải thích được nguyên lý hoạt động cơ bản
- + Biết được các thông số cơ bản

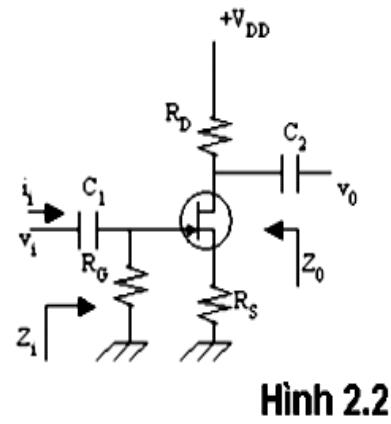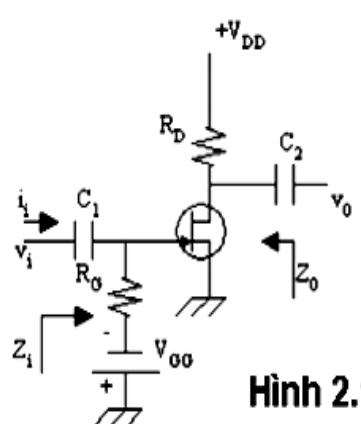**1.1 Mạch điện cơ bản**


Có thể dùng mạch phân cực cố định (hình 2.1), mạch phân cực tự động (hình 2.2) hoặc mạch phân cực bằng cầu chia điện thế (hình 2.3). Mạch tương đương xoay chiều vẽ ở hình 2.4.



**1.2 Mạch điện tương đương**

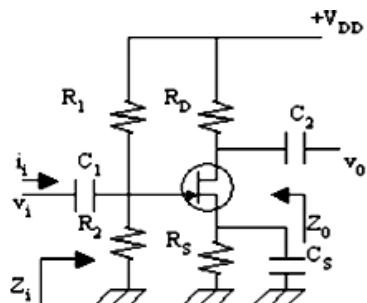

Hình 2.3

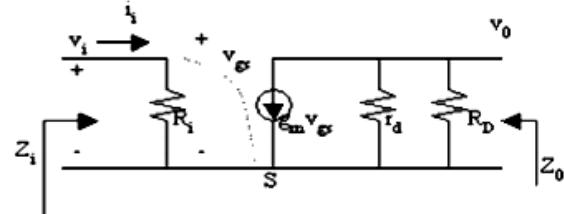

Hình 2.4

Trong đó  $R_i = R_G$  ở hình 2.1 và 2.2 ;  $R_i = R_1 // R_2$  ở hình 2.3 .


### 1.3 Các thông số cơ bản

- Độ lợi điện thế:  $A_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_m (R_D // r_d)$  (2.1)


- Tần số trễ vào:  $Z_i = \frac{v_i}{i_i} = R_i$  (2.2)

- Tần số trễ ra:  $Z_0 = r_d // R_D$  (2.3)

Độ lợi điện thế của mạch khuếch đại cực nguồn chung với điện trở  $R_s$ :  
Giả sử ta xem mạch hình 2.5 với mạch tương đương hình 2.6

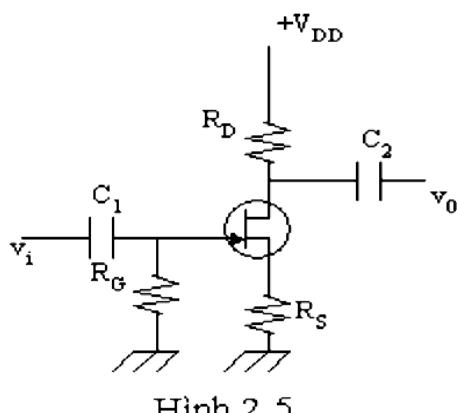

Hình 2.5

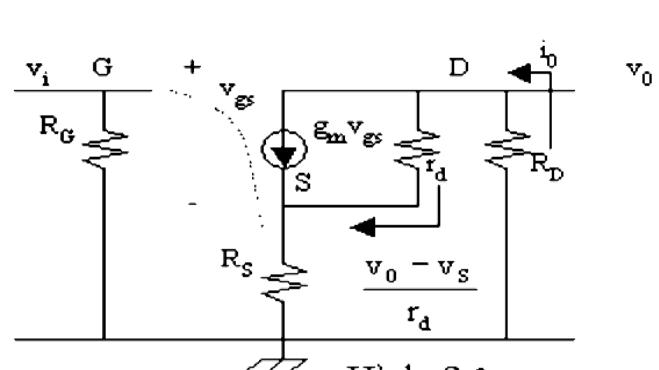

Hình 2.6

$$\text{Ta có: } i_0 = g_m v_{gs} + \frac{v_0 - v_s}{r_d} = g_m v_{gs} + \frac{-i_0 R_D - i_0 R_S}{r_d}$$

$$\text{Vì } v_{gs} = v_i - i_0 R_S$$

Nên:

$$i_0 = g_m (v_i - i_0 R_S) + \frac{-i_0 R_D - i_0 R_S}{r_d}$$

$$\Rightarrow i_0 = \frac{g_m v_i}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}} = -\frac{v_0}{R_D}$$

$$\text{Suy ra: } A_v = \frac{v_0}{v_i} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}}$$

Nếu ta bỏ  $r_d$  trong mạch tương đương:

$$A_v = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S} \quad (2.4)$$

## Bài thực hành cho học viên

**Bài thực hành số 1 :** Khảo sát đặc tuyến Volt-Ampe của JFET (JFET kênh N)

### a. Thiết bị sử dụng

Mô hình thực hành Mạch điện tử


Máy OSC

Các linh kiện điện tử

### b. Mục tiêu

Sau khi học xong Sinh viên có khả năng:

- Định nghĩa các dạng mạch khuếch đại dùng FET.
  - Vẽ được đặc tuyến Volt-Ampe và phân tích AC các dạng mạch KĐ dùng FET.
  - Biết được đặc điểm và ứng dụng thực tế của các dạng mạch.
  - Lắp ráp, cân chỉnh và đo được các đại lượng: độ lợi, tổng trở vào, tổng trở ra, tần số cắt ...
  - Nhận xét và giải thích được các kết quả đo.
- TH1 : khảo sát Đặc tuyến ngõ ra

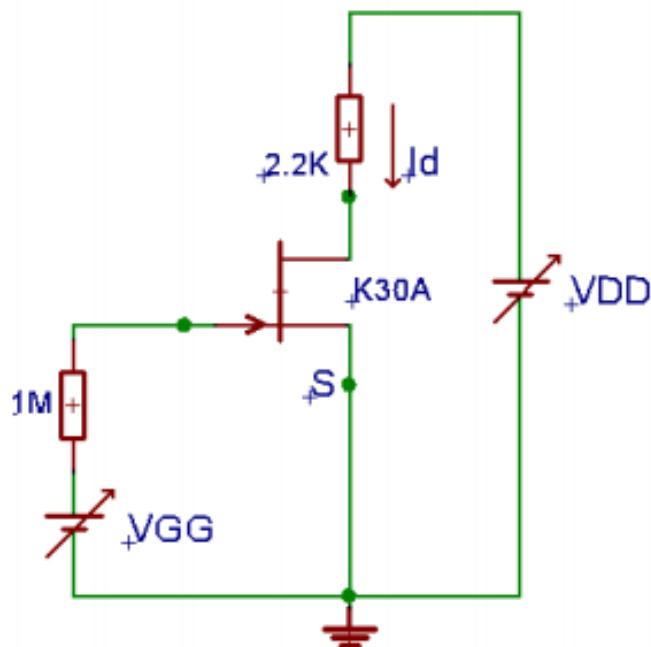


Hình 2.4

- Thay đổi các điện áp  $V_{GG}$  và  $V_{DD}$ , và ghi các giá trị vào bảng sau:  
Bảng 2.1


$V_{GS}(V)$	$V_{DS}(V)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$I_D$													
0,4	$I_D$													
0,8	$I_D$													
1	$I_D$													
1,2	$I_D$													
1,6	$I_D$													
2	$I_D$													

- Từ các số liệu trong bảng 2.1, vẽ đặc tuyến ra :  $I_D = f(V_{DS})$  với  $V_{GS}=\text{const}$

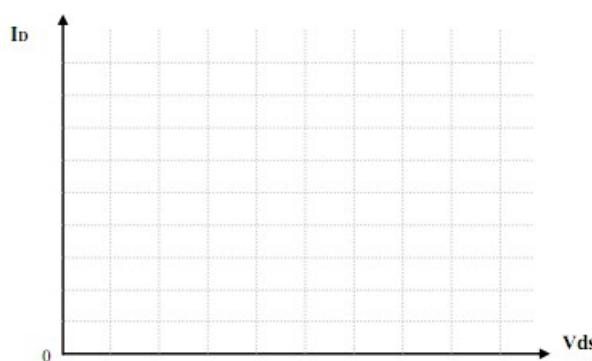

Hình 2.5


- Nêu ý nghĩa đặc tuyến ra
- TH2. Đặc tuyến truyền đạt
- Từ các số liệu trong bảng 2.1, vẽ đặc tuyến truyền đạt :  $ID = f(VGS)$  với  $VDS = \text{const.}$

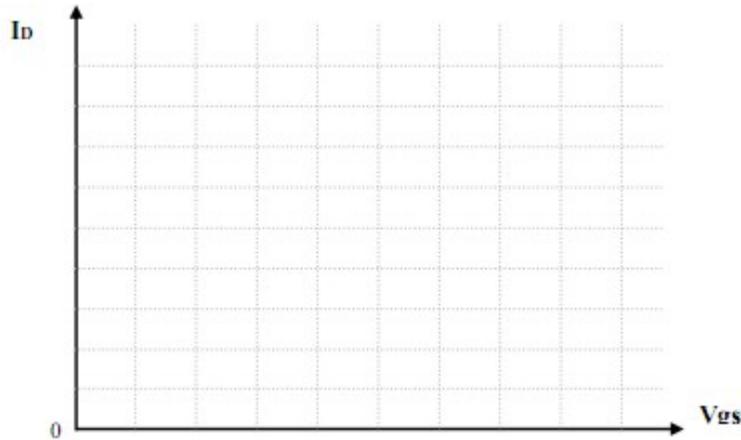

Hình 2.6

- Nêu ý nghĩa đặc tuyến truyền đạt

### Bài thực hành số 2 : Mạch khuếch đại cực nguồn chung

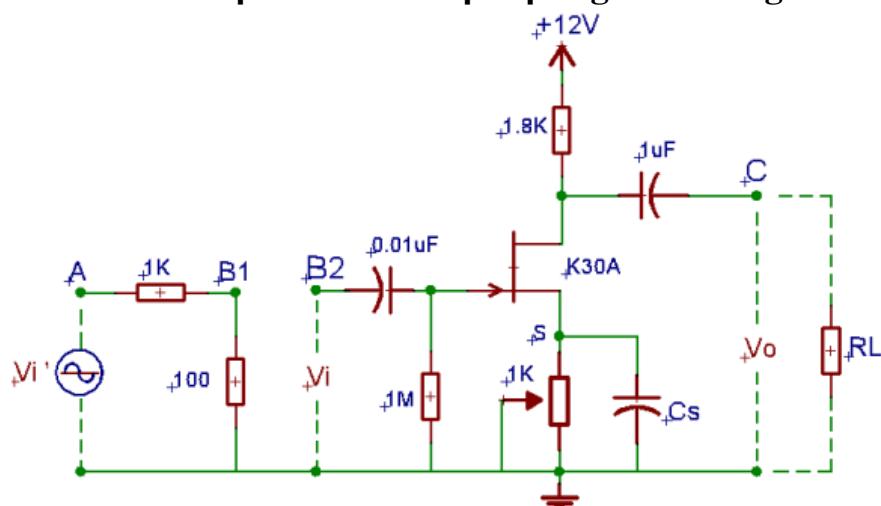

Hình 2.7

- ❖ Yêu cầu
1. Đo và vẽ dạng sóng ngõ ra  $Vo$ , ngõ vào  $Vi$ ? Nhận xét.
  2. Xác định các thông số  $A_v$ ,  $A_i$ ,  $Z_i$ ,  $Z_o$ , độ lệch pha. Nhận xét kết quả.
  3. Trường hợp ta thêm tụ  $C_s = 10\mu F$ , thực hiện tương tự như 2 bước trên. So sánh các kết quả đo được với trường hợp không có tụ  $C_s$ .


❖ Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Tháo tụ  $C_s$ , cấp  $Vi$  là tín hiệu hình Sin, biên độ 3V, tần số 1KHz vào tại A.

Bước 2: Dùng OSC đo tín hiệu ra  $V_o$  ở kênh 1, tiếp tục chỉnh biến trở sao cho  $V_o$  đạt lớn nhất nhưng không bị méo dạng.

Bước 3: Xác định  $A_v$ :

- Dùng OSC đo  $V_i$  tại A,  $V_o$  tại B ở 2 kênh CH1 và CH2. Vẽ lại dạng sóng và nhận xét về biên độ.

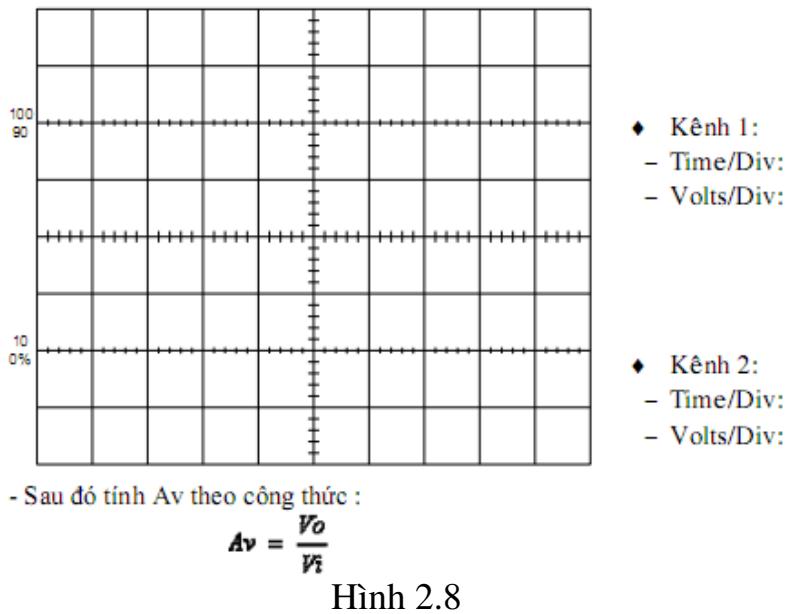

Bước 4: Xác định  $Z_i$ :

- Mắc nối tiếp điện trở  $R_v=100\text{K}\Omega$  giữa 2 điểm B1 và B2, tính  $Z_i$  theo công thức:

$$Z_i = \frac{R_v}{\left( \frac{V_1}{V_2} - 1 \right)}$$

- Với:  $V_1$  là giá trị điện áp ngõ ra tại B1

$V_2$  là giá trị điện áp ngõ ra tại B2

Bước 5: Xác định  $Z_o$ :

- Mắc thêm điện trở tải  $R_L = 100\text{K}\Omega$ , tính  $Z_o$  theo công thức:


$$Z_o = R_L \left( \frac{V_{o1}}{V_{o2}} - 1 \right)$$

- Với :  $V_{o1}$  là điện áp tại ngõ ra C khi chưa mắc  $R_L$

$V_{o2}$  là điện áp tại ngõ ra C khi đã mắc  $R_L$

Bước 6: Xác định góc lệch pha:

- Dùng OSC đo  $V_i$ ,  $V_o$  và cho hiển thị cùng lúc ở 2 kênh CH1, CH2

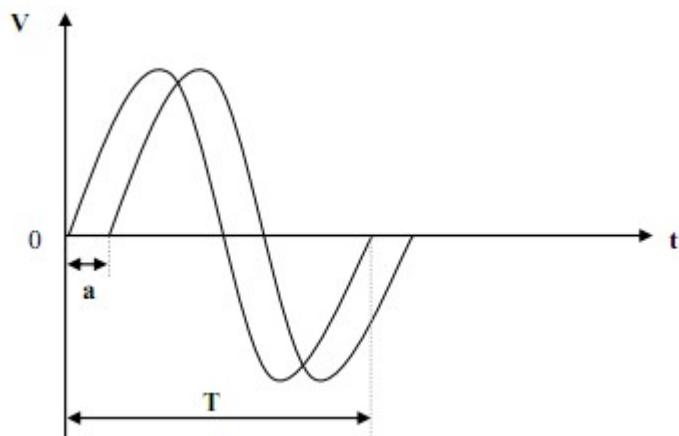

Hình 2.9

- Xác định góc lệch pha theo công thức :

$$\varphi = \frac{a}{T} \cdot 360^\circ$$

- Với:  $T$  là chu kỳ của tín hiệu

$\varphi$  là góc lệch pha

$a$  là độ lệch về thời gian

Bước 7: Xác định tần số cắt dưới :

- Giữ nguyên biên độ nhưng thay đổi tần số của tín hiệu vào  $V_i$ , quan sát tín hiệu ngõ ra  $V_o$  trên OSC. Giảm tần số của  $V_i$  đến khi  $V_o$  giảm bằng  $(1/\sqrt{2})$   $V_o$  thì dừng lại, do giá trị tần số tại vị trí hiện hành, đó chính là tần số cắt dưới  $f_L$ .

Bước 8: Xác định tần số cắt trên :

- Giữ nguyên biên độ nhưng thay đổi tần số của tín hiệu vào  $V_i$ , quan sát tín hiệu ngõ ra  $V_o$  trên OSC. Tăng tần số của  $V_i$  đến khi  $V_o$  giảm bằng  $(1/\sqrt{2})$   $V_o$  thì dừng lại, do giá trị tần số tại vị trí hiện hành, đó chính là tần số cắt trên  $f_H$ .

Bước 9: Vẽ đáp tuyến biên độ - tần số

- Giữ nguyên biên độ, thay đổi tần số của tín hiệu vào  $V_i$  và lập bảng kết quả như sau:

Bảng 2.2

$f$ (Hz)	10	50	200	500	1K	10K	50K	100K	200K	500K	1M	2M
$V_o$												
$A_V$												
$A_V(%)$												

- Từ bảng kết quả vẽ đáp tuyến biên độ - tần số



Hình 2.10

Bước 10: Thêm tụ  $C_s = 10\mu F$ , thực hiện lại các bước trên. Ghi lại các kết quả vào bảng và nhận xét.

Bảng 2.3

Kiểu S chung	Av	Ai	Zi	Zo	f <sub>L</sub>	f <sub>H</sub>	φ
Chưa có tụ Cs							
Có tụ Cs							

### Yêu cầu đánh giá

- Lắp mạch theo yêu cầu
- Sau khi thực hiện xong các bước trên, các nhóm ghi lại các kết quả và nhận xét trong bài báo cáo thí nghiệm.
- Nhận xét kết quả thực hiện của học viên


## 2. Mạch khuếch đại cực máng chung

Mục tiêu


- + Giải thích được nguyên lý hoạt động cơ bản
- + Biết được các thông số cơ bản

### 2.1 Mạch điện cơ bản

Người ta có thể dùng mạch phân cực tự động hoặc phân cực bằng cầu chia điện thế như hình 2.11 và hình 2.12

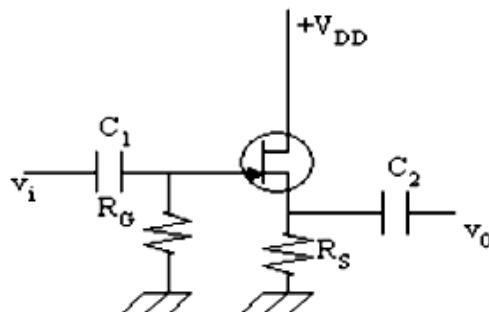


Hình 2.11

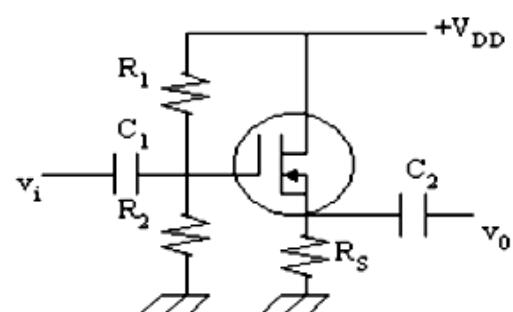

Hình 2.12

### 2.2 Mạch điện tương đương

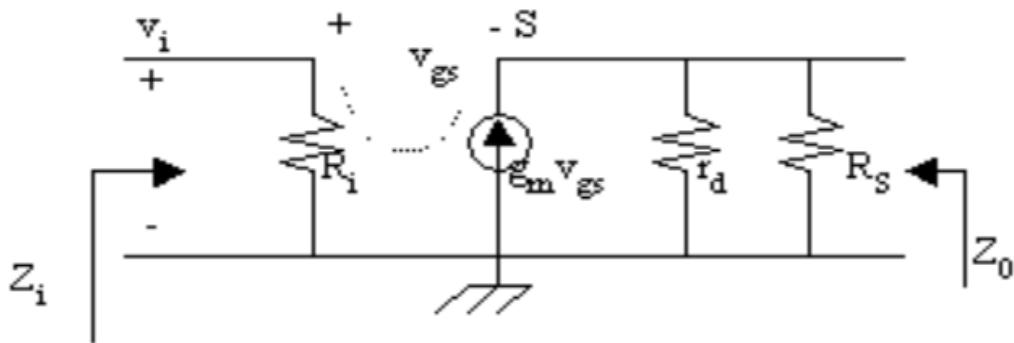

Hình 2.13

### 2.3 Các thông số cơ bản

Mạch tương đương xoay chiều được vẽ ở hình 2.13. Trong đó:  $R_i = RG$  trong hình 2.11 và  $R_i = R_1 // R_2$  trong hình 2.12

- Độ lợi điện thế:

$$\begin{aligned} V_{gs} &= v_i - v_0 \\ \Rightarrow A_v &= \frac{v_0}{v_i} = \frac{g_m (R_s // r_d)}{1 + g_m (R_s // r_d)} < 1 \end{aligned} \quad (2.5)$$

- Tổng trở vào  $Z_i = R_i$  (2.6)
- Tổng trở ra: Ta thấy  $R_s$  song song với  $r_d$  và song song với nguồn dòng điện  $g_m v_{gs}$ . Nếu ta thay thế nguồn dòng điện này bằng một nguồn điện thế nối tiếp với điện trở  $1/gm$  và đặt nguồn điện thế này bằng 0 trong cách tính  $Z_0$ , ta tìm được tổng trở ra của mạch:

$$Z_0 = R_s // r_d // 1/gm \quad (2.7)$$

#### Bài thực hành :

##### Khảo sát mạch khuếch đại cực máng chung

###### a. Thiết bị sử dụng

Mô hình thực hành Mạch điện tử

Máy OSC


Các linh kiện điện tử

###### b. Mục tiêu

Sau khi học xong Sinh viên có khả năng:

- Định nghĩa các dạng mạch khuếch đại dùng FET.
- Vẽ được đặc tuyến Volt-Ampe và phân tích AC các dạng mạch KĐ dùng FET.
- Biết được đặc điểm và ứng dụng thực tế của các dạng mạch.
- Lắp ráp, cân chỉnh và đo được các đại lượng: độ lợi, tổng trở vào, tổng trở ra, tần số cắt ...
- Nhận xét và giải thích được các kết quả đo.

## c. quy trình thực hiện

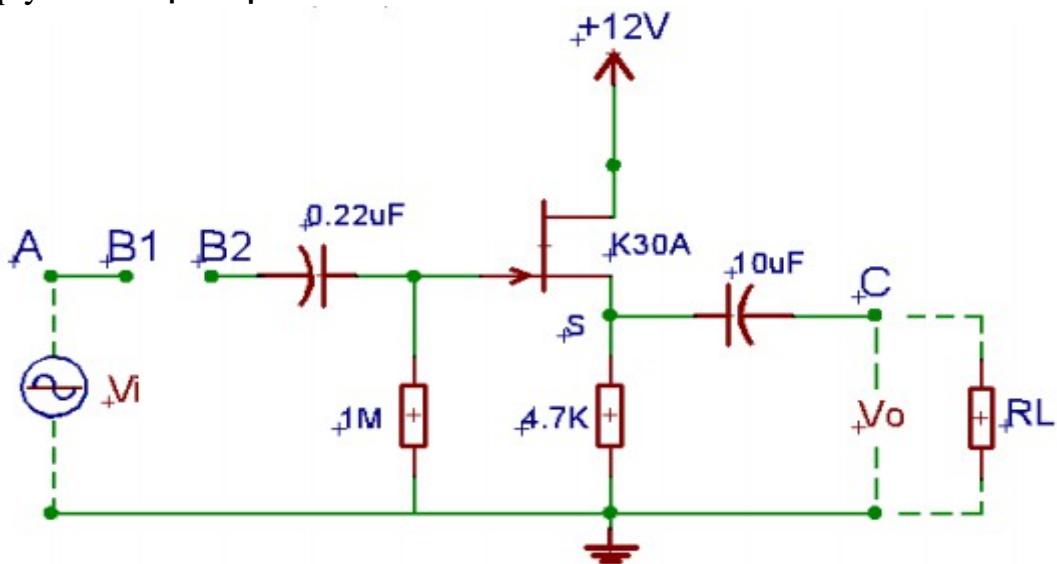

Hình 2.14

## ❖ Yêu cầu

1. Đo và vẽ dạng sóng ngõ ra  $V_o$ , ngõ vào  $V_i$ ? Nhận xét.
2. Xác định các thông số  $A_v$ ,  $A_i$ ,  $Z_i$ ,  $Z_o$ ,  $\varphi$ . Nhận xét kết quả.


## ❖ Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Cấp  $V_i$  là tín hiệu hình Sin, biên độ 2V, tần số 1Khz vào tại A.

Bước 2: Dùng OSC đo tín hiệu ra  $V_o$  ở CH1. Tiếp tục chỉnh biến trở sao cho  $V_o$  đạt lớn nhất nhưng không bị méo dạng.

Bước 3: Xác định  $A_v$ :

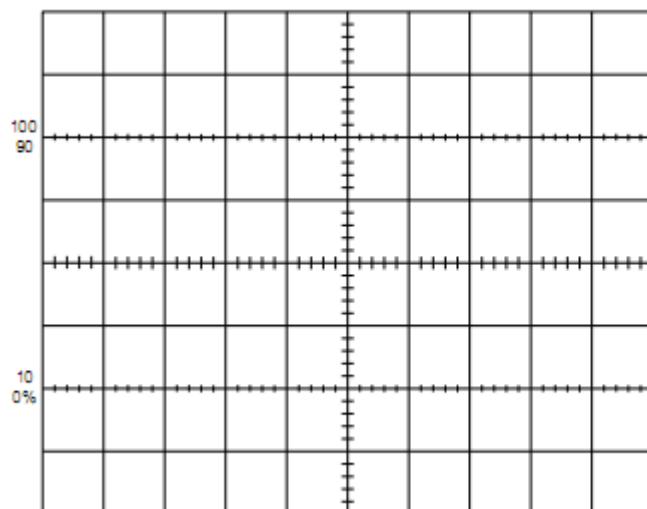- Dùng OSC đo  $V_i$  tại A,  $V_o$  tại C ở 2 kênh CH1 và CH2. Vẽ lại dạng sóng và nhận xét về biên độ.



♦ Kênh 1:  
- Time/Div:  
- Volts/Div:

♦ Kênh 2:  
- Time/Div:  
- Volts/Div:

Hình 2.15

- Sau đó tính Av theo công thức :

$$Av = \frac{V_o}{V_i}$$

Bước 4: Xác định Zi:

- Mắc nối tiếp điện trở  $R_v=100K\Omega$  giữa B1 và B2, sau đó tính Zi theo công thức:

$$Z_i = \frac{R_v}{\left( \frac{V_1}{V_2} - 1 \right)}$$

- VỚI:  $V_1$  là giá trị điện áp ngõ ra tại B1

$V_2$  là giá trị điện áp ngõ ra tại B2

Chú ý: Các thông số  $V_1, V_2$  phải được đo bằng OSC.

Bước 5: Xác định Zo :

$$Z_o = RL \cdot \left( \frac{V_{o1}}{V_{o2}} - 1 \right)$$

- VỚI:  $V_{o1}$  là điện áp tại ngõ ra tại C khi chưa mắc  $RL$

$V_{o2}$  là điện áp tại ngõ ra tại C khi đã mắc  $RL = 10K\Omega$

Bước 6: Xác định góc lệch pha:

- Dùng OSC đo  $V_i$ ,  $V_o$  và cho hiển thị cùng lúc ở 2 kênh CH1, CH2

- Xác định góc lệch pha theo công thức :

$$\varphi = \frac{\alpha}{T} \cdot 360^\circ$$

Bước 7: Xác định tần số cắt dưới :

- Giữ nguyên biên độ nhưng thay đổi tần số của tín hiệu vào  $V_i$ , quan sát tín hiệu ngõ ra  $V_o$  trên OSC. Giảm tần số của  $V_i$  đến khi  $V_o$  giảm bằng  $(1/\sqrt{2})$ .  $V_o$  thì dừng lại, đo giá trị tần số tại vị trí hiện hành, đó chính là tần số cắt dưới  $f_L$ .

Bước 8: Xác định tần số cắt trên :

- Giữ nguyên biên độ nhưng thay đổi tần số của tín hiệu vào  $V_i$ , quan sát tín hiệu ngõ ra  $V_o$  trên OSC. Tăng tần số của  $V_i$  đến khi  $V_o$  giảm bằng  $(1/\sqrt{2})$ .  $V_o$  thì dừng lại, đo giá trị tần số tại vị trí hiện hành, đó chính là tần số cắt trên  $f_H$ .


Bước 9: Vẽ đáp tuyến biên độ - tần số

- Giữ nguyên biên độ, thay đổi tần số của tín hiệu vào  $V_i$  và lập bảng kết quả như sau:

Bảng 2.4

$f$ (Hz)	10	50	200	500	1K	10K	50K	100K	200K	500K	1M	2M
$V_o$												
$A_v$												
$A_v(%)$												

- Từ bảng kết quả vẽ đáp tuyến biên độ - tần số

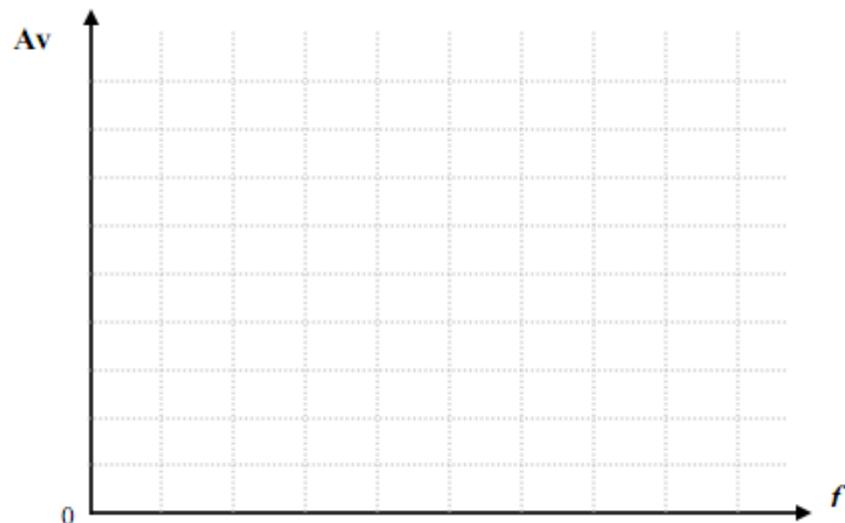

Hình 2.16

Bước 10: Lập bảng tổng kết  
Bảng 2.5

Kiểu D chung	$A_v$	$A_i$	$Z_i$	$Z_o$	$f_L$	$f_H$	$\phi$
Kết quả đo							

- Sau khi thực hiện xong các bước, các nhóm ghi lại các kết quả và nhận xét.

### Yêu cầu đánh giá


- Lắp mạch theo yêu cầu
- Sau khi thực hiện xong các bước trên, các nhóm ghi lại các kết quả và nhận xét trong bài báo cáo thí nghiệm.
- Nhận xét kết quả thực hiện của học viên

## 3. Mạch khuếch đại cực cổng chung

Mục tiêu


- + Giải thích được nguyên lý hoạt động cơ bản
- + Biết được các thông số cơ bản

### 3.1 Mạch điện cơ bản

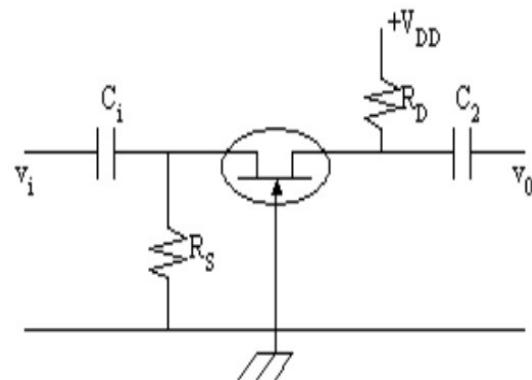

Hình 2.17

### 3.2 Mạch điện tương đương

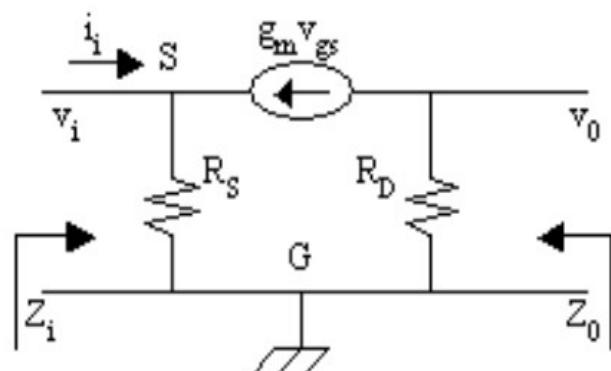

Hình 2.18

### 3.3 Các thông số cơ bản

Từ mạch tương đương xoay chiều ta thấy:

$$\begin{aligned} v_{gs} &= -v_i \\ v_0 &= -g_m v_{gs} \cdot R_D = g_m R_D \cdot v_i \\ \Rightarrow A_v &= \frac{v_0}{v_i} = g_m R_D \end{aligned} \quad (2.8)$$

$$\text{Ngoài ra: } i_i = \frac{v_i}{R_s} - g_m v_{gs} = \frac{v_i}{R_s} + g_m v_i = v_i \left( g_m + \frac{1}{R_s} \right)$$

$$\Rightarrow Z_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{R_s}{1 + g_m R_s} = R_s // \frac{1}{g_m} \quad (2.9)$$

Và  $Z_0 = R_D$

Nếu đưa  $r_d$  vào mạch tương đương thì:

$$A_v = g_m (R_D // r_d)$$

$$Z_i = R_s // \frac{1}{g_m}$$

$$Z_0 = r_d // R_D$$

**Bài tập thực hành cho học viên :** Lắp mạch khuếch đại kiểu cực cổng chung

### a. Thiết bị sử dụng

Mô hình thực hành Mạch điện tử

Máy OSC


Các linh kiện điện tử

### b. Mục tiêu

Sau khi học xong Sinh viên có khả năng:

- Định nghĩa các dạng mạch khuếch đại dùng FET.
- Vẽ được đặc tuyến Volt-Ampe và phân tích AC các dạng mạch KĐ dùng FET.
- Biết được đặc điểm và ứng dụng thực tế của các dạng mạch.
- Lắp ráp, cân chỉnh và đo được các đại lượng: độ lợi, tổng trở vào, tổng trở ra, tần số cắt ...
- Nhận xét và giải thích được các kết quả đo.

### c. Quy trình thực hiện

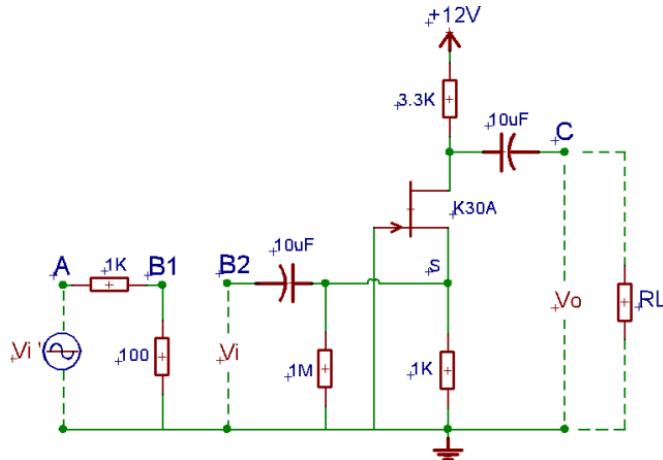

Hình 2.19

❖ Yêu cầu:

1. Đo và vẽ dạng sóng ngõ ra  $V_o$ , ngõ vào  $V_i$ ? Nhận xét.
2. Xác định các thông số  $A_v$ ,  $Z_i$ ,  $Z_o$ ,  $\varphi$ . Nhận xét kết quả.

❖ Hướng dẫn thực hiện


Bước 1: Cấp  $V_i$  là tín hiệu hình Sin, biên độ 3V, tần số 1KHz vào tại A.

Bước 2: Dùng OSC đo tín hiệu ra  $V_o$  ở kênh CH1, Tiếp tục chỉnh biến trở sao cho

$V_o$  lớn nhất nhưng không bị méo dạng.

Bước 3: Xác định  $A_v$ :

- Dùng OSC đo  $V_i$  tại A,  $V_o$  tại B ở 2 kênh CH1 và CH2. Vẽ lại dạng sóng của  $V_i$  và  $V_o$  và nhận xét về sự lệch pha của  $V_i$  và  $V_o$

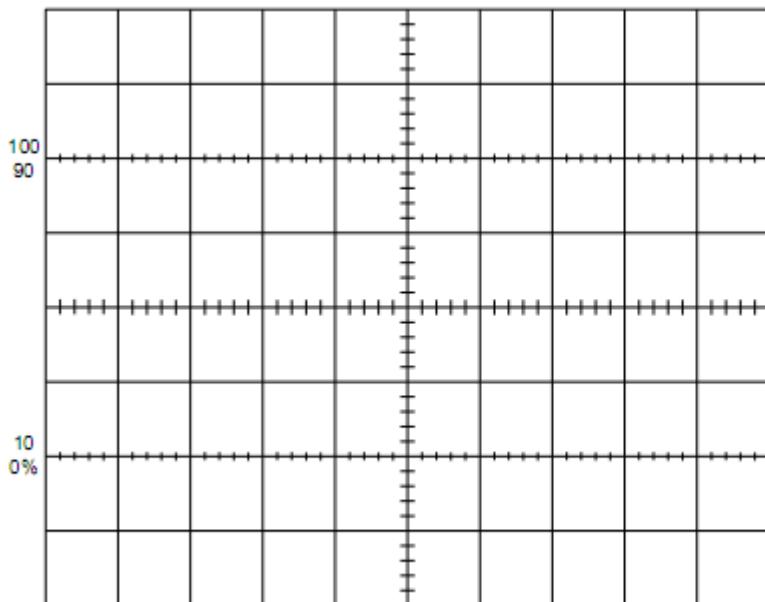

Hình 2.20

- Sau đó tính :

- ◆ Kênh 1:
  - Time/Div:
  - Volts/Div:

- ◆ Kênh 2:
  - Time/Div:
  - Volts/Div:

$$Av = \frac{Vo}{Vi}$$

Bước 4: Xác định Zi:

- Mắc nối tiếp điện trở  $R_V = 1K\Omega$  giữa B1 và B2, sau đó tính Zi như sau:

$$Z_i = \frac{R_V}{\left( \frac{V_1}{V_2} - 1 \right)}$$

- Với:  $V_1$  là giá trị điện áp ngõ ra tại B1

$V_2$  là giá trị điện áp ngõ ra tại B2

Chú ý: Các thông số  $V_1$ ,  $V_2$  phải được đo bằng OSC.

Bước 5: Xác định Zo:

$$Z_o = RL \cdot \left( \frac{V_{o1}}{V_{o2}} - 1 \right)$$

- Với :  $V_{o1}$  là điện áp tại ngõ ra tại C khi chưa mắc RL

$V_{o2}$  là điện áp tại ngõ ra tại C khi đã mắc  $RL = 100K\Omega$

Bước 6: Xác định góc lệch pha:

- Dùng OSC đo  $Vi$ ,  $Vo$  và cho hiển thị cùng lúc ở 2 kênh CH1, CH2

- Xác định góc lệch pha theo công thức :

$$\varphi = \frac{\alpha}{T} \cdot 360^\circ$$

Bước 7: Xác định tần số cắt dưới:

- Giữ nguyên biên độ nhưng thay đổi tần số của tín hiệu vào  $Vi$ , quan sát tín hiệu ngõ ra  $Vo$  trên OSC. Giảm tần số của  $Vi$  đến khi  $Vo$  giảm bằng  $(1/\sqrt{2})$ .  $Vo$  thì dừng lại, đo giá trị tần số tại vị trí hiện hành, đó chính là tần số cắt dưới fL.

Bước 8: Xác định tần số cắt trên:

- Giữ nguyên biên độ nhưng thay đổi tần số của tín hiệu vào  $Vi$ , quan sát tín hiệu ngõ ra  $Vo$  trên OSC. Tăng tần số của  $Vi$  đến khi  $Vo$  giảm bằng  $(1/\sqrt{2})$ .  $Vo$  thì dừng lại, đo giá trị tần số tại vị trí hiện hành, đó chính là tần số cắt trên fH.


Bước 9: Vẽ đáp tuyến biên độ - tần số

- Giữ nguyên biên độ, thay đổi tần số của tín hiệu vào  $Vi$  và lập bảng kết quả như sau:

Bảng 2.6

$f$ (Hz)	10	50	200	500	1K	10K	50K	100K	200K	500K	1M	2M
$V_o$												
$A_v$												
$A_v(%)$												

- Từ bảng kết quả vẽ đáp tuyếん biên độ - tần số

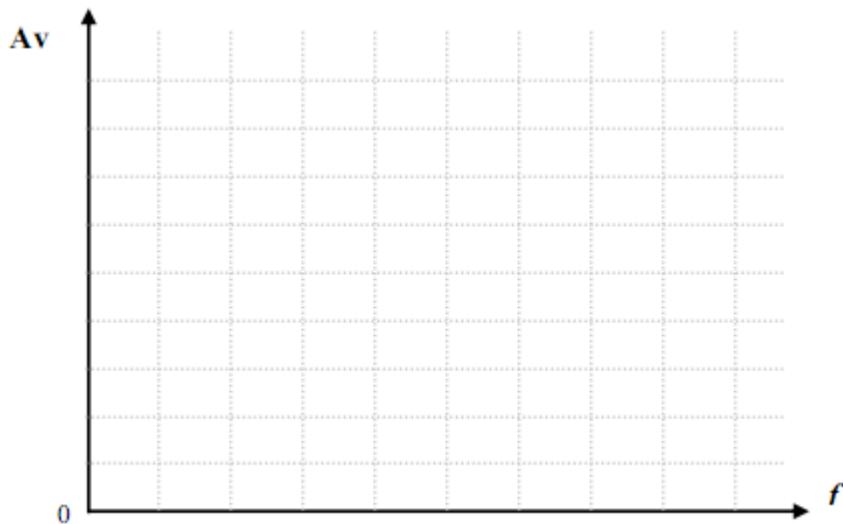

Hình 2.21

Bước 10: Lập bảng tổng kết

Bảng 2.7

Kiểu G chung	$A_v$	$A_i$	$Z_i$	$Z_o$	$f_L$	$f_H$	$\phi$
Kết quả đo							

### Yêu cầu đánh giá về kết quả học tập

- Lắp mạch theo yêu cầu
- Sau khi thực hiện xong các bước trên, các nhóm ghi lại các kết quả và nhận xét trong bài báo cáo thí nghiệm.
- Nhận xét kết quả thực hiện của học viên


## 4. Lắp mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET

Bài 1 : Lắp mạch Fet Cực nguồn chung

### a. Khảo sát DC

Cấp nguồn  $\pm 12V$  của nguồn DC POWER SUPPLY

Ngắn mạch mA-kế .

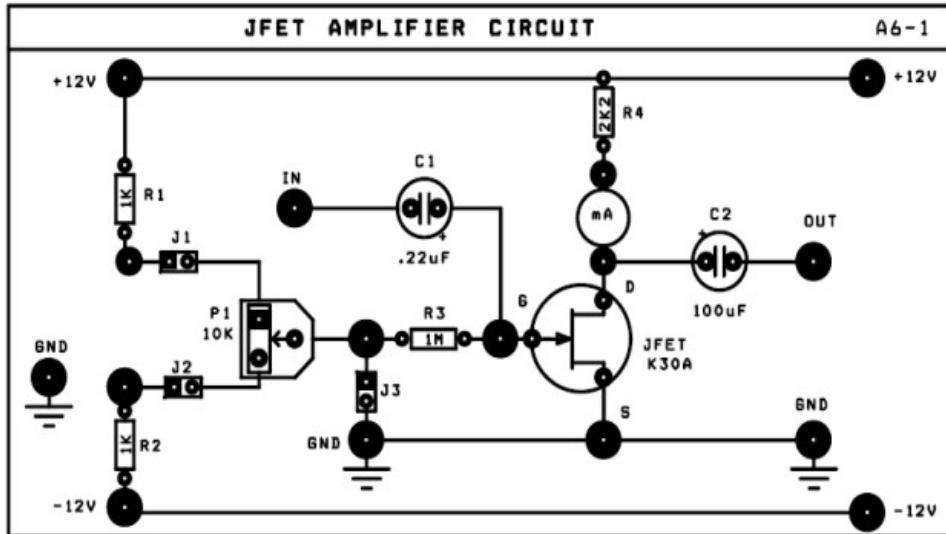

**Hình 2.22: Phân cực mạch khuếch đại dùng FET**

Các bước thực hành

**Bước 1:** Nối J3, không nối J1, J2 - để nối cực cổng Gate T1 qua trở R3 & P1 xuống đất (không cấp thế nuôi cho cổng của JFET). Ghi giá trị dòng và thế trên transistor trường.

$V_{GS}$  .....

$V_{DS}$  .....

$I_D$  ..... được gọi là  
dòng .....

‘Giải thích đặc điểm khác biệt giữa transistor trường FET (yếu tố điều khiển bằng thế) và transistor lưỡng cực BJT (yếu tố điều khiển bằng dòng).

**Bước 2:** Ngắt J3, nối J1, J2 để phân cực thế cho cổng của JFET

+ Chỉnh biến trở P1 từng bước để có điện áp điều khiển VGS như bảng A6-1. Đo điện áp VDS, tính dòng ID qua FET ghi kết quả vào bảng .

Bảng A6- 1

$V_{GS}(V)$	1	0,5	0	-0,5	-1V	-1,5	-2V	-3V	-4V	-5V
$V_{DS}(V)$										
$I_D(mA)$										

+ Biểu diễn trên đồ thị các giá trị đo được giữa dòng  $I_D$  (trục y) và thế  $V_{GS}$  (trục x). Xác định giá trị điện thế nghẽn  $V_P$  (punch off) = ..... (V)

b. Khảo sát AC (Vấn mạch A6-1)

Sơ đồ nối dây :

◆ Vấn ngắt J3, nối J1, J2 , để phân cực thế cho cổng của JFET

- ◆ Chỉnh P2 để dòng qua T1 ~ 1mA

Các bước thực hiện

### Bước 1: Đo hệ số khuếch đại áp Av, và độ lệch pha $\Delta\Phi$ :


Dùng thêm tín hiệu từ máy phát tín hiệu Function Generator, và chỉnh máy phát tín hiệu để có: Sóng : Sin , Tần số : 1Khz,  $V_{IN}(p-p) = 100mV$

- Nối ngõ ra OUT của máy phát đến ngõ vào IN của mạch.
- Dùng dao động ký để quan sát tín hiệu điện áp ngõ vào và ngõ ra. Đo các giá trị  $V_{OUT}$ ,  $\Delta\Phi$ , tính Av. Ghi kết quả vào bảng A6-2

Bảng A6-2

Thông số cần đo	Trị số điện áp vào $V_{IN} (p-p) = 100 mV$
$V_{OUT}$	
Độ lợi điện áp $A_v = \frac{V_{OUT(p-p)}}{V_{IN(p-p)}}$	
Độ lệch pha $\Delta\Phi$	

Quan sát trên dao động ký và vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ dạng tín hiệu điện áp ngõ vào ( $V_{IN}$ ) và tín hiệu điện áp ngõ ra ( $V_{OUT}$ )

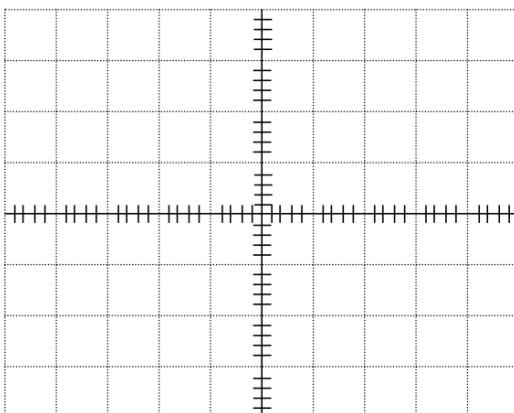

Hình 2.2

Dựa vào trạng thái hoạt động của transistor trường FET nối kiểu Source chung ở bảng A6-2, nêu nhận xét về các đặc trưng của mạch khuếch đại (về hệ số khuếch đại áp Av, độ lệch pha  $\Delta\Phi$ )

.....  
.....  
.....

### Bước 2: Khảo sát ảnh hưởng tổng trở vào của mạch khuếch đại:

Đổi chế độ máy phát sóng Sin. Giữ nguyên biên độ tín hiệu vào tại lối vào  $IN(A)$  / A6-1 :  $V_{IN1} = 100mV$

- Sau đó tháo dây tín hiệu khỏi chân IN, đo biên độ tín hiệu từ lối ra máy phát xung (không tải).  $V_{IN2} = \dots$
- So sánh biên độ xung trong hai trường hợp, tính sự mất mát biên độ (%) do ảnh hưởng điện trở vào của sơ đồ.

$$\Delta V (\%) = \dots$$

### Bước 3: Khảo sát đáp ứng tần số

Giữ cố định biên độ điện áp tín hiệu vào  $V_{IN}$  (pp) = 100mV. Thay đổi tần số máy phát sóng từ cực tiểu đến cực đại (bằng cách chỉnh Range). Đo biên độ đỉnh - đỉnh  $V_{OUT}(pp)$  tại ngõ ra, ghi nhận vào Bảng A6-3. Tính  $A_v$ .

Bảng A6-3

Tần số máy phát $f$ [KHz]						
Biên độ $V_{OUT}$ (p-p)						
$A_v$						

Vẽ biểu đồ Boode thể hiện quan hệ Biên độ  $A_v$  – Tần số  $f$  theo Bảng A6-3



**Hình 2.24**

Nhận xét về đáp ứng băng thông của mạch khuếch đại dùng FET. So sánh với BJT?

.....  
.....  
.....  
.....

### 5. Sửa chữa mạch khuếch đại dùng FET

Các bước thực hiện

Bước 1: chuẩn bị dụng cụ thực tập

- mỏ hàn, chì hàn, nhựa thông
- kìm nhọn, kìm cắt
- các linh kiện +board mạch

Bước 2: Nối điện, đo kiểm tra cặn chỉnh bộ khuếch đại công suất

Chúng ta chia làm hai công đoạn

+ nối điện, đo kiểm tra, cặn chỉnh bộ khuếch đại công suất khi chưa gắn Fet

+ nối điện, đo kiểm tra, cặn chỉnh bộ khuếch đại công suất khi gắn Fet  
Trong mỗi công đoạn được chia nhỏ, phân ra làm nhiều bước theo thứ tự như sau

a. Công tác chuẩn bị

- đo kiểm tra độ cách điện và dẫn điện khi chưa và sau khi gắn bộ khuếch đại công suất
- đo kiểm tra bộ cấp nguồn tạo điện áp một chiều (DC) đối xứng ( $\pm V_{dc}$ ) cấp nguồn cho bộ khuếch đại làm việc. Nối các dây dẫn nguồn  $V_{dc}$  với bảng giá thử.

b. Các bước thực hiện

Bước 1: đo kiểm tra cǎn chỉnh tầng khuếch đại

Bước 2: Đo kiểm tra cǎn chỉnh mạch phân áp đầu vào tầng lái ghép công suất ra loa

Bước 3: Đo kiểm tra cǎn chỉnh bộ khuếch đại công suất còn thiếu Fet công suất

Bước 4: đo kiểm tra cǎn chỉnh bộ khuếch đại công suất có Fet công suất

Bước 5: thông mạch tín hiệu bộ khuếch đại công suất.

**Kiểm tra**

### BÀI 3

## MẠCH GHÉP TRANSISTOR

Mã bài: MĐ17-3

Mục tiêu:

Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch khuếch đại ghép tầng.

Trình bày được các khái niệm về hồi tiếp, các cách mắc hồi tiếp, ảnh hưởng của các mạch hồi tiếp đối với bộ khuếch đại.

Đo, kiểm tra, sửa chữa các mạch điện theo yêu cầu kỹ thuật.


Thiết kế, lắp ráp các mạch theo yêu cầu kỹ thuật.

Thay thế các mạch hư hỏng theo số liệu cho trước.

Rèn luyện tính tinh tế, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

#### 1. Mạch ghép cascade

##### 1.1 Mạch điệp

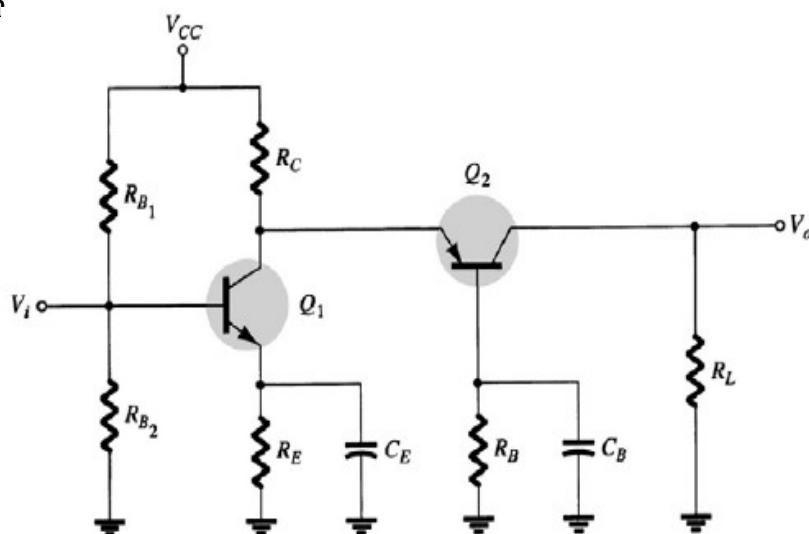


Hình 3.1: Mạch khuếch đại ghép Cascode

##### 1.2 Nguyên lý hoạt động

- Hai transistor măc chung E và chung B được nối trực tiếp
- Đặc biệt được sử dụng nhiều trong các ứng dụng ở tần số cao, ví dụ: mạch khuếch đại dải rộng, mạch khuếch đại chọn lọc tần số cao
- Tầng EC với hệ số khuếch đại điện áp âm nhỏ và trờ kháng vào lớn để điện dung Miller đầu vào nhỏ
- Phối hợp trờ kháng ở cửa ra tầng EC và cửa vào tầng BC

- Cách ly tốt giữa đầu vào và đầu ra: tầng BC có tổng trớ vào nhỏ, tổng trớ ra lớn có tác dụng để ngăn cách ảnh hưởng của ngõ ra đến ngõ vào nhất là ở tần số cao, đặc biệt hiệu quả với mạch chọn lọc tần số cao

### 1.3 Đặc điểm và ứng dụng

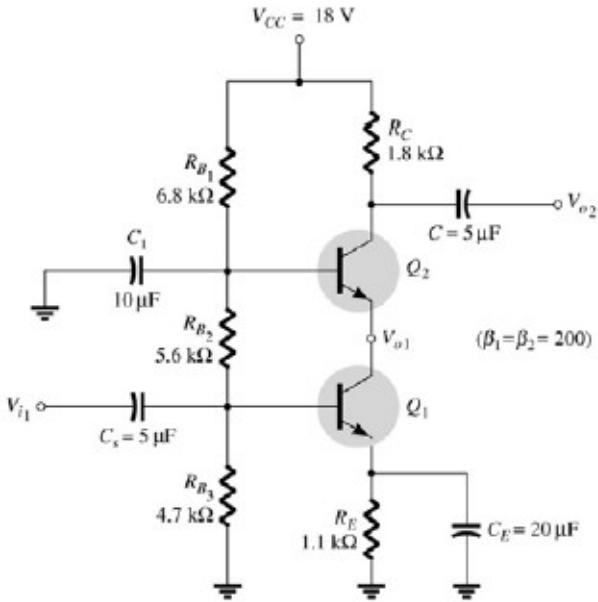


Hình 3.2: Mạch Cascode thực tế

- Mạch ghép Cascode thực tế:
  - $A_V^1 = -1 \Rightarrow$  điện dung Miller ở đầu vào nhỏ
  - $A_V^2$  lớn  $\Rightarrow$  hệ số khuếch đại tổng lớn

### 1.4 Lắp mạch Transistor ghép cascode

❖ Yêu cầu

- Đo và vẽ dạng sóng ngõ ra Vo, ngõ vào Vi ?Nhận xét.
- Xác định các thông số Av, Ai, Zi, Zo. Nhận xét kết quả.
- Xác định tần số cắt dưới, tần số cắt trên, băng thông. Vẽ đáp tuyếen biên độ-tần số của mạch.

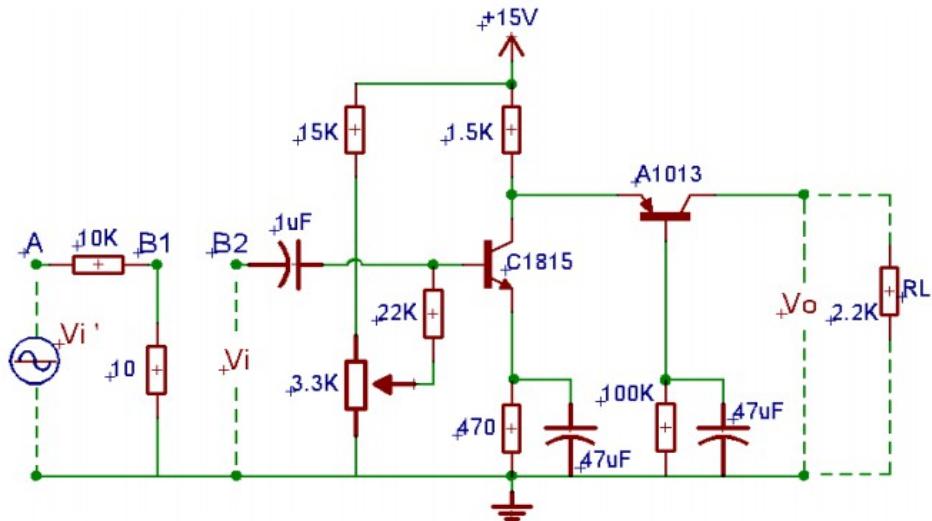


Hình 3.3

❖ Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Cấp  $V_i'$  là tín hiệu hình Sin, biên độ 1V, tần số 1KHz vào tại A.  
Bước 2: Nối 2 điểm B1 và B2. Dùng OSC đo tín hiệu ra  $V_o$  ở kênh 1, tiếp tục chỉnh các biến trở sao cho  $V_o$  đạt lớn nhất nhưng không bị méo.

Bước 3: Xác định  $A_v$ :

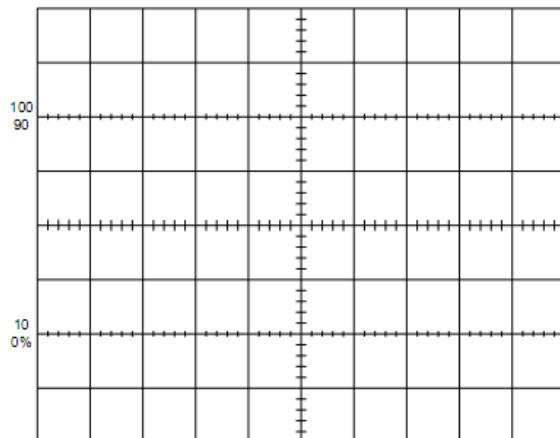- Dùng OSC đo  $V_i$  tại B,  $V_o$  tại C ở 2 kênh 1 và kênh 2. Vẽ lại dạng sóng và nhận xét về độ lệch pha và biên độ của  $V_i$  và  $V_o$



♦ Kênh 1:  
- Time/Div:  
- Volts/Div:

♦ Kênh 2:  
- Time/Div:  
- Volts/Div:

Hình 3.4

Bước 4: Xác định  $Z_i$ :

- Mắc nối tiếp điện trở  $R_V = 47\Omega$  giữa B1 và B2, sau đó tính  $Z_i$ :

$$Z_i = \frac{R_V}{\left( \frac{V_1}{V_2} - 1 \right)}$$

- Với:  $V_1$  là giá trị điện áp ngõ ra tại B1

V2 là giá trị điện áp ngõ ra tại B2

**Chú ý:** Các thông số V1, V2 phải được đo bằng OSC.

Bước 5: Xác định Zo:

$$Z_o = RL \left( \frac{V_{o1}}{V_{o2}} - 1 \right)$$

- Với : Vo1 là điện áp tại ngõ ra C khi chưa mắc RL

Vo2 là điện áp tại ngõ ra C khi đã mắc RL = 2.2KΩ

Bước 6: Xác định góc lệch pha φ

- Dùng OSC đo Vi, Vo và cho hiển thị cùng lúc ở 2 kênh 1,2

- Xác định góc lệch pha theo công thức :

$$\varphi = \frac{\alpha}{T} \cdot 360^\circ$$

- Với: T là chu kỳ của tín hiệu

φ là góc lệch pha

a là độ lệch về thời gian

**Yêu cầu đánh giá**

- Lắp đúng mạch theo yêu cầu

- Vẽ dạng sóng của tín hiệu ra Vo và tín hiệu vào Vi.

- Xác định độ lệch pha giữa tín hiệu Vi vào và tín hiệu ra Vo.

- Tính công suất ngõ ra Po.


## 2. Mạch Khuếch đại vi sai

Mục tiêu

+ Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch

+ Lắp được mạch khuếch đại vi sai

## 2.1 Mạch điện

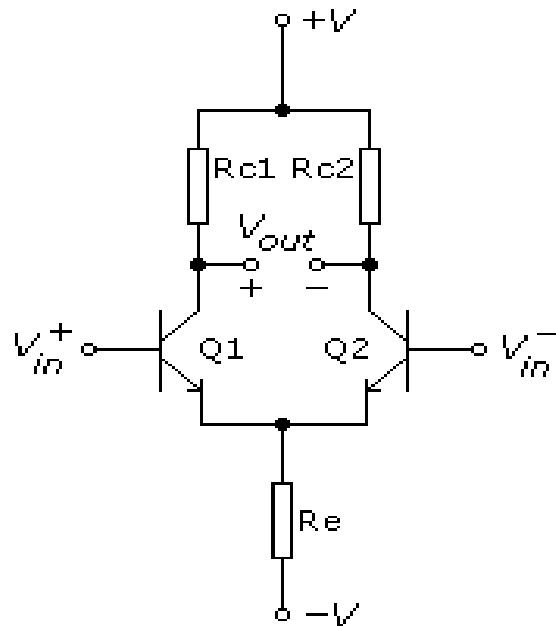

Hình 3.3 Mạch khuếch đại vi sai

## 2.2 Nguyên lý hoạt động

- Mạch đối xứng theo đường thẳng đứng, các phần tử tương ứng giống nhau về mọi đặc tính
- Q1 giống hệt Q2, măc kiểu EC hoặc CC
- 2 đầu vào  $v_1$  và  $v_2$ , có thể sử dụng 1 hoặc phối hợp
- 2 đầu ra  $v_a$  và  $v_b$ , sử dụng 1 hoặc phối hợp
- Đầu vào cân bằng, đầu ra cân bằng

$$V_{in} = v_1 - v_2 ; V_{out} = v_a - v_b$$

- Đầu vào cân bằng, đầu ra không cân bằng

$$V_{in} = v_1 - v_2 ; V_{out} = v_a$$

- Đầu vào không cân bằng, đầu ra cân bằng

$$V_{in} = v_1 ; V_{out} = v_a - v_b$$

- Đầu vào không cân bằng, đầu ra không cân bằng

$$V_{in} = v_1 ; V_{out} = v_a$$

- hệ số khuếch đại vi sai và hệ số triết tiêu đồng pha

Chế độ phân cực 1 chiều:  $V_{B1} = V_{B2} \Rightarrow I_{C1} = I_{C2} = I_E/2 \Rightarrow V_{C1} = V_{C2}$

Nếu  $v_{in} = v_1 - v_2 \Rightarrow V_{B1}+v_{in}$  và  $V_{B2}-v_{in} \Rightarrow i_{c1} > i_{c2}$

$$\Rightarrow V_{out} = v_{c1} - v_{c2} > 0$$

khuếch đại điện áp vi sai

Nếu  $v_{in} = v_1 = v_2 \Rightarrow V_{B1}+v_{in}$  và  $V_{B2}-v_{in} \Rightarrow i_{c1} = i_{c2}$

$$\Rightarrow V_{out} = v_{c1} - v_{c2} = 0$$

### triết tiêu áp đồng pha

Phân tích bằng sơ đồ tương đương xoay chiều:

$$v_{in} = v_1, v_2 = 0; v_{out} = v_a : A_v = R_C / 2r_e$$

$$v_{in} = v_1 - v_2; v_{out} = v_a - v_b : A_d = R_C / r_e \quad (\text{differential mode})$$

$$v_{in} = v_1 = v_2; v_{out} = v_a : A_c = \beta R_C / (\beta r_e + 2(\beta+1)R_E) \quad (\text{common mode})$$

Nhận xét :


- Tín hiệu vào ngược pha: khuếch đại lớn
  - Tín hiệu vào cùng pha: khuếch đại nhỏ
  - khả năng chống nhiễu tốt
  - Tỉ số nén đồng pha (CMRR-Common mode rejection ratio)
- = Hệ số KĐ vi sai/Hệ số KĐ đồng pha

CMRR càng lớn chất lượng mạch càng tốt

Với KĐ ngõ ra không cân bằng,  $T_1, T_2$  vẫn có tác dụng trừ các tín hiệu nhiễu đồng pha hay ảnh hưởng của nhiệt độ tác dụng lên hai transistor


### 2.3 Đặc điểm và mạch ứng dụng

❖ Nâng cao tính chống nhiễu

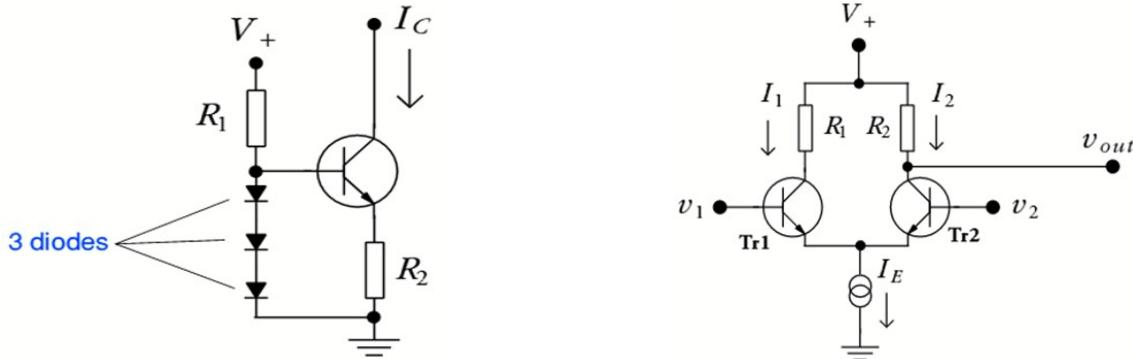

Hình 3.4: Mạch nâng cao tính chống nhiễu


- Có nguồn dòng ổn định với nội trở rất lớn
  - > ổn định nhiệt và giảm hệ số KĐ đồng pha
  - > tăng khả năng chống nhiễu
- Nguồn dòng cũng có thể là mạch dòng gương

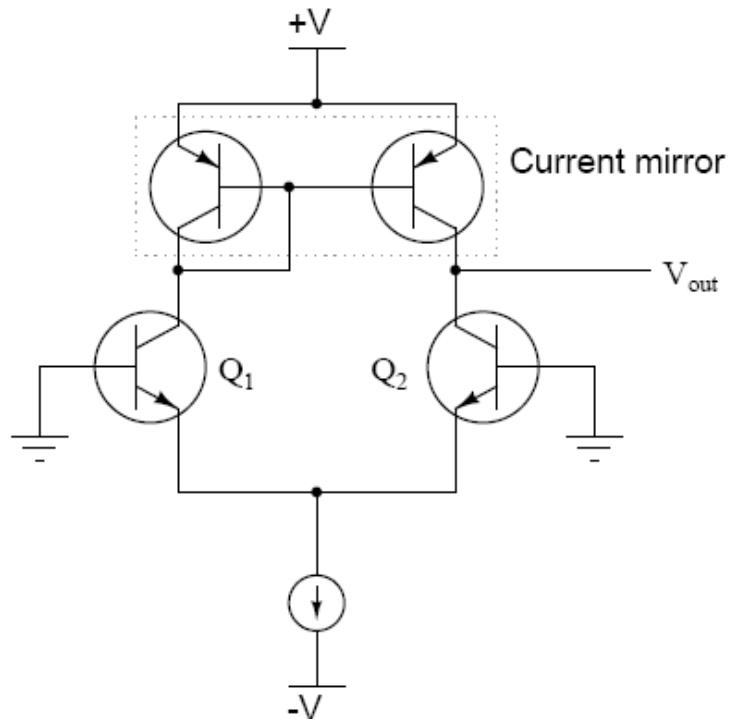

Hình 3.5: Mạch dòng gương

- Sử dụng “active loads” - mạch dòng gương  
thiết lập dòng collector như nhau trên cả hai transistor  
tăng hệ số khuếch đại vi sai
  - ❖ *Vấn đề điện áp trôi*
    - Ng/nhân: đặc tính kỹ thuật của hai transistor không hoàn toàn giống nhau
    - Khắc phục: Dùng điện trở  $R_C$  không đối xứng (biến trở)

## 2.4 Lắp mạch khuếch đại vi sai

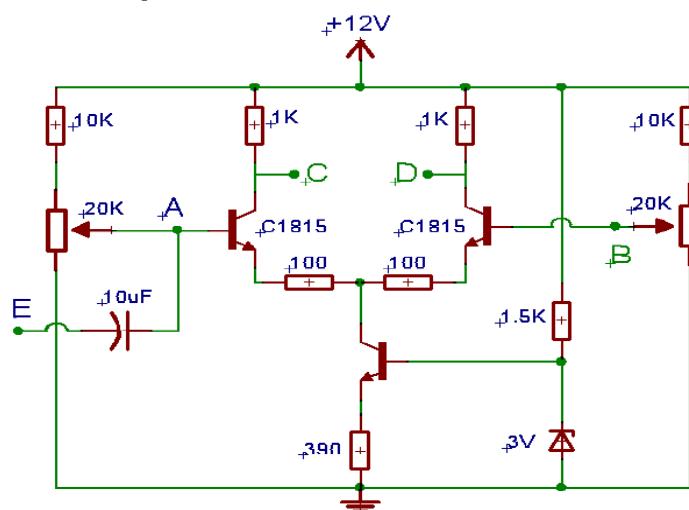

### Yêu cầu

1. Đo và vẽ dạng sóng ngõ ra  $V_o$ , ngõ vào  $V_i$ ? Nhận xét.

2. Xác định hệ số khuếch đại vi sai, độ lệch pha.

### Hướng dẫn thực hiện

Bước 1:

- Chỉnh biến trở VR1 sao cho điện áp tại A bằng 4V (có thể thay đổi sao cho BJT1 và BJT2 đều hoạt động ở chế độ khuếch đại)
- Sau đó thay đổi điện áp tại B và ghi kết quả vào bảng bên dưới.
- Sử dụng VOM đo điện áp VCD, VA, VB. Tính hệ số khuếch đại vi sai theo công thức :

$$K = \frac{V_o}{VI}$$

Với :  $V_o = VCD$

$$VI = VA - VB$$

- Ghi lại các kết quả vào bảng :

**Bảng 5.1**

$V_B$ (V)	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8
$V_{CD}$ (V)										
K										

Bước 2 :

- Chỉnh biến trở VR2 sao cho điện áp  $VCD = 0$ .
- Cấp Vi tại E là tín hiệu Sin, biên độ 1V, tần số 1 KHz, dùng OSC đo tín hiệu tại D ta được tín hiệu ra  $V_o$ .
- Sau đó tăng biên độ Vi đến khi tín hiệu ra  $V_o$  tại D bắt đầu méo dạng.
- Xác định hệ số khếch đại

$$Av = \frac{V_o}{Vi}$$

Bước 3:

- Chỉnh biến trở VR2 sao cho điện áp  $V_B = 5V$ .

- Cấp Vi tại E là tín hiệu Sin, biên độ 1V, tần số 1 KHz, dùng OSC đo tín hiệu tại D ta được tín hiệu ra Vo.

- Sau đó tăng biên độ Vi' đến khi tín hiệu ra Vo tại D bắt đầu méo dạng.

- Xác định hệ số khéch đại:

$$Av = \frac{V_o}{V_i}$$

- So sánh và nhận xét Av ở bước 2 và bước 3.

- Sau khi thực hiện xong các bước, các nhóm ghi lại các kết quả và nhận xét.

### **Yêu cầu đánh giá**

- Lắp đúng mạch theo yêu cầu
- Ghi kết quả và nhận xét
- Nhận xét của giáo viên hướng dẫn


### **3. Mạch khuếch đại Darlington**

Mục tiêu

- + Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch
- + Lắp được mạch khuếch đại vi sai

#### **3.1 Mạch điện**

Mạch khuếch đại Darlington dạng cơ bản được trình bày ở hình 4.9. Đặc điểm của mạch là: Điện trở vào lớn, điện trở ra nhỏ, hệ số khuếch đại dòng lớn, hệ số khuếch đại điện áp 1 trên tải Emitter.

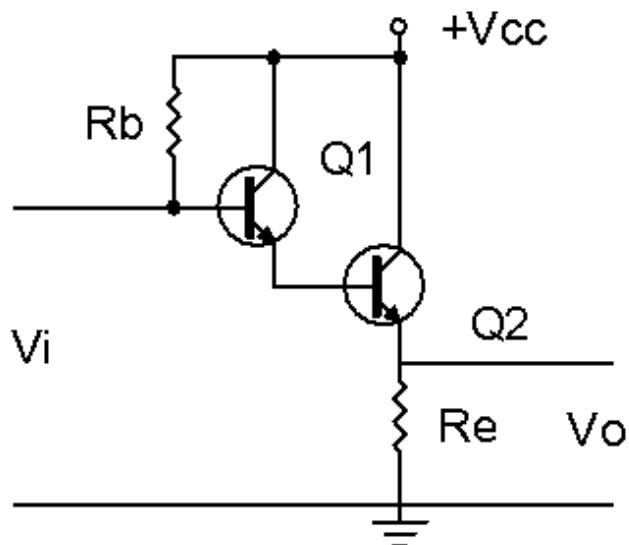

Hình 3.6: Mạch khuếch đại darlington

#### **3.2 Nguyên lý hoạt động**

Cách phân cực của mạch là lấy dòng  $I_e$  của  $Q_1$  làm dòng  $I_b$  của  $Q_2$ . Hai tranzito tương đương với 1 tranzito khi đó  $D = 1 - \frac{I_e}{I_b}$  và  $V_{be} = 1,6V$ . dòng cực gốc  $I_b$  được tính:


Do  $D$  rất lớn nên:

$$I_b = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R_b + D \cdot R_e}$$

$$I_e = (D - 1)I_b = D \cdot I_b$$

Điều áp phân cực là:

$$\frac{V_e}{V_b} = \frac{I_e \cdot R_e}{V_e - R_e}$$

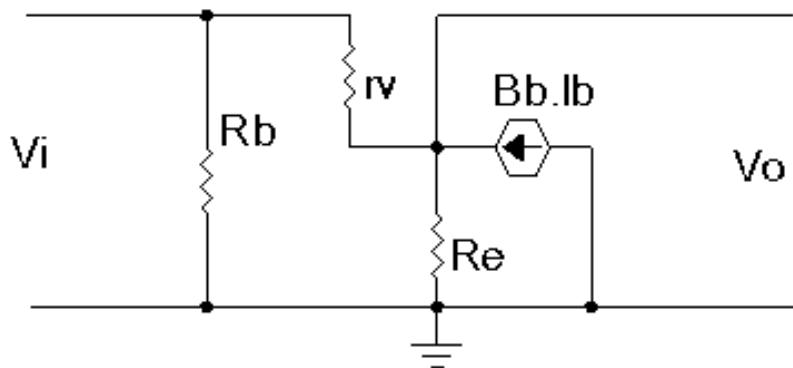

Hình 3.7: Mạch tương đương khuếch đại darlington

- Tính trớ kháng vào :  $Z_i$

Dòng cực B chạy qua rv là:  $I_b = \frac{Vi - Vo}{(I_b - D \cdot I_e) \cdot R_e}$   
Vì:

$$I_b \cdot rv = \frac{Vi - Vo}{Vi - I_b \cdot (rv - (1 - D) \cdot R_e)}$$

Trớ kháng vào nhin từ cực B của Tranzito :

$$\frac{Vi}{I_b} = rv - D \cdot R_e$$

Trớ kháng vào của mạch:

$$Z_i = R_b / (rv + D \cdot R_e) \quad (1)$$

- Hệ số khuếch đại dòng:  $A_i$

Dòng điện ra trên  $R_E$

$$I_o = I_e - D \cdot R_e = (D - 1)I_b = D \cdot I_b$$

Với

$$\frac{I_o}{I_b} = D$$

Hệ số khuếch đại dòng của mạch là:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_b} \cdot \frac{I_b}{I_i}$$

$$\text{Với : } I_b = \frac{R_b}{(r_v + D \cdot R_e)} \cdot I_i = \frac{R_b}{D \cdot R_e} \cdot \frac{I_i}{R_b}$$

$$A_i = D \cdot \frac{R_b}{D \cdot R_e} = \frac{R_b}{R_e}$$

- Trở kháng ra:  $Z_o$

Ta có:

$$I_o = \frac{V_o}{R_e} = \frac{V_o}{r_i + D \cdot I_b} = \frac{V_o}{R_e} = \frac{V_o}{R_i} = D \left( \frac{V_o}{r_i} \right) = \left( \frac{1}{R_e} + \frac{1}{r_i} + \frac{D}{r_i} \right) V_o$$

Mặt khác:

$$Z_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{1}{\frac{1}{R_e} + \frac{1}{r_i} + \frac{D}{r_i}}$$

- Hệ số khuếch đại điện áp:


$$V_o = (I_b + D \cdot I_b) \cdot R_e = I_b (R_e + D \cdot R_e)$$

$$V_i = I_b \cdot r_i = R_e \cdot (I_b + D \cdot I_b)$$

Ta có:


$$\begin{aligned} V_i &= I_b (r_i + R_e + D \cdot I_b) \\ V_o &= \frac{V_i}{r_i + (R_e + D \cdot R_e)} \cdot (R_e + D \cdot R_e) \\ A_u &= \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_e + D \cdot R_e}{R_e + D \cdot R_e} = 1 \end{aligned} \quad (4.27)$$

Trong thực tế ứng dụng ngoài cách mắc cǎn bǎn dùng hai tranzito cùng loại PNP hoặc NPN người ta còn có thể dùng hai Tranzito khác loại để tạo thành mạch khuếch đại Darlington như hình minh họa:

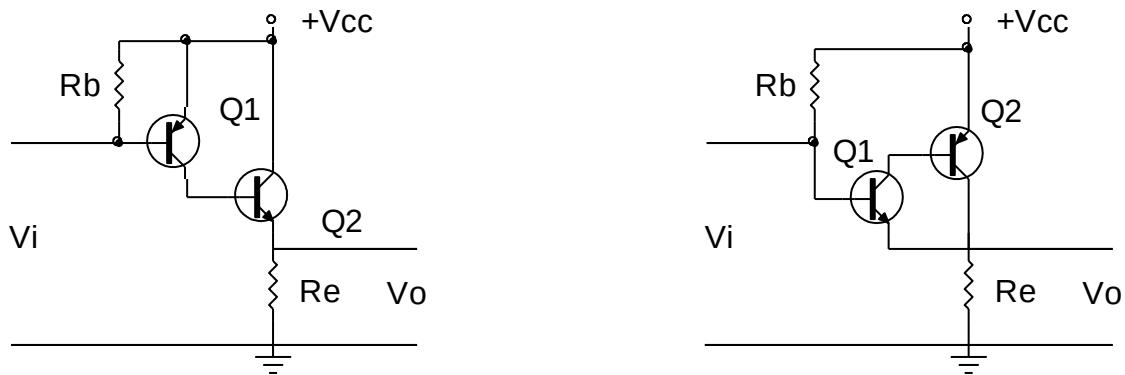

Hình 3.8: Cách ghép transistor thành mạch khuếch đại darlington


### 3.3 Đặc điểm và ứng dụng

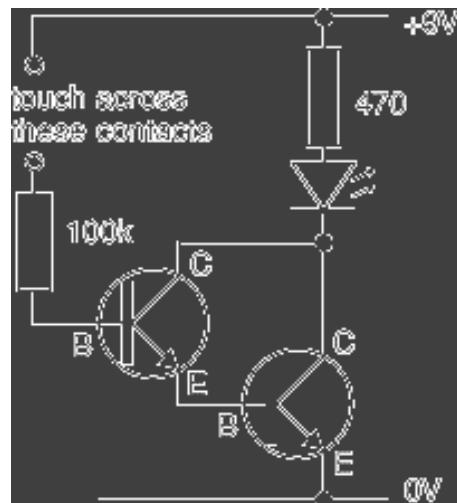

Hình 3.9: Mạch Ứng dụng darlington

- Nhạy cảm với dòng rất nhỏ -> có thể làm mạch “touch-switch”
- Mắc kiểu CC cho khuếch đại công suất với yêu cầu phối hợp trớ kháng với tải có tổng trớ nhỏ


Ghép Darlington bù

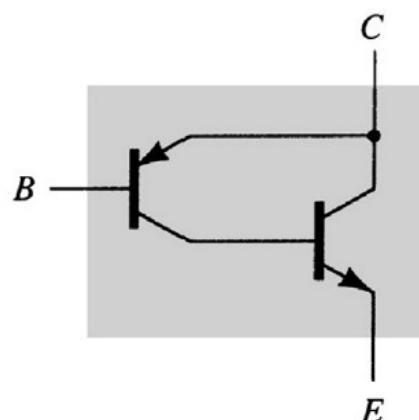

- Tương tự ghép darlington

- Hai transistor khác loại, hoạt động giống như một BJT loại pnp
- Hệ số khuếch dòng điện tổng rất lớn

### 3.4 Lắp mạch khuếch đại darlington

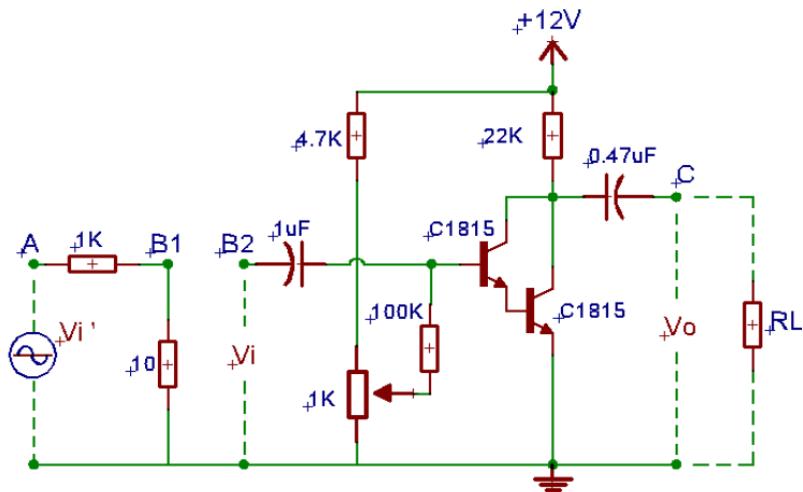

#### 3.4.1 Yêu cầu

1. Đo và vẽ dạng sóng ngõ ra Vo, ngõ vào Vi ? Nhận xét.
2. Xác định các thông số Av, Zi, Zo. Nhận xét kết quả.
3. Xác định tần số cắt dưới, tần số cắt trên, băng thông. Vẽ đáp tuyến biên độ-tần số.


#### 3.4.2 Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Cấp Vi' là tín hiệu hình Sin, biên độ 3V, tần số 1Khz vào tại A.

Bước 2: Nối 2 điểm B1 và B2. Dùng OSC đo tín hiệu ra Vo ở kênh 1, Tiếp tục chỉnh biến trở sao cho Vo lớn nhất nhưng không bị méo.

Bước 3: Xác định Av:

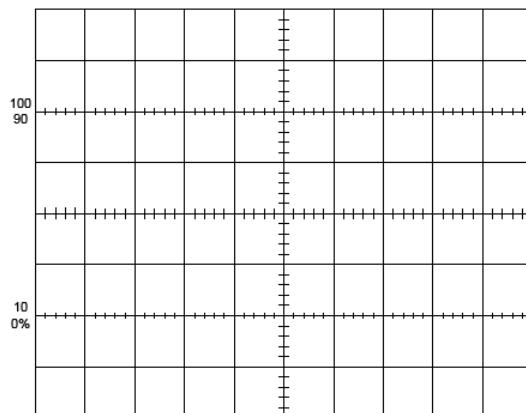- Dùng OSC đo Vi tại B, Vo tại C ở 2 kênh CH1 và CH2. Vẽ lại dạng sóng của Vi và Vo và nhận xét về sự lệch pha và biên độ của Vi và Vo.



♦ Kênh 1:  
– Time/Div:  
– Volts/Div:

♦ Kênh 2:  
– Time/Div:  
– Volts/Div:

- Sau đó tính :

$$Av = \frac{V_o}{V_i}$$

Bước 4: Xác định Zi:

- Mắc nối tiếp điện trở  $R_V = 10K\Omega$  giữa B1 và B2, sau đó tính Zi

$$Z_i = \frac{R_V}{\left( \frac{V_1}{V_2} - 1 \right)}$$

- Với: V1 là giá trị điện áp ngõ ra tại B1  
V2 là giá trị điện áp ngõ ra tại B2

Bước 5: Xác định Zo:

- Với : Vo1 là điện áp tại ngõ ra C khi chưa mắc RL  
Vo2 là điện áp tại ngõ ra C khi đã mắc RL = 100KΩ


$$Z_o = RL \cdot \left( \frac{V_{o1}}{V_{o2}} - 1 \right)$$

### Yêu cầu đánh giá

- Sinh viên vẽ lại mạch điện hình 3.4, 3.5
- Vẽ dạng sóng của tín hiệu ra Vo và tín hiệu vào Vi.
- Xác định độ lệch pha giữa tín hiệu Vi vào và tín hiệu ra Vo.
- Tính công suất ngõ ra Po.
- Lập bảng số liệu ghi các giá trị Av, Ai, Zi, Zo, φ. Nhận xét kết quả.

## 4. Mạch khuếch đại hồi tiếp, trở kháng vào, ra của mạch khuếch đại

### 4.1 Hồi tiếp

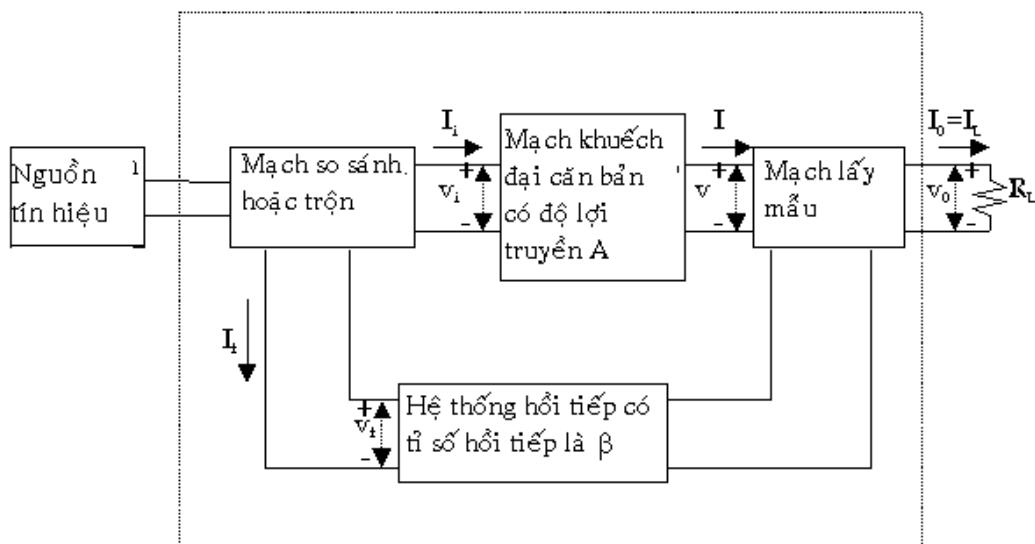


Hình 3.10: Sơ đồ mạch hồi tiếp

Nguồn tín hiệu: Có thể là nguồn điện thế  $V_s$  nối tiếp với một nội trở  $R_s$  hay nguồn dòng điện  $I_s$  song song với nội trở  $R_s$ .

**Hệ thống hồi tiếp:** Thường dùng là một hệ thống 2 cổng thụ động (chỉ chứa các thành phần thụ động như điện trở, tụ điện, cuộn dây).

**Mạch lấy mẫu:** Lấy một phần tín hiệu ở ngõ ra đưa vào hệ thống hồi tiếp. Trường hợp tín hiệu điện thế ở ngõ ra được lấy mẫu thì hệ thống hồi tiếp được mắc song song với ngõ ra và trong trường hợp tín hiệu dòng điện ở ngõ ra được lấy mẫu thì hệ thống hồi tiếp được mắc nối tiếp với ngõ ra.

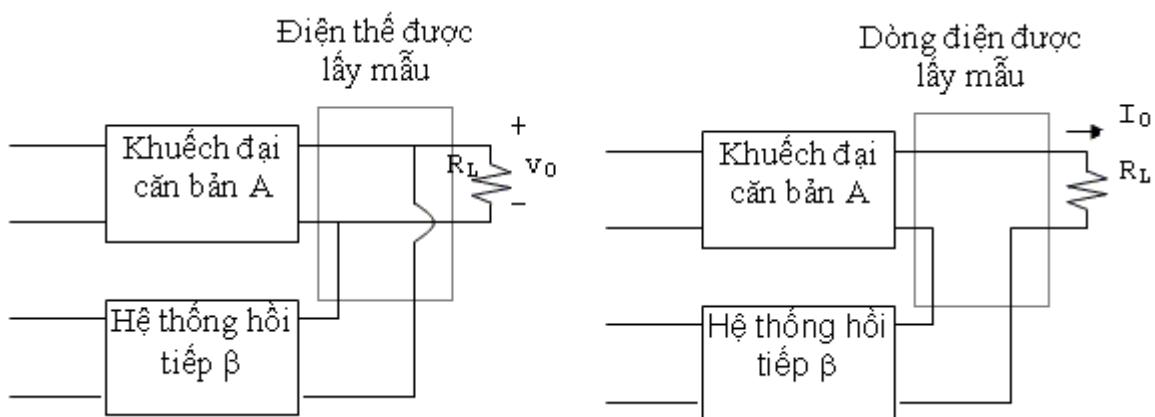

**Hình 3.11: Sơ đồ mạch lấy mẫu**

Tỉ số truyền hay độ lợi:

Ký hiệu A trong hình 3.11 biểu thị tỉ số giữa tín hiệu ngõ ra với tín hiệu ngõ vào của mạch khuếch đại cản bản. Tỉ số truyền  $v/v_i$  là độ khuếch đại điện thế hay độ lợi điện thế  $A_v$ . Tương tự tỉ số truyền  $I/I_i$  là độ khuếch đại dòng điện hay độ lợi dòng điện  $A_i$  của mạch khuếch đại. Tỉ số  $I/v_i$  được gọi là điện dẫn truyền (độ truyền dẫn-Transconductance)  $G_M$  và  $v/I_i$  được gọi là điện trở truyền  $R_M$ . Như vậy  $G_M$  và  $R_M$  được định nghĩa như là tỉ số giữa hai tín hiệu, một ở dạng dòng điện và một ở dạng điện thế. Độ lợi truyền A chỉ một cách tổng quát một trong các đại lượng  $A_v$ ,  $A_i$ ,  $G_M$ ,  $R_M$  của một mạch khuếch đại không có hồi tiếp tùy theo mô hình hóa được sử dụng trong việc phân giải.

Ký hiệu  $A_f$  được định nghĩa như là tỉ số giữa tín hiệu ngõ ra với tín hiệu ngõ vào của mạch khuếch đại hình 3.10 và được gọi là độ lợi truyền của mạch khuếch đại với hồi tiếp. Vậy thì  $A_f$  dùng để diễn tả một trong 4 tỉ số:

$$\frac{v_0}{v_s} = A_{\text{Mf}} ; \frac{I_0}{I_s} = A_{\text{If}}$$

$$\frac{I_0}{v_s} = G_{\text{Mf}} ; \frac{v_0}{I_s} = R_{\text{Mf}}$$


Sự liên hệ giữa độ lợi truyền  $A_f$  và độ lợi  $A$  của mạch khuếch đại cản bắn (chưa có hồi tiếp) sẽ được tìm hiểu trong phần sau.

Trong một mạch có hồi tiếp, nếu tín hiệu ngõ ra gia tăng tạo ra thành phần tín hiệu hồi tiếp đưa về ngõ vào làm cho tín hiệu ngõ ra giảm trở lại ta nói đó là mạch hồi tiếp âm (negative feedback).

#### 4.2 Trở kháng vào và ra của mạch khuếch đại hồi tiếp


Một mạch khuếch đại có hồi tiếp có thể được diễn tả một cách tổng quát như hình 3.12

Để phân giải một mạch khuếch đại có hồi tiếp, ta có thể thay thế thành phân tích cực (BJT, FET, OP-AMP ...) bằng mạch tương đương tín hiệu nhỏ. Sau đó dùng định luật Kirchhoff để lập các phương trình liên hệ.

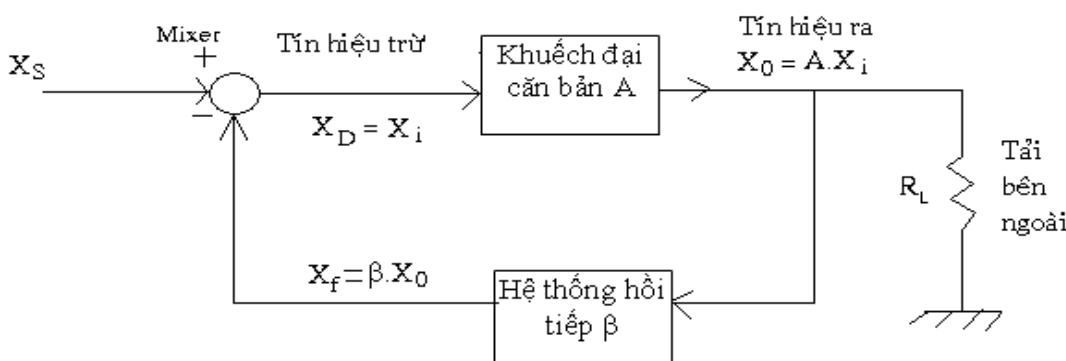

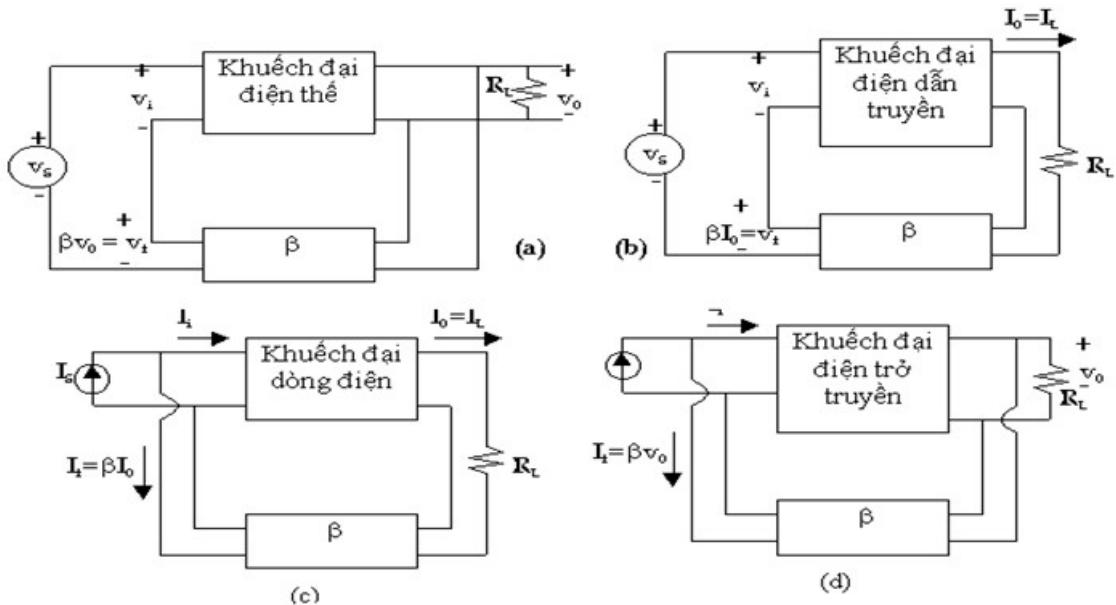**Hình 3.12: Hàm truyền của mạch hồi tiếp**


Trong mạch hình 3.12 có thể là một mạch khuếch đại điện thế, khuếch đại dòng điện, khuếch đại điện dẫn truyền hoặc khuếch đại điện truyền có hồi tiếp như được diễn tả ở hình 3.13



- (a) Khuếch đại điện thế với hồi tiếp điện thế nối tiếp  
 (b) Khuếch đại điện dẫn truyền với hồi tiếp dòng điện nối tiếp  
 (c) Khuếch đại dòng điện với hồi tiếp dòng điện song song  
 (d) Khuếch đại điện trở truyền với hồi tiếp điện thế song song

**Hình 3.13:** Dạng mạch khuếch đại hồi tiếp

#### 4.3 Lắp mạch khuếch đại hồi tiếp

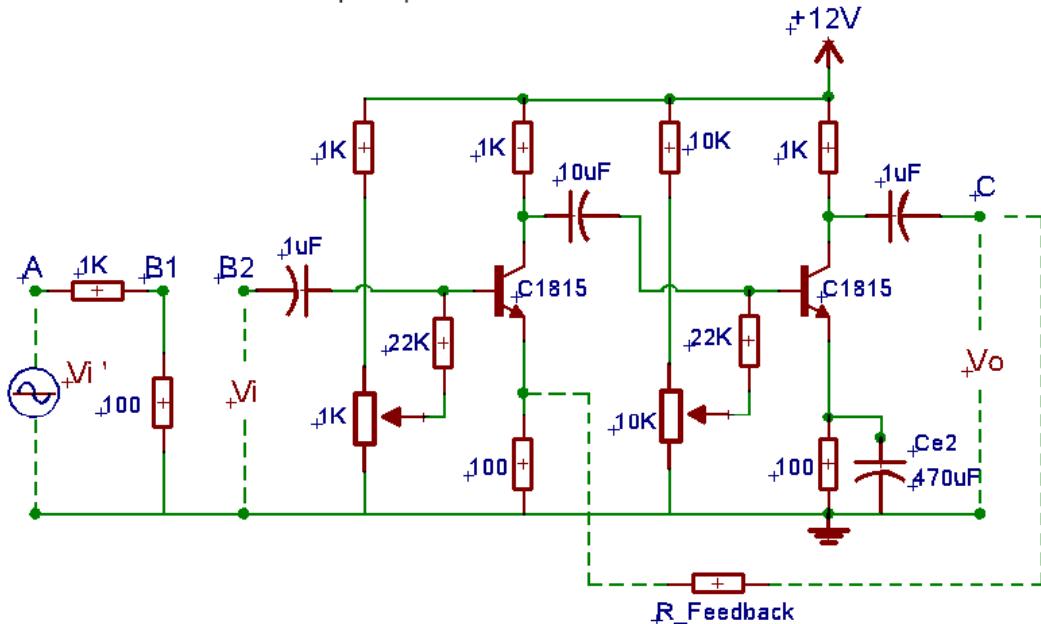

##### 4.3.1 Yêu cầu

- Đo và vẽ dạng sóng ngõ ra  $V_o$ , ngõ vào  $V_i$ ? Nhận xét.
- Xác định các thông số  $A_v$ ,  $A_i$ ,  $Z_i$ ,  $Z_o$ . Nhận xét kết quả.
- Xác định tần số cắt dưới, tần số cắt trên và băng thông. Vẽ đáp tuyến biên độ-tần số của mạch


### 4.3.2 Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Cấp Vi' là tín hiệu hình Sin, biên độ 1V, tần số 1Khz vào tại A.

Bước 2: Đo tín hiệu Vo ở kênh CH1 của OSC và chỉnh các biến trờ sao cho Vo đạt lớn nhất nhưng không bị méo dạng.

Bước 3: Xác định Av:

- Dùng OSC đo và vẽ dạng sóng Vi, Vo:

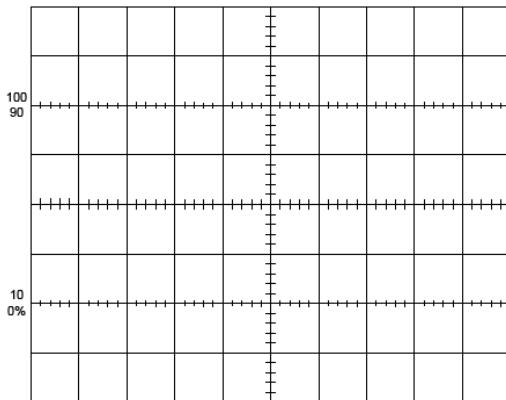

♦ Kênh 1:

- Time/Div:

- Volts/Div:

♦ Kênh 2:

- Time/Div:

- Volts/Div:

- Xác định Av theo công thức sau:

$$Av = \frac{Vo}{Vi}$$

Bước 4: Xác định Zi:

$$Zi = \frac{Rv}{\left( \frac{V1}{V2} - 1 \right)}$$

- Với: V1 là giá trị điện áp ngõ ra tại B1

V2 là giá trị điện áp ngõ ra tại B2

Bước 5: Xác định Zo:

$$Zo = RL \cdot \left( \frac{Vo1}{Vo2} - 1 \right)$$

- Với: Vo1 là điện áp tại ngõ ra C khi chưa măc RL

Vo2 là điện áp tại ngõ ra C khi đã măc RL = 22KΩ

Bước 6: Xác định góc lệch pha φ giữa tín hiệu vào Vi và tín hiệu ra Vo.

Nhận xét kết quả.

#### Yêu cầu đánh giá

- Sinh viên vẽ lại mạch điện hình 4.1

- Vẽ dạng sóng của tín hiệu ra Vo và tín hiệu vào Vi.

- Xác định và nhận xét về độ lệch pha giữa tín hiệu Vi vào và tín hiệu ra Vo.


- Lập bảng số liệu ghi các giá trị Av, Ai, Zi, Zo, φ. Nhận xét kết quả.

- Tính công suất ngõ ra P

## 5. Lắp mạch khuếch đại tổng hợp

Mạch khuếch đại đa tầng ghép RC

### 5.1 Khảo sát DC từng tầng đơn

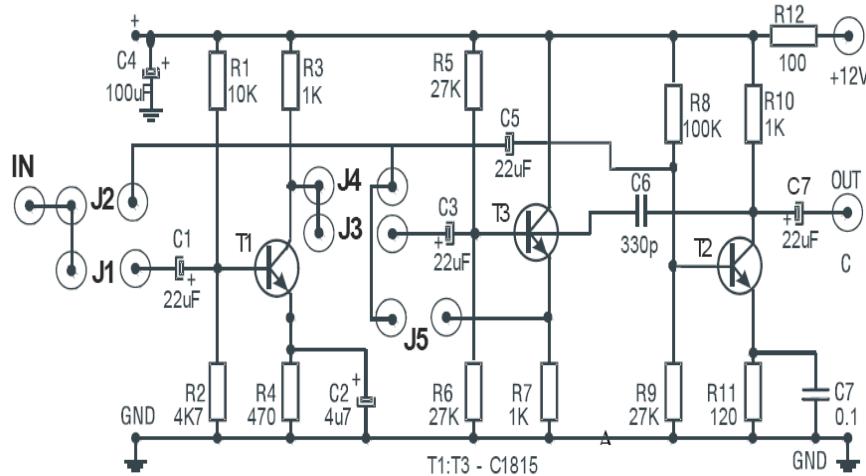

Hình 3.14 Mạch khuếch đại ghép đa tầng

(Chú ý: Khi có tín hiệu nhiễu cao tần, tụ C6 để tạo mạch phản hồi âm khử nhiễu)

Tầng T1 : Xác định điểm làm việc tĩnh Q<sub>1</sub> ( $I_{CQ1}$ ,  $V_{CEQ1}$ ) của transistor T1 :

Đo điện áp tại điểm A :  $V_A = \dots$

Đo điện áp  $V_{CEQ1} = \dots$

$$\Rightarrow I_{CQ1} = \frac{V_A - V_{CEQ1}}{R_3 + R_4} = \dots$$

Vậy :  $Q_1 (I_{CQ1}, V_{CEQ1}) = \dots$

Tầng T2 : Xác định điểm làm việc tĩnh Q<sub>2</sub> ( $I_{CQ2}$ ,  $V_{CEQ2}$ ) của transistor T2 :

Đo điện áp  $V_{CEQ2} = \dots$

$$\Rightarrow I_{CQ2} = \frac{V_A - V_{CEQ2}}{R_{10} + R_{11}} = \dots$$

Vậy :  $Q_2 (I_{CQ2}, V_{CEQ2}) = \dots$

Tầng T3 : Xác định điểm làm việc tĩnh Q<sub>3</sub> ( $I_{CQ3}$ ,  $V_{CEQ3}$ ) của transistor T3 :

Đo điện áp  $V_{CEQ3} = \dots$

$$\Rightarrow I_{CQ3} = \frac{V_A - V_{CEQ3}}{R_7} = \dots$$


Vậy :  $Q_3 (I_{CQ3}, V_{CEQ3}) = \dots$

### 5.2 Khảo sát AC từng tầng đơn: Vấn áp nguồn +12V cho mạch A4-1.

#### 5.2.1 Khảo sát AC tầng T1 :

Xác định độ lợi điện áp Av1 và độ lệch pha  $\Delta\Phi I$  của tầng T1 :

- ◆ Khảo sát riêng tầng T1 như **hình 4-2**.
- ◆ Dùng tín hiệu AC từ máy phát sóng (FUNCTION GENERATOR) để đưa đến ngõ vào IN của tầng T1 và chỉnh máy phát để có: Sóng Sin, f=10Khz. Điều chỉnh biên độ máy phát tín hiệu đưa vào ngõ vào IN sao cho biên độ tín hiệu tại ngõ ra OUT của T1 không bị méo dạng.

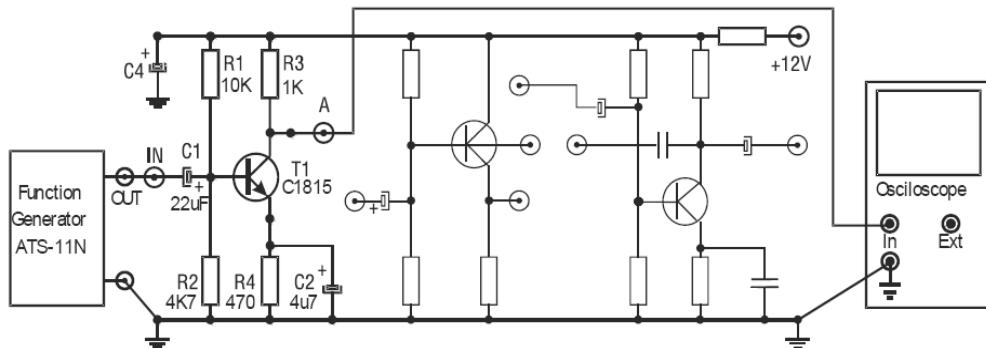

Hình 3.15

Dùng dao động ký để quan sát tín hiệu và ghi nhận điện áp ngõ vào VIN và ngõ ra VOUT (tại cực C của T1) ghi kết quả vào bảng dưới.


Thông số cần đo	Trị số điện áp vào $V_{IN}$ (p-p) =
$V_{OUT}$	
Độ lợi điện áp $A_{vI} = \frac{V_{OUT(p-p)}}{V_{IN(p-p)}}$	
Độ lệch pha $\Delta\Phi$	

**Bước 1:** Giữ nguyên biên độ tín hiệu vào VIN1 ,

**Bước 2:** Mắc biến trở VR 10K (trên thiết bị ATS) với ngõ vào IN của T1 như hình 4-3.

**Bước 3:** Chỉnh biến trở VR cho đến khi biên độ tín hiệu ra  $V_{IN} = 0,5$   $V_{IN1}$

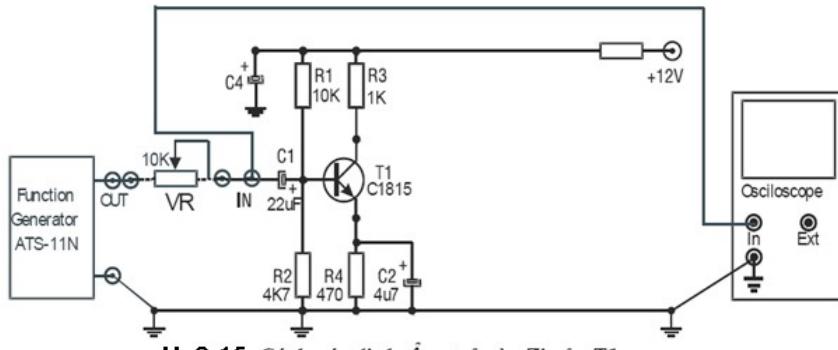**Bước 4:** Tắt nguồn, dùng VOM (DVM) đo giá trị của VR. Đây chính là giá trị tổng trở vào  $Zin1 = ..... .$



H. 3.15 Cách xác định tần số Zin của T1


### Báo Cáo Thí Nghiệm. Ghi nhận xét vào **bảng A4-1**

Bảng A4-1

Thông số	Tính toán lý thuyết	Đo đạc thực nghiệm
$A_{v1}$		
$\Delta\Phi_1$		
$Z_{in1}$		
$Z_{out1}$		
Nhận xét		
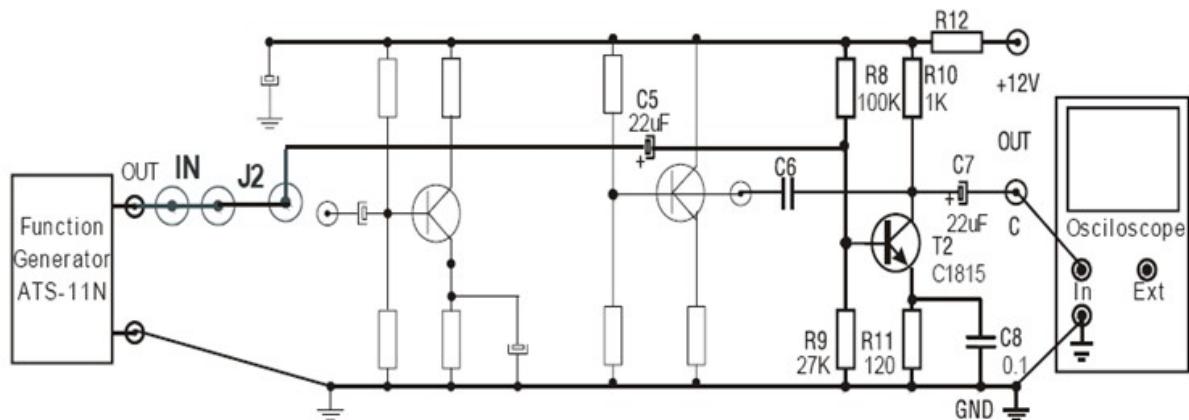
### 5.2.2 Khảo sát AC tầng T2 : Vễn cEEP nguồn +12 V cho mạch A4-1

- ◆ Ngăn mạch J2 để khảo sát tầng T2 như **hình 4-5**.



H. 3.16 Mạch khuếch đại dùng tầng T2 (Mạch A4-1)


- ◆ Tương tự đo các thông số  $A_{v2}$ ,  $\Delta\Phi_2$ ,  $Z_{in2}$ ,  $Z_{out2}$  ghi kết quả vào **bảng A4-2**

- ◆ So sánh các giá trị đo được ở trên với các kết quả tính ở phần **Câu hỏi chuẩn bị ở nhà (Phần I)** trong **Báo Cáo Thí Nghiệm**. Ghi nhận xét vào **bảng A4-2**


Bảng A4-2

Thông số	Tính toán lý thuyết	Đo đạc thực nghiệm
$A_{v2}$		
$\Delta\Phi_2$		
Zin2		
Zout2		
Nhận xét		

### Khảo sát mạch khuếch đại ghép 2 tầng RC (dùng transistor T1 & T2)

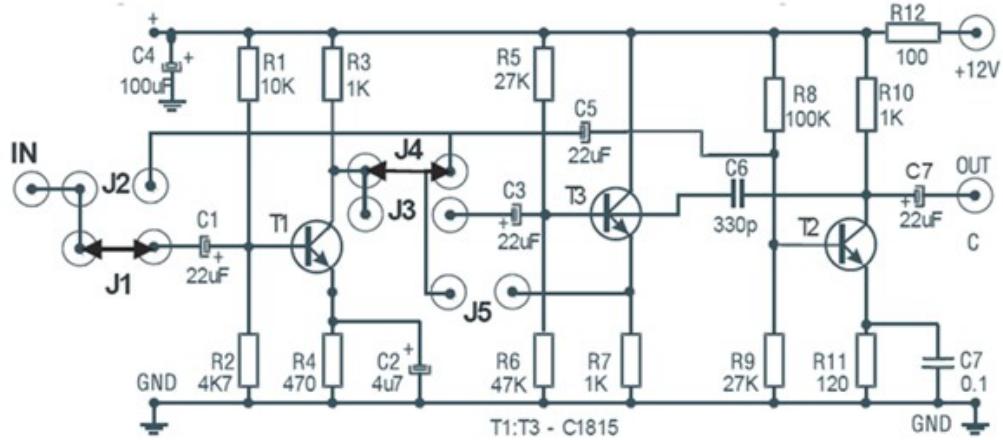

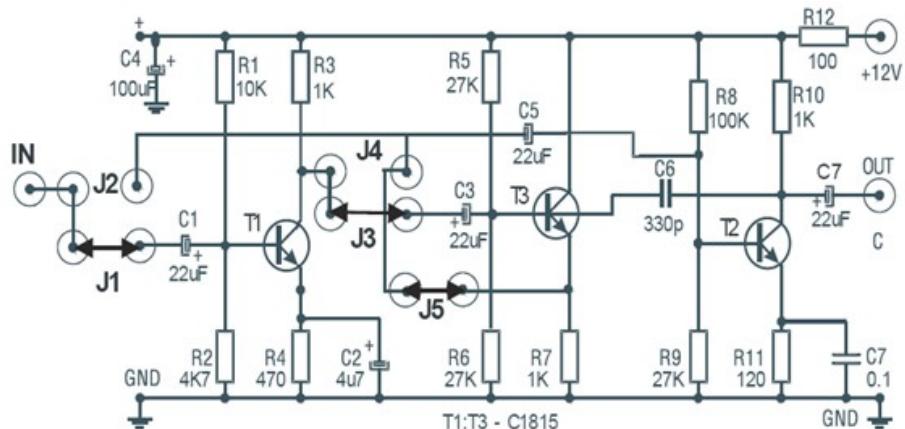**Hình 3.17: Mạch khuếch đại đa tầng ghép RC dung T1 và T2**  
Khảo sát mạch khuếch đại ghép 2 tầng T1,T2 qua tầng lặp Emitter T3  
(T1,T3& T2) :



**H 3.18 : Bộ khuếch đại với bộ lặp lại emitter ghép tầng**

## Bài 4

# MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT

### Mã bài: MĐ 17-4

#### **Mục tiêu:**

- Phân tích được nguyên lý hoạt động và đặc điểm tính chất của các loại mạch khuếch đại công suất.
- Đo đặc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch khuếch đại công suất theo yêu cầu kỹ thuật.
  - Thiết kế, lắp ráp một số mạch theo yêu cầu kỹ thuật.
  - Thay thế một số mạch hư hỏng theo số liệu cho trước.
- Rèn luyện tính kỹ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

#### **1. Khái niệm**

##### **1.1 Khái niệm mạch khuếch đại công suất**

Mạch khuếch đại công suất có nhiệm vụ tạo ra một công suất đủ lớn để kích thích tải. Công suất ra có thể từ vài trăm mw đến vài trăm watt. Như vậy mạch công suất làm việc với biên độ tín hiệu lớn ở ngõ vào: do đó ta không thể dùng mạch tương đương tín hiệu nhỏ để khảo sát như trong các chương trước mà thường dùng phương pháp đồ thị.

Các mạch khuếch đại đã được nghiên cứu ở bài trước, tín hiệu ra của các mạch đều nhỏ (dòng và áp tín hiệu). Để tín hiệu ra đủ lớn đáp ứng yêu cầu điều khiển các tải, Ví dụ như loa, motor, bóng đèn...ta phải dùng đến các mạch khuếch đại công suất. Để tín hiệu ra có công suất lớn đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật của tải như độ méo phi tuyến, hiệu suất làm việc...vì thế mạch công suất phải được nghiên cứu khác các mạch trước đó.

Vậy tầng công suất là tầng khuếch đại cuối cùng của bộ khuếch đại. Nó có nhiệm vụ cho ra tải một công suất lớn nhất có thể, với độ méo cho phép và đảm bảo hiệu suất cao.

Do khuếch đại tín hiệu lớn, Transistor làm việc trong vùng không tuyến tính nên không thể dùng sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ nghiên cứu mà phải dùng đồ thị.

##### **1.2 Đặc điểm phân loại mạch khuếch đại công suất**

Tùy theo chế độ làm việc của transistor, người ta thường phân mạch khuếch đại công suất ra thành các loại chính như sau:

- Khuếch đại công suất loại A: Tín hiệu được khuếch đại gần như tuyến tính, nghĩa là tín hiệu ngõ ra thay đổi tuyến tính trong toàn bộ chu kỳ  $360^\circ$  của tín hiệu ngõ vào (Transistor hoạt động cả hai bán kỲ của tín hiệu ngõ vào). Chế độ A: Là chế độ khuếch đại cả hai bán kỲ (Đương



và Âm của tín hiệu hìn sin) ngõ vào. Chế độ này có hiệu suất thấp (Với tải điện trở dưới 25%)nhưng méo phi tuyến nhỏ nhất, nên được dùng trong các trường hợp đặc biệt.

- Khuếch đại công suất loại AB: Transistor được phân cực ở gần vùng ngưng. Tín hiệu ngõ ra thay đổi hơn một nửa chu kỳ của tín hiệu vào (Transistor hoạt động hơn một nửa chu kỳ- dương hoặc âm - của tín hiệu ngõ vào). Chế độ AB:Có tính chất chuyển tiếp giữa A và B. Nó có dòng tĩnh nhỏ để tham gia vào việc giảm méo lúc tín hiệu vào có biên độ nhỏ
- Khuếch đại công suất loại B: Transistor được phân cực tại  $V_{BE}=0$  (vùng ngưng). Chỉ một nửa chu kỳ âm hoặc dương - của tín hiệu ngõ vào được khuếch đại.. Chế độ B: Là chế độ khuếch đại một bán kỳ của tín hiệu hìn sin ngõ vào, đây là chế độ có hiệu suất lớn ( $=78\%$ ), tuy méo xuyên giao lớn nhưng có thể khắc phục bằng cách kết hợp với chế độ AB và dùng hồi tiếp âm

Khuếch đại công suất loại C: Transistor được phân cực trong vùng ngưng để chỉ một phần nhỏ hơn nửa chu kỳ của tín hiệu ngõ vào được khuếch đại. Mạch này thường được dùng khuếch đại công suất ở tần số cao với tải công hưởng và trong các ứng dụng đặc biệt. Chế độ C: Khuếch đại tín hiệu ra nhỏ hơn nửa tín hiệu sin, có hiệu suất khá cao ( $> 78\%$ )nhưng méo rất lớn. Nó được dùng trong các mạch khuếch đại cao tần có tải là khung cộng hưởng để chọn lọc sóng dài mong muốn và để có hiệu suất cao.

Chế độ D: Tranzito làm việc như một khoá điện tử đóng mở. Dưới tác dụng của tín hiệu vào điều khiển Tranzito thông bão hòa là khoá đóng, dòng điện chạy qua tranzito  $I_C$  đạt giá trị cực đại, còn khoá mở khi Tranzito ngắt dòng qua Tranzito bằng không  $I_C=0$ .

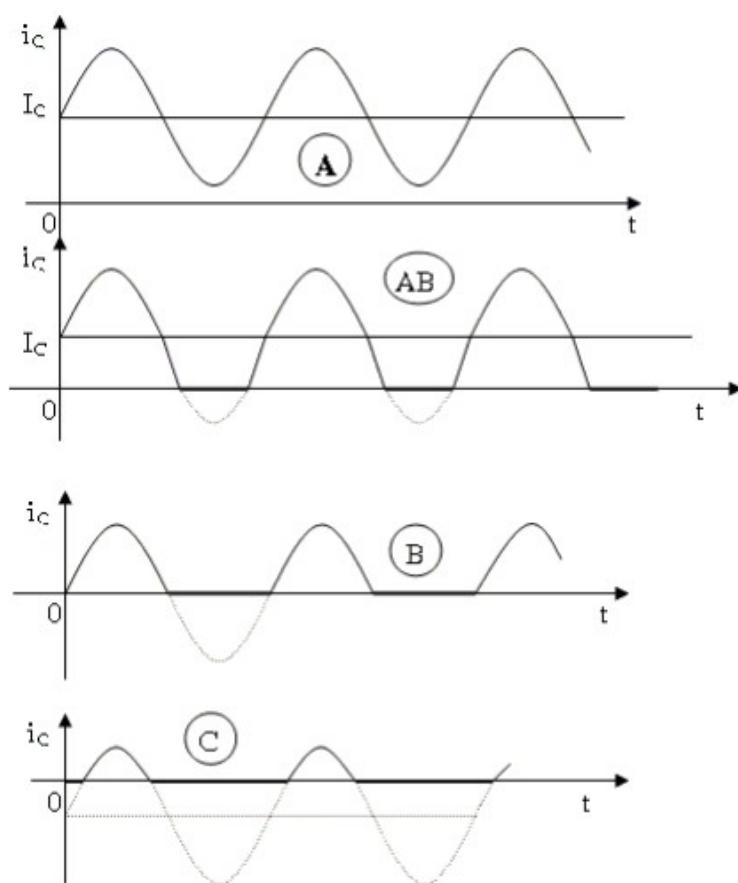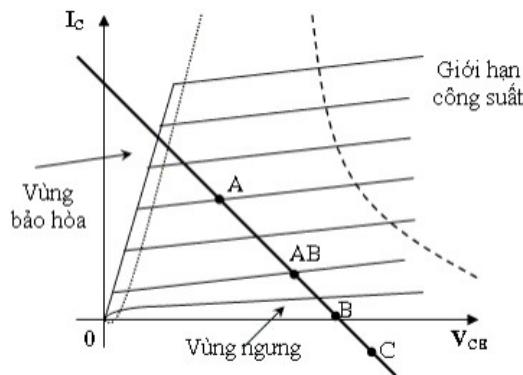Ngoài cách phân loại như trên thực tế phân tích mạch trong sửa chữa người ta có thể chia mạch khuếch đại công suất làm hai nhóm. Các mạch khuếch đại công suất được dùng một Tranzito gọi là khuếch đại đơn, Các mạch khuếch đại công suất dùng nhiều Tranzito gọi là khuếch đại kép.



**H 4.1** Mô tả việc phân loại các mạch khuếch đại công suất


## 2. Khuếch đại công suất loại A

Mục tiêu:

- + Mô tả và giải thích mạch khuếch đại công suất
- + Phân biệt được mạch khuếch đại công suất

### 2.1 Khảo sát đặc tính của mạch

**Mạch khuếch đại công suất lớp A dùng tải  $R_C$**

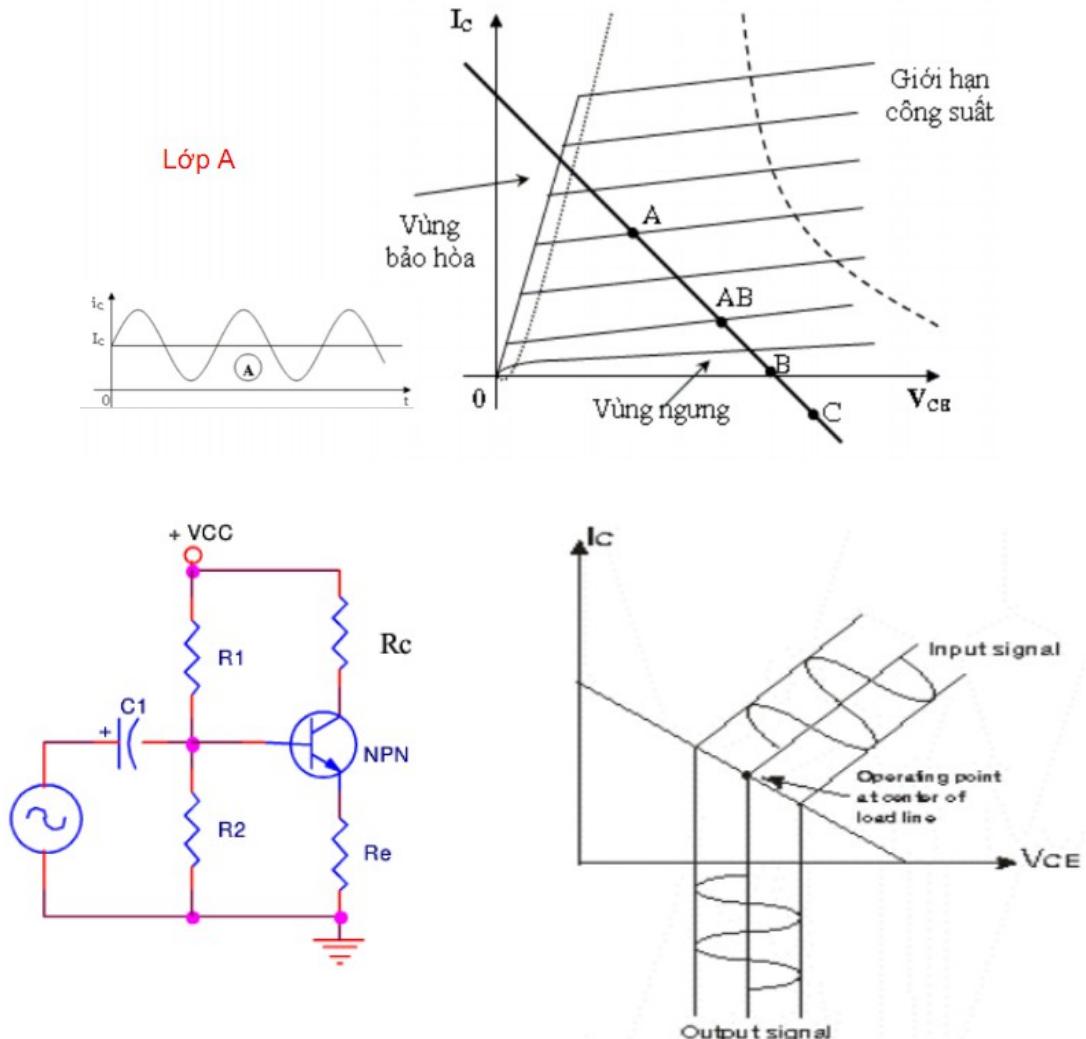

**Hình 4.2: Mạch khuếch đại công suất loại A dùng tải điện trở**

Xem hình 4.2 là một tầng khuếch đại công suất, với các điện trở  $R_1$ ,  $R_2$  và  $R_e$  sẽ được tính toán sao cho BJT hoạt động ở chế độ lớp A. Nghĩa là phân cực chọn điểm Q nằm gần giữa đường tải (Hình 4.1). Và để có tín hiệu xoay chiều khuếch đại tốt ở cực thu hụt A, ta có:  $V_{CE}(Q) \approx V_{CC} / 2$ .

Công suất cung cấp:  $P_i(DC) = V_{CC} \cdot I_C(Q)$

Công suất trên tải  $R_C$  của dòng xoay chiều:


$$P_{O(AC)} = I_{C(RMS)}^2 R_C = \frac{V_{(RMS)}^2}{R_C} = \frac{V_{(P-P)}^2}{8R_C}$$

Lớp A tiêu hao tốn nhiều công suất, nhất là ở mức tín hiệu rất thấp. Một lý do làm cho khuếch đại lớp A mất công suất nhiều là do nguồn DC bị tiêu tán trên tải
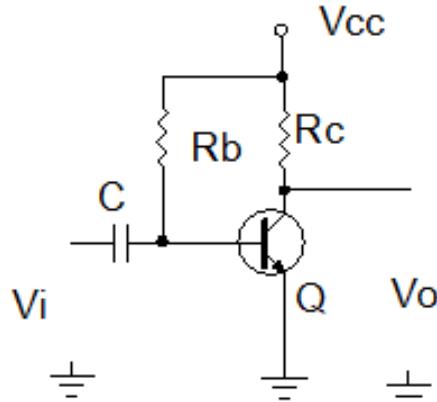
## Phân tích mạch

Mạch khuếch đại công suất chế độ A dùng tải điện trở:

Trong mạch khuếch đại chế độ A, điểm làm việc thay đổi đối xứng xung quanh điểm làm việc tĩnh. Xét tầng khuếch đại đơn măc EC và mạch này có hệ số khuếch đại lớn và méo nhỏ. Chỉ xét mạch ở nguồn cấp nối tiếp như sau



Trong đó:

- Q: Tranzito khuếch đại công suất
- Rc: Điện trở tải
- Rb: Điện trở phân cực
- C: Tụ lén lắc tí hiệu ngõ vào
- Vi: Tín hiệu ngõ vào tầng khuếch đại công suất

Trong đó:

- Q: Tranzito khuếch đại công suất
- Rc: Điện trở tải
- Rb: Điện trở phân cực
- C: Tụ lén lắc tí hiệu ngõ vào
- Vi: Tín hiệu ngõ vào tầng khuếch đại công suất
- Vo: Tín hiệu ngõ ra tầng khuếch đại công suất

*Chế độ tĩnh:*

Dòng phân cực một chiều được tính theo công thức  $V_{cc}$  và  $R_b$ :

$$I_b = \frac{V_{cc} - 0,7}{R_b}$$


Tương ứng với dòng cực C là:

$$I_c = I_b$$

Điện áp  $V_{ce}$ :

$$V_{ce} = V_{cc} - I_c \cdot R_c$$

Từ giá trị  $V_{cc}$  ta vẽ được đường tải một chiều AB. Từ đó xác định được điểm làm việc Q tương ứng với  $I_{BQ}$  trên đặc tuyến ra. Hé đường chiếu từ điểm Q đến hai trục toạ độ sẽ được  $I_{CQ}$  và  $V_{CEQ}$

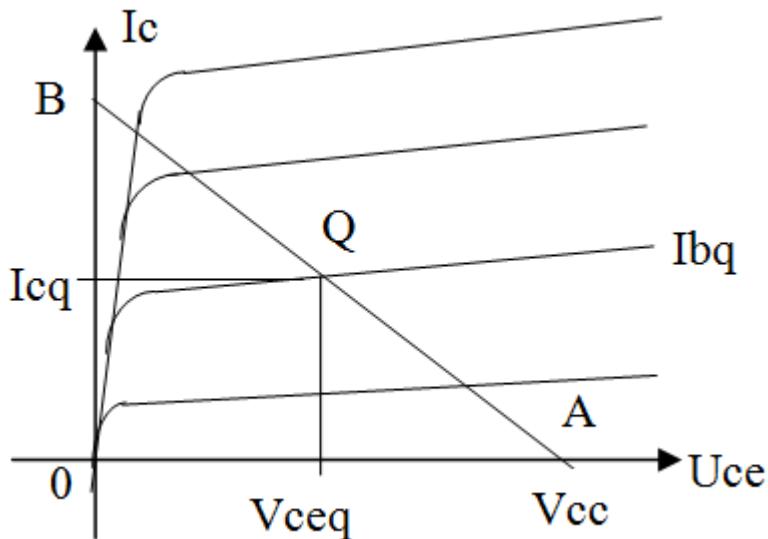

Hình 4.16: Đặc tuyến làm việc của Tranzitor

❖ Chế độ động:

Khi có một tín hiệu AC được đưa đến đầu vào của bộ khuếch đại, dòng điện và điện áp sẽ thay đổi theo đường tải một chiều.

Một tín hiệu đầu vào nhỏ sẽ gây ra dòng điện cực B thay đổi xung quanh điểm làm việc tĩnh, dòng cực C và điện áp Vce cũng thay đổi xung quanh điểm làm việc này.

Khi tín hiệu vào lớn biến thiên xa hơn so với điểm làm việc tĩnh đã được thiết lập từ trước, dòng điện  $I_c$  và điện áp  $V_{ce}$  biến thiên và đạt đến giá trị giới hạn. Đối với dòng điện, giá trị giới hạn này thấp nhất  $I_{min} = 0$ , và cao nhất  $I_{max} = V_c/R_c$ . Đối với điện áp  $V_{ce}$ , giới hạn thấp nhất  $V_{ce} = 0V$ , và cao nhất  $V_{ce} = V_{cc}$ .

❖ Công suất cung cấp từ nguồn một chiều:

$$P = V_{cc}.I_c$$

❖ Công suất ra:

+ Tính theo giá trị hiệu dụng:

$$P_o = V_{ce}.I_c$$

$$P_o = I_c^2 \cdot R_c$$

$$P_o = \frac{V_c^2}{R_c}$$

+ Tính theo giá trị đỉnh:

$$P_o = \frac{V_{ce}.I_c}{2} = \frac{I_c^2}{2} \cdot R_c$$

$$P_o = \frac{V_{ce}^2}{2.R_c}$$

+ Tính theo giá trị đỉnh - đỉnh:

$$P_o = \frac{V_{ce} \cdot I_c}{8}$$

$$P_o = \frac{I_c^2}{8} \cdot R_c$$

$$P_o = \frac{V_{ce}^2}{8R_c}$$

❖ *Hiệu suất mạch*: Hiệu suất của một mạch khuếch đại phụ thuộc tổng công suất xoay chiều trên tải và tổng công suất cung cấp từ nguồn 1 chiều. Hiệu suất được tính theo công thức sau:

$$\frac{P_o}{P} \cdot 100\%$$


*P<sub>o</sub>*: Công suất ra

*P*: Công suất cung cấp từ nguồn một chiều

## 2.2 Mạch khuếch đại công suất loại A dung biến áp

$$R_x = 20 \cdot R_2$$

$$C_x = \frac{1}{2\pi \cdot B_w \cdot R_1}; \quad B_w: \text{độ rộng băng tần, chọn là } 20\text{Khz}$$

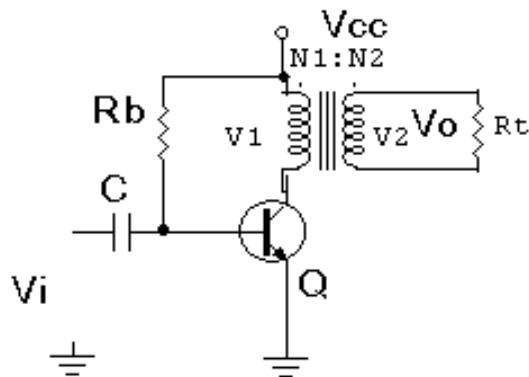

Hình 4.3 Mạch khuếch đại công suất chế độ A ghép biến áp:

Đây là mạch khuếch đại công suất chế độ A với hiệu suất tối đa khoảng 50%, sử dụng biến áp để lấy tín hiệu ra đến tải  $R_t$  hình 4.3. Biến áp có thể tăng hay giảm điện áp và dòng điện theo tỉ lệ tính toán trước.

Sự biến đổi điện áp theo biểu thức:

$$\frac{V1}{V2} = \frac{N2}{N1}$$


## 3. Khuếch đại công suất loại B

Mục tiêu:

- + Giải thích nguyên lý hoạt động của mạch
- + Phân biệt được các dạng mạch khuếch đại công suất loại B

### 3.1. Mạch khuếch đại đẩy kéo dùng biến áp: Hình 4.4

Ở chế độ B, tranzito sẽ điều khiển dòng điện ở mỗi nửa chu kỳ của tín hiệu. Để lấy được cả chu kỳ của tín hiệu của tín hiệu đầu ra, thì cần sử dụng 2 tranzito, mỗi tranzito được sử dụng ở mỗi nửa chu kỳ khác nhau của tín hiệu, sự hoạt động kết hợp sẽ cho ra chu kỳ đẩy đủ của tín hiệu.

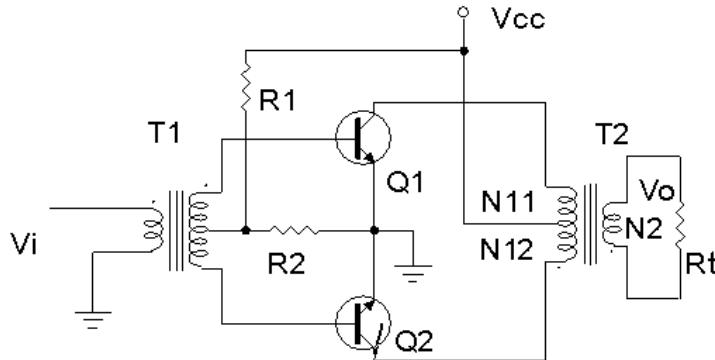

Hình 4.4 Mạch khuếch đại đẩy kéo dùng biến áp

R1, R2: Mạch phân cực

Q1, Q2: Tranzito khuếch đại công suất.

T1: Biến áp ghép tín hiệu ngõ vào

T2: Biến áp ghép tín hiệu ngõ ra.

Rt: Tải ngõ ra

Ưu điểm của mạch là ở chế độ phân cực tĩnh không tiêu thụ nguồn cung cấp do 2 Tranzito không dẫn điện nên không tổn hao trên mạch. Mặt khác do không dẫn điện nên không xảy ra méo do bão hòa từ. Hiệu suất của mạch đạt khoảng 80%.

Nhược điểm của mạch là méo xuyên giao lớn khi tín hiệu vào nhỏ, khi cả hai vế khuếch đại không được cân bằng.

Nguyên lý hoạt động của mạch: Tín hiệu ngõ vào được ghép qua biến áp T1 để phân chia tín hiệu đưa và cực B của hai Tranzito. Ở nửa chu kỳ dương của tín hiệu ngõ vào Q1 được phân cực thuận nên dẫn điện, Q2 bị phân cực nghịch nên không dẫn. Ở nửa chu kỳ âm của tín hiệu ngõ vào Q1 bị phân cực nghịch nên không dẫn, Q2 được phân cực thuận nên dẫn điện. Trong thời gian không dẫn điện trên Tranzito không có dòng điện nguồn chảy qua chỉ có dòng điện rỉ I<sub>CEO</sub> rất nhỏ chảy qua. Ở biến áp T2 ghép tín hiệu ngõ ra dòng điện chạy qua 2 Tranzito được ghép trở lại từ hai nửa chu kỳ để ở ngõ ra cuộn thứ cấp đến R<sub>t</sub> tín hiệu được phục nguyên dạng toàn kỳ ban đầu. Tại thời điểm chuyển tiếp làm việc của 2 Tranzito do đặc tính phi tuyến của linh kiện bán dẫn và đặc tính từ trễ của biến áp sẽ gây ra hiện tượng méo xuyên giao (méo điểm giao). Để khắc phục nhược điểm này người ta có thể mắc các mạch bù đối xứng.

### 3.2 Các dạng mạch khuếch đại công suất loại B

#### 3.2.1 Mạch đẩy kéo ghép trực tiếp:

Mạch khuếch đại công suất ghép trực tiếp mục đích là để bù méo tạo tín hiệu đối xứng chống méo xuyên giao, được sử dụng chủ yếu là cặp Tranzito hổ bổi đối xứng (là 2 tranzito có các thông số kỹ thuật hoàn toàn giống nhau nhưng khác loại PNP và NPN, đồng thời cùng chất cấu tạo) hình 4.19.

Nhiệm vụ các linh kiện trong mạch:

C: Tụ liên lạc tín hiệu ngõ vào


Rt: Điện trở tải của tầng khuếch đại công suất

Q1, Q2: Cặp tranzito khuếch đại công suất hổ bổi đối xứng

Mạch có đặc điểm là nguồn cung cấp cho mạch phải là 2 nguồn đối xứng, khi không đảm bảo yếu tố này dạng tín hiệu ra dễ bị méo nên thông thường nguồn cung cấp cho mạch thường được lấy từ các nguồn ổn áp.


Hoạt động của mạch: Mạch được phân cực với thiên áp tự động. Ở bán kỲ dương của tín hiệu Q1 dẫn dòng điện nguồn dương qua tải Rt, Q2 tắt không cho dòng điện nguồn qua tải. Ở bán kỲ âm của tín hiệu Q2 dẫn dòng nguồn âm qua tải Rt, Q1 tắt.

Mạch này có ưu điểm đơn giản, chống méo hài, hiệu suất lớn và điện áp phân cực ngõ ra 0v nên có thể ghép tín hiệu ra tải trực tiếp. Nhưng dễ bị méo xuyên giao và cần nguồn đối xứng làm cho mạch điện công kẽm, phức tạp đồng thời dễ làm hư hỏng tải khi Tranzito bị đánh thủng. Để khắc phục nhược điểm này thông thường người ta dùng mạch ghép ra dùng tụ.

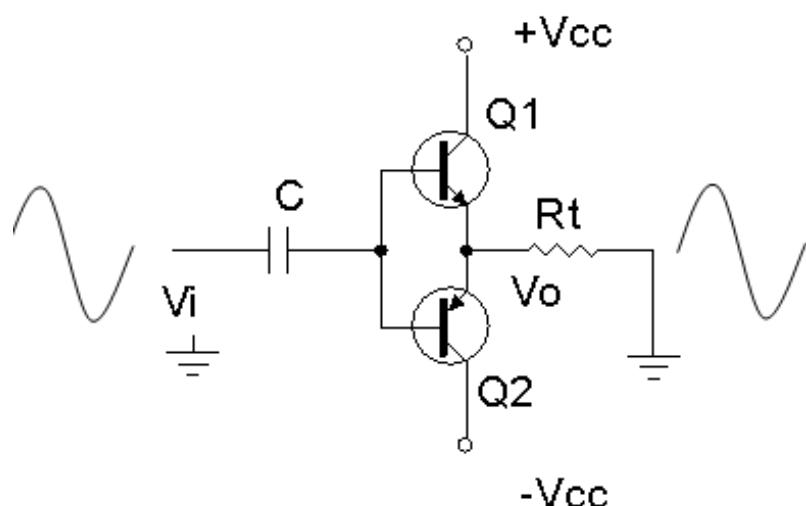

Hình 4.5: Mạch đẩy kéo ghép trực tiếp

### 3.2.2 Mạch đẩy kéo ghép dùng tụ:Hình 4.6

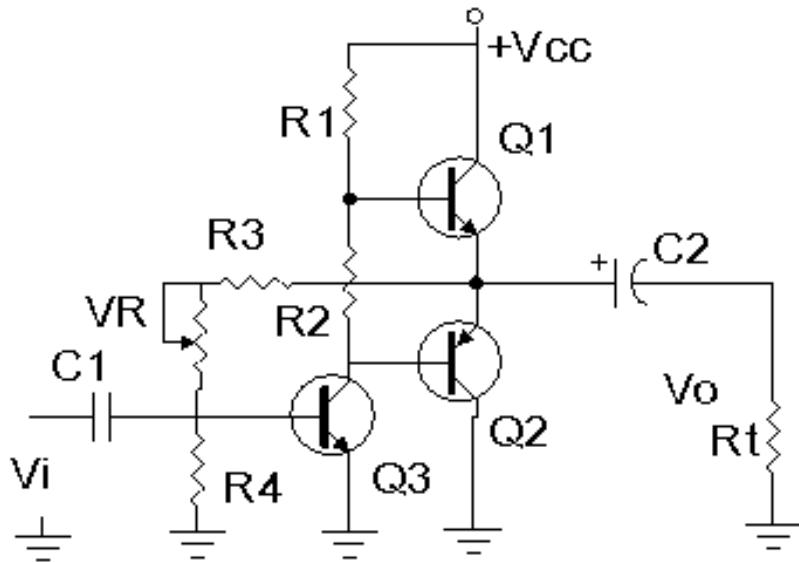

Hình 4.6 Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo ghép tụ

Nhiệm vụ của các linh kiện trong mạch:

Q1, Q2: Cặp tranzito khuếch đại công suất

Q3: Đảo pha tín hiệu

R1, R2: Phân cực cho Q1, Q2 đồng thời là tải của Q3


R3, VR: Lấy một phần điện áp một chiều ngõ ra quay về kết hợp với R4 làm điện áp phân cực cho Q3 làm hồi tiếp âm điện áp ổn định điểm làm việc cho mạch.

C1: Tụ liên lạc tín hiệu ngõ vào.

C2: Tụ liên lạc tín hiệu ngõ ra đến tải.

Mạch này có đặc điểm là có độ ổn định làm việc tương đối tốt, điện áp phân cực ngõ ra  $V_o = V_{CC}/2$  khi mạch làm việc tốt.

Nhưng có nhược điểm dễ bị méo xuyên giao nếu chọn chế độ phân cực cho 2 tranzito Q1, Q2 không phù hợp hoặc tín hiệu ngõ vào có biên độ không phù hợp với thiết kế của mạch và một phần tín hiệu ngõ ra quay trở về theo đường hồi tiếp âm làm giảm hiệu suất của mạch để khắc phục nhược điểm này người ta có thể dùng mạch có dạng ở hình 4.7:

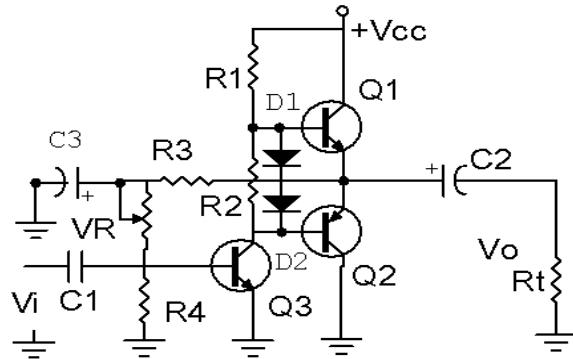

Hình 4.7: Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo tụ cải tiến  
Trong đó C3: Lọc bỏ thành phần xoay chiều của tín hiệu

D1, D2:Cắt rào điện áp phân cực cho Q1 và Q2,


Trên thực tế mạch có thể dùng từ 1 đến 4 diot cùng loại để cắt rào điện thế.Ngoài ra với sự phát triển của công nghệ chế tạo linh kiện hiện nay các mạch công suất thường được thiết kế sẵn dưới dạng mạch tinh hợp (IC) rất tiện lợi cho việc thiết kế mạch và thay thế trong sửa chữa.

#### 4. Mạch khuếch đại công suất dung Mosfet

##### Mục tiêu

- + Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch
- + Biết được đặc tính kỹ thuật của mạch khuếch đại

##### 4.1 Mạch điện

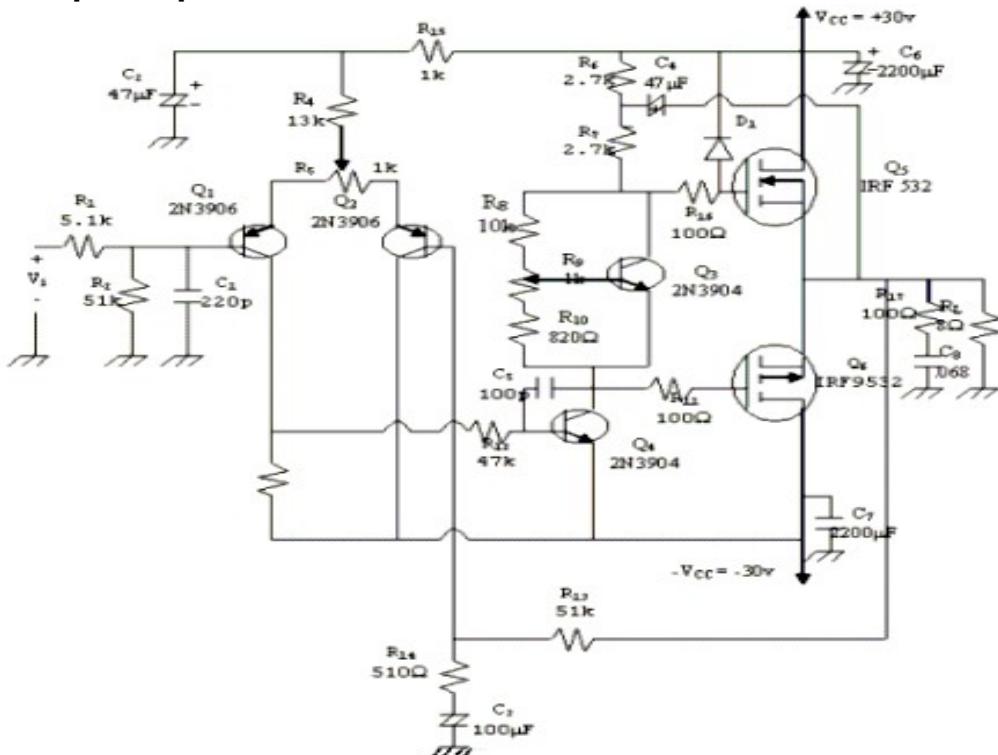

H 4.8: Mạch khuếch đại công suất dung Mosfet


##### 4.2 Đặc tính kỹ thuật

Phần này giới thiệu một mạch dùng MOSFET công suất với tầng đầu là một mạch khuếch đại vi sai. Cách tính phân cực, về nguyên tắc cũng giống như phần trên. Ta chú ý một số điểm đặc biệt:

- Q1 và Q2 là mạch khuếch đại vi sai. R2 để tạo điện thế phân cực cho cực nền của Q1. R1, C1 dùng để giới hạn tần số cao cho mạch (chống nhiễu ở tần số cao).
- Biến trở R5 tạo cân bằng cho mạch khuếch đại visai.
- R13, R14, C3 là mạch hồi tiếp âm, quyết định độ lợi điện thế của toàn mạch.
- R15, C2 mạch lọc hạ thông có tác dụng giảm sóng dư trên nguồn cấp điện của tầng khuếch đại vi sai.
- Q4 dùng như một tầng đảo pha ráp theo mạch khuếch đại hạng A.
- Q3 hoạt động như một mạch ổn áp để ổn định điện thế phân cực ở giữa hai cực cổng của cặp công suất.
- D1 dùng để giới hạn biên độ vào cực cổng Q5. R16 và D1 tác dụng như một mạch bảo vệ.
- R17 và C8 tạo thành tải giả xoay chiều khi chưa măc tải.

## 5. Lắp mạch khuếch đại tổng hợp
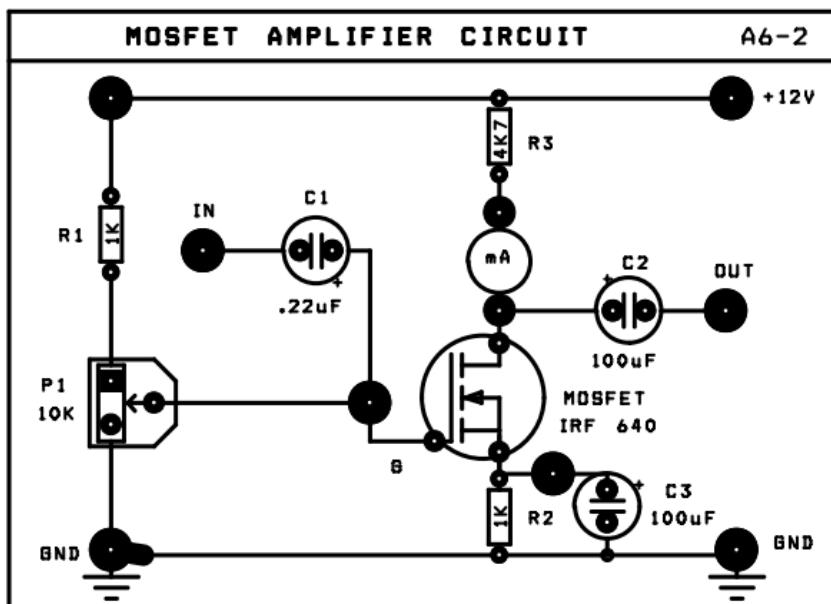
### Bài 1: Lắp mạch khuếch đại dùng MOSFET (Mạch A6-2)



#### a. Mạch nguồn chung

Nối dây:

- ◆ Cấp nguồn +12V cho mạch A6-2
- ◆ Ngắn mạch mA -kết.

Các bước thực hiện

**Bước 1:** Ghi giá trị dòng ban đầu qua T1

$V_{R3}$  ..... ;  $I_D$  .....


**Bước 2:** Dùng thêm tín hiệu từ máy phát tín hiệu Function Generator, và chỉnh máy phát tín hiệu để có: Sóng : Sin , Tần số : 1Khz,  $V_{IN}(p-p) = 100mV$

- Nối ngõ ra OUT của máy phát đến ngõ vào IN của mạch.
- Dùng dao động ký để quan sát tín hiệu điện áp ngõ vào và ngõ ra. Đo các giá trị  $V_{OUT}$ ,  $\Delta\Phi$ , tính  $A_v$ . Ghi kết quả vào bảng A6-4

Bảng A6-4

Thông số cần đo	Trị số điện áp vào $V_{IN}$ (p-p) = 100 mV
$V_{OUT}$	
Độ lợi điện áp $A_v$	
Độ lệch pha $\Delta\Phi$	

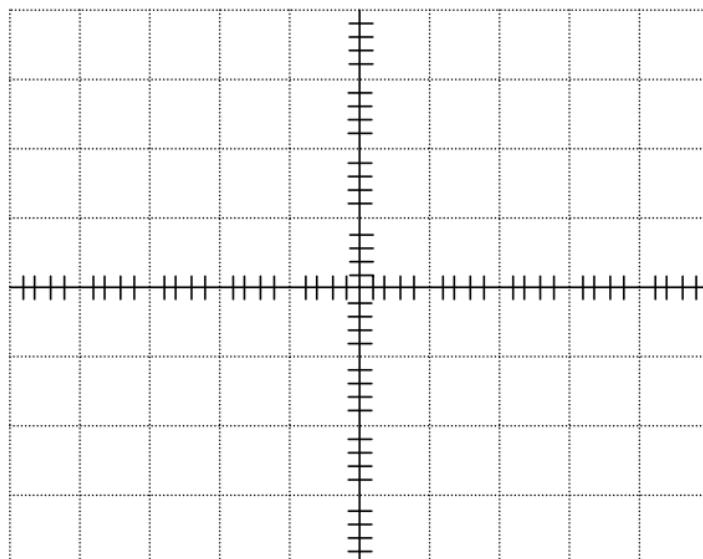Quan sát trên dao động ký và vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ dạng tín hiệu điện áp ngõ vào ( $V_{IN}$ ) và tín hiệu điện áp ngõ ra ( $V_{OUT}$ )



Dựa vào trạng thái hoạt động của MOSFET nối kiểu Source chung ở bảng A6-4, nêu nhận xét về các đặc trưng của mạch khuếch đại (về hệ số khuếch đại áp  $A_v$ , độ lệch pha  $\Delta\Phi$ )


.....

.....

Bài 2: Mạch đóng mở dùng MOSFET

**Sơ đồ nối dây :**

- ◆ Cấp nguồn +12V cho mạch A6-3

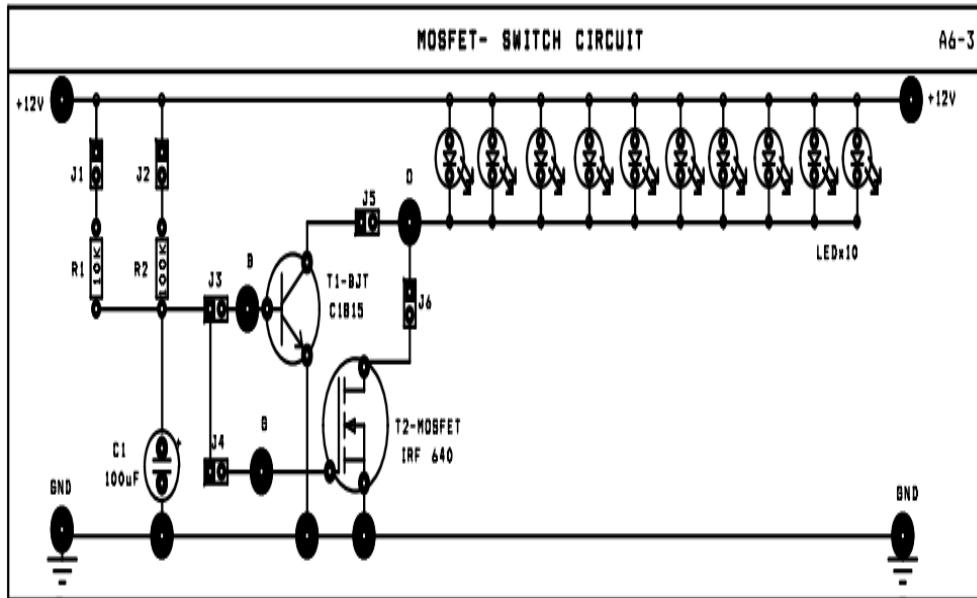

### Các bước thực hiện

**Bước 1:** Lần lượt ngắn mạch các J theo yêu cầu trong bảng A 6-5, để  
khảo sát mạch đóng mở dùng BJT (T1) và FET (T2), xác định trạng thái các  
LED và dòng IB trong mỗi trường hợp.

Bảng A6-4

STT	J1	J2	J3	J4	J5	J6	TRẠNG THÁI LED	Dòng I <sub>B</sub>
1	1		1		1			
2		1	1		1			
3	1			1		1		
4		1		1		1		

Trên cơ sở đó so sánh vai trò đóng mở của BJT và MOSFET.


.....

.....

.....

Bài 3. Lắp mạch khuếch đại công suất (OCL)

Cấp nguồn  $\pm 12V$  cho mạch

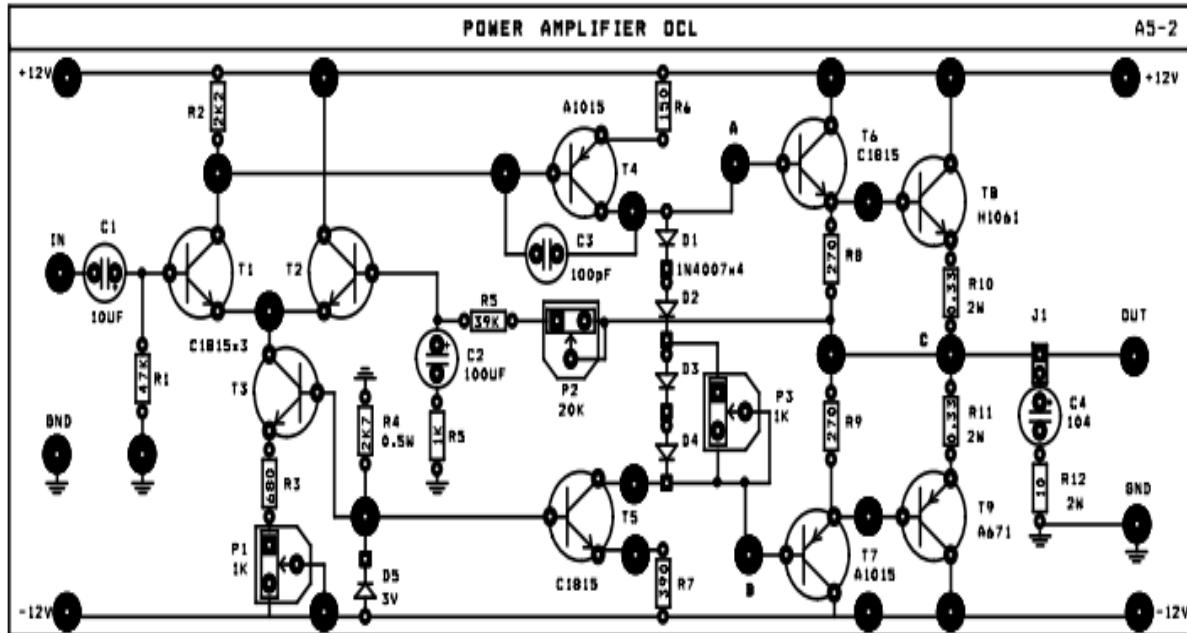

Các bước thí nghiệm:

Bước 1: Chỉnh biến trở P1 sao cho Vout ≈ 0V (DC)

Bước 2: Chỉnh P3 sao cho VAB = 1,4V

- Đo VAC = ..... và VBC = = .....

So sánh, nhận xét?

- Đo VBE (Q6) = ..... , VBE (Q8) = .....

Cho biết trạng thái hoạt động của Q6 và Q8?

Bước 3: Chỉnh P3 max (VAB ~2,6V). Tương tự bước 2 đo:

- Đo VAC = ..... và VBC = = .....

So sánh, nhận xét?

- Đo VBE (Q6) = ..... , VBE (Q8) = .....

Cho biết trạng thái hoạt động của Q6 và Q8?


Bước 4: Dùng tín hiệu AC từ máy phát tín hiệu FUNCTION GENERATION để đưa đến ngõ vào IN của mạch và chỉnh máy phát để có : Sóng Sin, f = 1Khz.,  
VIN (pp) = 30mV.

Bước 5: Chỉnh P3 từ min đến max để quan sát dạng sóng ra. Nhận xét ?

Chỉnh P3 để dạng sóng ra đẹp nhất. Đo các giá trị VIN, VOUT, tính Av. Đo độ lệch pha  $\Delta\Phi$  giữa tín hiệu ngõ vào VIN và tín hiệu ngõ ra VOUT ghi kết quả vào bảng

Thông số cần đo	Trị số điện áp vào $V_{IN}$ (p-p) = 30 mV
Biên độ $V_{OUT}$ (p-p)	
Độ lợi điện áp $A_v = \frac{V_{OUT(p-p)}}{V_{IN(p-p)}}$	
Độ lệch pha $\Delta\Phi$	

Bước 7: Quan sát trên dao động ký và vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ dạng tín hiệu điện áp ngõ vào ( $V_{IN}$ ) và tín hiệu điện áp ngõ ra ( $V_{OUT}$ )

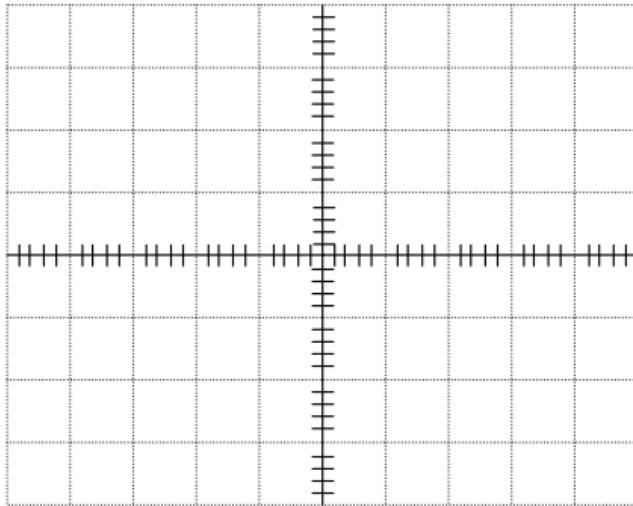


Bước 8: Chỉnh biến trở P1, quan sát sự thay đổi của biên độ tín hiệu ra, giải thích?

.....  
.....  
.....

Bước 9: Chỉnh biến trở P2, quan sát sự thay đổi của biên độ tín hiệu ra, giải thích?

.....  
.....  
.....

Bước 10: Dùng dao động ký đo và vẽ tín hiệu điện áp tại cực E của 2 transistor T6, T7 trên cùng đồ thị. Nhận xét quan hệ về pha giữa chúng.

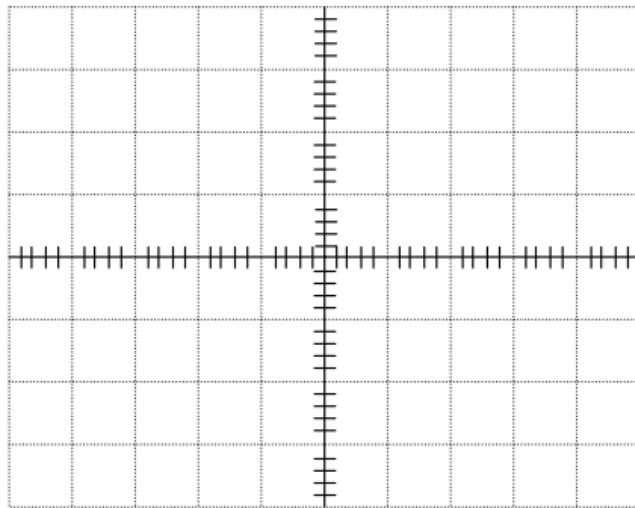

Bước 11: Dùng lý thuyết đã học xác định hệ số khuếch đại áp ( $A_v$ ) toàn mạch. Nhận xét gì về  $A_v$  thí nghiệm với Lý thuyết?

.....  
.....  
.....

Bước 12: Cho biết chức năng của các Transistor T3 trong mạch?


.....  
.....  
.....

Bước 13; Đưa tín hiệu ra loa, ngắn mạch J4, cho biết vai trò của C4 và R12 ?

.....  
.....  
.....

### **Bài tập nâng cao**

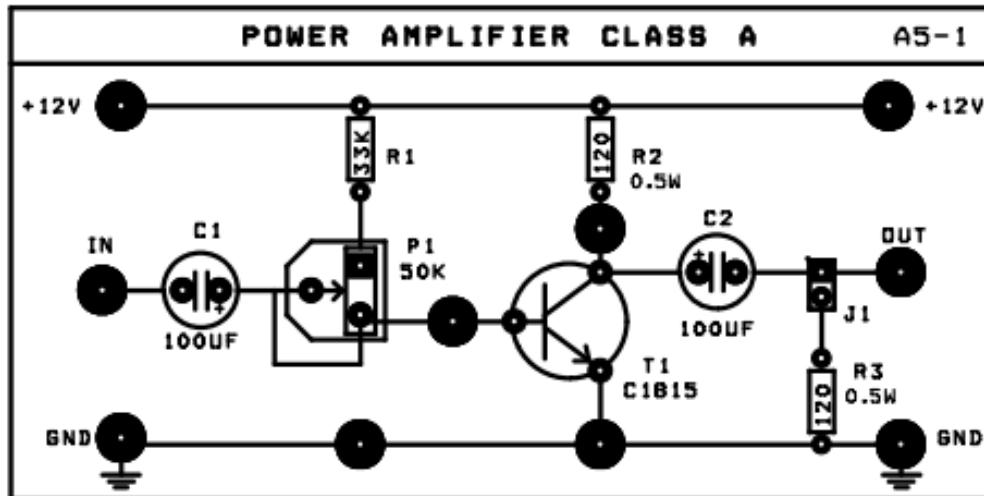Bài 1: Lắp mạch khuếch đại công suất lớp A  
Sơ đồ nối dây  
Cấp nguồn +12V của nguồn DC POWER SUPPLY cho mạch



Các bước thí nghiệm

Bước 1: Chỉnh biến trở P1 sao cho VCE = VCC/2 = 6V; xác định công suất cung cấp

$$P_i(DC) = V_{CC} \cdot I_{C(Q)}$$

Bước 2: Cấp tín hiệu từ máy phát tín hiệu (function generator) để đưa đến ngõ vào IN của mạch và chỉnh máy phát để có : Sóng : Sin, f = 1Khz., VIN(pp) = 30mV

- Xác định hệ số khuếch đại áp và suất trên tải Rc của dòng xoay chiều:

$$P_{O(AC)} = I_{C(RMS)}^2 R_C = \frac{V_{(RMS)}^2}{R_C} = \frac{V_{(P-P)}^2}{8R_C}$$

Tính hiệu suất của mạch khuếch

$$\eta = \frac{P_{O(AC)}}{P_i(DC)} \times 100\%$$

Bước 3: Thay đổi điểm tĩnh làm việc

Chỉnh biến trở P1 sao cho VCE = 3V; tăng dần biên độ đỉnh – đỉnh của tín hiệu vào đến khi tín hiệu ra bắt đầu biến dạng. Có nhận xét gì về tín hiệu ra, giải thích?

.....

.....

.....

Chỉnh biến trở P1 sao cho VCE = 9V; tăng dần biên độ đỉnh – đỉnh của tín hiệu vào đến khi tín hiệu ra bắt đầu biến dạng. Có nhận xét gì về tín hiệu ra, giải thích?

.....

.....


.....

Bài 2: *Lắp mạch khuếch đại dung Mosfet.*

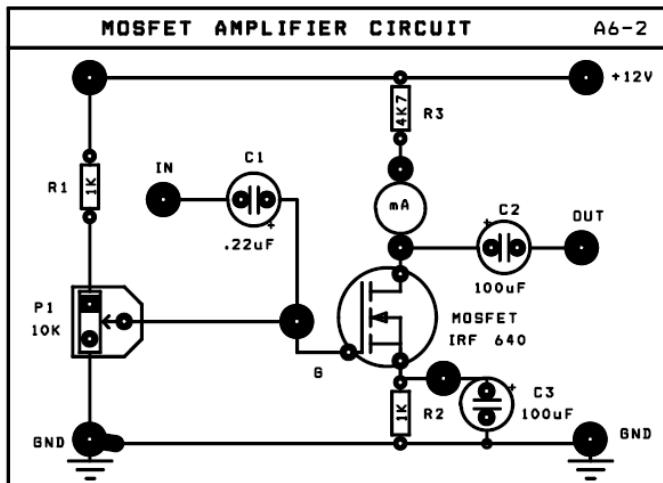a. MẠCH SOURCE CHUNG (CS)

*Sơ đồ nối dây :* (Hình 6-2)

- ◆ Cấp nguồn +12V cho mạch A6-2
- ◆ Ngắn mạch mA -kẽ.



*Các bước thí nghiệm*

Bước 1. Ghi giá trị dòng ban đầu qua T1: VR3 = ..... , ID =

.....

Bước 2. Dùng thêm tín hiệu từ máy phát tín hiệu Function Generator, và chỉnh máy phát tín hiệu để có: Sóng :Sin , Tần số : 1Khz, VIN(p-p) = 100mV

- Nối ngõ ra OUT của máy phát đến ngõ vào IN của mạch.
- Dùng dao động ký để quan sát tín hiệu điện áp ngõ vào và ngõ ra. Đo các giá trị

VOUT, ΔΦ, tính Av. Ghi kết quả vào bảng A6-4

Bảng A6-4


Thông số cần đo	Trị số điện áp vào $V_{IN}$ (p-p) = 100 mV
$V_{OUT}$	
Độ lợi điện áp $A_v$	
Độ lệch pha $\Delta\Phi$	

*Quan sát trên dao động ký và vẽ trên cùng một hệ trực tọa độ dạng tín hiệu điện áp ngõ vào (VIN) và tín hiệu điện áp ngõ ra (VOUT)*

b. Mạch đóng mở dùng Mosfet

*Sơ đồ nối dây :* (Hình 6-3)

- ◆ Cấp nguồn +12V cho mạch A6

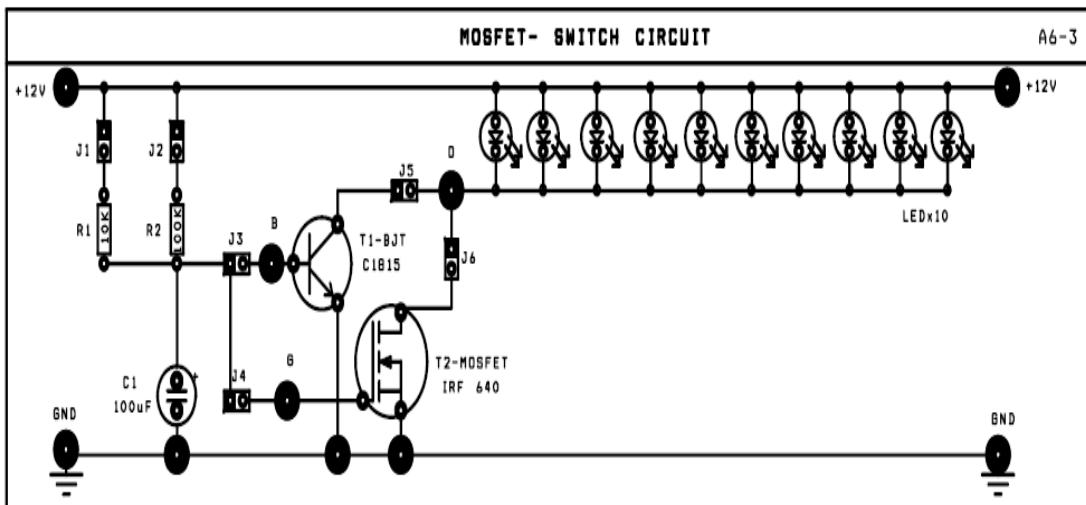

### Các bước thí nghiệm :

- Lần lượt ngắn mạch các J theo yêu cầu trong bảng A 6-5, để khảo sát mạch đóng mở  
dùng BJT (T1) và FET (T2), xác định trạng thái các LED và dòng IB trong  
mỗi trường hợp.

STT	J1	J2	J3	J4	J5	J6	TRẠNG THÁI LED	Dòng I <sub>B</sub>
1	1		1		1			
2		1	1		1			
3	1			1		1		
4		1		1		1		

Trên cơ sở đó so sánh vai trò đóng mở của BJT và MOSFET.

.....

.....

.....

## 6. Sửa chữa mạch khuếch đại tổng hợp

### Mục tiêu

- + Sửa chữa được mạch công suất đơn giản
- + Giải thích nguyên lý hoạt động của mạch

### 6.1 Mạch khuếch đại công suất dùng IC TDA2003:


Hiện nay, để thiết kế mạch khuếch đại công suất suất nhỏ (vài WATT đến vài chục WATT) người ta thường sử dụng linh kiện tích hợp (IC). Mạch khuếch đại công suất dùng IC có hiệu suất làm việc cao, mạch đơn giản và dễ thiết kế.

Một số thông số kỹ thuật của TDA2003:

- Dải tần làm việc: 40Hz – 15Khz
- Điện áp cung cấp 8 – 18VDC


- Điện trở tải (loa) 4 (công suất ra sẽ thay đổi nếu điện trở tải thay đổi)
- Công suất ra tại 1Khz: ~6W tại mức điện áp cung cấp 14,4V
- Hiệu suất 69%

### Hình dạng và sơ đồ chân IC:

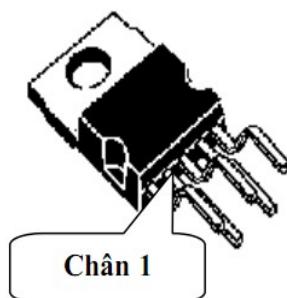

Chân số	Chức năng
1	Input
2	Negative feedback
3	GND
4	Output
5	VCC

### Mạch tiêu biểu:

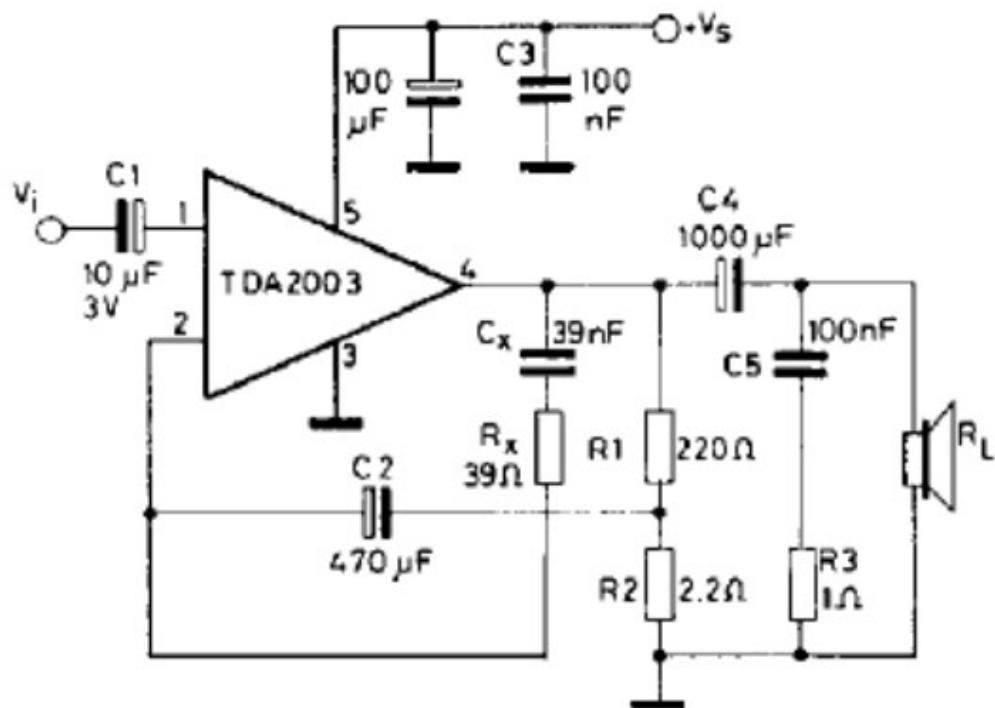

Hình 4.9: Mạch khuếch đại công suất dùng IC TDA2003

Trong đó:  $R_x$  và  $C_x$  **được xác định**:

Kiểm tra.

Bài tập thực hành cho học viên

Phần 1: hoạt động tại xưởng

Nội dung:

- Thực hành lắp ráp các mạch khuếch đại dùng Tranzisto .
- Nghiên cứu, hiệu chỉnh, sửa chữa các mạch khuếch đại dùng Tranzisto

**Hình thức tổ chức:** Tổ chức theo nhóm nhỏ mỗi nhóm từ 2 -4 học sinh.

Giáo viên hướng dẫn ban đầu học sinh thực hiện các nội dung dưới sự theo dõi, chỉ dẫn của giáo viên.

### Dụng cụ, thiết bị, vật liệu dùng cho thí nghiệm:

Dụng cụ, thiết bị (những thứ tiêu hao trong quá trình thực hành):

- Sơ đồ các mạch điện thực tế
- Máy đo VOM hiển thị số hoặc hiển thị kim
- Máy hiện sóng hai tia 40 MHz
- Máy tính và phần mềm thiết kế mạch
- Bộ nguồn cho thí nghiệm
- Mỏ hàn

### Vật liệu (những thứ tiêu hao trong quá trình thực hành):



- Các linh kiện thụ động rời
- Các tranzito dùng để lắp mạch theo yêu cầu thực hành
- Mạch in
- Nhựa thông
- Chì hàn

### Các bài thực hành

#### Bài thực hành 1: Thực hành lắp ráp mạch cực E chung (E-C)
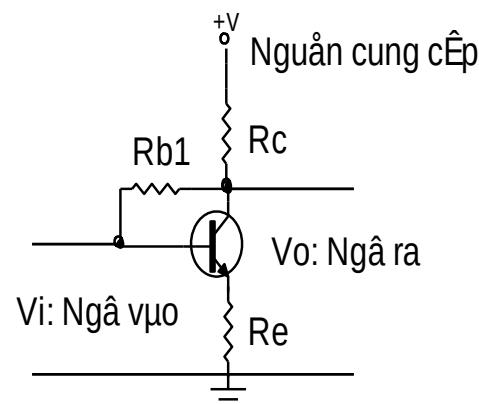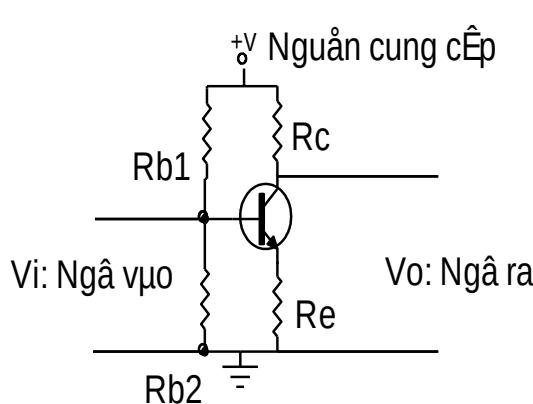
##### - Lắp ráp mạch:

- . Mạch khuếch đại măc theo kiểu E-C: Theo sơ đồ mạch điện



$$R_c = 1\text{K}\Omega$$

$$R_e = 100\Omega$$

$$R_{b1} = 22\text{K}\Omega$$

$$R_{b2} = 1,8\text{K}\Omega$$

$$R_c = 1\text{K}\Omega$$

$$R_e = 100\Omega$$


$$R_{b1} = 220\text{K}\Omega$$

- Cho nguồn cung cấp điều chỉnh được từ 3 - 12 V vào mạch điện tăng dần điện áp, ghi lại số liệu và cho nhận xét về mối tương quan giữa các yếu tố:

- Cho tín hiệu hình sin ngõ vào 1vpp. Quan sát dạng sóng ngõ vào và ngõ ra khi tăng nguồn và cho nhận xét.
    - Lần lượt giữ nguồn ở 3 mức 3v, 6v, 12v tăng dần biên độ tín hiệu ngõ vào đến 3vpp quan sát dạng sóng và cho nhận xét.
    - Thực hiện tính hệ số khuếch đại dòng điện và điện áp trong các trường hợp.
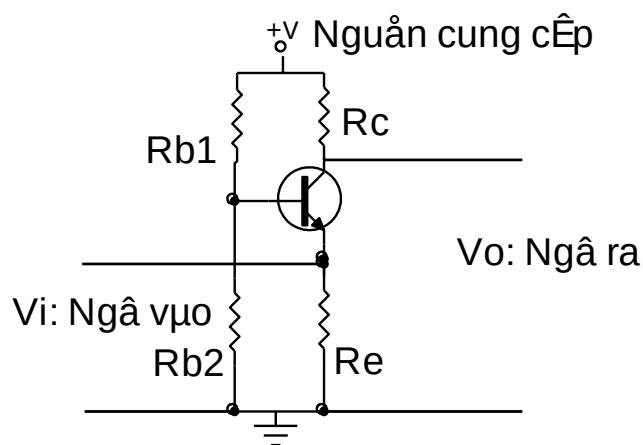
### Bài thực hành 2: Thực hành lắp ráp mạch cực B chung (B-C)

- Mach măc theo kiểu B-C: Theo sơ đồ mach điện



$$R_c = 1\text{K}\Omega \quad R_{b1} = 22\text{K}\Omega$$


$$R_e = 100\Omega \quad R_{b2} = 1,8K\Omega$$

- Cho nguồn cung cấp điều chỉnh được từ 3 – 12 V vào mạch điện tăng dần điện áp, ghi lại số liệu và cho nhận xét về mối tương quan giữa các yếu tố:

- Cho tín hiệu hình sin ngõ vào 1vpp. Quan sát dạng sóng ngõ vào và ngõ ra khi tăng nguồn và cho nhận xét.
- Lần lượt giữ nguồn ở 3 mức 3v, 6v, 12v tăng dần biên độ tín hiệu ngõ vào đến 3vpp quan sát dạng sóng và cho nhận xét.
- Thực hiện tính hệ số khuếch đại dòng điện và điện áp trong các trường hợp.
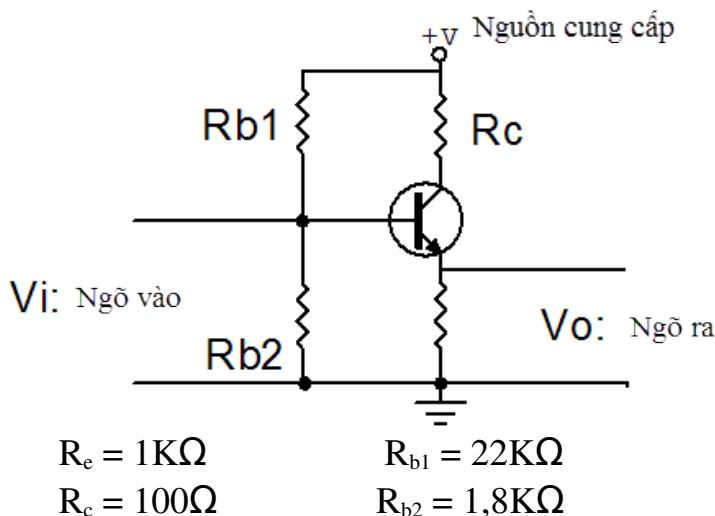
### Bài thực hành 3: Thực hành lắp ráp mạch cực C chung (C-C)

- Mắc mạch theo kiểu C-C: Theo sơ đồ mạch điện




- Cho nguồn cung cấp điều chỉnh được từ 3 – 12 v vào mạch điện tăng dần điện áp, ghi lại số liệu và cho nhận xét về mối tương quan giữa các yếu tố:

Điện áp	3v	4v	5v	6v	7v	8v	9v	10v	11v	12v
$V_c$										
$V_b$										

- Cho tín hiệu hình sin ngõ vào 1vpp. Quan sát dạng sóng ngõ vào và ngõ ra khi tăng nguồn và cho nhận xét.
- Lần lượt giữ nguồn ở 3 mức 3v, 6v, 12v tăng dần biên độ tín hiệu ngõ vào đến 3vpp quan sát dạng sóng và cho nhận xét.
- Thực hiện tính hệ số khuếch đại dòng điện và điện áp trong các trường hợp

### Bài thực hành 4: Thực hành lắp ráp mạch Cascode

- Lắp ráp mạch:

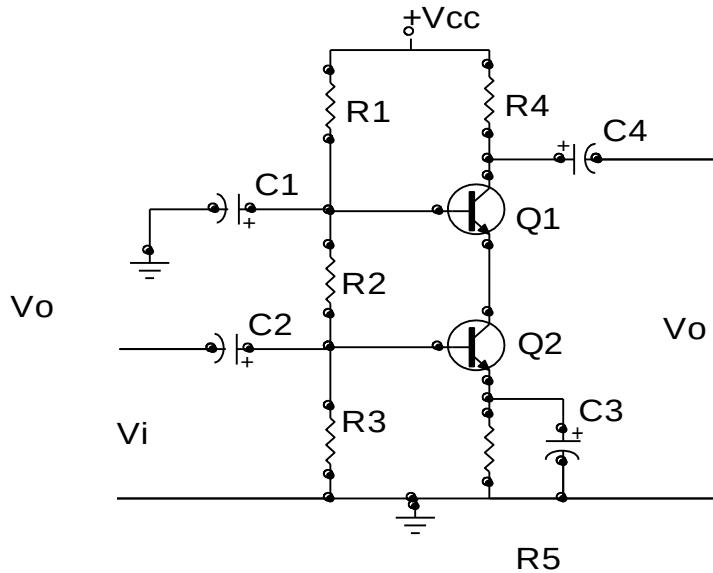

$$R_1 = 22K\Omega, \quad R_2 = 10K\Omega, \quad R_3 = 1,8 K\Omega, \\ C_1 = .047/ 50v; C_2 = C_3 = C_4 = 10\text{aF}/ 50v$$

- Khảo sát mạch điện:

Cấp nguồn cho mạch điện 12vdc. Đo điện áp phân cực ở các chân B, C, E của các tranzito để ghi lại số liệu ở trạng thái phân cực tĩnh.

Cho tín hiệu ngõ vào dạng sin có biên độ 2vpp quan sát dạng sóng ngõ vào và ngõ ra và cho nhận xét.


Dùng VOM đo lại chế độ phân cực để có nhận xét về dạng mạch khi chưa có tín hiệu vào và khi có tín hiệu vào.

Cho tín hiệu ngõ vào có dạng xung vuông 2vpp tần số 1KHz thực hiện lại công việc và cho nhận xét.

- Xác định hệ số khuếch đại dòng điện và điện áp của mạch điện.
- Thay đổi các giá trị  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , và  $R_4$  cho nhận xét về hệ số khuếch đại tín hiệu.

### Bài thực hành 5: Thực hành lắp ráp mạch Darlington

#### └ Mạch khuếch đại Darlington

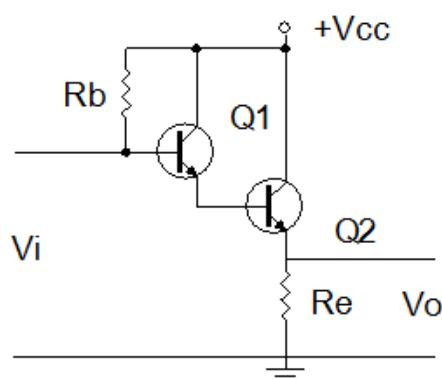


- Nguồn  $V_{CC} = 12V$
- $R_E = 2k\Omega$
- $R_B = 120k\Omega$
- Q1, Q2 Dùng C1815
- + Thực hiện lắp ráp mạch theo sơ đồ
- + Dùng đồng hồ VOM đo điện áp ở các chân Tranzito và ghi lại số liệu.

+ Cho tín hiệu dạng sin 3v AC vào cực B qua điện trở hàn dòng 10k. Quan sát và vẽ dạng sóng ngõ vào và ngõ ra. Giải thích hiện tượng.

+ Tính hệ số khuếch đại dòng và áp của mạch điện. Cho nhận xét.

### Bài thực hành 6: Thực hành lắp ráp mạch khuếch đại vi sai

F Lắp ráp mạch khuếch đại vi sai:

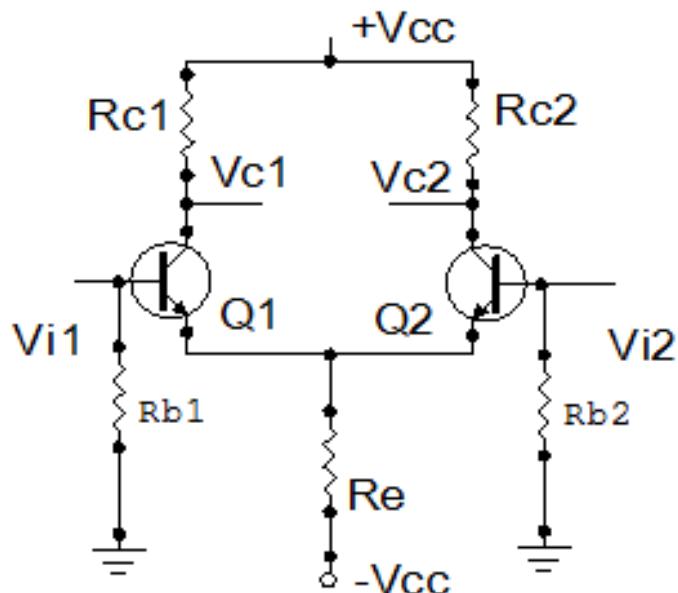


- + Nguồn  $V_{CC} = 12V$
- + Q1, Q2: C1815
- +  $R_C = R_{C2} = 10k\Omega$
- +  $R_E = 1k\Omega$
- +  $R_{B1} = R_{B2} = 220k\Omega$
- Thực hiện lắp ráp trên panen chân cắm
- Đo điện áp phân cực trên các chân B và C của tranzito Q1 và Q2 cho nhận xét và giải thích kết quả đo.
- Cho tín hiệu dạng sin ngõ vào B1 và B2 3VAC /50Hz qua hai điện trở hàn dòng 10kΩ. Quan sát dạng sóng ngõ ra trên C1 và C2. Giải thích hiện tượng.
- Cho tín hiệu ngõ vào ở 01 Cực B và quan sát dạng sóng ngõ ra. Cho nhận xét trong hai trường hợp.
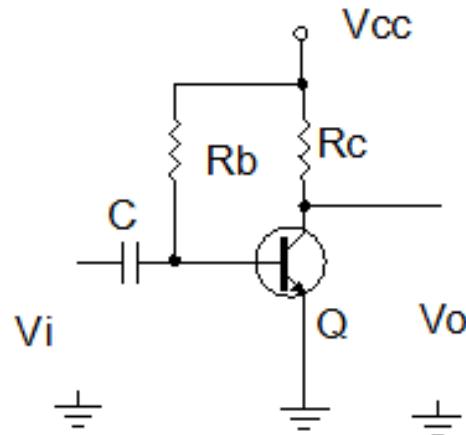
### Bài thực hành 7: Thực hành lắp ráp mạch khuếch đại công suất chế độ A

\* Lắp ráp mạch khuếch đại công suất đơn: (chế độ A)

Mạch khuếch đại dùng điện trở như sơ đồ dưới đây:



+ Nguồn Vcc = 12V

+ Rc = 2KΩ

+ Rb = 220KΩ

+ C = 0.1uf / 50v

+ Q = D401

Đo điện áp phân cực C của tranzito và hiệu chỉnh lại điện trở Rb sao cho điện áp phân cực C = 1/2 Vcc (=6v) Cho tín hiệu ngõ vào dạng sin  $V_i = 1v/ 50Hz$ .

Dùng máy hiện sóng đo biên độ ngõ vào và đo biên độ ngõ ra:


+ Tính hệ số khuếch đại của mạch điện (hệ số khuếch đại điện áp)

+ Quan sát dạng sóng tín hiệu ngõ vào và ngõ ra cho nhận xét.

+ Gắn tải ngõ ra cực C 100Ω qua tu lién lạc 10f quan sát dạng sóng và nhận xét

Khi tải giảm dần.

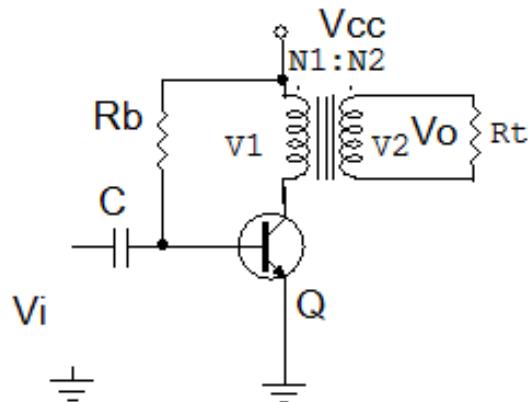Mắc mạch khuếch đại công suất theo chế độ A tải ghép biến áp



Trong sơ đồ mạch điện Điện trở  $R_c$  được thay bằng biến áp T có  $N_1=100\Omega$ ,  $N_2=8\Omega$


Cho tín hiệu dạng sin 1vac.

- + Tính hệ số khuếch đại dòng, áp của mạch
- + Quan sát dạng sóng ngõ vào và ra
- + Nhận xét tín hiệu ngõ ra trong trường hợp dùng biến áp và không dùng biến áp
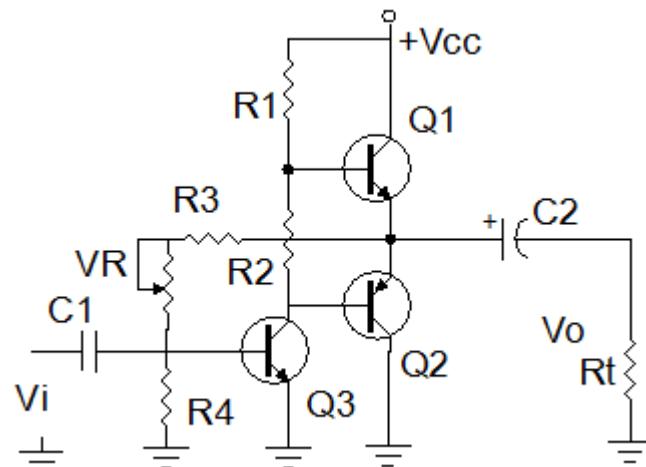
#### Bài thực hành 8: Thực hành lắp ráp mạch công suất chế độ B - C

\* Lắp ráp mạch khuếch đại đẩy kéo ghép ra dùng tụ:

Mắc mạch khuếch đại công suất đẩy kéo ghép tụ theo sơ đồ dưới đây:



- + Nguồn  $V_{cc} = 12v$
- +  $Q_1, Q_2$  : cặp Tranzistor hổ bổi đổi xứng D468, B562 hoặc tương đương
- +  $Q_3$ : C945 hoặc C1815
- +  $R_4$ : 2k2
- +  $R_1$ : 4k7
- +  $R_2$ : 470  $\Omega$

- + R3100k  $\Omega$
- + Rt: Loa 8  $\Omega$  hoặc điện trở  $R = 10 \Omega$
- + VR: 100k  $\Omega$
- + C1: 10mf
- + C2: 470mf
- Điều chỉnh VR sao cho điện áp ngõ ra = Vcc/2.
- Đo và ghi nhận điện áp trên các chân của tranzito Q1, Q2, Q3.
- Cho tín hiệu ngõ vào có dạng sin 1Khz. Quan sát và vẽ dạng tín hiệu ngõ ra trên các chân.

- + B và C của Q3: .....
- + E của Q1 và Q2: .....
- Chế độ hoạt động của Q1, Q2 .
- Chế độ hoạt động của Q3
- Giải thích nguyên lý hoạt động của toàn mạch

### **Yêu cầu đánh giá kết quả học tập**

- Lắp đúng mạch theo yêu cầu
- Giáo viên nhận xét và đánh giá quá trình thực hành của học viên tại xưởng
-

## BÀI 5

### MẠCH DAO ĐỘNG

**Mã bài: MĐ 17-5**

#### **Giới thiệu**

- Ngoài công dụng chính là khuếch đại Tranzito còn có các công dụng khác là tạo ra các nguồn tín hiệu, biến đổi các tín hiệu điều khiển, biến đổi nguồn trong mạch điện như tạo các xung điều khiển, xén tín hiệu, ghim mức tín hiệu, ổn định nguồn điện cung cấp... nhất là trong các mạch điện tử đơn giản.
- Với sự tiến bộ của lĩnh vực vật lý chất rắn, tranzito BJT ngày càng hoạt động được ở tần số cao có tính ổn định.
- Các mạch dùng tranzito BJT chịu va chạm cơ học, do đó được sử dụng rất thuận tiện trong các dây chuyền công nghiệp có rung động cơ học lớn.
- Tranzito BJT ngày càng có tuổi thọ cao nên càng được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử thay thế cho các đèn điện tử chân không.
- Với các ưu điểm trên, mạch ứng dụng dùng tranzito BJT được sử dụng rộng rãi trong các dây chuyền công nghiệp và trong đời sống xã hội.
- Nghiên cứu các mạch ứng dụng dùng Tranzito là nhiệm vụ quan trọng của người thợ sửa chữa điện tử trong kiểm tra, thay thế các linh kiện và mạch điện tử trong thực tế.

#### **Mục tiêu thực hiện**

Học xong bài học này, học viên có năng lực:

Gọi tên các mạch ứng dụng dùng tranzito chính xác trên sơ đồ mạch điện và thực tế.

Lắp ráp các mạch ứng dụng dùng tranzito đơn giản đạt yêu cầu kỹ thuật.

Kiểm tra, sửa chữa các mạch ứng dụng đạt yêu cầu kỹ thuật.

Thiết kế các mạch ứng dụng dùng tranzito đơn giản theo yêu cầu kỹ thuật.

## 1 Khái niệm

### 1.1 Khái niệm về mạch dao động

Ngoài các mạch khuếch đại điện thế và công suất, dao động cũng là loại mạch căn bản của ngành điện tử. Mạch dao động được sử dụng phổ biến trong các thiết bị viễn thông. Một cách đơn giản, mạch dao động là mạch tạo ra tín hiệu.

### 1.2 Các thông số kỹ thuật, phân loại


Tổng quát, người ta thường chia ra làm 2 loại mạch dao động: Dao động điều hòa (harmonic oscillators) tạo ra các sóng sin và dao động tích thoái (thư giãn - relaxation oscillators) thường tạo ra các tín hiệu không sin như răng cưa, tam giác, vuông (sawtooth, *triangular, square*).

## 2. Dao động dịch pha

Mục tiêu

- + Biết được mạch dao động dịch pha cơ bản
- + Hiểu được nguyên lý hoạt động
- + Lắp được mạch dao động dịch pha

### 2.1 Mạch điện cơ bản

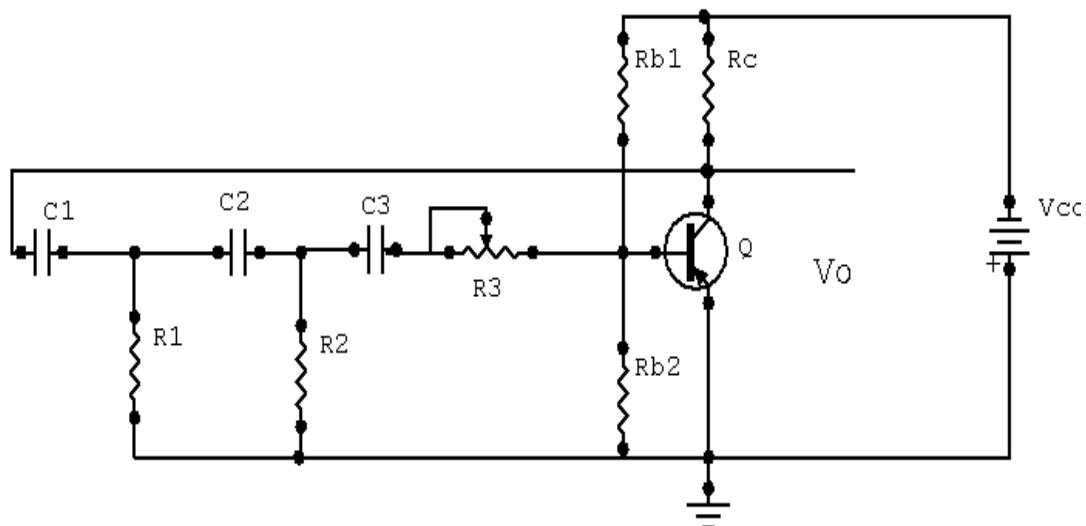

**H 4.10** Mạch dao động dịch pha

### 2.2 Nguyên lý mạch dao động dịch pha và ứng dụng

Điểm chính là mạch được mắc theo kiểu E chung. Sự hồi tiếp từ cực C đến cực B qua các linh kiện C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> nối tiếp với đầu vào. Điện trở R<sub>3</sub> có tác dụng biến đổi tần số của mạch dao động. Đối với mỗi

mạch dịch pha RC để tạo ra sự dịch pha  $60^0$  thì  $C_1=C_2=C_3$  Và  $R_1=R_2=R_3$ .  
Tần số của mạch dao động  $f_o$  được tính:


$$f_o = \frac{1}{2 \cdot C_1 \cdot \sqrt{6R_1^2 \cdot 4R_1 \cdot R_c}}$$

Hoạt động của mạch như sau: Khi được cấp nguồn Qua cầu chia thế  $R_{b1}$  và  $R_{b2}$  Q dẫn điện, điện áp trên cực C của Tranzito Q giảm được đưa trở về qua mạch hồi tiếp  $C_1, C_2, C_3$  và  $R_1, R_2, R_3$  và được di pha một góc  $180^0$  nên có biên độ tăng cùng chiều với ngõ vào (Hồi tiếp dương). Tranzito tiếp tục dẫn mạnh đến khi dẫn bão hòa thì các tụ xả điện làm cho điện áp tại cực B Tranzito giảm thấp, tranzito chuyển sang trạng thái ngưng dẫn đến khi xả hết điện, điện áp tại cực B tăng lên hình thành chu kỳ dẫn điện mới. Hình thành xung tín hiệu ở ngõ ra. Điểm quan trọng cần ghi nhớ là đường vòng hồi tiếp phải thoả mãn điều kiện là pha của tín hiệu ngõ ra qua mạch di pha phải lệch một góc  $180^0$ , nếu không thoả mãn điều kiện này thì mạch không thể dao động được, hoặc dạng tín hiệu ngõ ra sẽ bị biến dạng không đối xứng.

Mạch thường được dùng để tạo xung có tần số điều chỉnh như mạch dao động dọc trong kỹ thuật truyền hình, do mạch làm việc kém ổn định khi nguồn cung cấp không ổn định hoặc độ ẩm môi trường thay đổi nên ít được sử dụng trong điện tử công nghiệp và các thiết bị cần độ ổn định cao về tần số

### 2.3 Lắp mạch dao động dịch pha

#### 2.3.1 Mạch dao động dịch dùng BJT

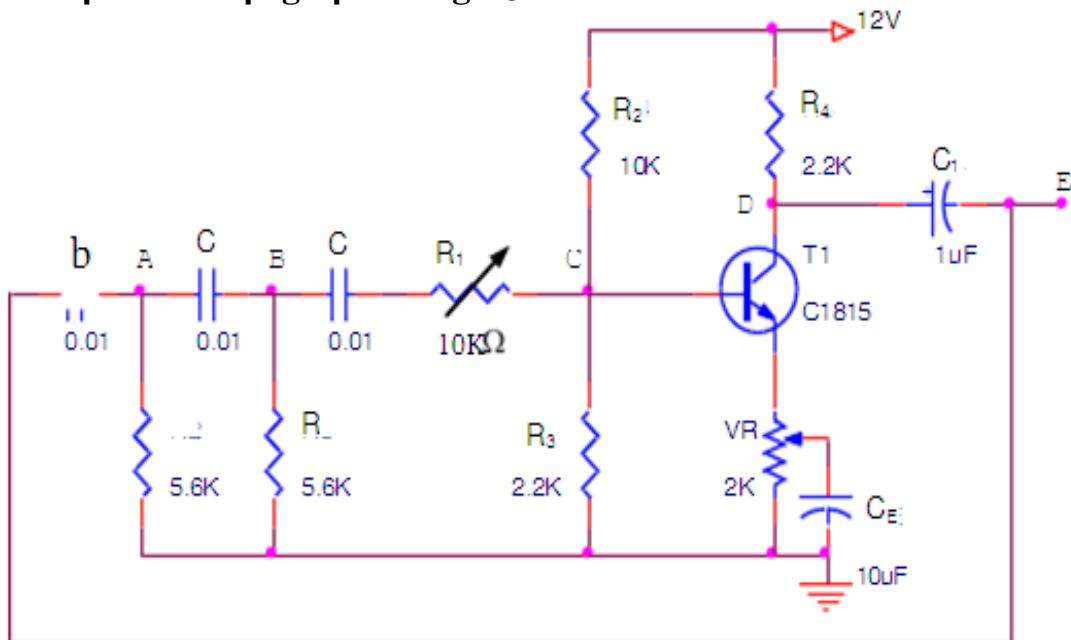

2. Đo và ghi nhận các giá trị điện áp phân cực  $V_{BE} = \dots$   
 $V_{CE} = \dots$

(Lưu ý phân cực lại nếu cần để transistor ở chế độ khuếch đại)

3. Dùng dao động ký đo và vẽ dạng sóng ra tại A, B, C, D, E.

4. Đo tần số của mạch trên  $f = \dots$


5. Tính tần số dao động của mạch dao động dịch pha

$$f = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}} =$$

6. Thay giá trị tụ C = 0,1μF, làm lại các bước 4 đến 6

.....  
 .....  
 .....  
 .....
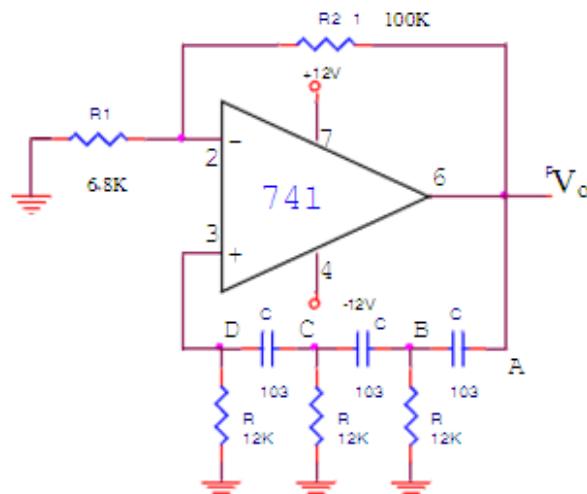
### 2.3.2 Lắp mạch dao động dịch pha dùng IC



2. Dùng dao động ký đo và vẽ dạng sóng ra tại A, B, C, D, E.

3. Đo tần số của mạch trên  $f = \dots$

4. Tính tần số dao động của mạch dao động dịch pha

$$f = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}} =$$

5. Thay giá trị tụ C = 0,1μF, làm lại các bước 2 đến 4

.....  
 .....  
 .....  
 .....

### 3. Mạch dao động hình sin:

Mục tiêu

- + Biết được nguyên lý hoạt động của mạch
- + Lắp được mạch dao động sóng sin

#### 3.1 Nguyên tắc


Dao động hình sin có ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực điện tử, chúng cung cấp nguồn tín hiệu cho các mạch điện tử trong quá trình làm việc. Có nhiều kiểu dao động hình sin khác nhau nhưng tất cả đều phải chứa hai thành phần cơ bản sau:

- *Bộ xác định tần số*: Nó có thể là một mạch cộng hưởng L-C hay một mạch R-C. Mạch cộng hưởng là sự kết hợp giữa điện cảm và tụ điện, tần số của mạch dao động chính là tần số của cộng hưởng riêng của mạch L-C. Mạch R-C không cộng hưởng tự nhiên nhưng sự dịch pha của mạch này được sử dụng để xác định tần số của mạch dao động.

- *Bộ duy trì*: có nhiệm vụ cung cấp năng lượng bổ xung đến bộ cộng hưởng để duy trì dao động. Bộ phận này bao gồm nó phải có một nguồn cung cấp Vdc, thường là linh kiện tích cực như tranzisto nó dẫn các xung điện đều đến các mạch cộng hưởng để bổ xung năng lượng, phải đảm bảo độ dịch pha và độ lợi vừa đủ để bù cho sự suy giảm năng lượng trong mạch.

#### 3.2 Mạch dao động

##### 3.2.1 . Mạch dao động ba điểm điện cảm(Hartley): (hình 4.11)

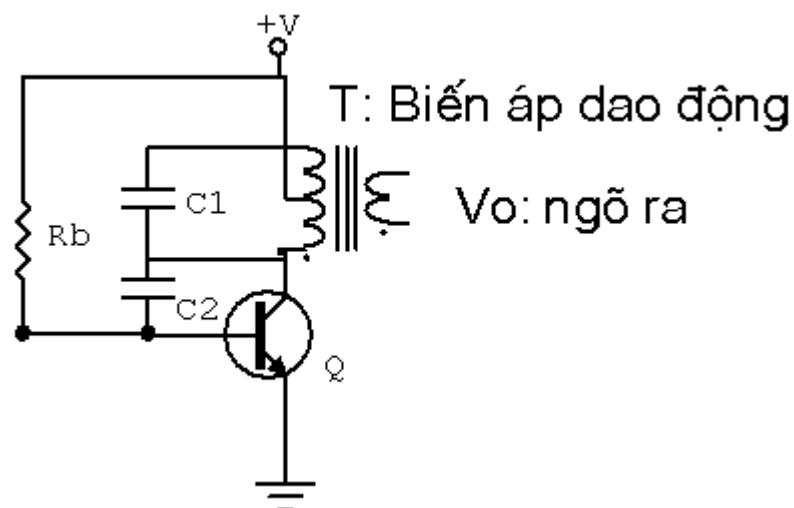


Hình 4.11 : Mạch dao động hình sin ba điểm điện cảm

Trên sơ đồ mạch được mắc theo kiểu E-C, với cuộn dây có điểm giữa, cuộn dây và tụ C1 tạo thành một khung cộng hưởng quyết định tần số dao động của mạch. tụ C2 làm nhiệm vụ hồi tiếp dương tín hiệu về cực B của tranzisto để duy trì dao động. Mạch được phân cực bởi điện trở Rb.

Tín hiệu hồi tiếp được lấy trên nhánh của cuộn cảm nên được gọi là mạch dao động ba điểm điện cảm (hertlay)

### 3.2.2 Mạch dao động ba điểm điện dung (Colpitts): (Hình 4.12)

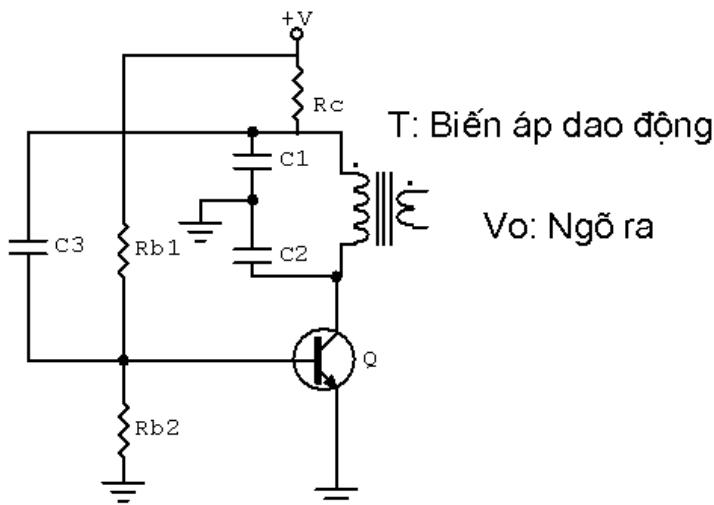

Hình 4.12: Mạch dao động ba điểm điện dung

Trên sơ đồ mạch được mắc theo kiểu E-C với cuộn dây không có điểm giữa, khung cộng hưởng gồm cuộn dây mắc song song với hai tụ C1, C2 mắc nối tiếp nhau, tụ C3 làm nhiệm vụ hồi tiếp dương tín hiệu về cực B của tranzito Q để duy trì dao động, mạch được phân cực bởi cầu chia thế Rb1 và Rb2. Tín hiệu ngõ ra được lấy trên cuộn thứ cấp của biến áp dao động. trong thực tế để điều chỉnh tần số dao động của mạch người ta có thể điều chỉnh phạm vi hẹp bằng cách thay đổi điện áp phân cực B của Tranzito và điều chỉnh phạm vi lớn bằng cách thay đổi hệ số tự cảm của cuộn dây bằng lối chỉnh đặt trong cuộn dây thay cho lối cố định.

## 3.3 Lắp mạch dao động sóng sin

### 3.3.1 Mục đích và yêu cầu:


Nghiên cứu những kiến thức cơ bản về mạch dao động, tìm hiểu một số mạch tạo tín hiệu cơ bản

Mạch tạo dao động hình sin dùng mạch dịch pha RC

Mạch tạo dao động hình sin dùng mạch cộng hưởng LC

Mạch tạo dao động đa hài dùng transistor
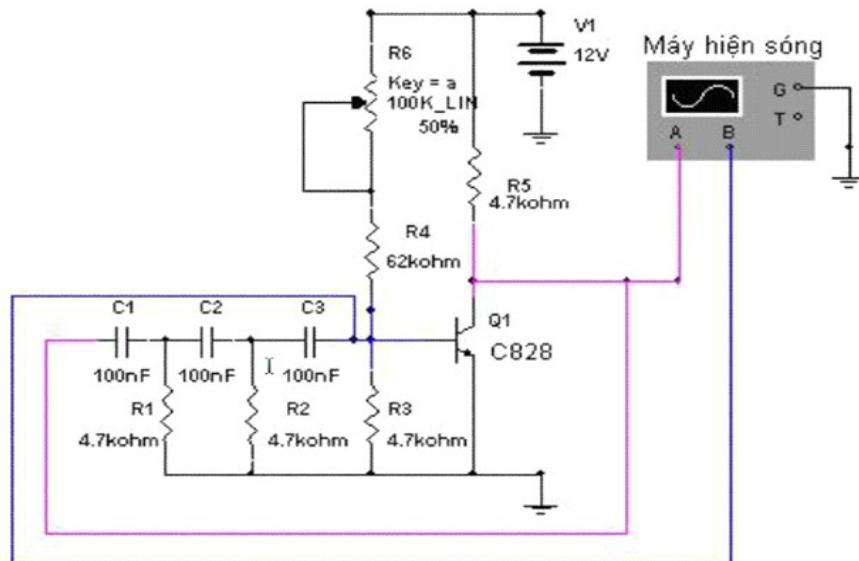
### 3.3.2 Các vật tư thiết bị chuẩn bị thực hành



STT	Tên vật tư, thiết bị	Số lượng
1.	Tranzito C828	01
2.	Điện trở 4,7K	04
3.	Điện trở 10K	01
4.	Biến trở 100K	01
5.	Tụ điện 0,1μF (104)	03
6.	Nguồn một chiều 6-12V	01
7.	Máy hiện sóng	01
8.	Các dụng cụ khác:Board, panh, kìm cắt, dao...	

### 3.3.3 Các bước thực hiện

Hủy mạch phản hồi, điều chỉnh chế độ một chiều của tầng khuếch đại ,văn biến trở VR sao cho  $V_{CE} = (\frac{1}{2}) V_{CC}$ .


Nối mạch phản hồi cho mạch dao động , quan sát dạng tín hiệu trên máy hiện sóng , đo tần số bằng máy hiện sóng , so sánh tần số tính được bằng lý thuyết

### 4. Mạch dao động thạch anh

Mục tiêu

- + Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch dao động thạch anh
- + Lắp được mạch dao động thạch anh

### 4.1 Mạch dao động thạch anh

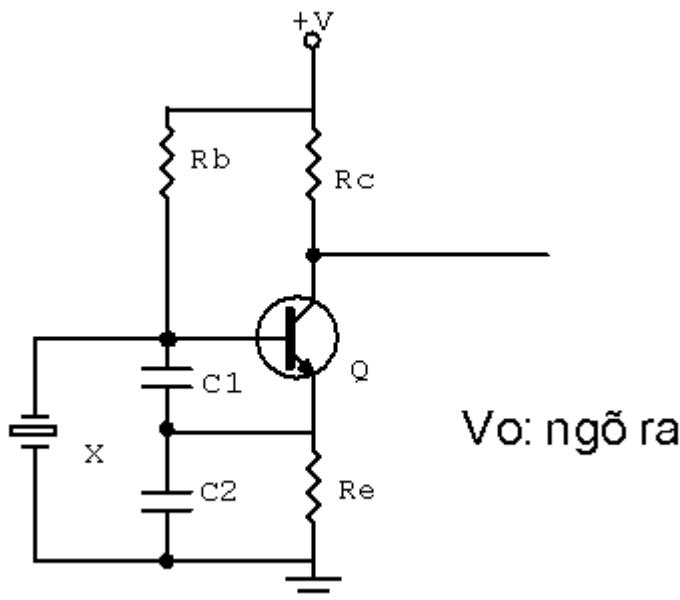

Hình 4.13 Mạch dao động dùng thạch anh

#### 4.2 Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

Những tinh thể thạch anh đầu tiên được sử dụng bởi chúng có tính chất “áp điện”, có nghĩa là chúng chuyển các dao động cơ khí thành điện áp và ngược lại, chuyển các xung điện áp thành các dao động cơ khí. Tính chất áp điện này được Jacques Curie phát hiện năm 1880 và từ đó chúng được sử dụng vào trong các mạch điện tử do tích chất hữu ích này.

Một đặc tính quan trọng của tinh thể thạch anh là nếu tác động bằng các dạng cơ học đến chúng (âm thanh, sóng nước...) vào tinh thể thạch anh thì chúng sẽ tạo ra một điện áp dao động có tần số tương đương với mức độ tác động vào chúng, do đó chúng được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn kiểm soát những sự rung động trong các động cơ xe hơi để kiểm soát sự hoạt động của chúng.


Lần đầu tiên Walter G. Cady ứng dụng thạch anh vào một bộ kiểm soát dao động điện tử vào năm 1921. Ông công bố kết quả vào năm 1922 và đến năm 1927 thì Warren A. Morrison đã ứng dụng tinh thể thạch anh vào điều khiển sự hoạt động của các đồng hồ.

Ngày nay, mọi máy tính dù hiện đại nhất cũng vẫn sử dụng các bộ dao động tinh thể để kiểm soát các bus, xung nhịp xử lý.

##### ❖ Nguyên lý hoạt động cơ bản

Thạch anh còn được gọi là gốm áp điện, chúng có tần số cộng hưởng tự nhiên phụ thuộc vào kích thước và hình dạng của phần tử gốm dùng làm linh kiện nên chúng có hệ số phẩy chất rất cao, độ rộng băng tần hẹp, nhờ vậy độ chính xác của mạch rất cao. Dao động thạch anh được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử có độ chính xác cao về mặt tần số như

tạo nguồn sóng mang của các thiết bị phát, xung đồng hồ trong các hệ thống vi xử lý...

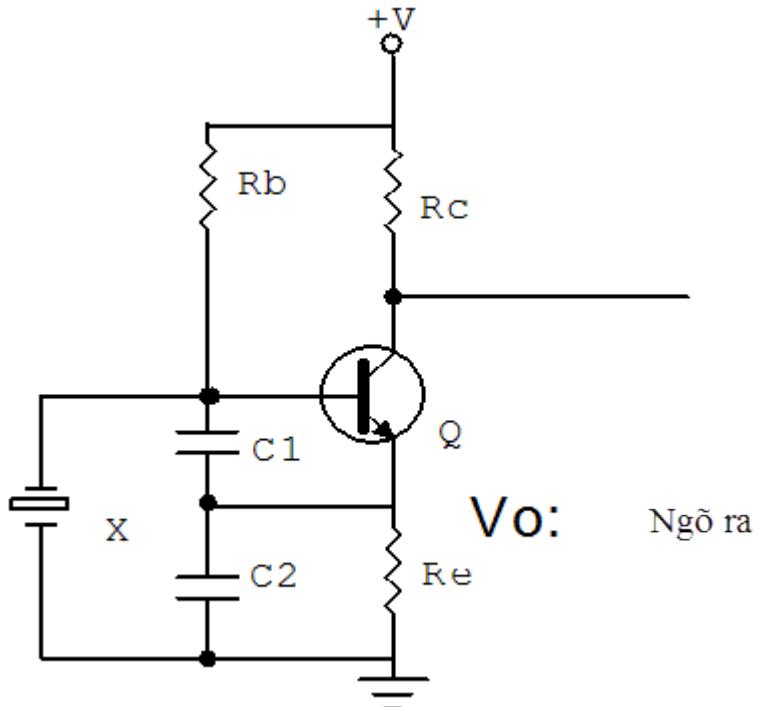

Hình 5.2 Mạch dao động dùng thạch anh

Nhiệm vụ các linh kiện trong mạch như sau:

$Q$ : tranzito dao động

$R_c$ : Điện trở tải lấy tín hiệu ngõ ra

$R_e$ : Điện trở ổn định nhiệt và lấy tín hiệu hồi tiếp


$C_1, C_2$ : Cầu chia thế dùng tụ để lấy tín hiệu hồi tiếp về cực B

$R_b$ : Điện trở phân cực B cho tranzito  $Q$

$X$ : thạch anh dao động

$+V$ : Nguồn cung cấp cho mạch

Hoạt động của mạch như sau: Khi được cấp nguồn điện áp phân cực B cho tranzito  $Q$  đồng thời nạp điện cho thạch anh và hai tụ  $C_1$  và  $C_2$ . Làm cho điện áp tại cực B giảm thấp, đến khi mạch nạp đầy điện áp tại cực B tăng cao qua vòng hồi tiếp dương  $C_1, C_2$  điện áp tại cực B tiếp tục tăng đến khi Tranzito dẫn điện báo hòa mạch bắt đầu xả điện qua tiếp giáp BE của tranzito làm cho điện áp tại cực B của tranzito giảm đến khi mạch xả hết điện bắt đầu lại một chu kỳ mới của tín hiệu. Tần số của mạch được xác định bởi tần số của thạch anh, dạng tín hiệu ngõ ra có dạng hình sin do đó để tạo ra các tín hiệu có dạng xung số cho các mạch điều khiển các tín hiệu xung được đưa đến các mạch dao động đa hài lưỡng ống (FF) để sửa dạng tín hiệu.

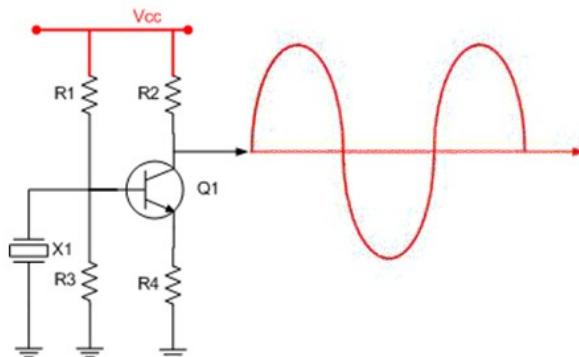


X1 : là thạch anh tạo dao động , tần số dao động được ghi trên thân của thạch anh, khi thạch anh được cấp điện thì nó tự dao động ra sóng hình sin. Thạch anh thường có tần số dao động từ vài trăm KHz đến vài chục MHz.

Transistor Q1 khuếch đại tín hiệu dao động từ thạch anh và cuối cùng tín hiệu được lấy ra ở chân C.

R1 vừa là điện trở cấp nguồn cho thạch anh vừa định thiên cho transistor Q1

R2 là trở ghánh tạo ra sụt áp để lấy ra tín hiệu

#### 4.3 Lắp mạch dao động thạch anh

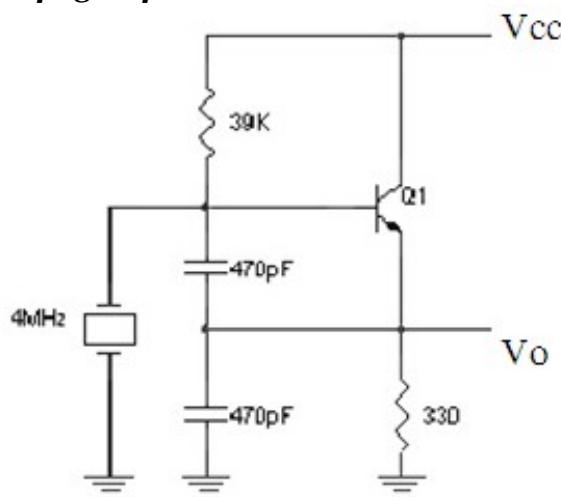

Nguồn Vcc = 5V, Q1 sử dụng loại C945

- Cắt đường nối thạch anh ra khỏi mạch: sử dụng VOM đo phân cực Q1.
- Nối thạch anh vào mạch: sử dụng dao động ký để vẽ dạng sóng Vo.
- Gọi tên mạch. Tính tần số dao động theo thực tế và theo lý thuyết.

#### Bài tập thực hành cho học viên

##### Bài 2 : Các mạch dao động điều hoà dùng thạch anh

###### a. Mục tiêu của bài:


Học xong bài này người học sẽ có khả năng:

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý, nêu tác dụng linh kiện và giải thích được nguyên lý làm việc của mạch.
- Lắp ráp và cân chỉnh được mạch điện đảm đúng quy trình.

**b. Nội dung của bài:**

**Bộ tạo dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp**

*a. Mạch điện.*

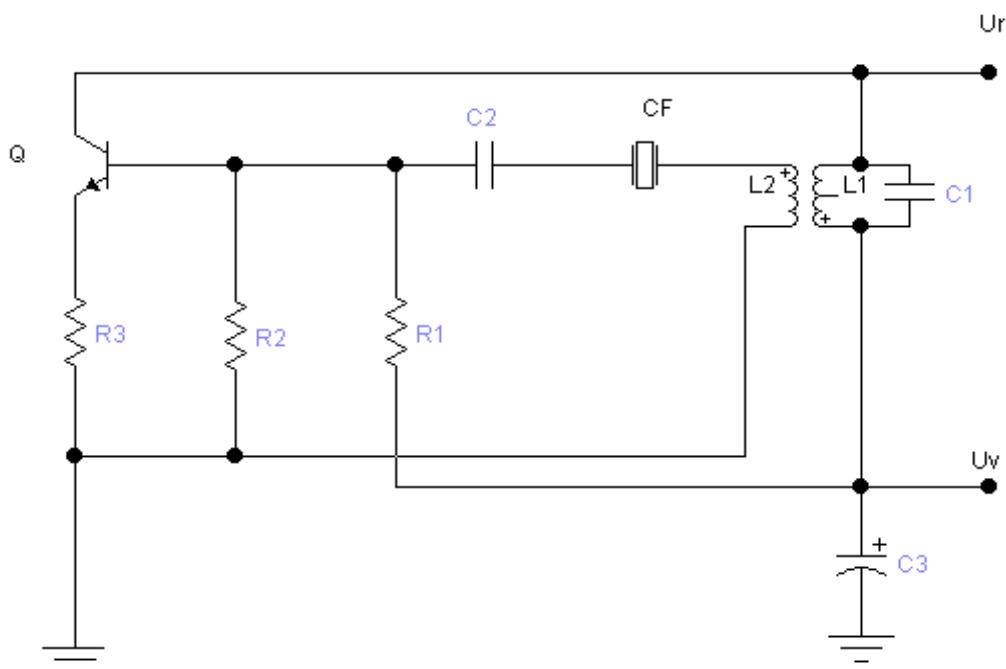

*b. Tác dụng của các linh kiện.*

L1, C1: Khung cộng hưởng

L2 : hồi tiếp

R1,R2: Định thiên phân áp cho Q

R3 : Ổn định nhiệt

C2, CF: Hồi tiếp dương

C3: Tụ lọc nguồn .

*c. Nguyên lý làm việc.*

Khi được cấp nguồn mạch dao động với tần số cộng hưởng riêng của khung C1, L1. Trong khung cộng hưởng có dao động, với tần số cộng hưởng đúng bằng tần số cộng hưởng nối tiếp của thạch anh, trở kháng của thạch anh nhỏ, thành phần hồi tiếp dương về cực B lớn.

Như vậy mạch tạo được dao động, tần số dao động của mạch chính là tần số cộng hưởng nối tiếp của thạch anh.


*d. Tần số dao động của mạch.*

Tần số dao động của mạch chính là tần số cộng hưởng nối tiếp của thạch anh, tần số này làm việc theo sự ổn định của thạch anh.

$$F_{dd} = F_q$$

### Bài 3: Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp

a. *Sơ đồ mạch*

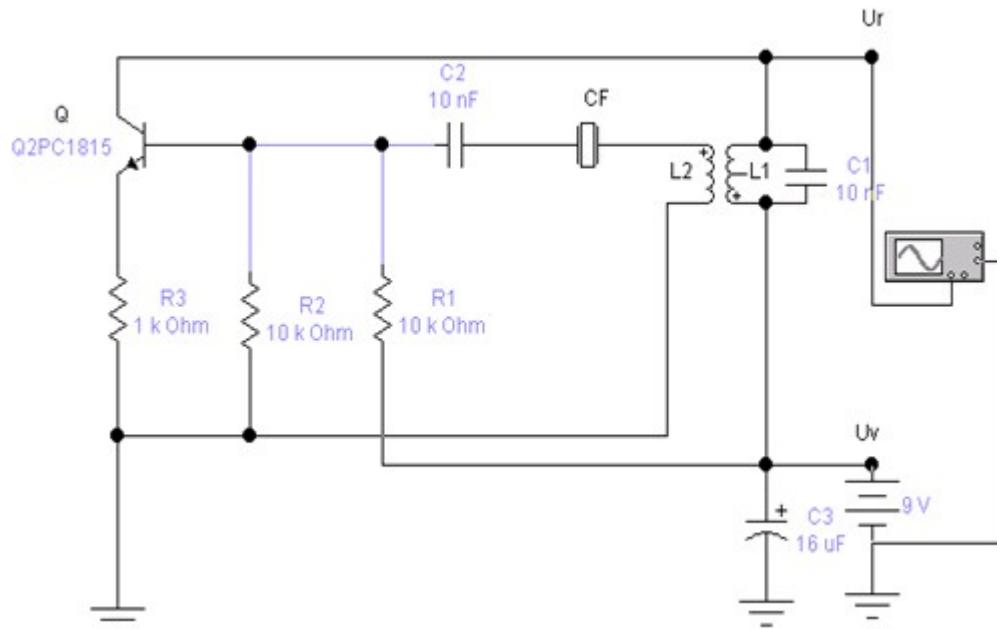

b. Chuẩn bị vật liệu linh kiện

Số lượng	Tên linh kiện	Số lượng
1	Q = C1815	1
2	C2 = 102(1nF)/104nF	1
3	C1 = 102(1nF)	1
4	C3 = 10 F/16V	1
5	R1 = R2 = 10k	2
6	R3 = 1k	1
7	CF = 455KHz	1
8	MBA âm tần 151/220	1

➤ Chuẩn bị vật liệu, linh kiện:

- **Vật liệu:** Thiếc, nhựa thông, cáp điện thoại, mạch in.
- **Linh kiện:** Chọn thông số các linh kiện theo sơ đồ mạch đã cho.

Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị:

Dụng cụ	Thiết bị
Mỏ hàn, Etô	Đồng hồ vạn năng
Panh kẹp	Máy hiện sóng 60MHz
Kìm cắt, kìm uốn	Bộ nguồn chân đế đa năng
Dao con, kéo	

c. *Quy trình lắp ráp và cân chỉnh.(Giáo viên làm mẫu theo trình tự, phân tích cho học sinh hiểu)*

Số thứ tự	Các bước công việc	Dụng cụ, thiết bị	Thao tác thực hành	Yêu cầu kỹ thuật
1	<b>Kiểm tra Linh kiện</b>	Đồng hồ vạn năng Bo mạch Panh kẹp Kìm, kéo Dao con	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra chất lượng và xác định cực tính linh kiện</li> <li>- Vệ sinh linh kiện.</li> <li>- Đo sự liên kết của mạch in</li> <li>- Xác định vị trí đặt linh kiện, điểm đo, cấp nguồn.</li> <li>- Uốn nắn chân linh kiện cho phù hợp với vị trí lắp ráp.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xác định được chất lượng linh kiện</li> <li>- Ngay ngắn sáng bóng</li> <li>- Đảm bảo thuận lợi cho thao tác cân chỉnh mạch.</li> <li>- Chân linh kiện không được uốn sát vào thân dễ bị đứt ngầm bên trong.</li> </ul>
2	<b>Lắp ráp mạch</b>	Mỏ hàn ĐHVN Bo mạch Panh kẹp Kìm, kéo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gá lắp các linh kiện : Q, R1, R2, R3; C2, CF; C1, L1; C3; Máy biến áp</li> <li>- Đấu dây cấp nguồn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp ráp đúng cực tính, giá trị của linh kiện.</li> <li>- Mỗi hàn đảm bảo tiếp xúc, bóng đẹp.</li> </ul>

3	Kiểm tra nguội	Mỏ hàn ĐHVN Bo mạch Pank kẹp Kìm, kéo	- Quan sát vị trí các linh kiện ngay ngắn, đúng vị trí.  - Mối hàn, tiếp xúc của linh kiện với mạch, dây dẫn....	- Đúng vị trí, giá trị.  - Sáng bóng, tiếp xúc tốt
	Cấp nguồn, đo thông số của mạch	ĐHVN Máy hiện sóng Bo mạch	- Đo điện áp vào, ra của mạch  - Quan sát dạng tín hiệu ra.	- $Uv = (9-12)Vdc$ ;  $Ur = (16-20)Vac$  - Tín hiệu dạng Sin tuần hoàn
4	Cân chỉnh mạch	Mỏ hàn ĐHVN Bo mạch Pank kẹp Kìm, kéo	- Thay thế giá trị của C1 cho phù hợp với L1, hoặc C2.  - Thay R3 tăng lên 1,5k	- Đảm bảo mạch hoạt động đúng – tín hiệu chuẩn.

#### Yêu cầu đánh giá kết quả học tập

- ✓ Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch
- ✓ Lắp được mạch theo sơ đồ nguyên lý
- ✓ Nhận xét và rút kinh nghiệm thực hành cho học viên
- ✓ Kiểm tra

**Bài 6**  
**MẠCH ỔN ÁP**  
**Mã bài: MĐ17-6**

### Giới thiệu

Nhiệm vụ của mạch ổn định điện áp là giữ cho điện áp đầu ra ổn định khi điện áp đầu vào thay đổi hay tải thay đổi. Để đánh giá độ ổn định của mạch ổn áp người ta đưa ra hệ số ổn định Ku


#### Mục tiêu:

- Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của các mạch ổn áp cấp nguồn.
- Đo đặc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch ổn áp theo yêu cầu kỹ thuật.
- Thiết kế, lắp ráp một số mạch ổn áp theo yêu cầu kỹ thuật.
- Thay thế một số mạch ổn áp hư hỏng theo số liệu cho trước.
- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

#### 1. Khái niệm:
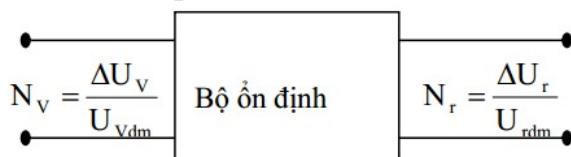
##### 1.1 Khái niệm ổn áp

Hệ số ổn định điện áp Ku nói lên tác dụng của bộ ổn định đã làm giảm độ không ổn định điện áp ra trên tải đi bao nhiêu lần so với đầu vào.



Độ không ổn định đầu vào

$$N_v = \frac{\Delta U_v}{U_{vdm}}$$

Độ không ổn định điện áp đầu ra

$$N_r = \frac{\Delta U_r}{U_{rdm}}$$

$\Delta U_v, \Delta U_r$  là độ lệch lớn nhất về 1 phía của điện áp đầu vào và đầu ra so với các giá trị định mức đầu vào, đầu ra  $U_{vdm}, U_{rdm}$ . Vậy độ ổn định điện áp của bộ ổn áp.

- Dải ổn định  $D_u, D_i$  nói nêu rộng của khoảng làm việc của bộ ổn áp, ổn dòng.
- Hiệu suất: khi làm việc các bộ ổn định cũng tiêu hao năng lượng điện trên chúng, do đó hiệu suất của bộ ổn định

$$\eta = \frac{P_r}{P_v} = \frac{P_r}{P_r + P_{th}}$$

P<sub>r</sub>: Công suất có ích trên tải của bộ ổn định

P<sub>v</sub> : Công suất mà bộ ổn định yêu cầu từ đầu vào

P<sub>th</sub> : Công suất tổn hao trên bộ ổn định

## 1.2 Thông số kỹ thuật của mạch ổn áp

Dải điện áp ngõ vào:

Dòng điện vào:

Tần số:

Điện áp cung cấp ngõ ra :

Dòng điện DC:

## 1.3 Phân loại mạch ổn áp

Tùy theo nhu cầu về điện áp, dòng điện tiêu thụ, độ ổn định mà trong kỹ thuật người ta phân chia mạch ổn áp thành hai nhóm gồm ổn áp xoay chiều và ổn áp một chiều.

Ôn áp xoay chiều dùng để ổn áp nguồn điện từ lưới điện trước khi đưa vào mạng cục bộ hay thiết bị điện. Ngày nay với tốc độ phát triển của kỹ thuật người ta có các loại ổn áp như: ổn áp bù từ, ổn áp dùng mạch điện tử, ổn áp dùng linh kiện điện tử....

Ôn áp một chiều dùng để ổn định điện áp cung cấp bên trong thiết bị, mạch điện của thiết bị theo từng khu vực, từng mạch điện tùy theo yêu cầu ổn định của mạch điện. Người ta có thể chia mạch ổn áp một chiều thành hai nhóm lớn là ổn áp tuyến tính và ổn áp không tuyến tính (còn gọi là ổn áp xung). Việc thiết kế mạch điện cũng đa dạng phức tạp, từ ổn áp dùng Diot zener, ổn áp dùng tranzito, ổn áp dùng IC...Trong đó mạch ổn áp dùng tranzito rất thông dụng trong việc cấp điện áp thấp, dòng tiêu thụ nhỏ cho các thiết bị và mạch điện có công suất tiêu thụ thấp.

## 2. Mạch ổn áp tham số


Mục tiêu

- + Biết được nguyên lý mạch ổn áp dung diode zener và mạch ổn áp dung transistor

- + Lắp được mạch ổn áp cơ bản

## 2.1. Mạch Ổn áp tham số dùng diode zener

### a. Mạch Ổn áp dùng zener

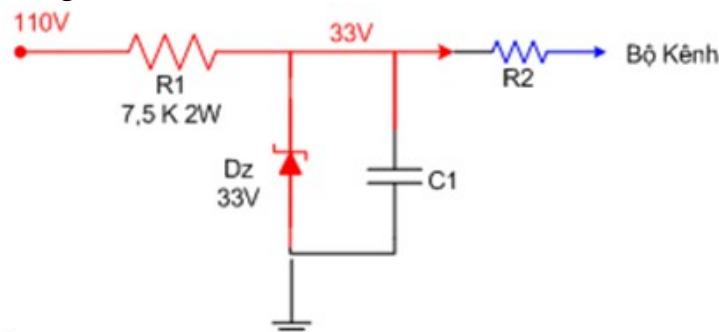

Hình 6.1: Mạch Ổn áp dùng diode zener

Mạch Ổn áp tạo áp 33V cố định cung cấp cho mạch dò kênh trong Tivi mầu


Từ nguồn 110V không cố định thông qua điện trở hạn dòng R1 và giảm trên Dz 33V để lấy ra một điện áp cố định cung cấp cho mạch dò kênh. Khi thiết kế một mạch Ổn áp như trên ta cần tính toán điện trở hạn dòng sao cho dòng điện ngược cực đại qua Dz phải nhỏ hơn dòng mà Dz chịu được, dòng cực đại qua Dz là khi dòng qua R2 = 0

Như sơ đồ trên thì dòng cực đại qua Dz bằng sụt áp trên R1 chia cho giá trị R1, gọi dòng điện này là I1 ta có

$$I1 = (110 - 33) / 7500 = 77 / 7500 \sim 10mA$$

Thông thường ta nên để dòng ngược qua Dz \leq 25 mA

b. Mạch lợi dụng tính Ổn áp của diot zener và điện áp phân cực thuận cho tranzito để thiết lập mạch Ổn áp (Hình 6.2)

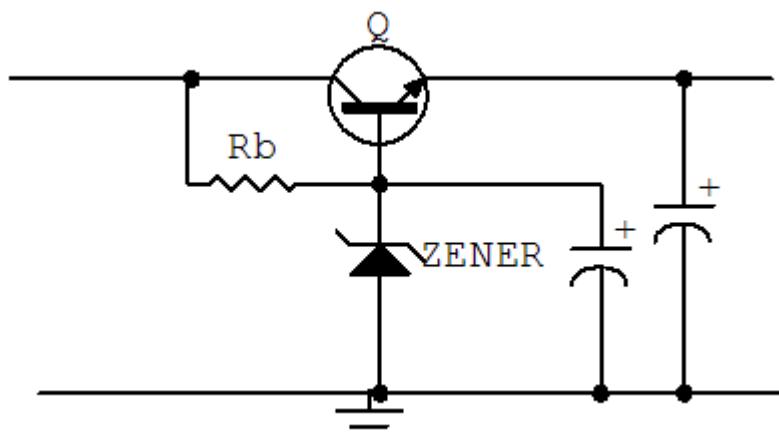

Hình 6.2: Mạch Ổn áp tham số dùng tranzito NPN

Q: Tranzito Ổn áp

R<sub>b</sub>: Điện áp phân cực B cho tranzito và diot zêne

Ở mạch này cực B của tranzito được giữ mức điện áp ổn định nhờ diot zêne và điện áp ngõ ra là điện áp của điện áp zêne và điện áp phân cực thuận của tranzito


$$V_o \quad V_z \quad V_{be}$$

$V_z$ : Điện áp zêner

$V_{be}$ : Điện áp phân cực thuận của Tranzito ( $0,5 - 0,8v$ )

Điện áp cung cấp cho mạch được lấy trên cực E của tranzito, tùy vào nhu cầu mạch điện mà mạch được thiết kế có dòng cung cấp từ vài mA đến hàng trăm mA, ở các mạch điện có dòng cung cấp lớn thường song song với mạch được mắc thêm một điện trở  $R_c$  khoảng vài chục đến vài trăm Ohm như hình 6.3 gọi là trở gánh dòng.

Việc chọn tranzito cũng được chọn tương thích với dòng tiêu thụ của mạch điện để tránh dư thừa làm mạch điện công kẽm và dòng phân cực qua lớn làm cho điện áp phân cực  $V_{be}$  không ổn định dẫn đến điện áp cung cấp cho tải kém ổn định.

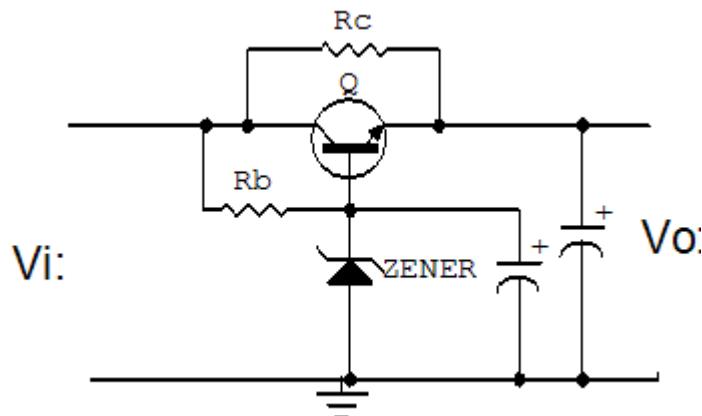


Hình 6.3: Mạch ổn áp tham số dùng tranzito NPN có điện trở gánh dòng

Dòng điện cung cấp cho mạch là dòng cực C của tranzito nên khi dòng tải thay đổi dòng cực C thay đổi theo làm trong khi dòng cực B không thay đổi, nên mặc dù điện áp không thay đổi (trên thực tế sự thay đổi không đáng kể) nhưng dòng tải thay đổi làm cho tải làm việc không ổn định.

### c. Mạch ổn áp có điều chỉnh: Hình 6.4

Mạch ổn áp này có thể điều chỉnh được điện áp ngõ ra và có độ ổn định cao nhờ đường vòng hồi tiếp điện áp ngõ ra nên có được gọi là ổn áp có hồi tiếp.

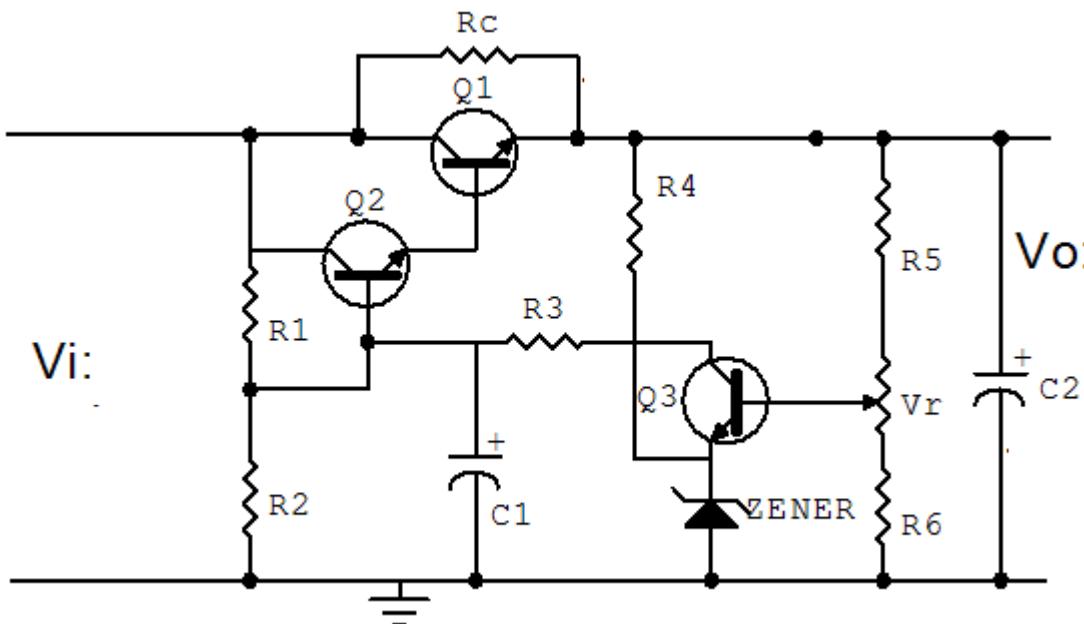

Hình 6.4: Mạch Ổn áp có điều chỉnh

Nhiệm vụ của các linh kiện trong mạch như sau:

- + Q<sub>1</sub>: Tranzito Ổn áp, cấp dòng điện cho mạch
- + Q<sub>2</sub>: Khuếch đại điện áp một chiều
- + Q<sub>3</sub>: So sánh điện áp được gọi là dò sai
- + R<sub>c</sub>: Trở gánh dòng
- + R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>: Phân cực cho Q<sub>2</sub>
- + R<sub>3</sub>: Hạn dòng cấp nguồn cho Q<sub>3</sub>
- + R<sub>4</sub>: Phân cực cho zener, tạo điện áp chuẩn cố định cho cực E Q<sub>3</sub> gọi là tham chiếu
- + R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>, V<sub>r</sub>: cầu chia thế phân cực cho B Q<sub>3</sub> gọi là lấy mẫu.
- + C<sub>1</sub>: Chống đột biến điện áp.
- + C<sub>2</sub>: Lọc nguồn sau Ổn áp cách ly nguồn với điện áp một chiều từ mạch ngoài.

#### Hoạt động của mạch được chia làm hai giai đoạn như sau:

**Giai đoạn cấp điện:** Là giai đoạn lấy nguồn ngoài cấp điện cho mạch được thực hiện gồm R<sub>c</sub>, Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>. Nhờ quá trình cấp điện từ nguồn đến cực C của Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> và phân cực nhờ cầu chia điện áp R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> làm cho hai tranzito Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> dẫn điện. Trong đó Q<sub>2</sub> dẫn điện phân cực cho Q<sub>1</sub>, dòng qua Q<sub>1</sub> cùng với dòng qua điện trở R<sub>c</sub> gánh dòng cấp nguồn cho tải. Trong các mạch có dòng cung cấp thấp thì không cần điện trở gánh dòng R<sub>c</sub>.

**Giai đoạn Ổn áp:** Điện áp ngõ ra một phần quay trở về Q<sub>3</sub> qua cầu chia thế R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>, V<sub>r</sub> đặt vào cực B. do điện áp tại chân E được giữ cố định

nên điện áp tại cực C thay đổi theo điện áp tại cực B nhưng ngược pha, qua điện trở  $R_3$  đặt vào cực B Q<sub>2</sub> khuếch đại điện áp một chiều thay đổi đặt vào cực B của Q<sub>1</sub> để điều chỉnh điện áp ngõ ra, cấp điện ổn định cho mạch. Điện áp ngõ ra có thể điều chỉnh được khoảng 20% so với thiết kế nhờ biến trở V<sub>r</sub>. Hoạt động của Q<sub>1</sub> trong mạch giống như một điện trở biến đổi được để ổn áp.

Mạch ổn áp này có dòng điện cung cấp cho mạch tương đối lớn có thể lên đến vài Amp và điện áp cung cấp lên đến hàng trăm Volt.


### **Ưu nhược điểm:**

Mạch có ưu điểm dễ thiết kế, dễ kiểm tra, sửa chữa tuy nhiên mạch có nhiều nhược điểm cụ thể là mạch kẽm ổn định khi nguồn ngoài thay đổi, sụt áp trên nguồn tương đối lớn nên tổn thất công suất trên nguồn cao nhất là các mạch có công suất lớn cần phải có thêm bộ tản nhiệt nên cồng kềnh. Không cách ly được nguồn trong và ngoài nên khi Q<sub>1</sub> bị thủng gây ra hiện tượng quá áp trên mạch gây hư hỏng mạch điện, độ ổn định không cao

### **2.2 Mạch ổn áp tham số dùng transistor**

#### *a. Mạch ổn áp tham số:*

Mạch lợi dụng tính ổn áp của diot zêne và điện áp phân cực thuận của tranzito để thiết lập mạch ổn áp (Hình 6.5)

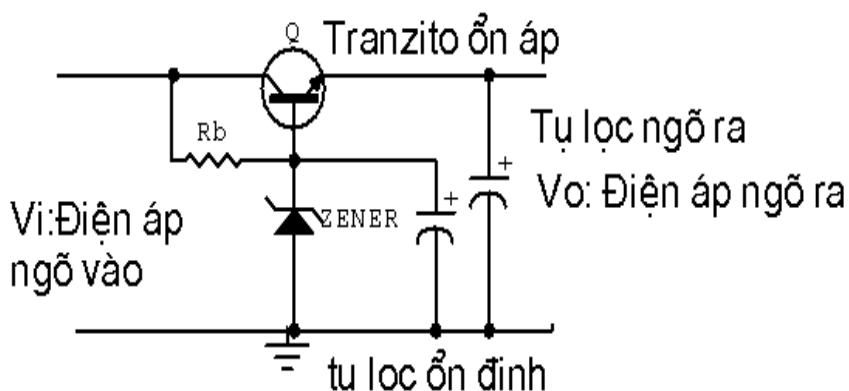

Hình 6.5 : Mạch ổn áp tham số dùng tranzito NPN

Q: Tranzito ổn áp

R<sub>b</sub>: Điện áp phân cực B cho tranzito và diot zêne

Ở mạch này cực B của tranzito được giữ mức điện áp ổn định nhờ diot zêne và điện áp ngõ ra là điện áp của điện áp zêne và điện áp phân cực thuận của tranzito


$V_o \quad V_z \quad V_{be}$

$V_z$ : Điện áp zêne

$V_{be}$ : Điện áp phân cực thuận của tranzito ( $0,5 - 0,8v$ )

Điện áp cung cấp cho mạch được lấy trên cực E của tranzito, tuỳ vào nhu cầu mạch điện mà mạch được thiết kế có dòng cung cấp từ vài mA đến hàng trăm mA, ở các mạch điện có dòng cung cấp lớn thường song song với mạch được mắc thêm một điện trở  $R_c$  khoảng vài chục đến vài trăm Ohm như hình 6.6 gọi là trở gánh dòng.


Việc chọn tranzito cũng được chọn tương thích với dòng tiêu thụ của mạch điện để tránh dư thừa làm mạch điện công kềnh và dòng phân cực qua lớn làm cho điện áp phân cực  $V_{be}$  không ổn định dẫn đến điện áp cung cấp cho tải kém ổn định.

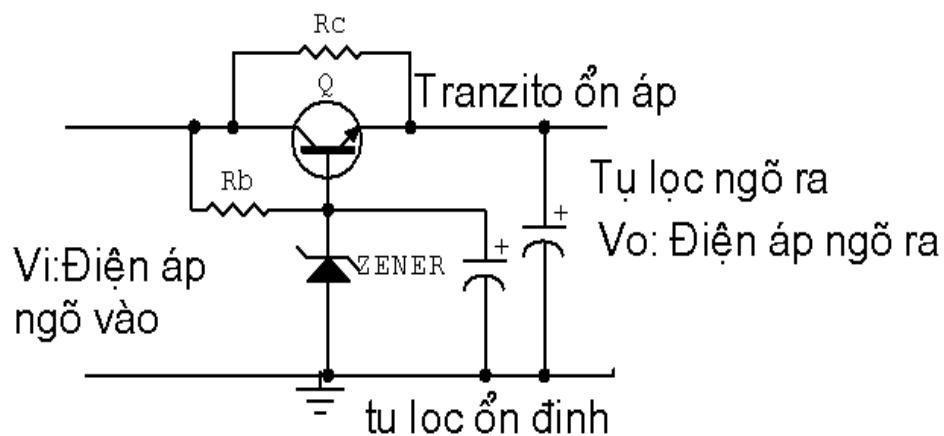

Hình 6.6: Mạch Ổn áp tham số dùng tranzito NPN có điện trở gánh dòng

#### b. Mạch Ổn áp có điều chỉnh: Hình 6.7

Mạch Ổn áp này có thể điều chỉnh được điện áp ngõ ra và có độ ổn định cao nhờ đường hồi tiếp điện áp ngõ ra nên còn được gọi là Ổn áp có hồi tiếp.

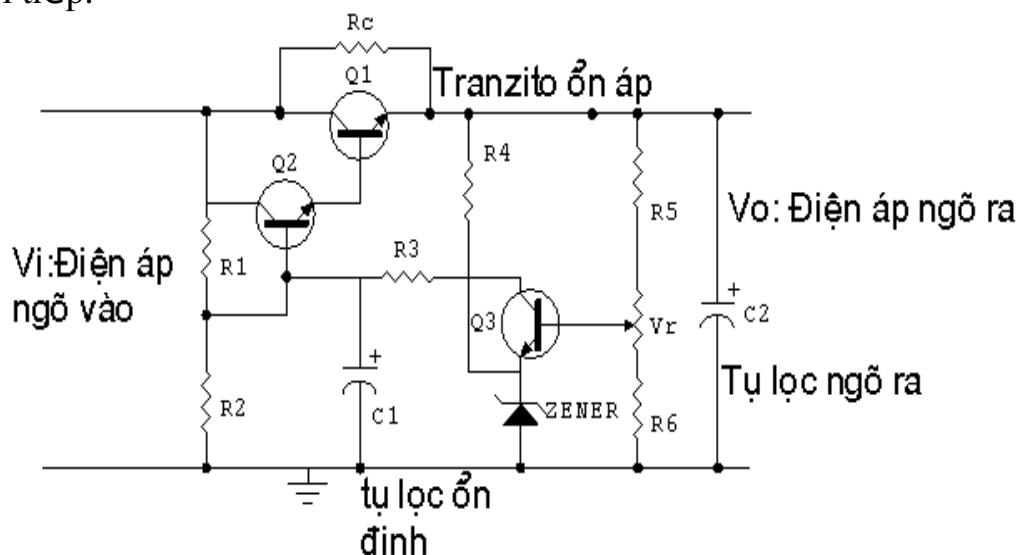

Hình 6.7: Mạch Ổn áp có điều chỉnh

Nhiệm vụ của các linh kiện trong mạch như sau:

- +  $Q_1$ : Tranzito ổn áp, cấp dòng điện cho mạch
- +  $Q_2$ : Khuếch đại điện áp một chiều
- +  $Q_3$ : So sánh điện áp được gọi là dò sai
- +  $R_c$ : Trở gánh dòng
- +  $R_1, R_2$ : Phân cực cho  $Q_2$
- +  $R_3$ : Hạn dòng cấp nguồn cho  $Q_3$
- +  $R_4$ : Phân cực cho zener, tạo điện áp chuẩn cố định cho cực E  $Q_3$  gọi là tham chiếu
- +  $R_5, R_6, V_r$ : cầu chia thế phân cực cho B  $Q_3$  gọi là lối mẫu.
- +  $C_1$ : Chống đột biến điện áp.
- +  $C_2$ : Lọc nguồn sau ổn áp cách ly nguồn với điện áp một chiều từ mạch ngoài.

- **Hoạt động của mạch được chia làm hai giai đoạn như sau:**

**Giai đoạn cấp điện:** Là giai đoạn lấy nguồn ngoài cấp điện cho mạch được thực hiện gồm  $R_c, Q_1, Q_2, R_1, R_2$ . Nhờ quá trình cấp điện từ nguồn đến cực C của  $Q_1, Q_2$  và phân cực nhờ cầu chia điện áp  $R_1, R_2$  làm cho hai tranzito  $Q_1, Q_2$  dẫn điện. Trong đó  $Q_2$  dẫn điện phân cực cho  $Q_1$ , dòng qua  $Q_1$  cùng với dòng qua điện trở  $R_c$  gánh dòng cấp nguồn cho tải. Trong các mạch có dòng cung cấp thấp thì không cần điện trở gánh dòng  $R_c$ .


**Giai đoạn ổn áp:** Điện áp ngõ ra một phần quay trở về  $Q_3$  qua cầu chia thế  $R_5, R_6, V_r$  đặt vào cực B. do điện áp tại chân E được giữ cố định nên điện áp tại cực C thay đổi theo điện áp tại cực B nhưng ngược pha, qua điện trở  $R_3$  đặt vào cực B  $Q_2$  khuếch đại điện áp một chiều thay đổi đặt vào cực B của  $Q_1$  để điều chỉnh điện áp ngõ ra, cấp điện ổn định cho mạch. Điện áp ngõ ra có thể điều chỉnh được khoảng 20% so với thiết kế nhờ biến trở  $V_r$ . Hoạt động của  $Q_1$  trong mạch giống như một điện trở biến đổi được để ổn áp.

Mạch ổn áp này có dòng điện cung cấp cho mạch tương đối lớn có thể lên đến vài Amp và điện áp cung cấp lên đến hàng trăm Volt.

c. **Mạch ổn áp không tuyến tính:**

Mạch ổn áp không tuyến tính có nhược điểm khó thiết kế nhưng có nhiều ưu điểm như: có độ ổn định cao ngay cả khi nguồn ngoài thay đổi, tổn thất công suất thấp, không gây hao hụt cho mạch điện khi ổn áp bị đánh thủng và có thể thiết kế được các mức điện áp, và dòng điện theo ý muốn. Trong thực tế mạch ổn áp không tuyến tính cũng có nhiều dạng mạch khác nhau, trong đó mạch dùng tranzito và IC là thông dụng hiện nay

Chủ yếu là ổn áp kiểu xung dùng dao động nghẹt. Mạch điện điển hình dùng tranzito có dạng mạch đơn giản như hình 6.8

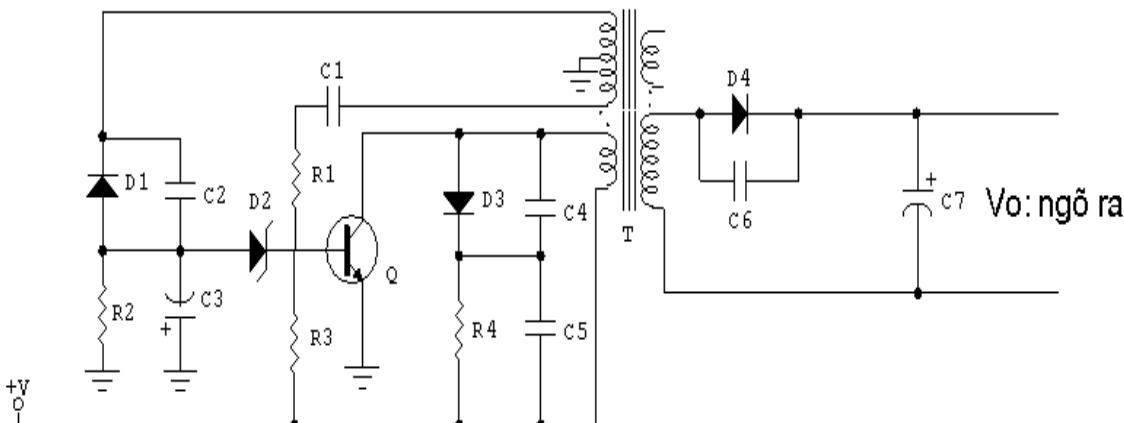

Hình 6.8: Mạch ổn áp ổn áp kiểu xung dùng dao động nghẹt

Trong mạch Tranzito Q đóng vai trò là phần tử dao động đồng thời là phần tử ổn áp, T là biến áp dao động nghẹt đồng thời là biến áp tạo nguồn thứ cấp cung cấp điện cho mạch điện hoặc thiết bị.  $C_1$ ,  $R_1$  giữ vai trò là mạch hồi tiếp xung để duy trì dao động.  $R_4$  làm nhiệm vụ phân cực ban đầu cho mạch hoạt động.  $D_3$ ,  $R_4$ ,  $C_4$ ,  $C_5$  làm nhiệm vụ chống quá áp bảo vệ tranzito. Các linh kiện  $D_1$ ,  $R_2$ ,  $C_3$ ,  $C_2$ . Tạo nguồn cung cho mạch ổn áp.  $D_2$  làm nhiệm vụ tạo điện áp chuẩn cho mạch ổn áp gọi là tham chiếu.

Hoạt động của mạch cũng tương tự như mạch ổn áp có điều chỉnh gồm có hai giai đoạn.

**Giai đoạn tạo nguồn.** Được thực hiện như sau: Điện áp một chiều từ nguồn ngoài được tiếp tế đến cực C của Q qua cuộn sơ cấp của biến áp T, một phần được đưa đến cực B của tranzito qua điện trở phân cực  $R_3$  làm cho tranzito chuyển trạng thái từ không dẫn điện sang trạng thái dẫn điện sinh ra dòng điện chạy trên cuộn sơ cấp của biến áp T, dòng điện biến thiên này cảm ứng lên các cuộn thứ cấp hình thành xung hồi tiếp về cực B của Tranzito Q để duy trì dao động gọi là dao động nghẹt. Xung dao động nghẹt lấy trên cuộn thứ cấp khác được nắn bởi diode  $D_4$  và lọc bởi tụ  $C_7$  hình thanh nguồn một chiều thứ cấp cung cấp điện áp cho mạch điện lúc này điện áp ngõ ra chưa được ổn định.


**Giai đoạn ổn áp.** Được thực hiện bởi một nhánh thứ cấp khác nắn lọc xung để hình thành điện áp một chiều có giá trị âm nhờ  $D_1$ ,  $C_3$  đặt vào cực B của tranzito Q qua Diot zener  $D_2$  điều chỉnh điện áp phân cực của tranzito Q để ổn định điện áp ngõ ra. Giữ điện áp ngõ ra được ổn định.

Để hiểu rõ nguyên tắc ổn định điện áp của mạch, giả thuyết điện áp ngõ ra tăng đồng thời cũng làm cho điện áp âm được hình thành từ  $D_1$  và  $C_3$

cũng tăng làm cho điện áp tại anot của zener D<sub>2</sub> tăng kéo theo điện áp tại catôt giảm làm giảm dòng phân cực cho Q ổn áp dẫn điện yếu điện áp ngõ ra giảm bù lại sự tăng ban đầu giữ ở mức ổn định. Hoạt động của mạch xảy ra ngược lại khi điện áp ngõ ra giảm cũng làm cho điện áp âm tại Anod của D<sub>2</sub> giảm làm cho điện áp tại catôt tăng nên tăng phân cực B cho tranzito Q do đó Q dẫn mạnh làm tăng điện áp ngõ ra bù lại sự giảm ban đầu điện áp ra ổn định.

Mạch điện Hình 6.8 chỉ được dùng cung cấp nguồn cho các mạch điện có dòng tiêu thụ nhỏ và sự biến động điện áp ngõ vào thấp. Trong các mạch cần có dòng tiêu thụ lớn, tầm dò sai rộng thì cấu trúc mạch điện phức tạp hơn, dùng nhiều linh kiện hơn, kể cả tranzito, các thành phần của hệ thống ổn áp được hoàn chỉnh đầy đủ sẽ có: ổn áp, dò sai, tham chiếu, lấy mẫu và bảo vệ nếu hệ thống nguồn cần độ an toàn cao.

#### d. Mạch ổn áp dùng IC ổn áp

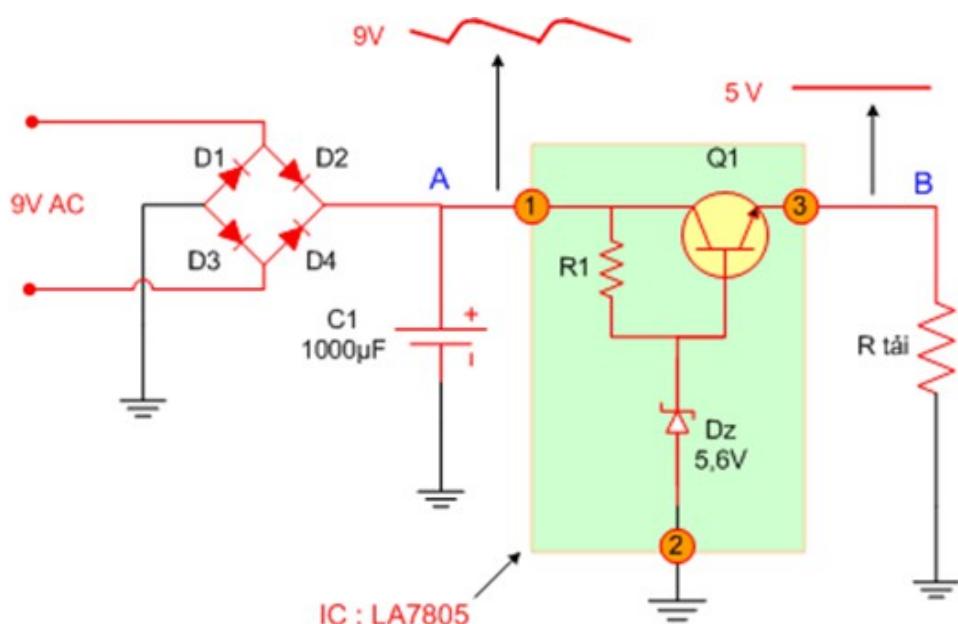

Hình 6.2: Mạch ổn áp dùng IC


Mạch ổn áp dùng Diode Zener như trên có ưu điểm là đơn giản nhưng nhược điểm là cho dòng điện nhỏ ( $\leq 20\text{mA}$ ). Để có thể tạo ra một điện áp cố định nhưng cho dòng điện mạnh hơn nhiều lần người ta mắc thêm Transistor để khuyếch đại về dòng như sơ đồ dưới đây.

Ở mạch trên điện áp tại điểm A có thể thay đổi và còn gợn xoay chiều nhưng điện áp tại điểm B không thay đổi và tương đối phẳng.

**Nguyên lý ổn áp :** Thông qua điện trở R1 và Dz giam cố định điện áp chân B của Transistor Q1, giả sử khi điện áp chân

E đèn Q1 giảm => khi đó điện áp UBE tăng => dòng qua đèn Q1 tăng => làm điện áp chân E của đèn tăng, và ngược lại ...

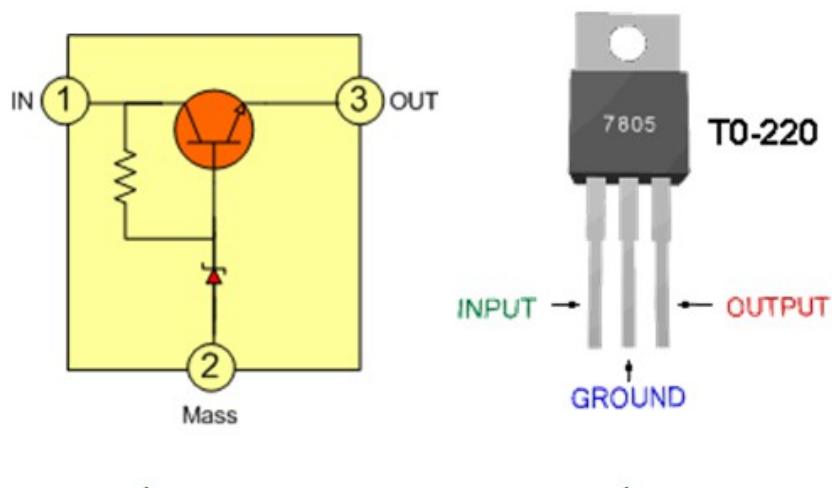Mạch ổn áp trên đơn giản và hiệu quả nên được sử dụng rất rộng rãi và người ta đã sản xuất các loại IC họ LA78.. để thay thế cho mạch ổn áp trên, IC LA78.. có sơ đồ mạch như phần mạch có màu xanh của sơ đồ trên.



IC ổn áp họ LA78..

IC ổn áp LA7805

Hình 6.3 IC Ổn áp

#### Lưu ý :

Họ IC78.. chỉ cho dòng tiêu thụ khoảng 1A trớ xuống, khi ráp IC trong mạch thì  $U_{in} > U_{out}$  từ 3 đến 5V khi đó IC mới phát huy tác dụng

#### ❖ Mạch ổn áp tuyến tính 78XX- 79XX


Họ 78xx: Ổn định điện áp dương. xx là giá trị điện áp đầu ra chặng hạn 7805: 5V, 7809:9V...

- Họ 79xx: Ổn định điện áp âm, xx là giá trị điện áp đầu ra chặng hạn 7905:-5V, 7909:-9V,..

- Kết hợp của 78xx + 79xx sẽ tạo ra được bộ nguồn đối xứng

**78xx** để ổn định điện áp dương đầu ra với điện áp đầu vào luôn luôn lớn hơn đầu ra 3V.

78xx gồm 3 chân :

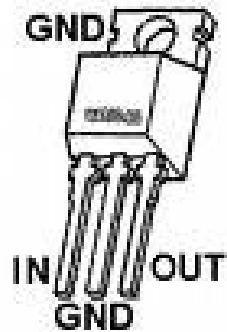


1 : Vin - Nguồn vào

2 : GND - Nối đất

3 : Vo - Nguồn ra.

Nguyên lý mạch: Mạch ổn áp dùng Diode Zener có ưu điểm là đơn giản nhưng nhược điểm là cho dòng điện bé ( $\leq 20mA$ ). Để có thể tạo ra một điện áp ổn định nhưng cho dòng điện lớn hơn người ta mắc thêm Transistor để khuyếch đại dòng như sơ đồ hình dưới.


Nguyên lý mạch: Mạch ổn áp dùng Diode Zener có ưu điểm là đơn giản nhưng nhược điểm là cho dòng điện bé ( $\leq 20mA$ ). Để có thể tạo ra một điện áp ổn định nhưng cho dòng điện lớn hơn người ta mắc thêm Transistor để khuyếch đại dòng như sơ đồ hình dưới.

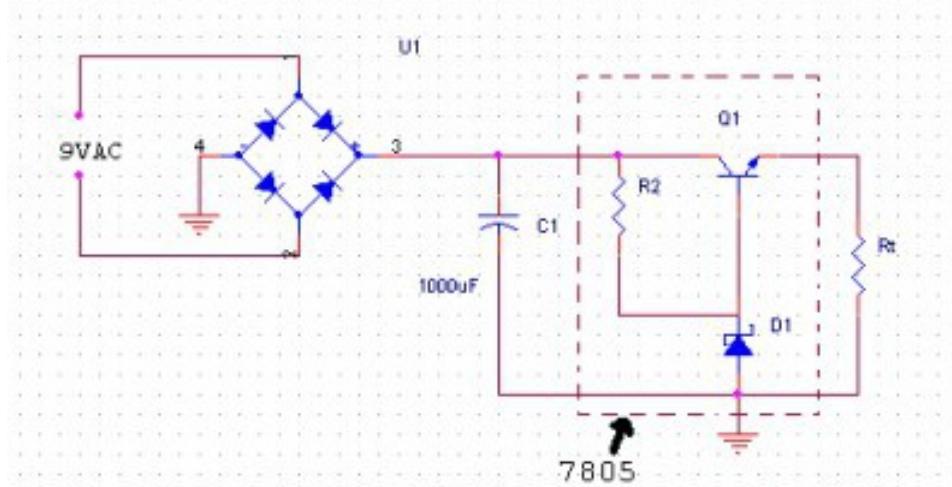

Hình 6.4: Mạch ổn áp dùng zener

Ở mạch trên điện áp tại điểm 3 có thể thay đổi và còn gợn xoay chiều nhưng điện áp tại điểm Rt không thay đổi và tương đối phẳng. Thông qua điện trở R2 và D1 giam cố định điện áp chân Rt của Transistor Q1, giả sử khi điện áp chân E transistor Q1 giảm  $\Rightarrow$  khi đó điện áp UBE tăng  $\Rightarrow$  dòng qua transistor Q1 tăng  $\Rightarrow$  làm điện áp chân E của transtor Q1 tăng, và ngược lại ...

Mạch ổn áp trên đơn giản và hiệu quả nên được sử dụng rất rộng rãi và người ta đã sản xuất các loại IC họ LA78.. để thay thế cho mạch ổn áp trên, IC LA78.. sẽ thay thế cho phần mạch đánh dấu bằng nét đứt của sơ đồ trên.

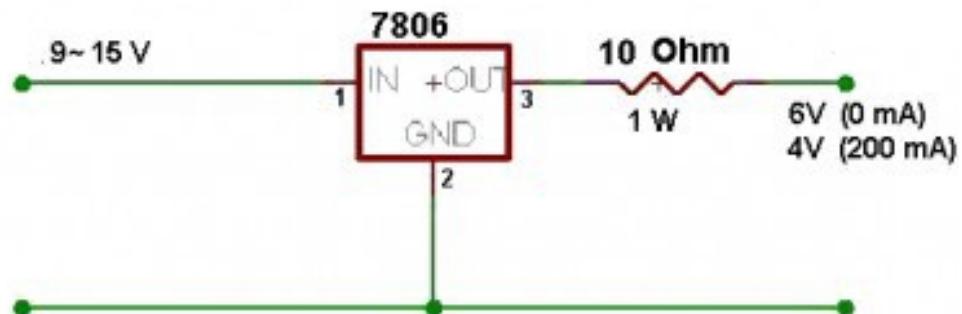


Hình 6.5: Mạch ổn áp dùng IC ổn áp

\* Seri 78XX: LA7805, LA7808, LA7809, LA7812 là dòng cho điện áp ra tương ứng với dòng là 1A. Ngoài ra còn các seri khác chịu được dòng  
78Lxx Chuyển đổi điện áp dương từ +5V --> +24V. Dòng 0.1A  
78Mxx Chuyển đổi điện áp dương từ +5V --> +24V. Dòng 0.5A  
78Sxx Chuyển đổi điện áp dương từ +5V --> +24V. Dòng 0.2A
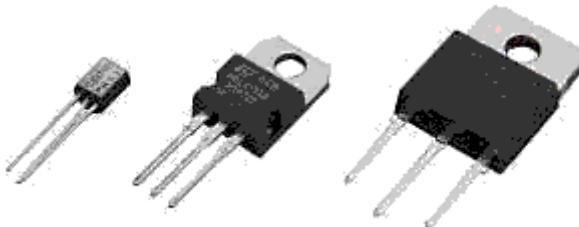
### 79xx


Cũng như họ 78xx, họ 79xx hoạt động tương tự nhưng điện áp đầu ra là âm (-).



Chân của 79xx thì khác với 78xx, được xác định như hình bên dưới



Sử dụng kết hợp 78xx với 79xx tạo nguồn đối xứng

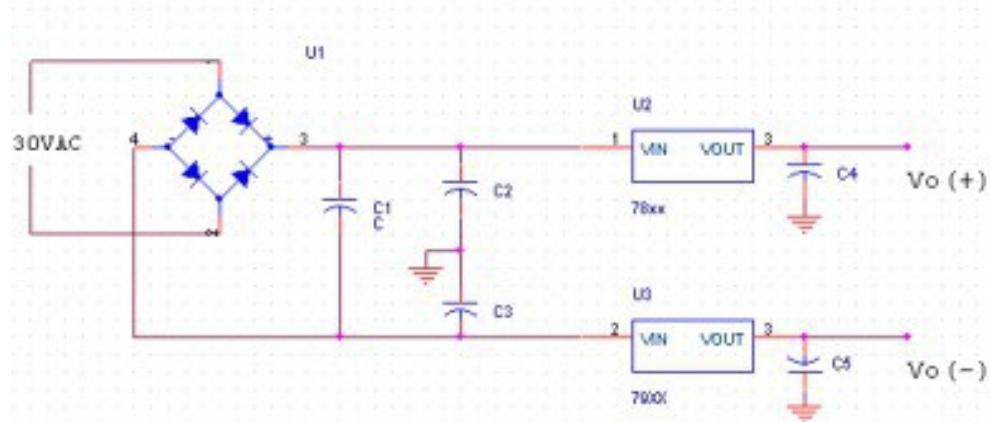

Hình 6.6: Mạch ổn áp nguồn đối xứng

### 2.3 Lắp mạch ổn áp tham số

#### Mục tiêu

Rèn luyện kỹ năng thi công mạch

Giải thích sơ đồ nguyên lý mạch

Giải thích nguyên lý bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp

#### Dụng cụ thực hành

Bàn thực hành

Mạch in đã làm trước

Mỏ hàn, chì hàn, kìm cắt

VOM, dao động ký

Linh kiện điện tử

#### Chuẩn bị lý thuyết

Nguyên lý hoạt động của mạch ổn áp có dòng tải lớn

Công dụng BJT ghép darlington


% Ổn áp là gì, công thức tính % Ổn áp

Ảnh hưởng của khối tạo áp chuẩn, trong mạch ổn áp tuyến tính

cách vẽ mạch in bằng các phần mềm điện tử  
cách thi công mạch in đã được vẽ bằng phần mềm

### Nội dung thực hành

#### Bài 1: Lắp mạch ổn áp tuyến tính

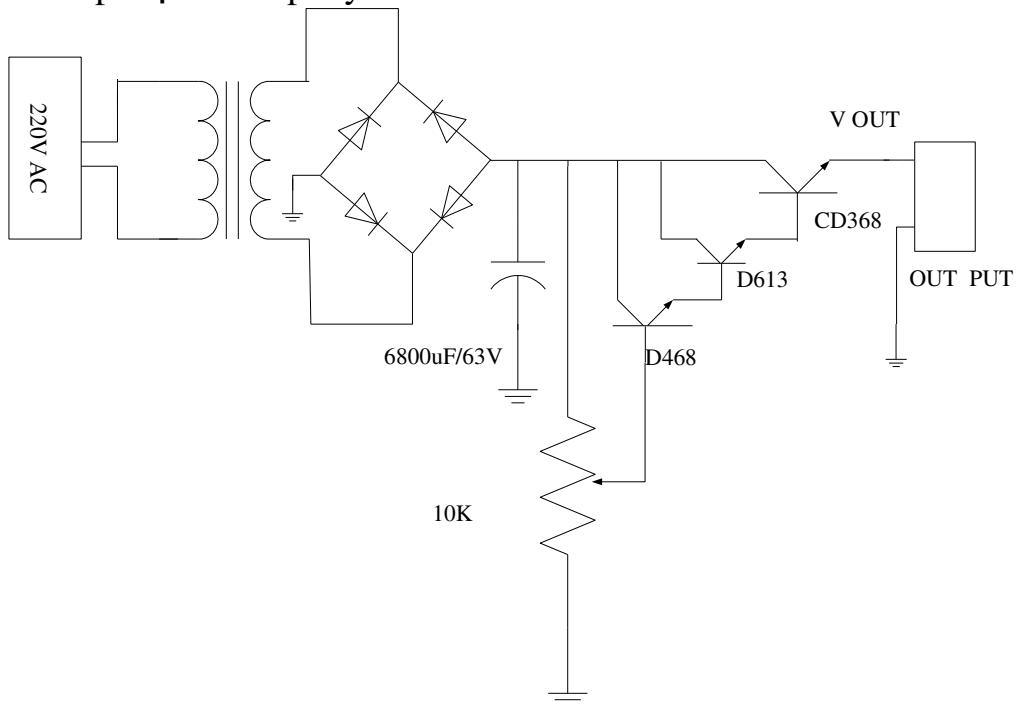

Hình 6.7: Mạch đnh đnh áp tuyđn tinh

Chỉnh biến trở sao cho  $V_{OUT} = 12V$

Đo giá trị các đại lượng sau

$V_i$	$V_{OUT}$	$V_{CE\ T1}$	$V_{BT3}$	$V_{AC\ IN}$

- **Gắn tải sao cho  $I_L = 1A$**  ( có thể dùng đèn tròn 12V/10W) hoặc dùng điện trở  $12\Omega$  - cần lưu ý công suất của điện trở
- **Đo các giá trị các đại lượng sau**

$V_i$	$V_{OUT}$	$V_{CE\ T1}$	$V_{BT3}$	$V_{AC\ IN}$


Từ  $V_{OUT}$  đo được ở trên, tính

$I_L$	$P_{Q3}$	Phần trăm ổn áp theo tải = $(V_{out\ có\ tải})/(V_{out\ không\ tải}) \times 100\%$

Cho mạch hoạt động 10 phút, đo nhiệt độ miếng tản nhiệt ( hoặc sờ tay lên miếng tản nhiệt của transistor công suất quan sát độ nóng của transistor công suất

Bài thực hành nâng cao

## Bài 2: Mạch Ổn áp tuyến tính có diode zener

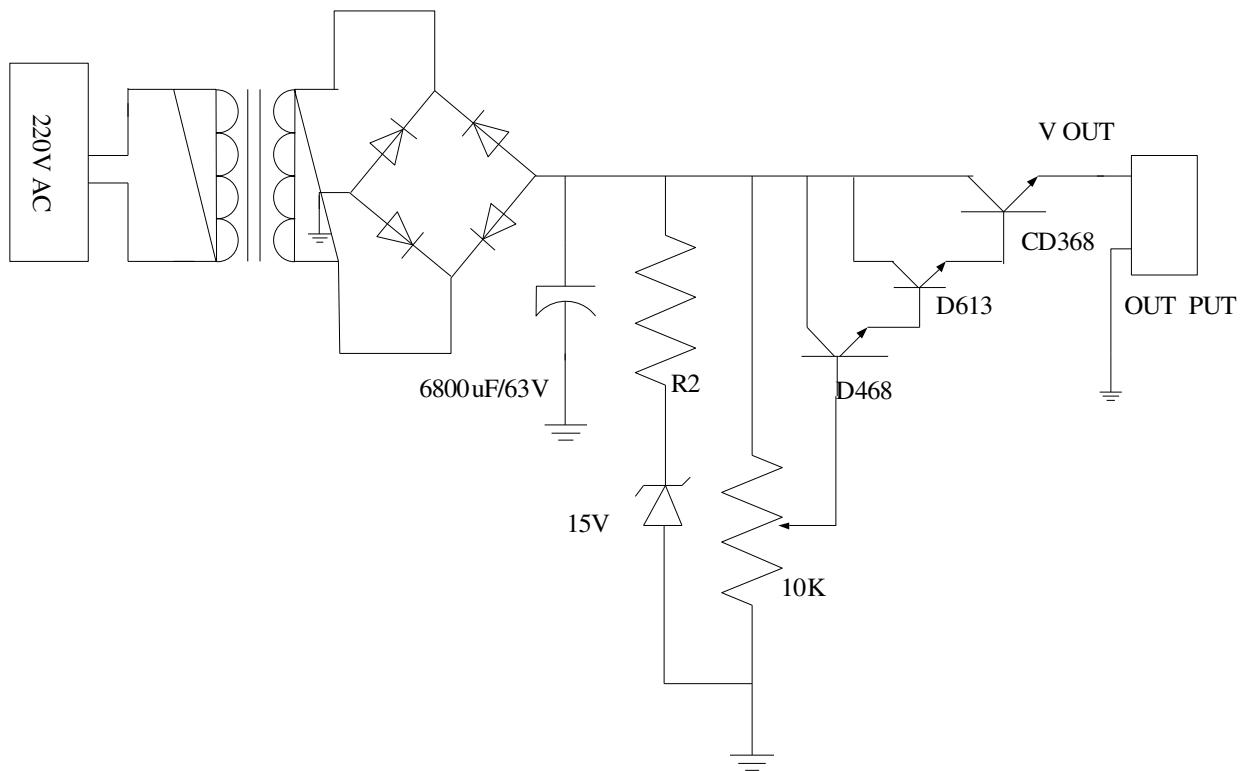

Hình 6.8: Mạch Ổn áp dùng diode zener

- Tính giá trị của  $R_2$  sao cho dòng qua zener là  $10\text{mA}$
- Chỉnh biến trớ sao cho  $V_{out} = 12\text{V}$
- Đo giá trị các đại lượng sau

$V_i$	$V_{out}$	$V_{CE\ T1}$	$V_{BT3}$	$V_{AC\ IN}$

- **Gắn tải** sao cho  $I_L = 1\text{A}$  ( có thể dùng đèn tròn  $12\text{V}/10\text{W}$ ) hoặc dùng điện trở  $12\Omega$  - cần lưu ý công suất của điện trở
- **Đo các giá trị các đại lượng sau**

$V_i$	$V_{out}$	$V_{CE\ T1}$	$V_{BT3}$	$V_{AC\ IN}$

Tùy  $V_{out}$  đo được ở trên, tính

$I_L$	$P_{Q3}$	Phần trăm Ổn áp theo tải = $(V_{out\ có\ tải})/(V_{out\ không\ tải}) \times 100\%$

Cho mạch hoạt động 10 phút, đo nhiệt độ miếng tản nhiệt ( hoặc sờ tay lên miếng tản nhiệt của transistior công suất quan sát độ nóng của transistor công suất)


## **Phần 2: thi công mạch**

### **a. Yêu cầu**

- Giải thích sự hoạt động của mạch trước khi thi công
- Thiết kế và ủi mạch in ở nhà

### **b. Trình tự lắp ráp cáclinh kiện như sau**

- Bước 1: lắp mạch chỉnh lưu tụ lọc, đo và kiểm tra điện áp trên tụ lọc nguồn
- Bước 2: lắp các zener ổn áp, điện áp trên các zener đạt yêu cầu không?, nếu không, kiểm tra lại các giá trị điện trở hạn dòng cho zener
- Bước 3: lắp biến trở điều chỉnh điện áp và đo kiểm tra điện áp trên chân số 2 của biến trở, nếu điện áp này thay đổi từ 0V – 15V khi ta chỉnh biến trở là tốt
- Bước 4: lắp op- amp khuếch đại điện áp, đo điện áp ngõ ra của IC này (chân số 6), nếu điện áp này thay đổi từ 0V -15V khi chúng ta chỉnh biến trở là tốt
- Bước 5: ngắn mạch B-E của transistor công suất (khi chưa gắn tải thì chưa cần thiết lắp transistor công suất), lắp các linh kiện còn lại, ngoại trừ các linh kiện bảo vệ. chỉnh biến trở, nếu như Vout thay đổi từ 0V – 30V là mạch đã hoạt động.
- Bước 6: tháo rời điểm nối B-E ở trên, lắp transistor công suất và các linh kiện còn lại.
- Bước 7: kiểm tra hoạt động của mạch bằng cách gắn tải sao cho  $I_L = 1A$ , tính phần trạm ổn áp theo tải
- Bước 8: Ngắn mạch ngõ ra để kiểm tra hoạt động của mạch bảo vệ.

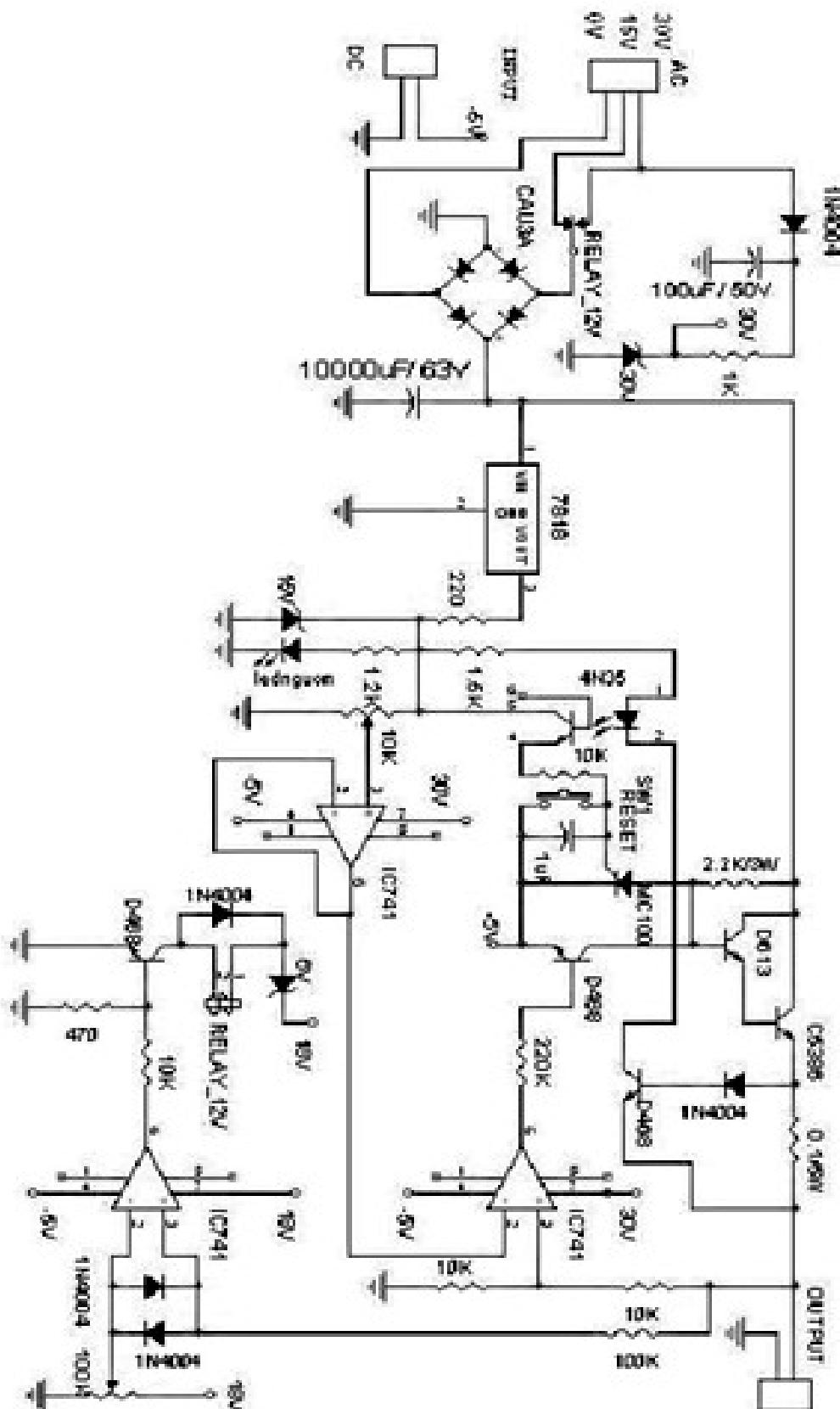

Hình 6.9: Mạch Ổn áp có bảo vệ ngắn mạch


### Yêu cầu đánh giá

- Nguyên lý hoạt động của từng mạch
- Kết quả đo
- Kết quả vẽ mạch in bằng phần mềm điện tử

### 3. Mạch ổn áp có hồi tiếp
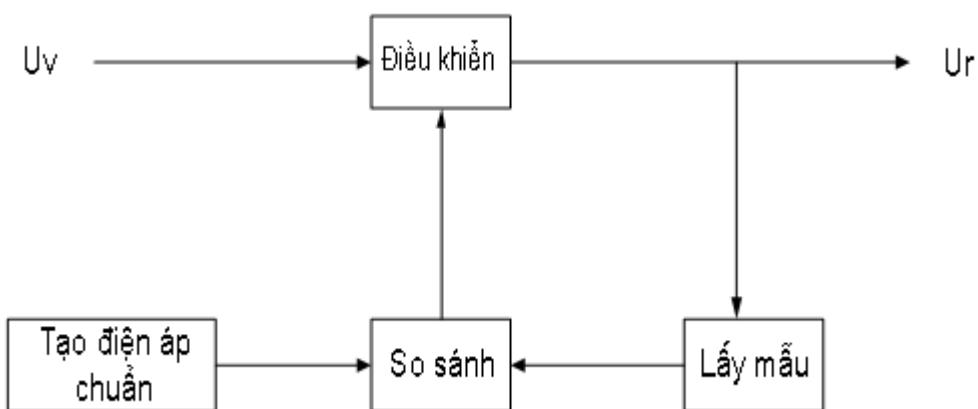
#### Mục tiêu

- + Hiểu được cấu trúc cơ bản dạng mạch có hồi tiếp
  - + Lắp được mạch ổn áp có hồi tiếp
- 3.1 Các thành phần cơ bản của mạch ổn áp**




Mạch ổn áp kiểu bù

Mạch ổn áp nối tiếp dùng khuếch đại thuât toán

Mạch hàn chế dòng điện.

### 3.2 Mạch ổn áp kiểu bù

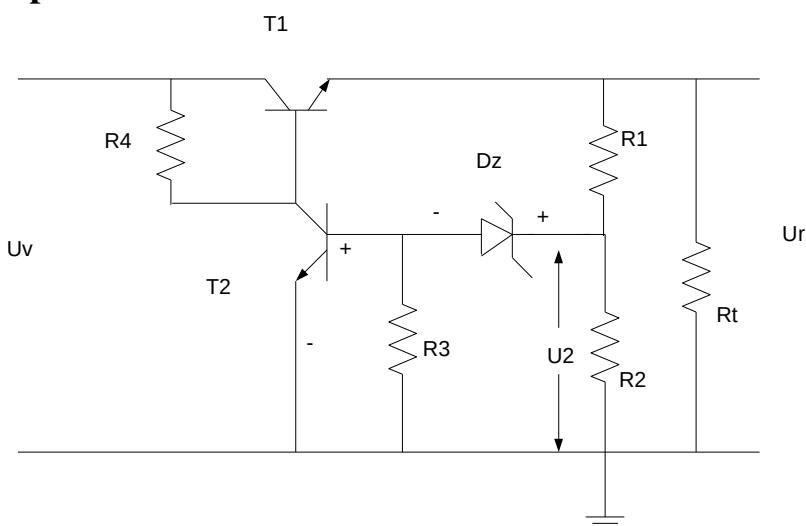

Hai điện trở R1 và R2 đóng vai trò như một mạch lấy mẫu, diode zener Dz cung cấp điện áp tham chiếu và transistor T2 điều khiển dòng bazo của

transistor T1 để thay đổi dòng qua transistor T1 duy trì được điện áp đầu ra.

Nếu điện áp đầu ra tăng qua phân áp R1 và R2, điện áp U2 tăng làm điện áp Ube của T2 tăng ( điện áp Uz không đổi), làm dòng qua T2 tăng dần đến dòng Ib của T1 giảm làm cho dòng qua tải giảm. điện áp đầu ra giảm, vì vậy duy trì được điện áp đầu ra của mạch. Trường hợp đầu ra giảm, giải thích tương tự

Điện áp U2 bằng tổng của điện áp Ube của T2 và Uz và được tính

$$U_2 = U_{BE2} + U_z = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_r$$

Do đó điện áp đầu ra Ur được xác định

$$U_r = \frac{R_1 + R_2}{R_2} (U_z + U_{BE2})$$

Ví dụ: Cho mạch điện như hình vẽ trên

Trong đó R1 = 20k.ohm, Uz = 8.3V, R2 = 30K.ohm. Tính điện áp ổn áp ngõ ra.

### 3.3 Mạch ổn áp kiểu xung


Mạch này cung cấp điện áp ổn áp ngõ ra 400VDC. Phạm vi điện áp AC cho phép thay đổi trong khoảng 85VAC – 246VAC. Chức năng của mạch như sau:

Cuộn dây lọc nhiễu điện từ L1, C1 và L2. Cầu diode chỉnh lưu từ AC sang DC.


Các phần tử cơ bản L3, Q, D1, C5 là thành phần chính trong mạch boost converter. Tụ C2 dùng để lọc độ gợn tần số switching của điện áp AC. Các phần tử L4, D2, C3, D3, R1 và C4 phụ trợ cho diode D1 tạo dòng điện phục hồi.

Mạch điều khiển vòng lặp có ổn áp gồm R9, R10, R8, C9, C8, C7 và IC2 phát hiện điện áp sai lệch từ điện áp phản hồi đưa về. Ngõ ra của IC2 được đưa về mạch nhân (mạch tích đạo hàm) chỉnh lưu điện áp ngõ vào, do đó tạo ra tín hiệu dòng điện mẫu tại ngõ ra của khối mạch nhân.

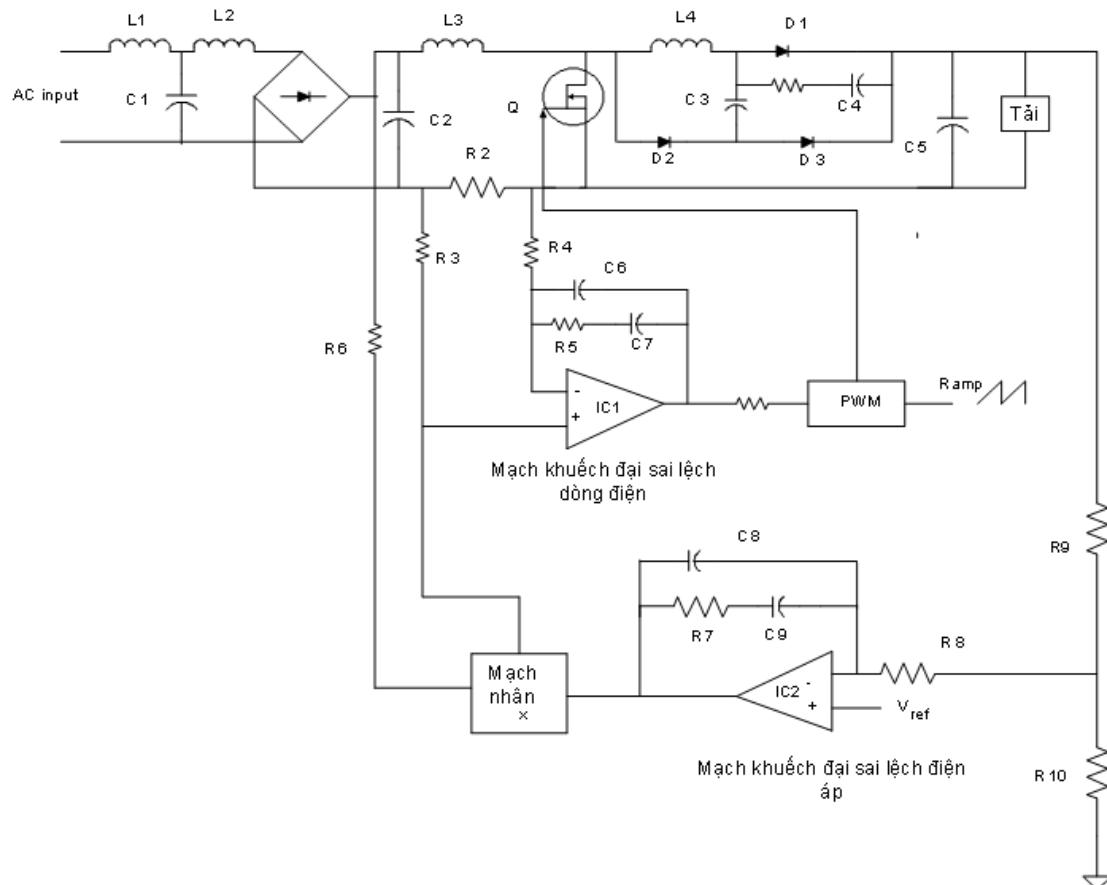Vòng lặp ổn áp dòng điện được thực hiện bởi R2, R3, R4, C6, C5, C7 và IC1 tạo ra tín hiệu sai lệch dòng điện tại ngõ vào dương của IC1 đưa vào bộ PWM, mạch PWM so sánh với tín hiệu răng cưa để tạo ra tín hiệu chi kỳ làm việc dùng để điều khiển Q.



Mô hình hóa đơn giản của mạch

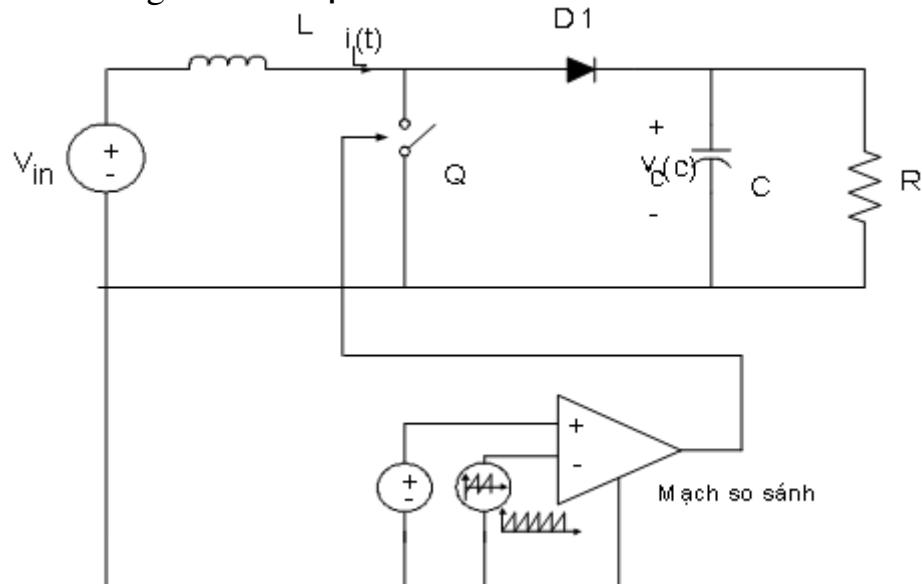
*Hình 2.5 : Mô hình hóa đơn giản của mạch Boost PFC*

### 3.4. Lắp mạch Ổn áp có hồi tiếp

**Mạch Ổn áp dùng linh kiện rời**

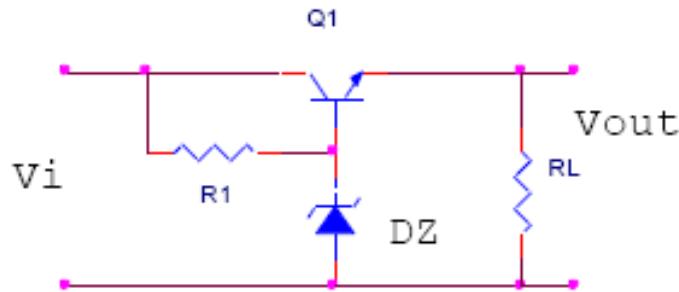**Lần 1:**

- Sinh viên mắc mạch như hình vẽ ( $R1 = 1K\Omega$ ,  $RL = 1K\Omega$ ,  $Q1: H1061$ ):



Điều chỉnh nguồn  $V_i$  và ghi giá trị vào bảng sau:

**Bảng 6.1**

$V_i(V)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$V_z=4,7V$	$V_B$												
	$V_o$												
$V_z=5,6V$	$V_B$												
	$V_o$												
$V_z=9,1V$	$V_B$												
	$V_o$												

v Nhận xét:

1/. Dựa vào bảng giá trị hãy cho biết mạch ổn áp trong phạm vi nào? Tại sao?

.....  
.....  
.....  
.....

2/. Điện áp  $V_o$  phụ thuộc vào linh kiện nào? Tại sao?


.....  
.....

3/. Trình bày và phân tích hoạt động của mạch?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

v Lần 2:

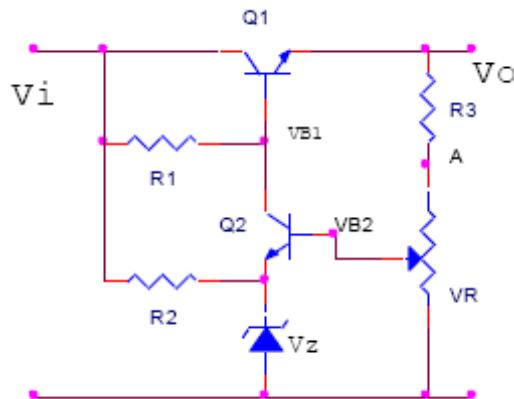- Sinh viên mắc mạch như hình vẽ ( $R1 = 4.7K\Omega$ ,  $R2 = 1K\Omega$ ,  $R3 = 470\Omega$ ,  $VR = 10K\Omega$ ,  $Q1: H1061$ ,  $Q2: C1815$ ):



- Cho  $V_i = 12V$ , chỉnh biến trở VR sao cho  $V_{CE2}$ (VCE của Q2) thay đổi theo bảng và ghi các giá trị còn lại vào bảng sau: (Với mỗi giá trị của VZ thì khoảng thay đổi của  $V_{CE2}$  sẽ khác nhau).

### Bảng 6.2

- Giữ cố định VR ở vị trí A, điều chỉnh nguồn VI, đo và ghi giá trị VB1, VO vào bảng sau:

### Bảng 6.3

vNhận xét:

1/. Dựa vào bảng giá trị hãy cho biết khi điều chỉnh VR thì ảnh hưởng như thế nào tới VO? Tại sao?

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

2/. Khi VR thay đổi thì điện áp VOmin bằng bao nhiêu? VOmin phụ thuộc vào những linh kiện nào? Tại sao?

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

3/. Khi VR thay đổi thì điện áp VB2max bằng bao nhiêu? VB2 max phụ thuộc vào những linh kiện nào? Tại sao?

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

4/. Trình bày và phân tích hoạt động của mạch?

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KIỂM TRA KẾT THÚC MÔ ĐUN

**A. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan**

**Bài 1: Hãy điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp với câu gợi ý dưới đây:**

**1:** Hãy điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp:

- a) Mạch dao động đa hài không ổn là .....
- b) Trong mạch dao động đa hài không ổn dùng hai tranzito có cùng thông số và cùng loại, các linh kiện quyết định tần số dao động là .....
- c) Trong mạch dao động đa hài không ổn, nguyên nhân tạo cho mạch dao động được là do.....
- d) Ngoài các linh kiện R và C được đưa vào mạch dao động đa hài không ổn dùng tranzito hoặc, người ta còn có thể dùng.....để tạo tần số dao động ổn định và chính xác.
- e) Mạch xén còn được gọi là mạch.....
- f) Mức xén dùng tranzito được xác lập dựa trên .....
- g) Ổn áp là mạch thiết lập nguồn cung cấp điện .....cho các mạch điện trong thiết bị theo yêu cầu thiết kế của mạch điện, từ .....

**Trả lời nhanh các câu hỏi dưới đây:**

**2:** Muốn thay đổi tần số của mạch dao động đa hài chúng ta nên thực hiện bằng cách nào ?

**3:** Muốn thay đổi thời gian ngắn mở, thường gọi là độ rộng xung, cần thực hiện bằng cách nào?

**4:** Muốn cho một tranzito luôn dẫn trước khi cấp nguồn, cần thực hiện bằng cách nào?

**5:** Với nguồn cung cấp 12V tần số 1kHz dòng điện tải  $I_C = 10mA$  dùng tranzito C1815 ( $=100$ ) hãy chọn các linh kiện RC cho mạch.

**6:** Hãy cho biết nguyên nhân vì sao một mạch dao động không thể tạo dao động được, khi điện áp phân cực trên hai tranzito hoàn toàn giống nhau.

**Hãy làm bài tập dưới đây theo các số liệu đã cho:**

**7:** Cho một mạch điện có  $R_E = 4,7K$ ,  $R_B = 47K$ ,  $C=0,01\text{ F}$ . Dùng tranzito C1815 ( $=100$ ) với nguồn cung cấp 12V. Hãy cho biết:

- a) Độ rộng xung của mạch
- b) Tần số của mạch
- c) Tổng trở của mạch

Bài 2: Hãy lựa chọn phương án mà học viên cho là đúng nhất trong các câu gợi ý dưới đây và tô đen vào ô vuông thích hợp:

TT	Nội dung câu hỏi	a	b	c	d
1	<b>Sơ đồ mạch dao động đa hài đơn ổn định tranzito khác mạch dao động đa hài không ổn định tranzito ở yếu tố sau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Các linh kiện trong mạch mắc không đổi xứng</li> <li>b. Trị số các linh kiện trong mạch không đổi xứng</li> <li>c. Cách cung cấp nguồn</li> </ul> d. Tất cả các yếu tố trên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>Xét về mặt nguyên lý có thể xác định được trạng thái dẫn hay không dẫn của tranzito bằng cách:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nhìn cách phân cực của mạch</li> <li>b. Đo điện áp phân cực</li> <li>c. Xác định ngõ vào và ra của mạch</li> </ul> d. Tất cả các yếu tố trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>Thời gian phân cách là:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thời gian giữa hai xung liên tục tại ngõ ra của mạch</li> <li>b. Thời gian giữa hai xung kích thích vào mạch</li> <li>c. Thời gian xuất hiện xung</li> <li>d. Thời gian tồn tại xung kích thích.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>Độ rộng xung là:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thời gian xuất hiện xung ở ngõ ra</li> <li>b. Thời gian xung kích thích</li> <li>c. Thời gian hồi phục trạng thái xung</li> </ul> d. Thời gian giữa hai xung xuất hiện ở ngõ ra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>Thời gian hồi phục là:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thời gian từ khi xuất hiện xung đến khi</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	trở về trạng thái ban đầu b. Thời gian tồn tại xung c. Thời gian mạch ở trạng thái ổn định d. Thời gian từ trạng thái xung trở về trạng thái ban đầu			
6	<b>Mạch đa hài đơn ổn dùng một nguồn có ưu điểm</b> a. Dễ trong thiết kế mạch b. Có công suất tiêu thụ thấp c. Có nguồn cung cấp thấp d. Tất cả đều đúng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>Mạch đa hài đơn ổn có tự gia tốc có ưu điểm:</b> a. Có độ rộng xung nhỏ b. Có biên độ lớn c. Có thời gian chuyển trạng thái nhanh d. Có thời gian hồi phục ngắn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BÀI 3:**

Hãy lựa chọn phương án đúng để trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách tô đen vào ô vuông thích hợp:

tt	Nội dung câu hỏi	a	b	c	d
1	<b>Thế nào là chất bán dẫn?</b> a. Là chất có khả năng dẫn điện. b. Là chất có khả năng dẫn điện yếu c. Là chất không có khả năng dẫn điện d. Là chất nằm giữa chất dẫn và cách điện.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng dẫn điện của chất bán dẫn?</b> a. Nhiệt độ môi trường. b. Độ tinh khiết của chất bán dẫn c. Các nguồn năng lượng khác. d. Tất cả các yếu tố trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>Dòng điện trong bán dẫn P là gì?</b> a. Là dòng các điện tử tự do. b. Là dòng các lỗ trống. c. Là dòng các ion âm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	d. Là tất cả các yếu tố trên.				
4	<b>Dòng điện trong chất bán dẫn N là gì?</b> a. Dòng các điện tử tự do. b. Dòng các lỗ trống. c. Dòng các ion âm. d. Tất cả các yếu tố trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>Linh kiện bán dẫn có ưu điểm gì?</b> a. Nhỏ gọn. b. Giảm công suất tiêu hao c. Giảm nhiễu nguồn d. Các yếu tố trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>Linh kiện bán dẫn có nhược điểm gì?</b> a. Điện áp ngược nhỏ. b. Có dòng rỉ ngược. c. Các thông số kỹ thuật thay đổi theo nhiệt độ. d. Các yếu tố trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>Điốt tiếp xúc có đặc điểm gì?</b> a. Dòng điện chịu tải lớn. b. Điện áp đánh thủng lớn. c. Điện dung tiếp giáp lớn. d. Tất cả các yếu tố trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<b>Các ký hiệu sau ký hiệu nào của diode?</b> a.  b.  c.  d. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<b>Điốt tiếp xúc dùng để làm gì?</b> a. Tách sóng. b. Nắn điện. c. Ghim áp. d. Phát sáng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<b>Dòng điện chạy qua diode có chiều như thế nào?</b> a. Chiều tùy thích. b. Chiều từ Anode đến Cathode. c. Chiều từ Cathode đến Anode. d. Tất cả đều sai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	<b>Mạch nắn điện dùng điốt có mấy loại dạng mạch?</b> a. Nắn điện một bán kỲ. b. Nắn điện hai bán kỲ. c. Nắn điện tăng áp. d. Tất cả các loại trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<b>Điốt tách sóng có đặc điểm gì?</b> a. Dòng điện chịu tải rất nhỏ. b. Công suất chịu tải nhỏ. c. Điện dung kí sinh nhỏ. d. Tất cả các yếu tố trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<b>Điốt tách sóng có công dụng gì?</b> a. Nắn điện. b. Ghim áp. c. Tách sóng tín hiệu nhỏ. d. Phát sáng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<b>Điốt Zener có đặc điểm cấu tạo gì?</b> a. Giống điốt tiếp mặt. b. Giống điốt tách sóng. c. Có tỷ lệ tệp chất cao. d. Có điện tích tiếp xúc lớn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<b>Điốt zener có tính chất gì khi được phân cực thuận?</b> a. Dẫn điện như điốt thông thường. b. Không dẫn điện. c. Có thể dẫn hoặc không dẫn. d. Tất cả đều sai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<b>Điốt zene có tính chất gì khi bị phân cực ngược?</b> a. Không dẫn điện. b. Không cho điện áp tăng hơn điện áp zene c. Dẫn điện. d. Có thể dẫn hoặc không dẫn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<b>Điốt quang có tính chất gì?</b> a. Điện trớ ngược vô cùng lớn khi bị che tối. b. Điện trớ ngược giảm khi bị chiếu sáng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	c. Điện trở ngược luôn lớn ở mọi trường hợp. d. Cả a và b.				
--	--	--	--	--	--

18	<b>Điốt phát quang có tính chất gì?</b> a. Giống như điốt nắn điện b. Phát sáng khi được phân cực thuận. c. Phát sáng khi được phân cực ngược. d. Giống như điốt quang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<b>Điốt biến dung có tính chất gì?</b> a. Điện dung giảm khi được phân cực thuận. b. Điện dung tăng khi được phân cực ngược. c. Điện dung tăng khi được phân cực thuận. d. Gồm a và b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<b>Tranzito có gì khác với điốt?</b> a. Có hai tiếp giáp PN. b. Có ba chân (cực) c. Có tính khuếch đại. d. Tất cả các yếu tố trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<b>Fet có đặc điểm gì khác tranzito?</b> a. Tỷ số trớn vào rất lớn. b. Đa lượng điều khiển là điện áp. c. Hoạt động không dựa trên mối nối PN d. Tất cả các yếu tố trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<b>Điểm khác điốt ở điểm nào?</b> a. Nguyên tắc cấu tạo. b. Nguyên lý làm việc. c. Phạm vi ứng dụng. d. Tất cả các yếu tố trên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<b>SCR khác tranzito ở điểm nào?</b> a. Nguyên tắc cấu tạo. b. Nguyên lý làm việc. c. Phạm vi ứng dụng. d. Tất cả các yếu tố trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<b>SCR có tính chất cơ bản gì?</b> a. Bình thường không dẫn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	b. Khi dẫn thì dẫn bão hoà. c. Dẫn luôn khi ngắn nguồn kích thích. d. Tất cả các yếu tố trên.				
25	<b>Muốn ngắn SCR người ta thực hiện bằng cách nào?</b>  a. Đặt điện áp ngược. b. Ngắt dòng đi qua SCR. c. Nối tắt AK của SCR d. Một trong các cách trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	<b>Trong kỹ thuật SCR thường được dùng để làm gì?</b>  a. Làm công tắc đóng ngắn. b. Điều khiển dòng điện một chiều. c. Nắn điện có điều khiển. d. Tất cả các yếu tố trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<b>Về cấu tạo SCR có mấy lớp tiếp giáp PN?</b>  a. Một lớp tiếp giáp. b. Hai lớp tiếp giáp. c. Ba lớp tiếp giáp. d. Bốn lớp tiếp giáp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<b>Về cấu tạo Triết có mấy lớp tiếp giáp PN?</b>  a. Một lớp tiếp giáp. b. Hai lớp tiếp giáp. c. Ba lớp tiếp giáp. d. Bốn lớp tiếp giáp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<b>Nguyên lý hoạt động của Triết có đặc điểm gì?</b>  a. Giống hai diốt mắc ngược đầu. b. Giống hai tranzistor mắc ngược đầu. c. Giống hai SCR mắc ngược đầu. d. Tất cả đều sai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<b>Trong kỹ thuật Triết có công dụng gì?</b>  a. Khoá đóng mở hai chiều. b. Điều khiển dòng điện xoay chiều. c. Tất cả đều đúng. d. Tất cả đều sai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Hãy điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp với nội dung nêu dưới đây:*

- 31.** Chất bán dẫn là chất có đặc tính dẫn điện trung gian. giữa chất dẫn điện và chất cách điện.
- 32.** Chất bán dẫn có điện trở tăng khi nhiệt độ tăng, được gọi là nhiệt trở dương và ngược lại. Chất bán dẫn có điện trở giảm khi nhiệt độ giảm được gọi là âm
- 33.** Có chất bán dẫn khi cường độ ánh sáng tăng lên thì điện trở của chất bán dẫn cũng tăng theo, được gọi là quang trở dương
- 34.** Chất tệp trong chất bán dẫn có tác dụng tạo điện tử hoặc lỗ trống cho chất bán dẫn.
- 35.** Trong kết cấu mạng tinh thể dùng gecmani (hoặc silicon...) có hoá trị 4, chất tệp là asen (As), phôtpho (P) hoặc ăngtimoan (Sb) sẽ tạo nên chất bán dẫn loại N còn nếu trong kết cấu mạng tinh thể dùng chất tệp là indi (In), bo (B) hoặc gali (Ga) sẽ tạo nên chất bán dẫn loại P
- 36.** Hai chất bán dẫn P và N tiếp xúc với nhau tạo nên tiếp giáp P-N, nếu được phân cực thuận (điện áp dương được đặt vào phía chất bán dẫn P), lúc đó dòng điện từ dương nguồn qua khối bán dẫn P vượt qua vùng tiếp giáp để đến khối bán dẫn N chảy qua tiếp giáp P-N.
- 37.** Mạch nắn điện toàn kỵ dùng 2 diốt có nhược điểm là phải dùng biến áp có ba mối để tạo nên hai cuộn dây có số vòng và độ dài bằng nhau để có được điện áp ngõ ra có trị số bằng nhau.
- 38.** Mạch nắn điện toàn kỵ dùng 2 diốt có ưu điểm là dùng ít linh kiện hơn chỉnh lưu toàn kỵ.
- 39.** Mạch nắn điện hình cầu có ưu điểm là sử dụng biến áp không đổi xung.
- 40.** Mạch nắn điện hình cầu có nhược điểm là phải lựa chọn các diot nắn điện như nhau để nắn điện toàn kỵ.

### Câu hỏi về Diot

Hãy tô đen vào ô trống tương ứng với nội dung của các phần câu nêu trong bảng dưới đây mà học viên cho là đúng hoặc sai:

tt	Nội dung	đúng	sai
41	Điốt tách sóng thường dùng loại diốt tiếp mặt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	Điốt nắn điện thường dùng loại diốt tiếp mặt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Điốt zêne có điện áp zêne (điện áp ngược) thấp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	ánh sáng từ bên ngoài tác động vào diốt quang làm thay đổi điện trở của diốt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Điốt phát quang sẽ phát ra ánh sáng khi không có dòng điện	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	đi qua		
46	Điốt quang và điốt phát quang đều có khả năng cho dòng điện đi theo một chiều	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	Mỗi thanh của LED 7 thanh có một hoặc hai điốt để hiển thị ký tự	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	Khi sử dụng LED 7 thanh cần biết LED đó thuộc loại LED anot chung hoặc LED cathot chung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Điốt quang có điện dung thay đổi khi điện áp phân cực thay đổi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Điện áp đặt vào để LED phát quang thường là 1,4 -2,8V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Câu hỏi về tranzito:

Hãy tô đen vào ô trống tương ứng với nội dung của các phần câu hỏi trong bảng dưới đây mà học viên cho là đúng hoặc sai:

TT	Tranzito	đúng	sai
51	Tranzito lưỡng cực có hai lớp tiếp giáp PN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	Dòng điện chính chạy qua Tranzito đi từ cực C đến cực E gọi là dòng Ic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	Tranzito lưỡng cực dẫn điện khi Diode BE dẫn điện và $V_c > V_e$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Tranzito lưỡng cực muốn làm việc nhất thiết phải có dòng phân cực B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Tranzito hiệu ứng trường muốn làm việc chỉ cần điện áp phân cực	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Tranzito có tổng trở ngược vào và ra nhỏ hơn FEET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Tranzito và FEET đều được dùng để khuếch đại hoặc chuyển mạch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Tranzito và FEET đều bị đánh thủng khi bị quá dòng hay quá áp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	JFEET kênh p dẫn điện mạnh khi điện áp phân cực dương	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	JFEET kênh n dẫn điện mạnh khi điện áp phân cực dương	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch (*R. H. WARRING - người dịch KS. Đoàn Thanh Huệ - nhà xuất bản Thông kê*)
- [2] Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng (*TS Nguyễn Viết Nguyên - Nhà xuất bản Giáo dục*)
- [3] Kỹ thuật mạch điện tử (*Phạm Xuân Khánh, Bồ Quốc Bảo, Nguyễn Viết Tuyến, Nguyễn Thị Phước Vân - Nhà xuất bản Giáo dục*)
- [4] Kĩ thuật điện tử - Đỗ xuân Thu NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005 (*Đỗ xuân Thu - NXB Giáo dục*)
- [5] Sổ tay tra cứu các tranzito Nhật Bản (*Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế*)

